



UiO : **Fysisk institutt**
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Velkommen til FYS 1210
Elektronikk med prosjektoppgaver
2016



Elektronikk med prosjektoppgaver

FYS 1210 - 2016

Foreleser : Morgan Kjølerbakken

Forelesninger : Tirsdag 8:15 – 10:00
Onsdag 16:15 – 17:00 (etter behov)

Regneøvelser: mandag 12:15 – 14:00


Lab.øvelser : 8 stk. + kurs i myklodding
Mandag - torsdag

Prosjektoppgave: 2 - 3 uker

Elektronikk med prosjektoppgaver

FYS 1210

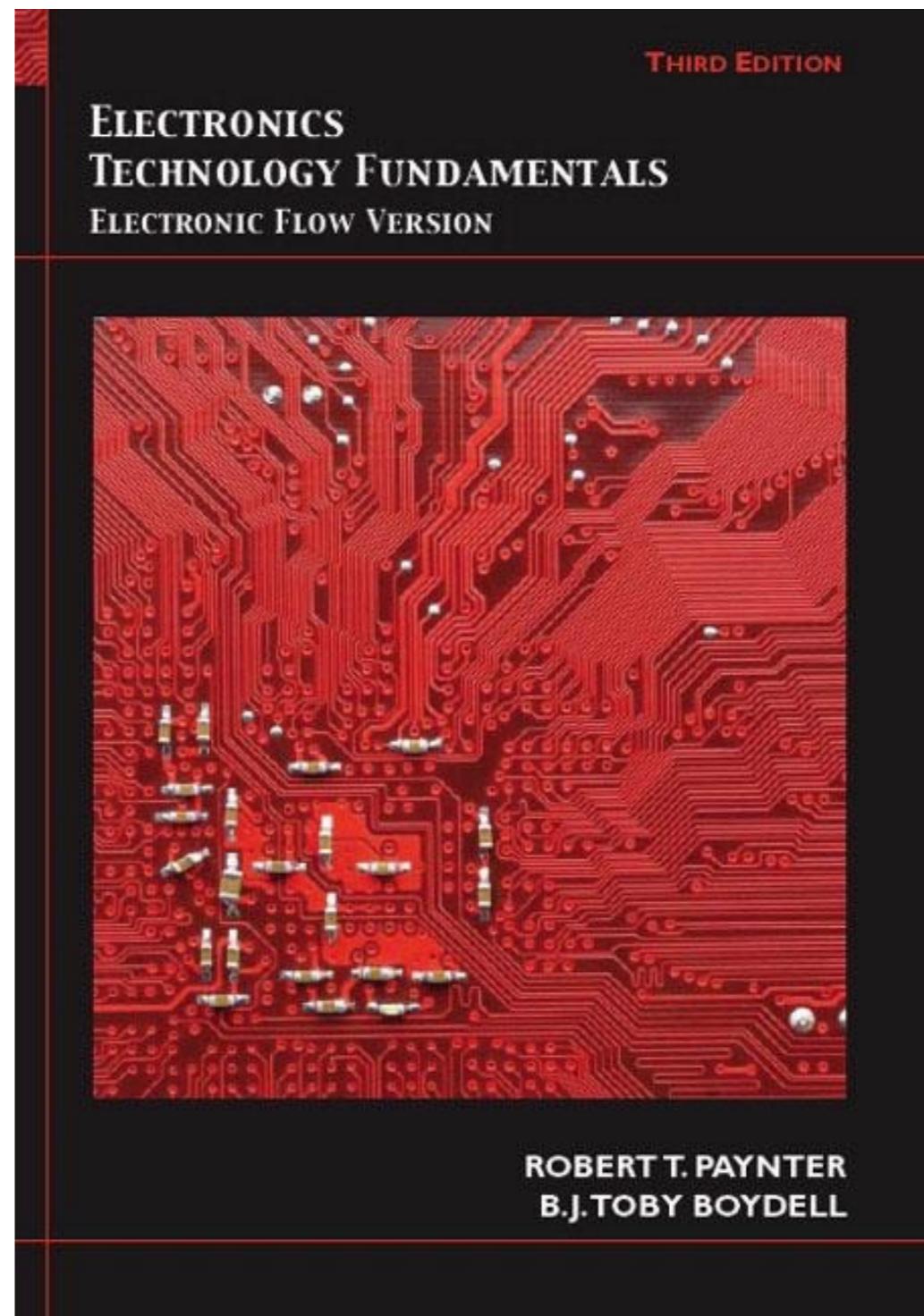- Lærebok
Electronics Technology Fundamentals
Robert Paynter & B.J.Toby
Boydell
- Gammel bok
fra FYS108/204
Microelectronics
Jacob Millman &
Arvin Grable



Forelesningsplan våren 2016

Uke 3

Introduksjon - Ledere, isolatorer og halvledere. Ohms lov. Serie- og parallelkopling av motstander, Kirchhoff, Superposisjon og Thevenin Kap. 1-7

Uke 4

Kondensatorer og spoler. RC og RL-kretser. Filter. Litt fysisk elektronikk, Halvledere, doping, Kap 9 – 17

Uke 5

Doping p-n overgang, dioder, diodekoplinger, Lysdioder og Zenerdioder. Bipolar transistor. Transistorforsterker. Kap 17 – 19, (Lab - myklopping)

Uke 6 & 7

Transistorforsterkere. Arbeidspunkt. Stabilisering. Kap 20 (Lab 1 – PSpice simulering, Lab 2 målinger)

Uke 8 & 9

Unipolare komponenter. Felteffekt transistor FET. - JFET, MOS & CMOS. Kap 21 (Lab 3 Dioder – Lab 4 bipolar transistor)

Uke 9 Diode transistor logikk, DTL og transistor transistor logikk, TTL. Eget kompendium om digitale kretser (litt fra KAP. 24)

Forelesningsplan våren 2016

Uke 10 Digitale kretsfamilier Kombinatoriske digitale kretser. Binær addisjon, Lab Digitale kretser, (Lab 5 DTL xx74LS)

Uke 11 Operasjonsforsterkere - Egenskaper , Analog computing KAP 22 + forelesningsnotater (Lab 6 - Klokkegenerator (oscillator) og tellerkrets)

Uke 12 og 13 Påskeferie (oppsamlingslab)

Uke 14 Frekvensfiltre og tilbakekopling (Feedback) KAP. 23 (Lab 7 - Operasjonsforsterkere)

Uke 15 Miller-effekt - Frekvensrespons – (Lab 8 - Resonas)

Uke 16 Oscillatører / piezoelektrisk effekt / Signalbehandling / Oppsamlingsuke lab

Uke 17 Datakonvertering DA/AD / Radio AM/FM

Uke 18 Multivibratorer / Schmitt-trigger KAP 24 / Sensorer & måleteknikk / Prosjekt

Uke 19 Spenningsforsyninger KAP 25 / Prosjekt

Uke 20 Repetisjon / Prosjekt **Uke 20** Repetisjon / Prosjekt

Uke 22 Repetisjon / **Uke 23** Eksamens (7. juni kl. 09:00)



FYS1210
Applied Physics and
Electrical Engineering

FYS1210 åpner for en Master i Elektronikk Instrumentering og sensorteknologi (FAM / ELDAT) eller Fysikalsk elektronikk – avhengig av kursvalg

Medisinsk instrumentering / Bioimpedans

Ørjan Martinsen

Fokuserer på to hovedretninger:

- Grunnleggende teori bioimpedans
- Kliniske anvendelser

Samarbeidet med Teorigruppa,
Biofysikk og Medisinsk fysikk

Utgir Journal of Electrical
Bioimpedance ,



Griseforsøk på Intervensjonssenteret

Har ansvar for Masterprogrammet Medisinsk Teknologi.
Et samarbeidet med HiOA innenfor studieprogrammet ELDAT

Micro- and Nanotechnology Laboratory

MiNaLab 5000 m², åpnet 2004

Bengt Svenson

Elektronikkgruppen ved Fysisk institutt disponerer Norges største rentromslaboratorium for mikro- og nano-teknologi med tilhørende avansert analyseutstyr

Vi har et utstrakt samarbeid med forskningsinstitutter som SINTEF, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Institutt for energiteknikk (IFE).



MeV ion accelerator
1 MVolt terminal voltage



Scanning electron microscope for
e-beam lithography




SIMS is a powerful method for
characterizing solid materials

Instrumentering / sensor teknologi

Hydroakustikk / Sub Sea Technology

Torfinn Lindem og Helge Balk

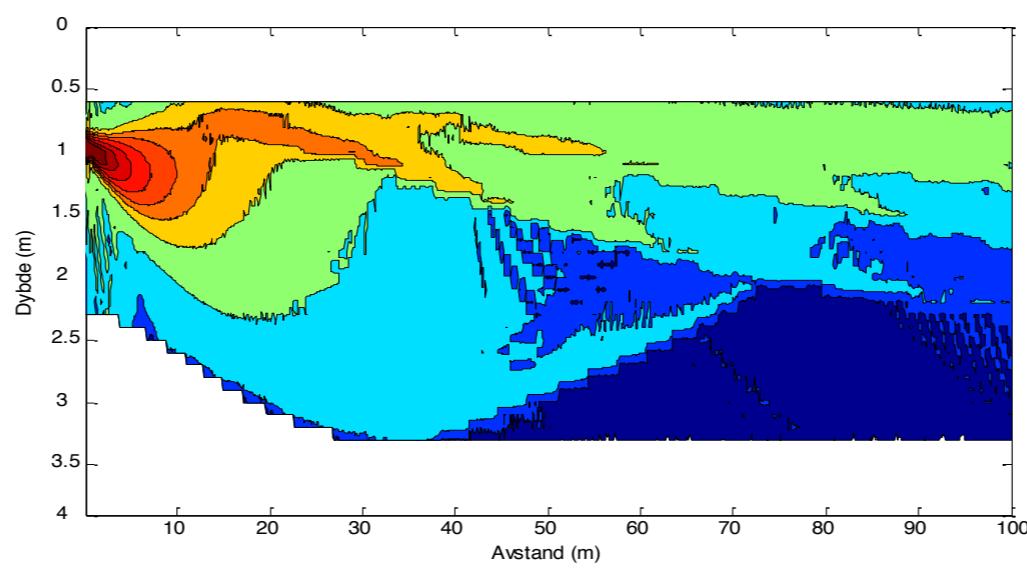- Instrumentering og signalbehandling
- Kartlegge lydfelt på grunt vann.
- Simulering av lydfelt / signalbehandling
- Sonarsystemer for overvåkning av elver/innsjøer/merder (NINA / IMR)



Feltarbeid

Simulering av lydfelt


Feltarbeid

STAR

Space Technology and Research

Torfinn Lindem, Ketil Røed, J.K.Bekkeng

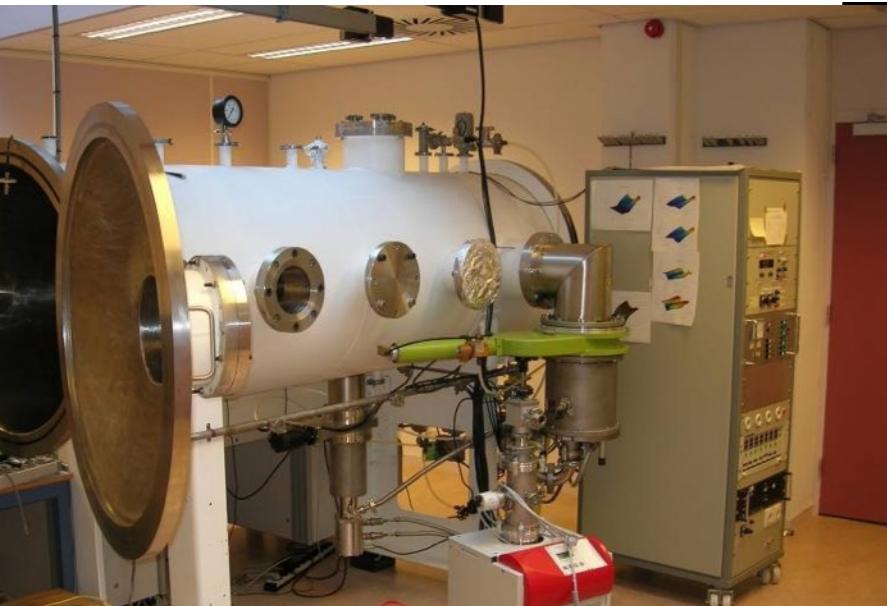Masteroppgavene knyttes opp mot ESA (European Space Agency) og NASA sine rakett- og satellittprogram, EISCAT- måleprogrammet for nordlys over Nord-Norge og Svalbard, samt bakke- og satellittbaserte målinger av solstråling.



Plasmalab ESA –ESTEC
The European Space Research and Technology Centre

Space weather -GPS
Instrumentering :CubeSTAR

CERN


Ketil Røed

CERN – detektorer og raske datasystemer er utviklet og produsert av medlemmer / studenter / verksteder ved Fysisk institutt

Fagområdet er meget internasjonalt i sin natur, og det gjøres en rekke eksperimenter hvor masterstudenter deltar ved for eksempel CERN (Genève) og ESA (European Space Agency)



Hva lærer du

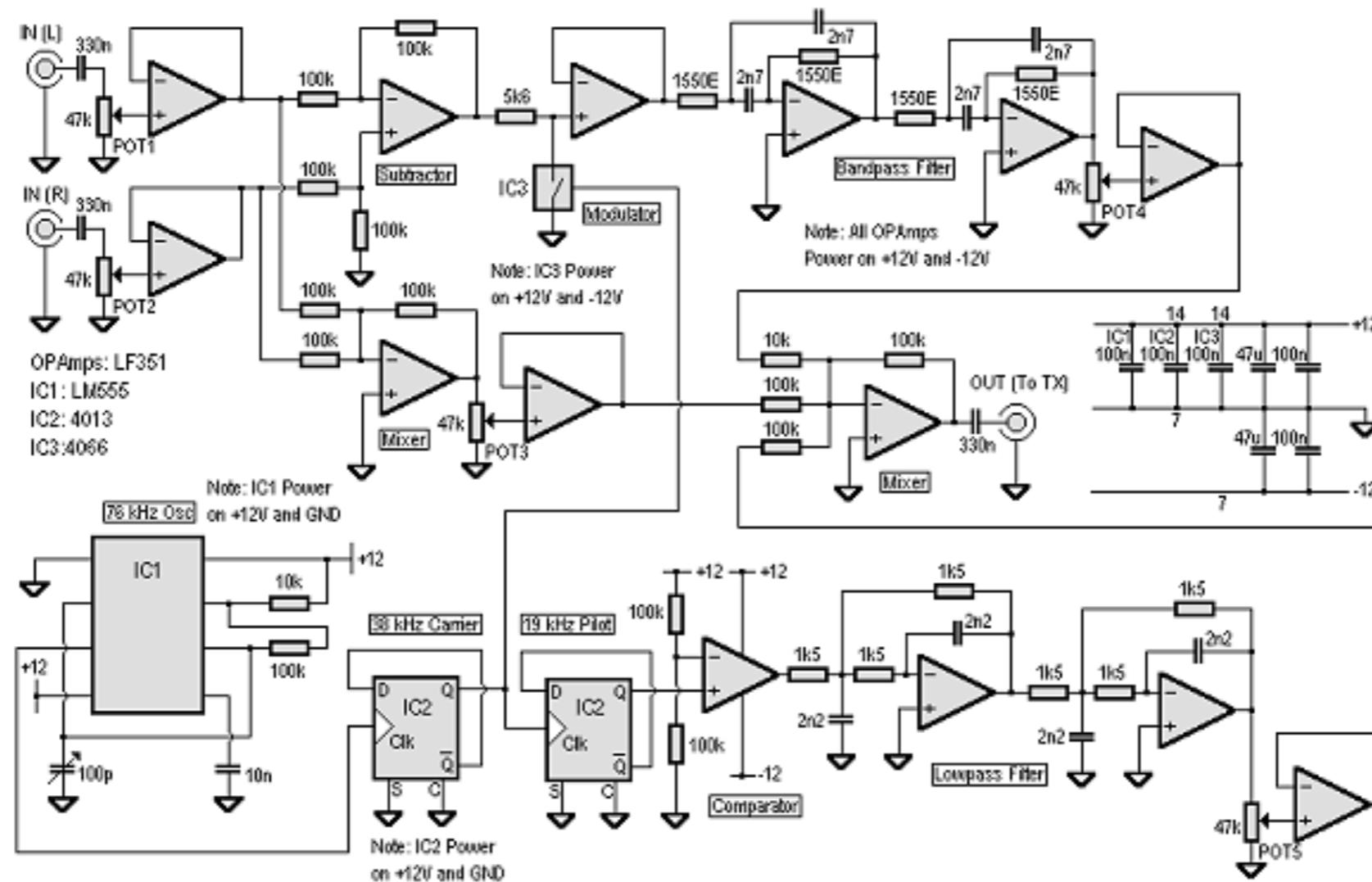

Skjema viser en FM-stereo sender
Etter FYS1210 skal du kjenne alle disse kretselementene

Elektronikk med prosjektoppgaver

FYS 1210

- Passive komponenter
- Kretselektronikk
- Fysikalsk elektronikk
- Elektriske ledere/ halvledere
- Doping
- Dioder - lysdioder
- Bipolare transistorer
- Unipolare komponenter FET, MOS, CMOS

Elektronikk med prosjektoppgaver

FYS 1210

- Digitale kretsfamilier
- Operasjonsforsterkere
- Tilbakekopling/feedback
- Analog computing
- Frekvensrespons Bodeplot
- Digital til analog D/A
- Analog til digital A/D
- Signalgeneratorer

Elektronikk med prosjektoppgaver

FYS 1210

- Signalbehandling
- Elektrisk støy – HiFi – TIM - klirr
- Radiokommunikasjon / superheterodyneradio
- GSM, mobiltelefoni
- Antenner
- Kraftforsyning
- Måleteknikk
- Sensorer

GRUNNLAG




Dette må sitte godt

Skal vi forstå moderne elektronikk - må vi først beherske elementær lineær kretsteknikk.

1. **Ohms lov** - $U = R \cdot I$ og $P = U \cdot I = U^2 / R$
2. **Kirchhof "lover"** om distribusjon av strømmer og spenninger i en krets
3. **Thevenins teorem**
4. **Superposisjonsprinsippet**

Vi må også forstå passive komponenter; motstander, kondensatorer og spoler.

Ladning

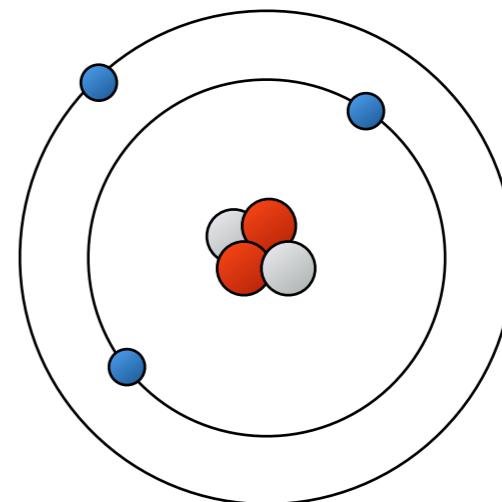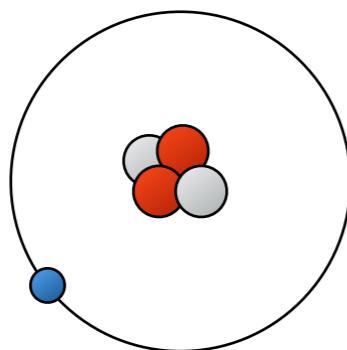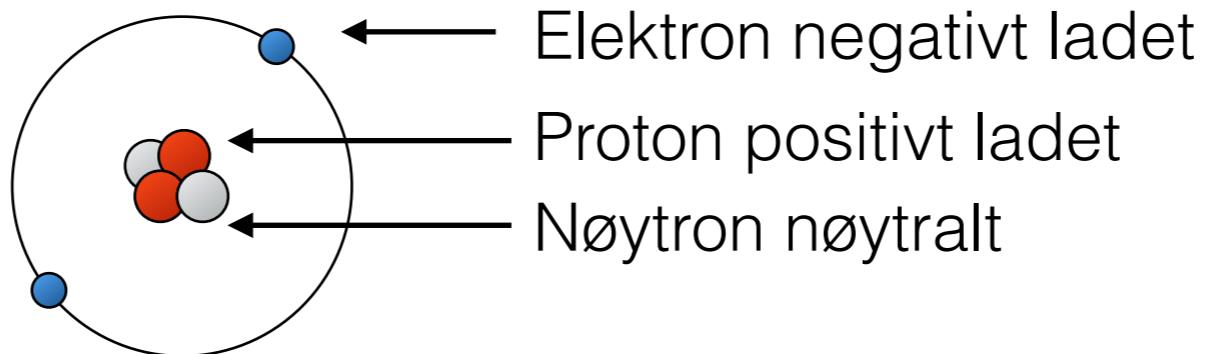


Når et elektron mangler er det en overvekt av positive ladde protoner og atomet er positivt ladet

Når et atom har et ekstra elektron er det en overvekt av negativt ladde partikler og atomet er negativt ladet

Måleenheten for ladning er Coulomb (C) og tilsvarer $6,28 \cdot 10^{18}$ elektroner

Spenningspotensiale

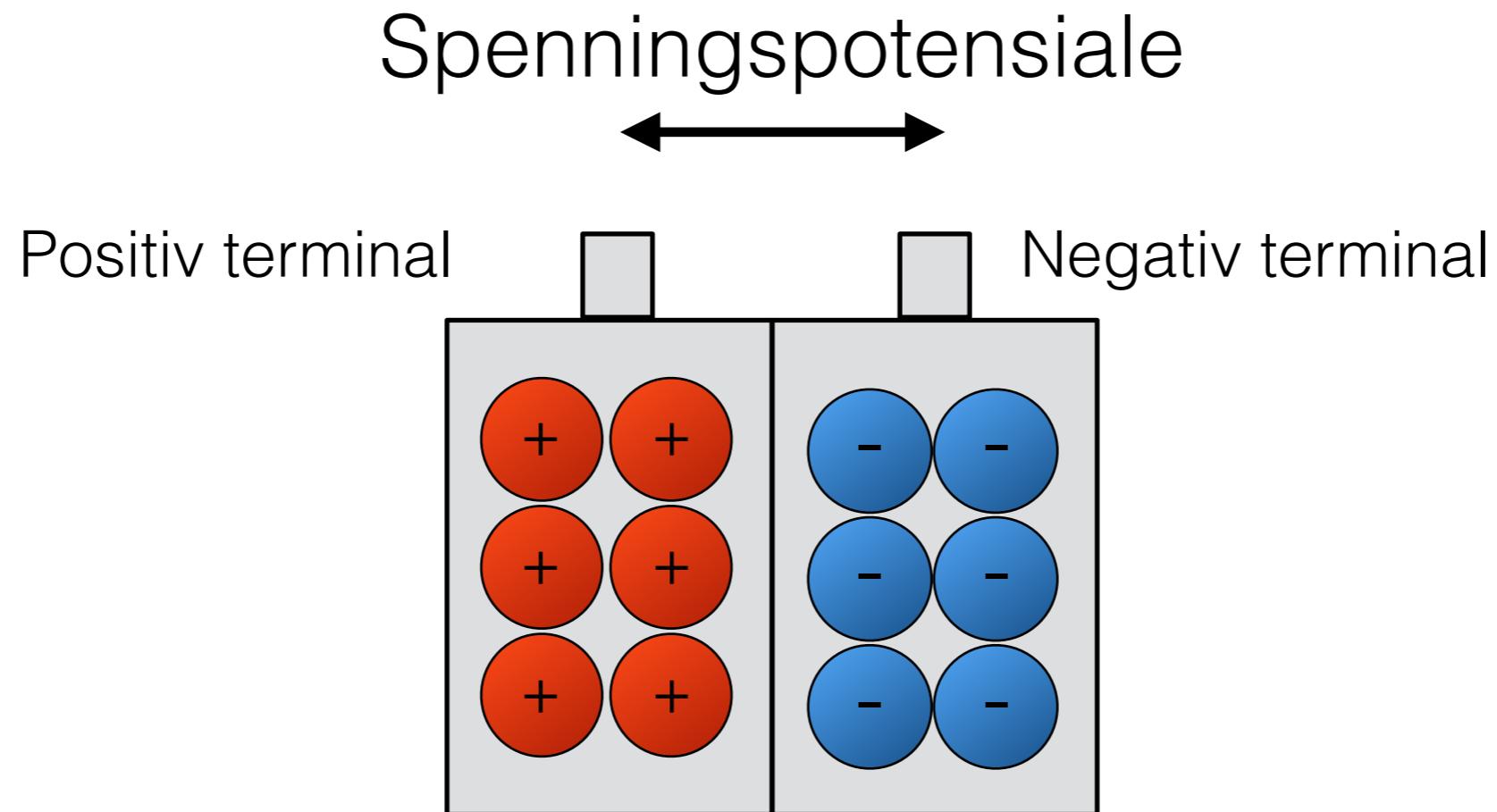

Spenningspotensiale er forskjell i potensiale som kan generere en strøm av ladninger gjennom en krets. Man bruker ofte uttrykket elektromagnetisk kraft (EMF) om kraften som får elektronene til å bevege seg.


Måleenheten for spenningspotensiale er Volt (V) og $1V = 1 \text{ Joule/Coulomb} = 1J/C$

Strøm

- elektriske ledere – halvledere – isolatorer


Elektrisk strøm (current) er en rettet strøm av ladningsbærere gjennom en ledning

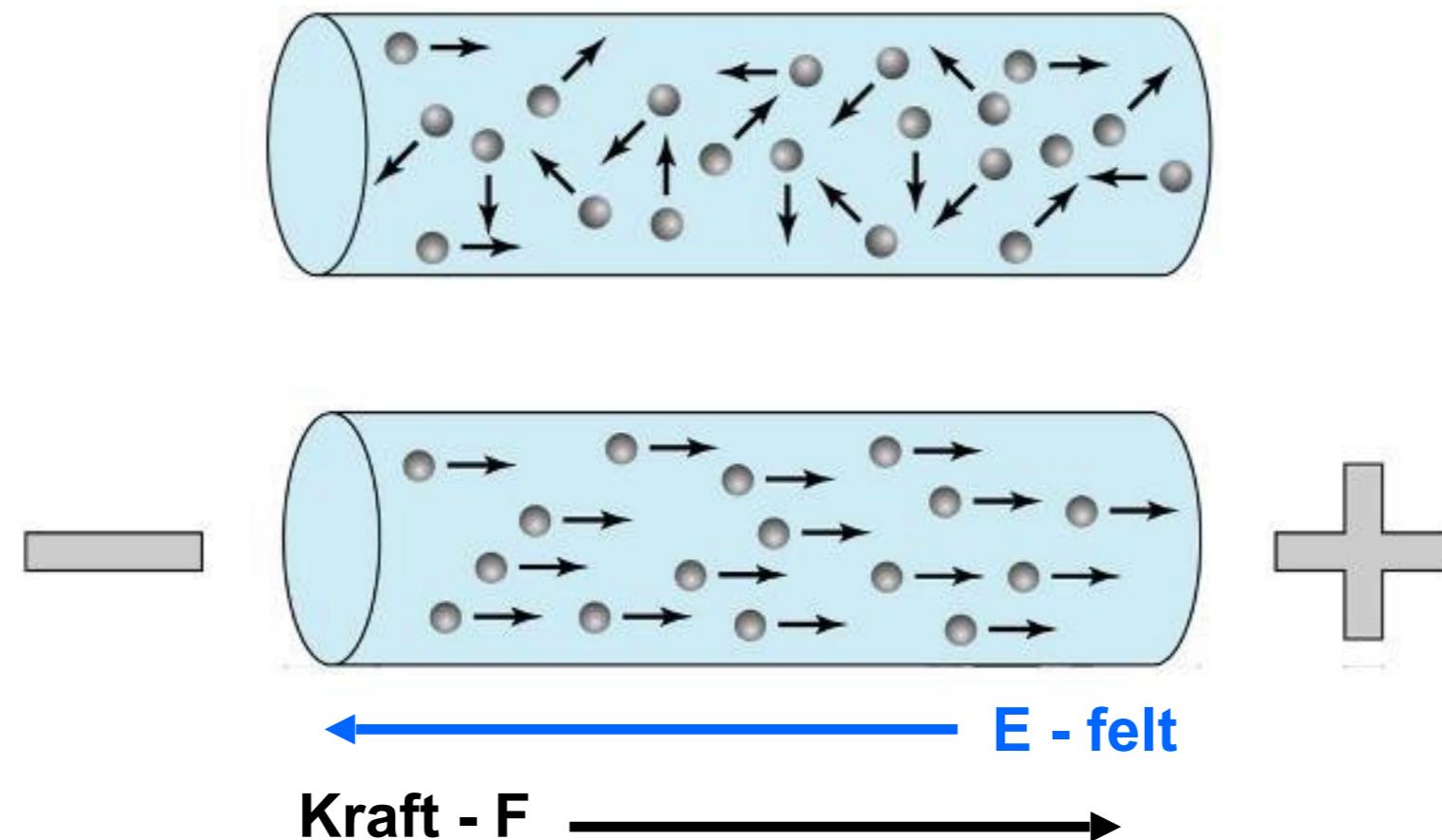- Termisk energi (varme) frigjør elektroner i en elektrisk leder
- Elektronbevegelsen er tilfeldig – inntil vi utsetter lederen for et elektrisk felt



Måleenheten for strøm er Ampere og $1 \text{ Ampere} = 1 \text{ Coulomb/sekund} = 6,28 \cdot 10^{18}$ elektroner per sekund.

Kretsteknikk – en gammel historie

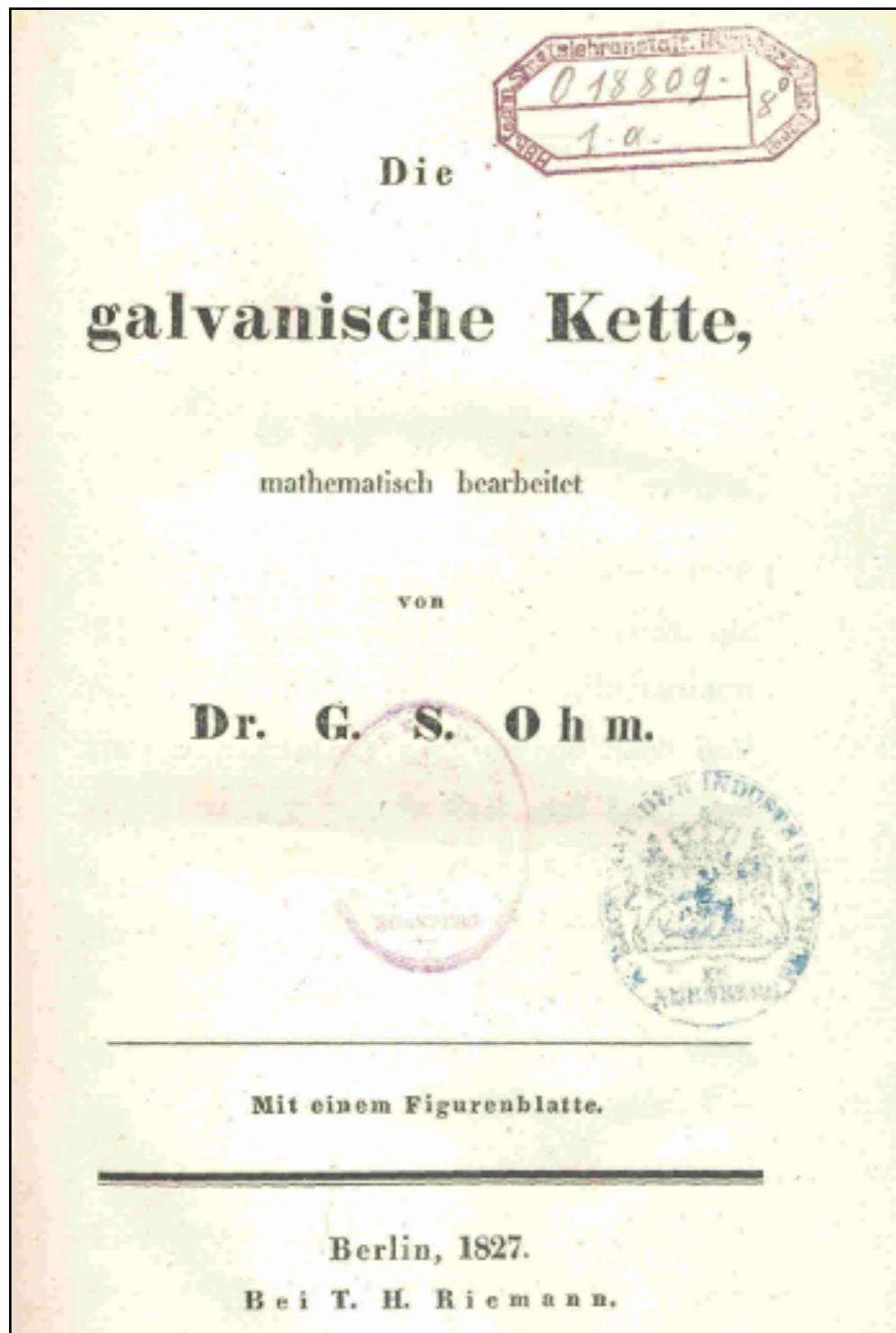

Det meste av grunnlaget for den elektrisk kretsteknikk ble beskrevet av den tyske fysiker George Simon Ohm i 1827 –

“Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet”
- En matematisk beskrivelse av den elektriske krets
(Kette = lenke, kjede)

Ohms lov

George Simon Ohm (1787-1854)

Ohms lov er en observasjon som viser at motstanden **R** har en **konstant** verdi for metaller - hvis temperaturen er konstant.

$$R = \frac{U}{I} \quad U = R \cdot I \quad I = \frac{U}{R}$$


U = Den elektriske spenningen i Volt

R = Den elektriske motstanden i Ohm

I = Den elektriske strømmen i Ampere



$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

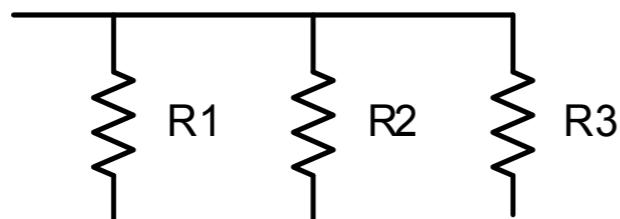


$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Ohms lov

Ohms observasjoner viste at resistansen R er konstant for metaller – bare hvis temperaturen er konstant.


Positiv temperaturkoeffisient

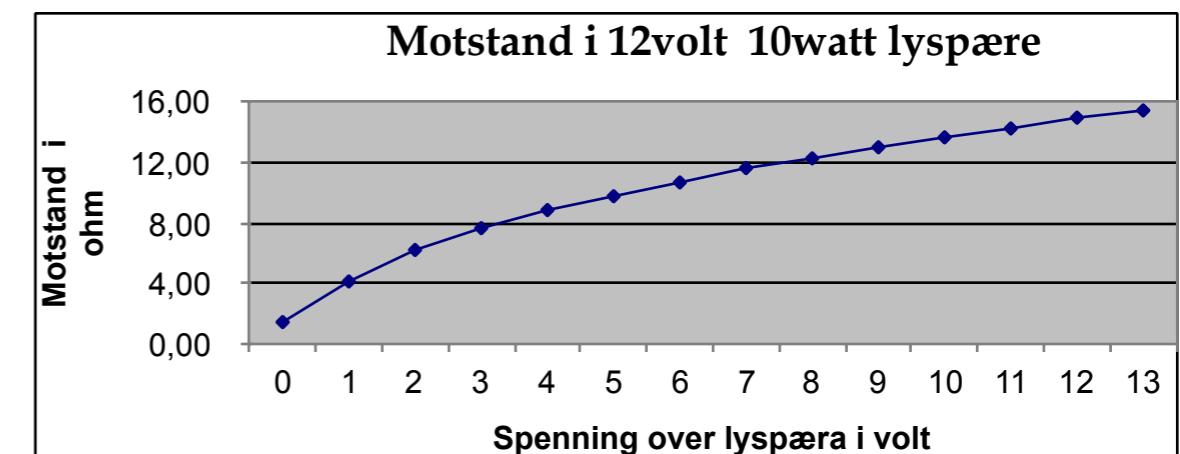- Resistansen øker med temperaturen
- Eksempel:
De fleste ledere - metaller



Negativ temperaturkoeffisient

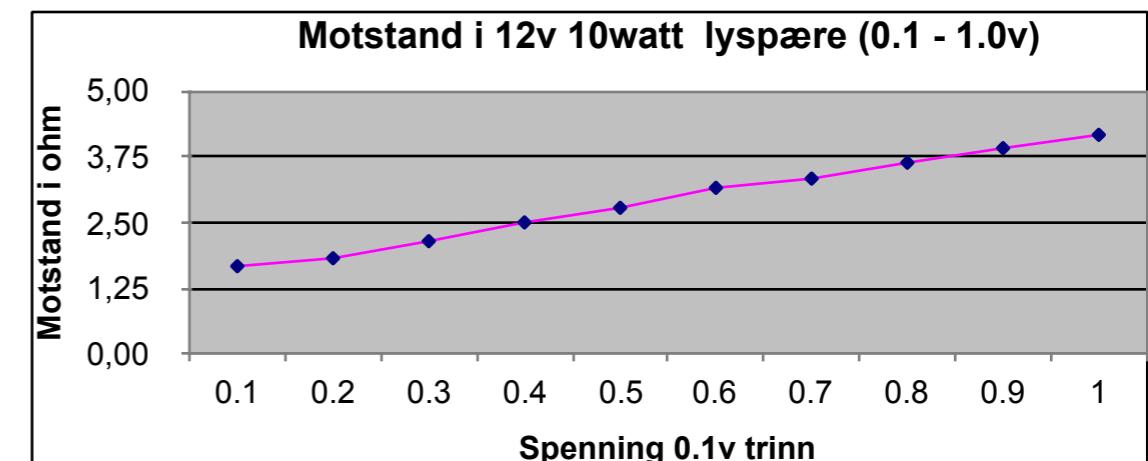- Resistansen avtar med temperaturen
- Eksempel: De fleste halvledere og isolatorer



Kirchhoff's lover

(Gustav Robert Kirchhoff – 1824 -1887)


Kirchhoff's "lov" om strømmer

Summen av strømmene rundt et knutepunkt er null

Strøm inn = strøm ut

$$i_1 + i_2 + i_3 + i_4 = 0$$

$$i_1 + i_2 = i_3 + i_4$$

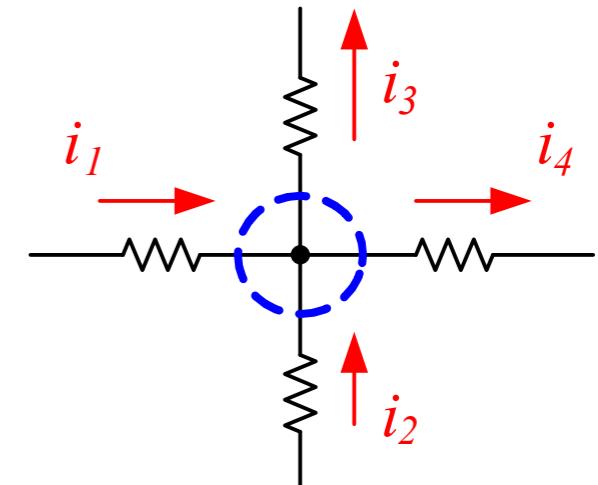


Kirchhoff's "lov" om spenninger

Summen av alle spenningene i en lukket sløyfe – summert i en retning er null.

$$V_{BATT} = V_1 + V_2 + V_3$$


$$V_{BATT} + V_1 + V_2 + V_3 = 0$$

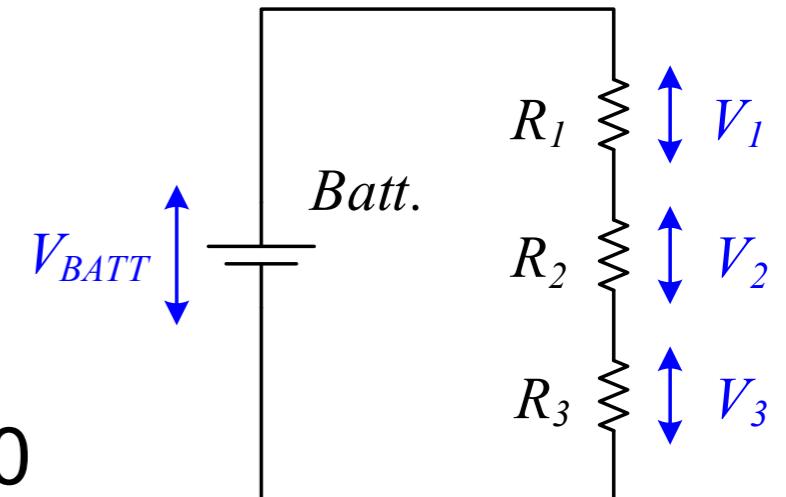

Spenningsdeler

Spenningen fra en spenningsdeler bestemmes av størrelsesforholdet mellom motstandene R_1 og R_2
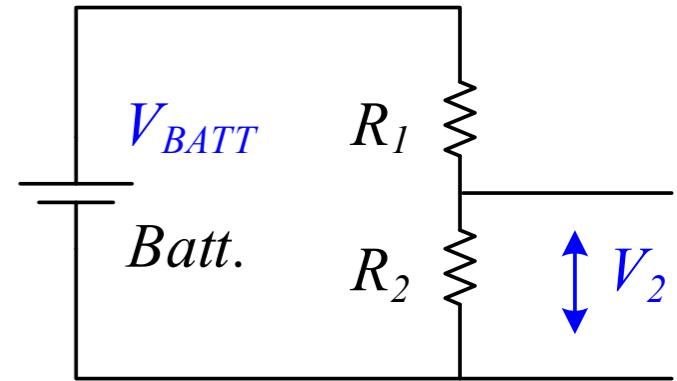
$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{BATT}$$



Superposisjonsprinsippet

Benyttes når du skal du beregne spenningen over en enkel komponent, inne i et komplekst nettverk. Metoden går ut på å regne ut spenningen i kretsen for en kilde om gangen, og summere opp alle bidragene til slutt.




Metode:

Beregne en spenningskilde eller en strømklide av gangen.
Alle andre spenningskilder i kretsen kortsluttes og alle andre strømkilder brytes.

Summer opp bidragene fra hver enkelt kilde.

Hvor stor er spenningen over R_1 ?

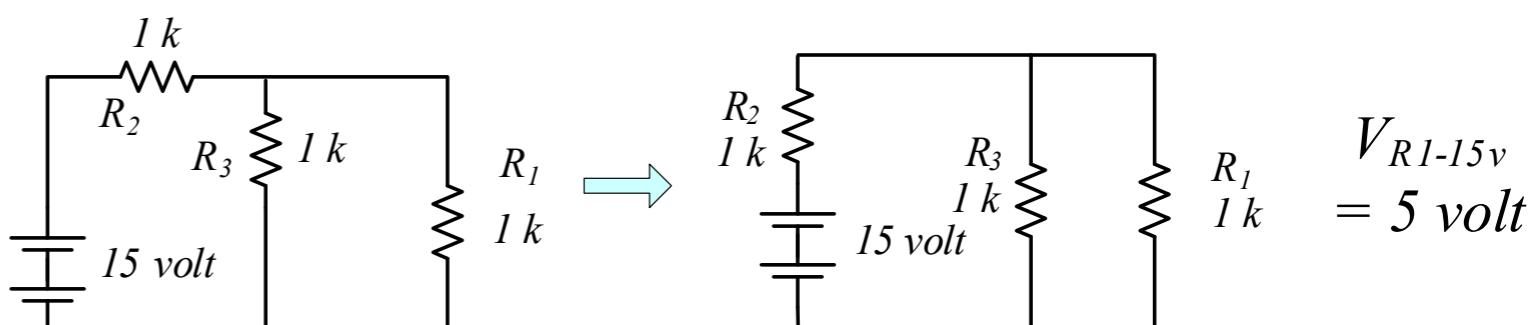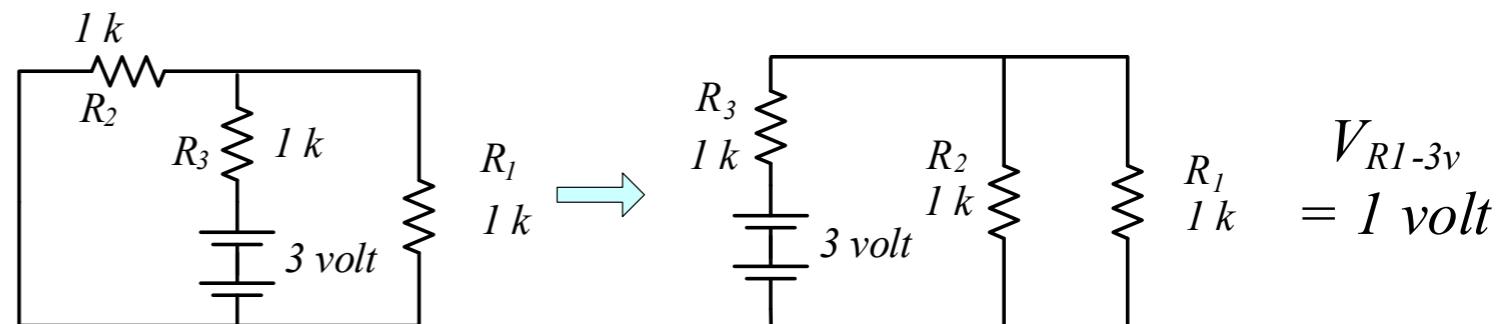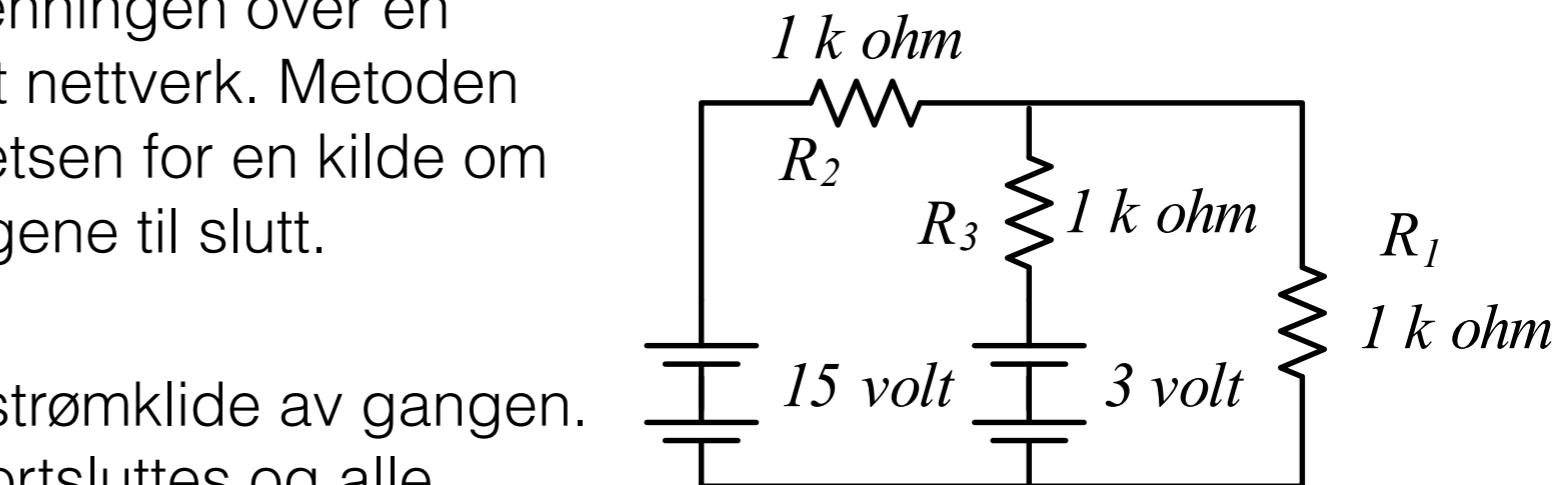1. Kortslutt først batteriet på 15 volt -
beregn bidraget fra 3 volt batteri.
2. Kortslutt batteriet på 3 volt -
beregn bidraget fra 15 volt batteri
3. Summer bidragene -







$$V_{R1} = 1 \text{ v} + 5 \text{ v} = 6 \text{ volt}$$

Thévenin's teorem

Helmholtz 1853 – Léon Charles Thévenin 1883

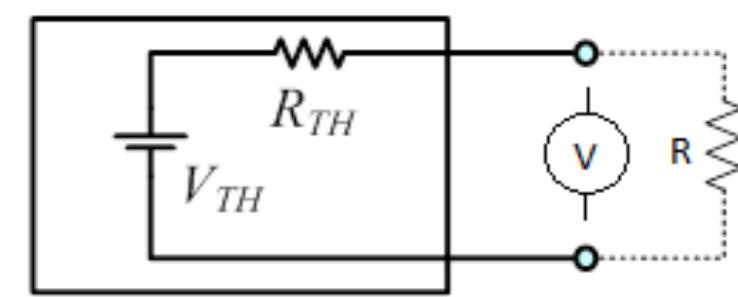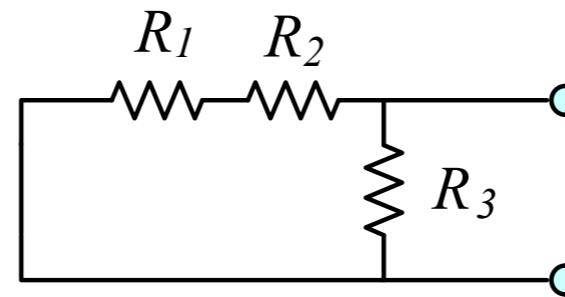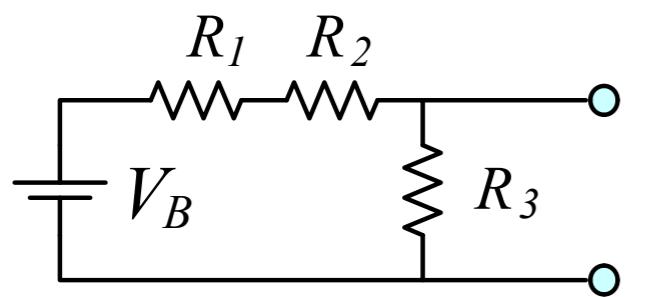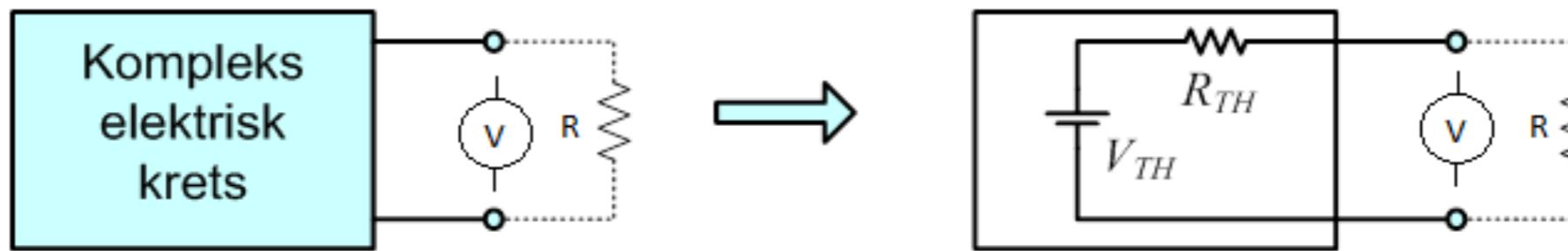Ethvert lineært, topolet nettverk virker utad som om det bestod av en spenningsgenerator med en elektromotorisk spenning lik tomgangsspenningen over nettverkets klemmer, - og med en indremotstand lik den vi ser inn i nettverket (fra klemmene) når alle indre spenningskilder i nettverket er kortsluttet og alle indre strømkilder er brutt.



$$V_{TH} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot V_B$$

$$R_{TH} = (R_1 + R_2) \parallel R_3 = \frac{(R_1 + R_2) \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$