
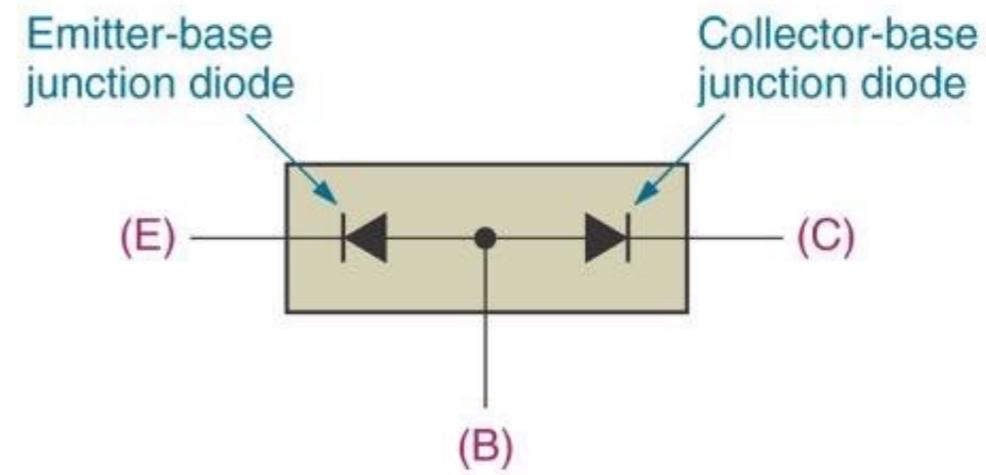


Transistorer

Dekkes delvis i boka Kap 19 -21

Temapunkter for de 3 neste ukene:

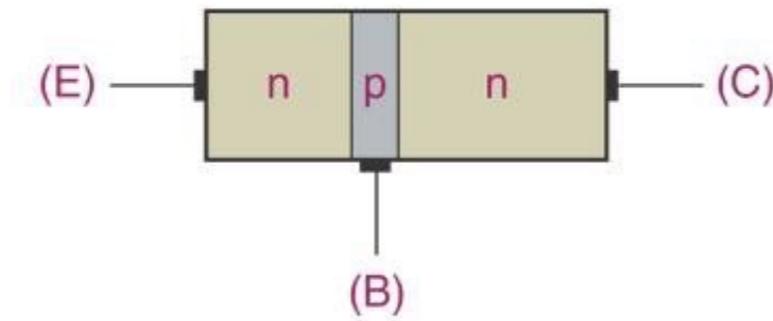- Beskrive struktur og virkningsmekanismer i bipolare junction transistorer (BJT)
- Forklare operasjonen til en BJT klasse A-forsterker
- Analysere klasse B - og klasse AB - forsterker
- Kort analyse av "bryterkretser" – switching circuits
- Beskrive strukturene og operasjonen til felteffekt transistorene JFET og MOSFET




Bipolar Junction Transistor - BJT


Dekkes delvis i boka Kap 19 -21

En BJT er bygget opp av tre dopede regioner i et halvledermateriale, separert med to pn-overganger (pn junctions). Disse regionene kalles Emitter, Base og Kollektor

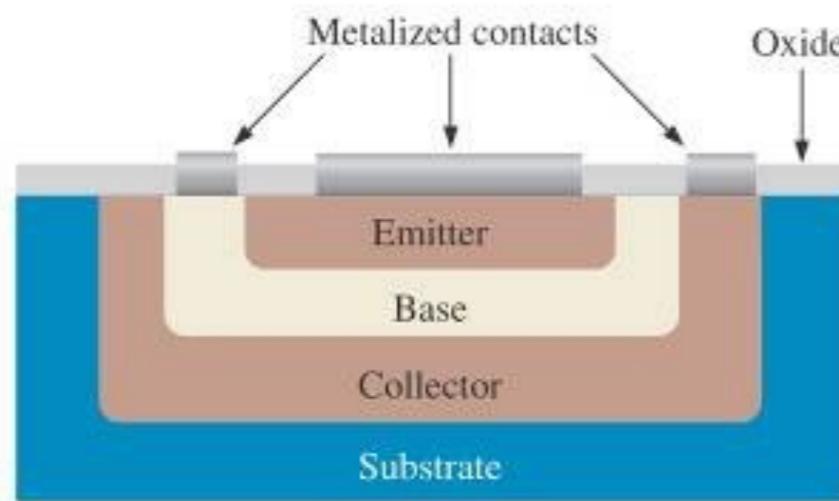
Det er to typer BJT-transistorer – avhengig av sammensetningen til de dopede områdene – npn eller pnp



(a) Basic epitaxial planar structure

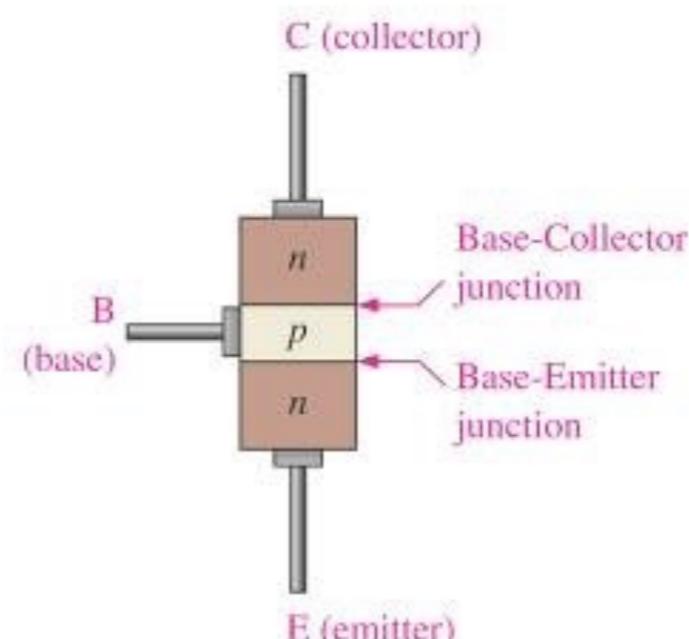

(b) *npn*

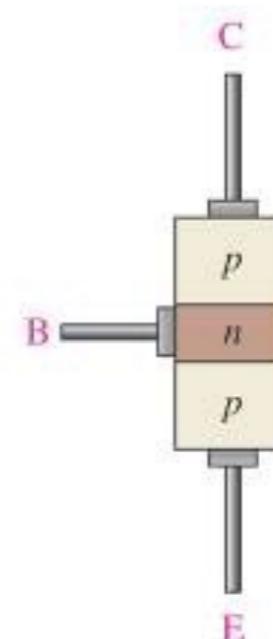

(c) *pnp*

Bipolar Junction Transistor - BJT


Dekkes delvis i boka Kap 19 -21

Det er to halvlederoverganger – (junctions) - base - emitter junction og base - collector junction


Uttrykket bipolar refererer seg til at både elektroner og hull inngår i ladningstransporten I transistorstrukturen.

Skal transistoren virke som forsterker må de to overgangene ha riktig forspenning

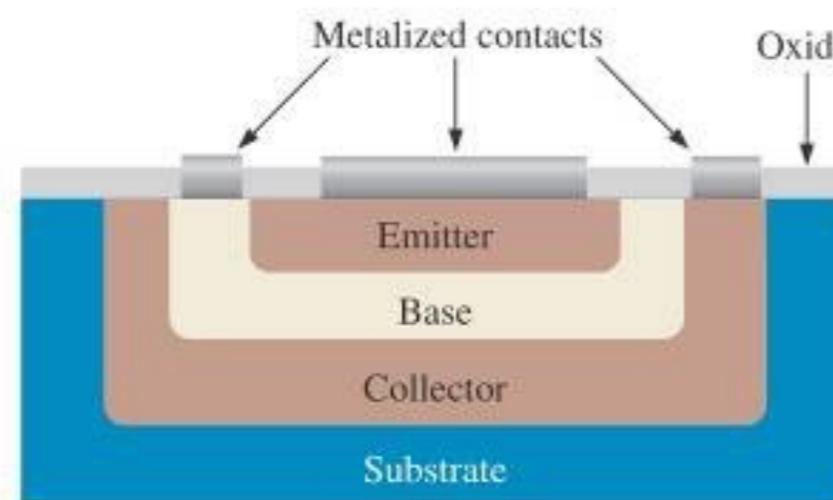
- Base - emitter (BE) junction er forspent i lederetning
- Base - collector (BC) junction er forspent i sperreretning



(a) Basic epitaxial planar structure

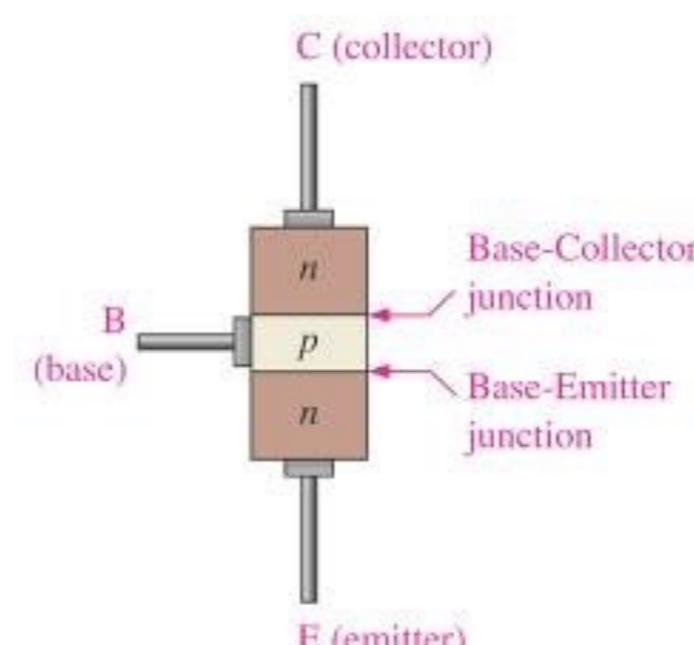



(b) npn

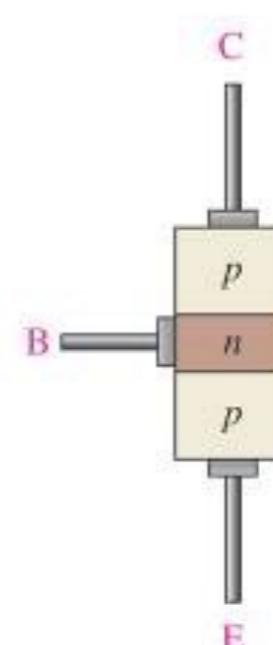

(c) pnp

Bipolar Junction Transistor - BJT

Dekkes delvis i boka Kap 19 -21

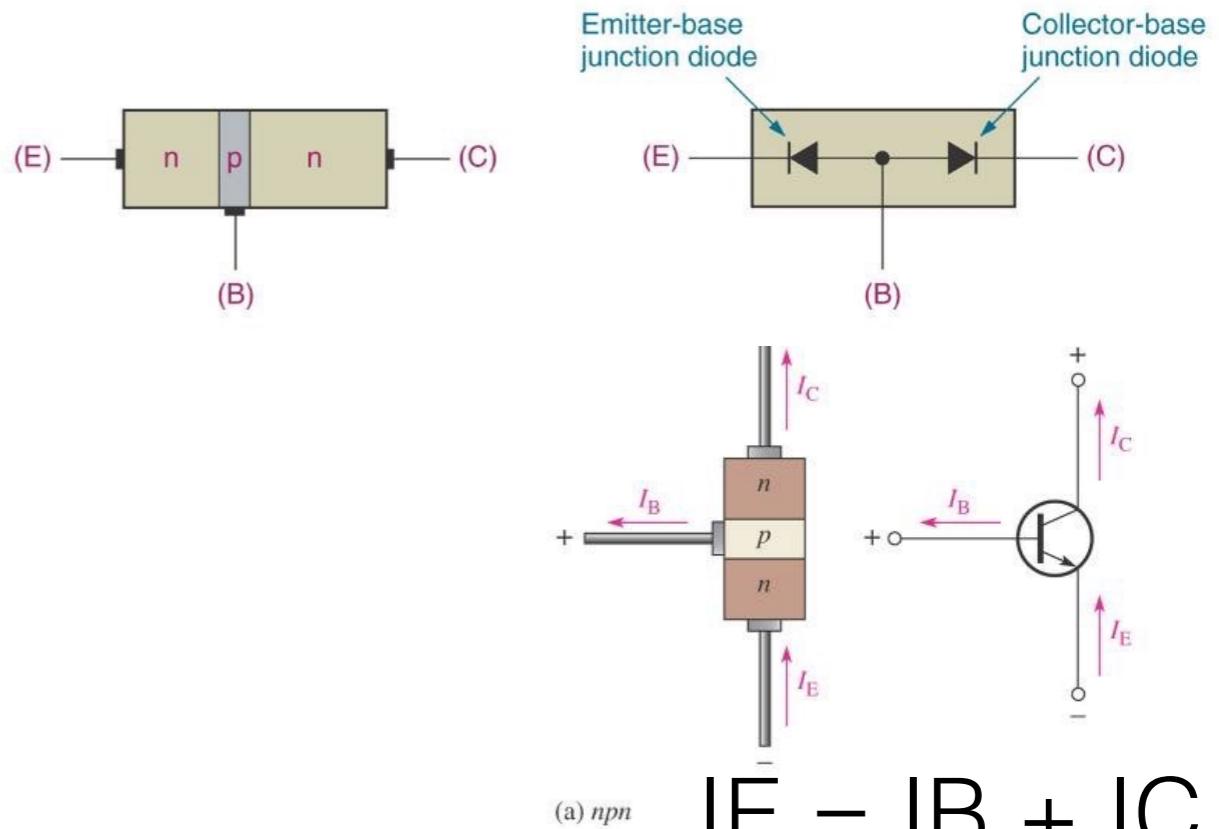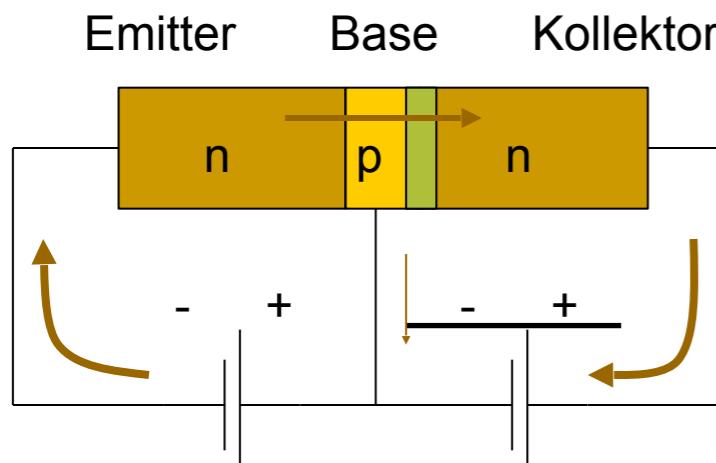

Base-Kollektor-dioden forspennes i sperreretning.

Emitter-Base-dioden forspennes i lederetning $V_{BE} = 0,7$ volt
elektroner strømmer fra Emitter inn i Basen

Basen er fysisk tynn – pga. diffusjon strømmer elektroner mot Kollektor. Elektronene er minoritetsbærere i et p-dopet materiale. Bare noen få elektroner vil rekombinere med hull - og trekkes ut som en liten strøm på base- ledningen.

De aller fleste elektronene når "depletion layer" på grensen mot Kollektor. Pga. E-feltet vil elektronene bli trukket over til kollektor, - hvor de fritt trekkes mot den positive batteripolen.

Bipolar Junction Transistor - BJT

Dekkes delvis i boka Kap 19 -21

Transistoren har 3 operasjons -"modi"

<i>Base-Emitter Junction</i>	<i>Collector-Base Junction</i>	<i>Operating Region</i>
Reverse biased	Reverse biased	Cutoff
Forward biased	Reverse biased	Active
Forward biased	Forward biased	Saturation

ACTIVE




Base – Kollektor -dioden i sperreretning
Emitter – Base – dioden i lederetning

SATURATION

Begge diodene er koplet i lederetning
 $V_{CE} \sim 0,1 - 0,3$ volt

CUTOFF

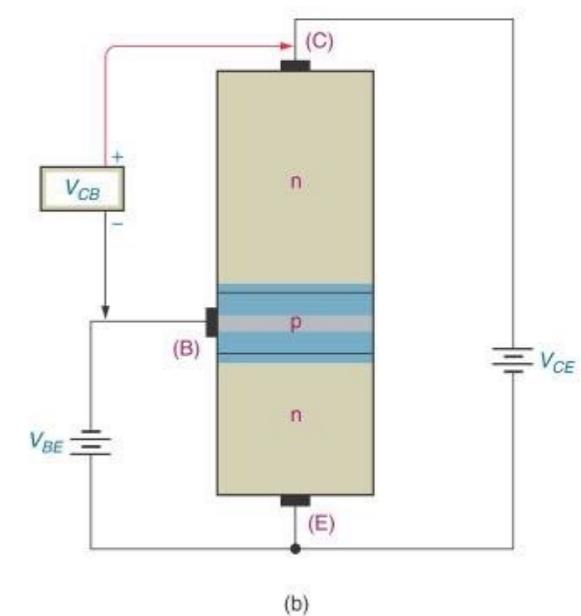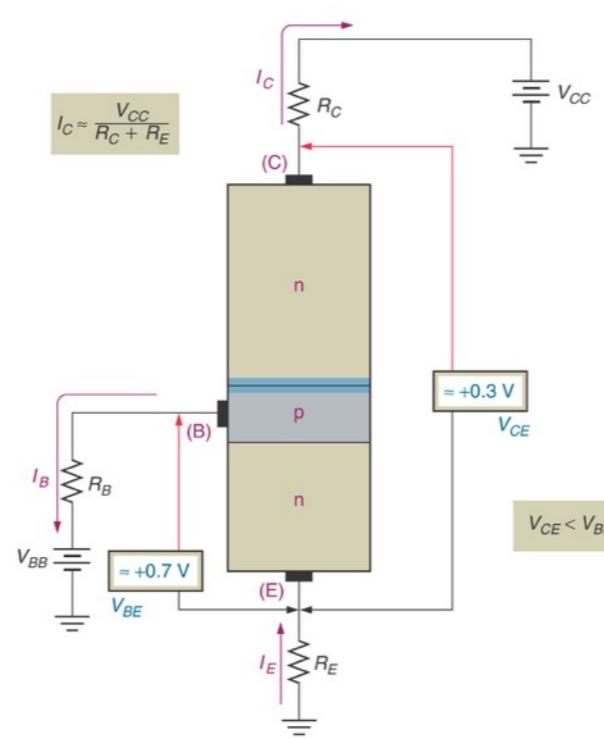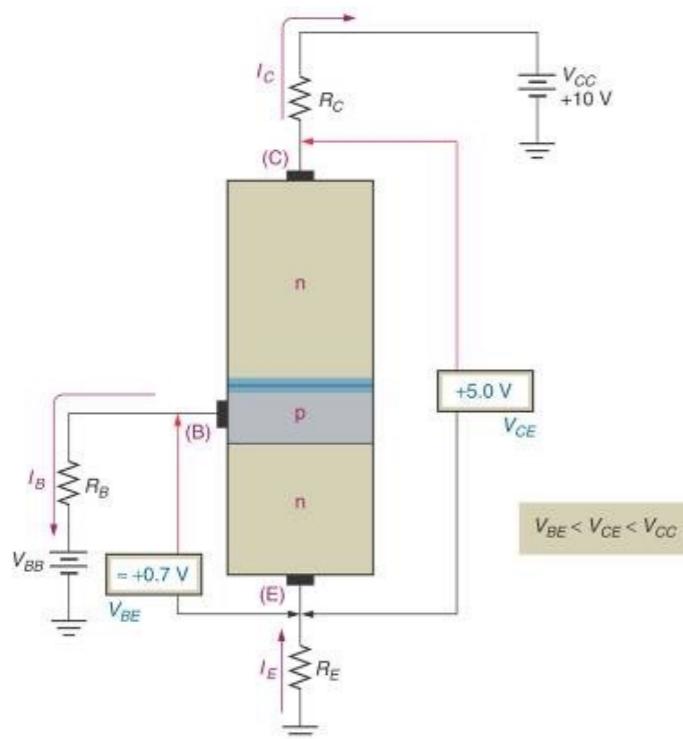Begge diodene er koplet i sperreretning
 $V_{CE} = V_{CC}$
(forsyningsspenning)




Bipolar Junction Transistor - BJT

Dekkes delvis i boka Kap 19 -21

Under normale arbeidsforhold vil strømmene IC og IE variere direkte som funksjon av:
 $I_B \rightarrow I_C = \beta \cdot I_B$


$$I_C = \beta \cdot I_B$$

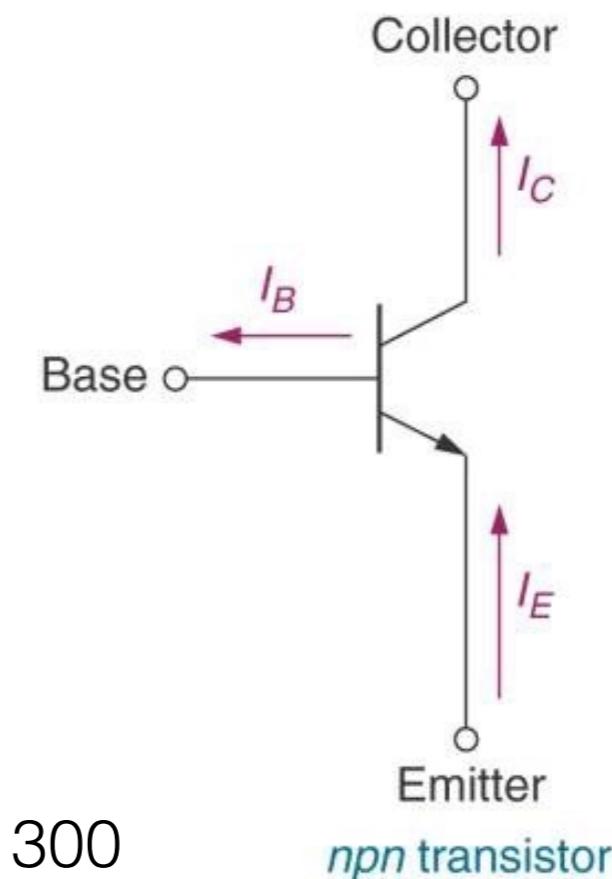

Strømforsterkningen β vil være i område 50 - 300

Bipolar Junction Transistor - BJT

Dekkes delvis i boka Kap 19 -21

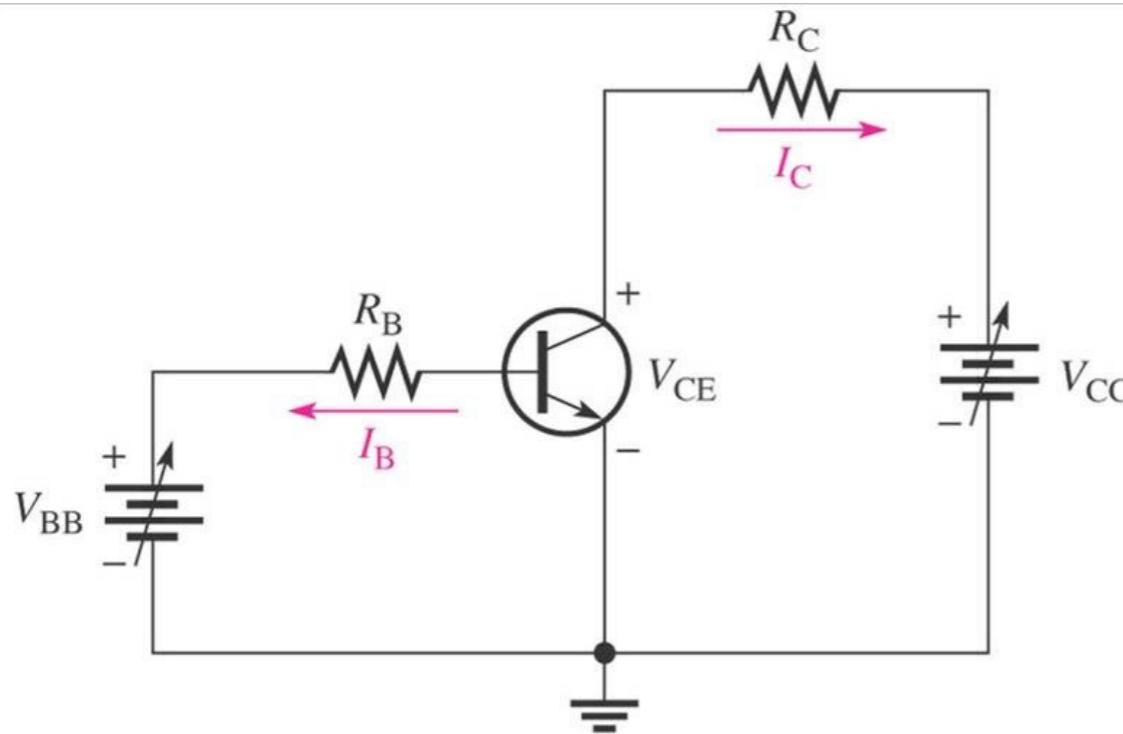

Straks base-emitter-dioden begynner å lede vil strømmen I_C holde seg nesten konstant – selv om V_{CE} øker kraftig.

I_C øker litt pga redusert tykkelse på base-område. Når V_{CE} øker – øker tykkelsen på "sperresjiktet" mellom basis og kollektor.

Hvis sperresjiktet fyller hele basis opplever vi "punch through" – gjennomslag.


Forholdet mellom I_E , I_C og I_B

$$\text{Kirchhoff : } I_E = I_B + I_C$$

DC- strømforsterkning β :

$$I_C = \beta \cdot I_B \quad 50 < \beta < 300$$



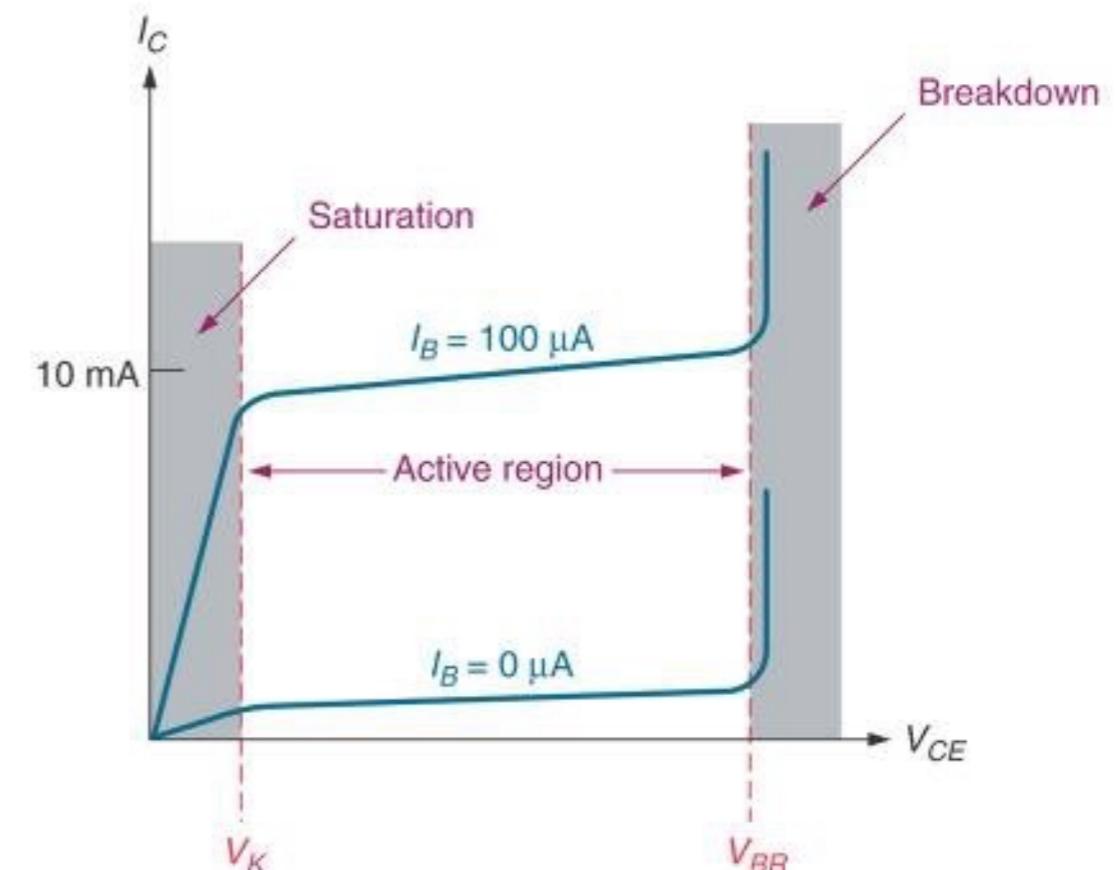
For AC signaler brukes ofte betegnelsen h_{FE} på β



Bipolar Junction Transistor - BJT


Dekkes delvis i boka Kap 19 -21

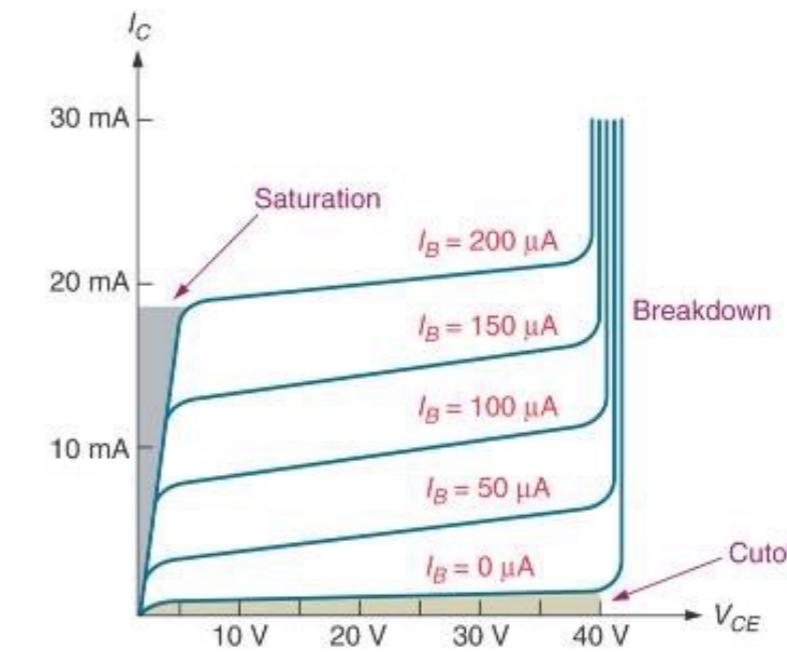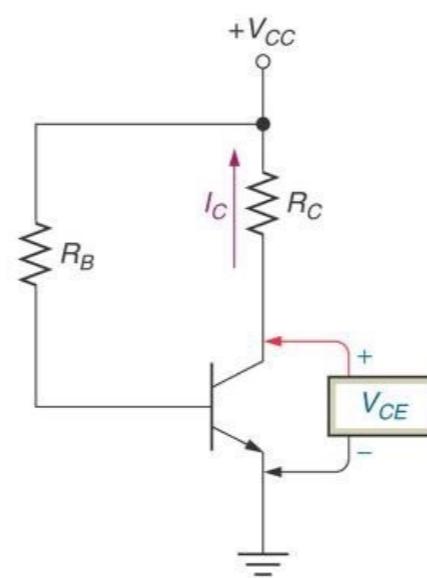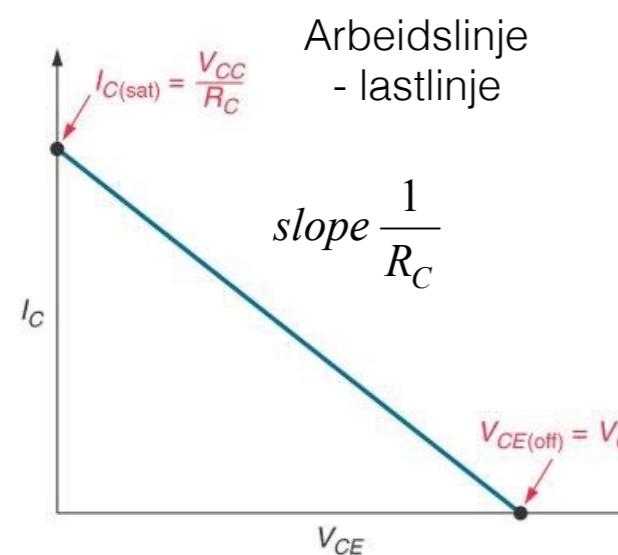I transistorens aktive område vil kollektorstrømmen I_C endre seg lite – selv om V_{CE} øker kraftig. Strømmen bestemmes helt av base-emitter-dioden – og strømmen I_B som trekkes ut på basen. (laboppgave 3)



La transistoren arbeide i sitt aktive område.
Velg arbeidspunkt midt på lastlinja. ($V_{CC}/2$).
Se på figuren hvordan små strømendringer
på basen gir store spenningsendringer
over transistoren.

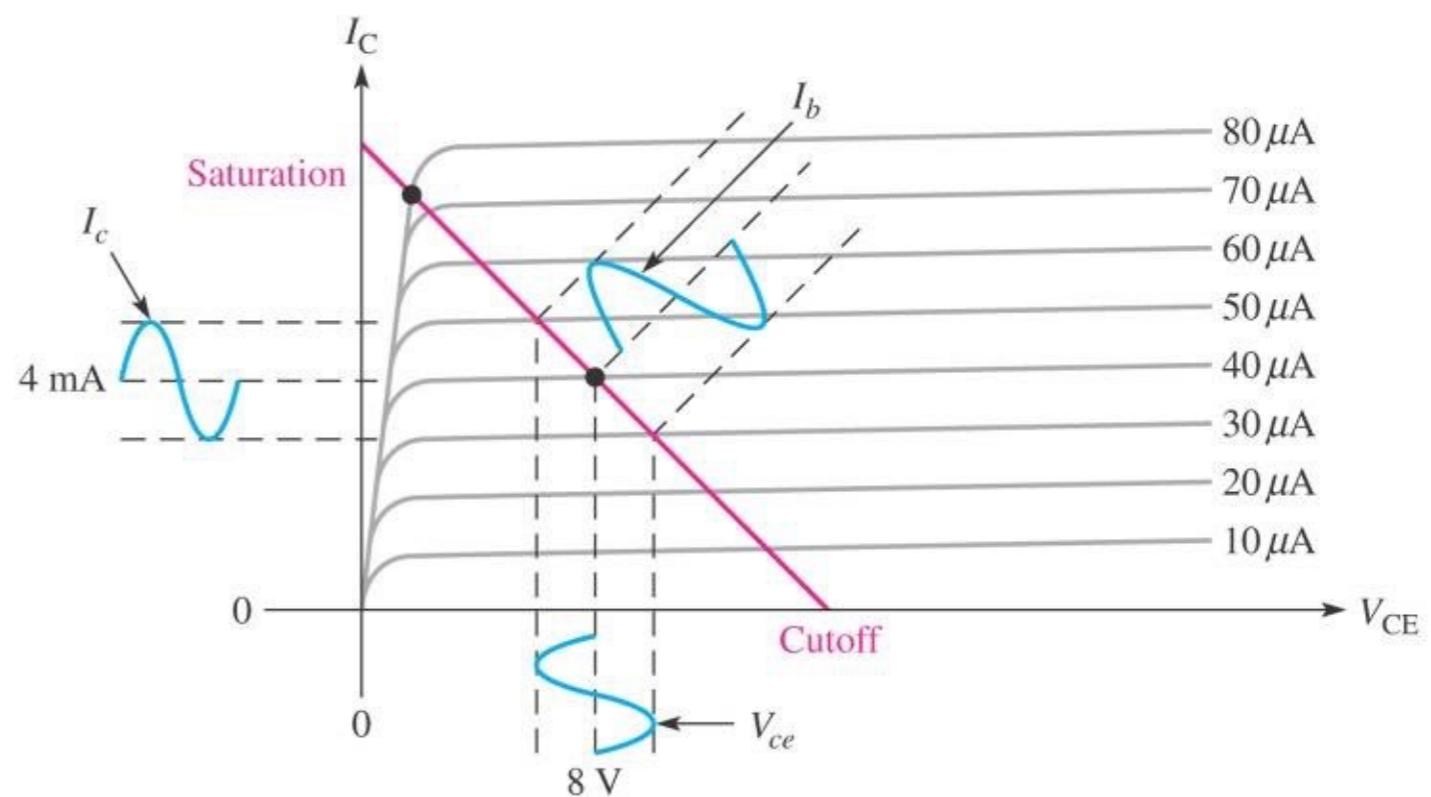Transistor – trans resistans – et uttrykk som forteller at komponenten kan betraktes som en variabel motstand.



Bipolar Junction Transistor - BJT


brukt som forsterker

DC - beregning på en enkel transistorforsterker :

Du har gitt en transistor med kjent strømforsterkning β

Du velger VCC og IC

Du beregner RC , IB og RB

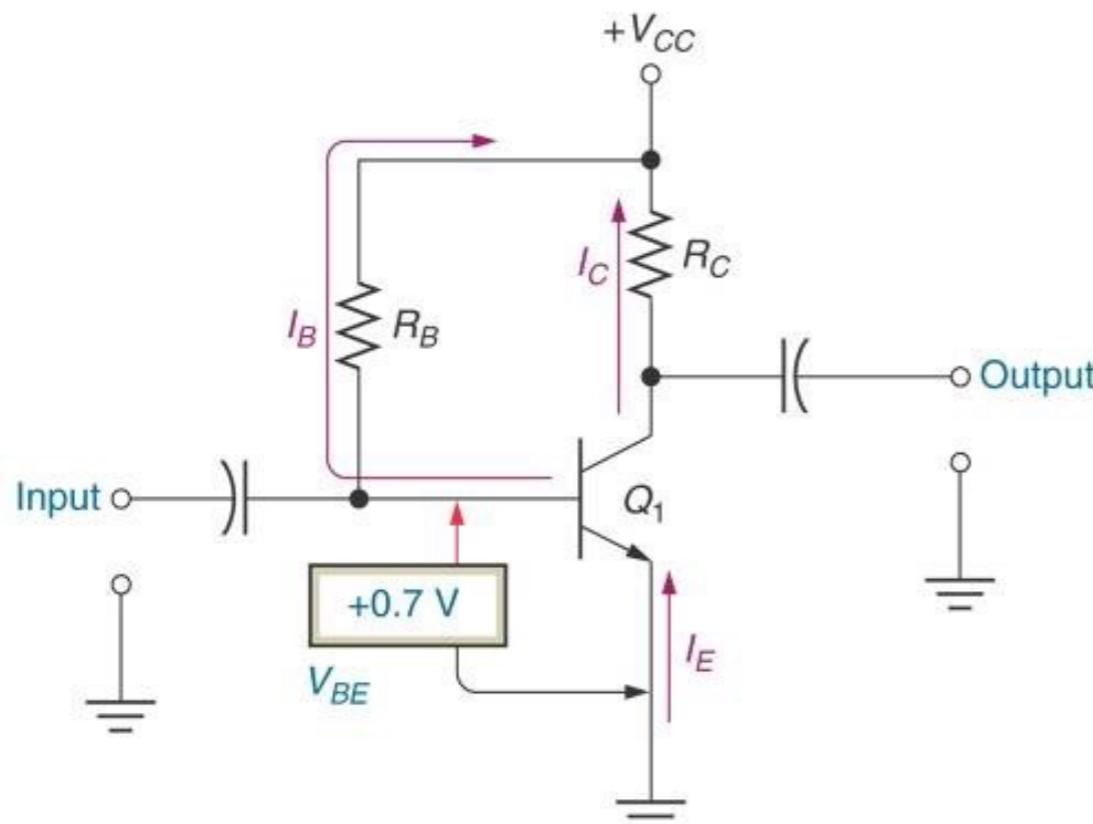

Eksempel : Vi har en npn-transistor BC546 med strømforst. $\beta = 100$. Vi har et batteri på 9 volt ($V_{CC} = 9 \text{ v}$) Velger arbeidspunkt ved $V_{CC}/2$. Det betyr at V_{CE} må være 4,5 volt
Velger 1mA som kollektorstrøm.

$$R_C = \frac{4,5 \text{ volt}}{1 \text{ mA}} = \frac{4,5}{10^{-3}} = \underline{\underline{4,5 \text{ k}\Omega}}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1 \text{ mA}}{100} = 10 \mu\text{A}$$

$$V_{RB} = 9 \text{ v} - 0,7 \text{ v} = 8,3 \text{ volt}$$

$$R_B = \frac{8,3 \text{ v}}{10 \mu\text{A}} = \underline{\underline{830 \text{ k}\Omega}}$$

Kondensatorene stopper DC,
men slipper AC - signalet igjennom

Datablad for en Bipolar Junction Transistor


BC546

BC546/547/548/549/550

Switching and Amplifier


- High Voltage: BC546, $V_{CEO}=65V$
- Low Noise: BC549, BC550
- Complement to BC556 ... BC560

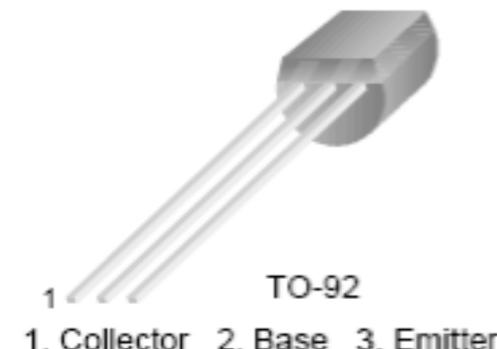Denne transistoren brukes på laben i FYS1210



NPN Epitaxial Silicon Transistor

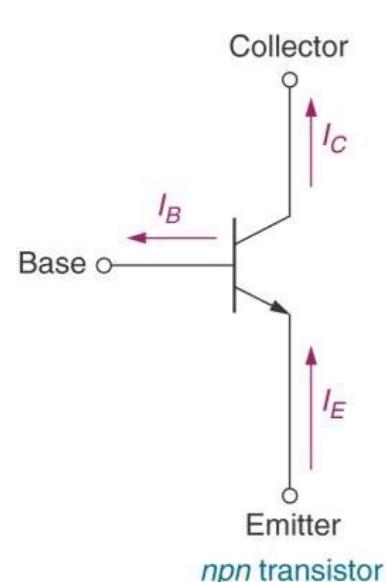Absolute Maximum Ratings $T_a=25^\circ C$ unless otherwise noted



Symbol	Parameter	Value	Units
V_{CBO}	Collector-Base Voltage : BC546	80	V
	: BC547/550	50	V
	: BC548/549	30	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage : BC546	65	V
	: BC547/550	45	V
	: BC548/549	30	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage : BC546/547	6	V
	: BC548/549/550	5	V
I_C	Collector Current (DC)	100	mA
P_c	Collector Dissipation	500	mW
T_J	Junction Temperature	150	°C
T_{STG}	Storage Temperature	-65 ~ 150	°C


Electrical Characteristics $T_a=25^\circ C$ unless otherwise noted

β

Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
I_{CBO}	Collector Cut-off Current	$V_{CB}=30V, I_E=0$			15	nA
h_{FE}	DC Current Gain	$V_{CE}=5V, I_C=2mA$	110		800	
$V_{CE}(\text{sat})$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C=10mA, I_B=0.5mA$ $I_C=100mA, I_B=5mA$		90	250	mV
$V_{BE}(\text{sat})$	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C=10mA, I_B=0.5mA$ $I_C=100mA, I_B=5mA$		700		mV
				900		mV



En enkel BJT - transistor brukt som forsterker

Temperaturproblemer

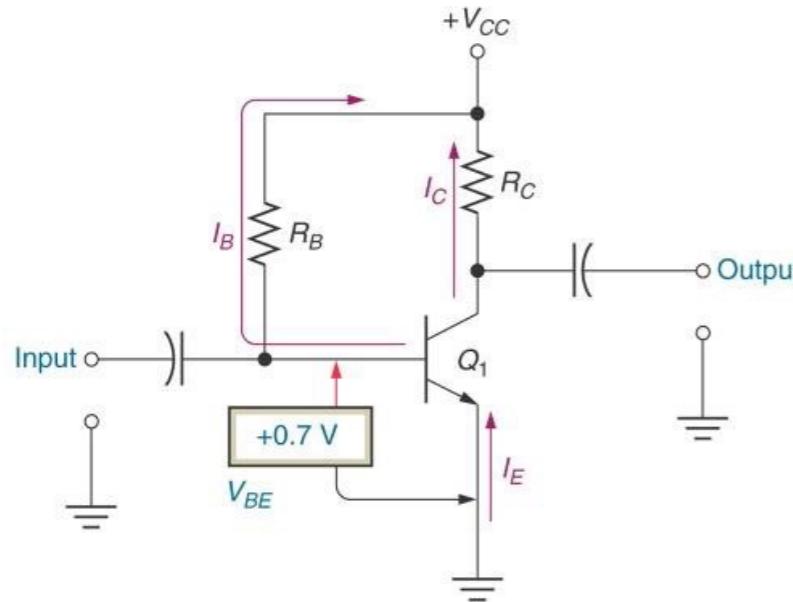

Vi vil ha en krets hvor strømmen I_{CQ} er mest mulig stabil – uavhengig av β

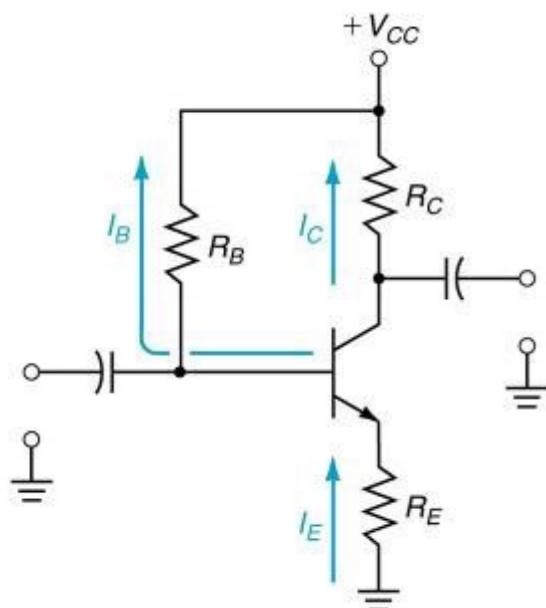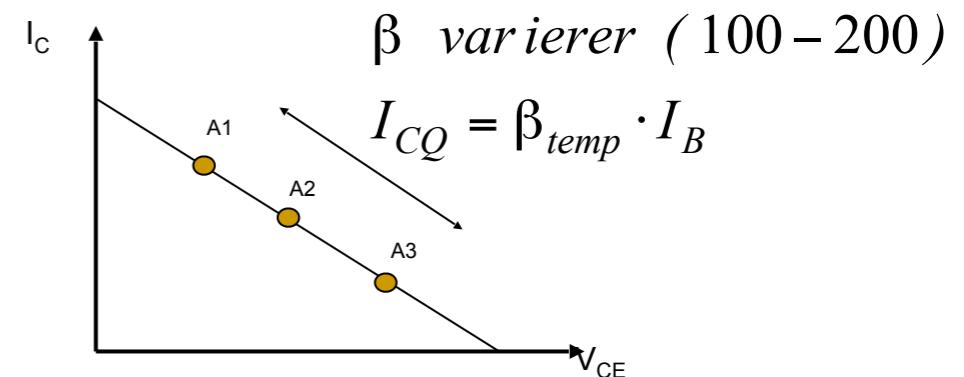Strømforsterkningen β vil endre seg med temperaturen.
Det betyr at arbeidspunktet A vil flytte seg langs last linjen med temperaturen.



Emitter motkopling - (neg. feedback)

Bruker Kirchhof langs basestrømveien

$$1) V_{CC} - I_B \cdot R_B - V_{BE} - I_E \cdot R_E = 0$$


og ser på emitterstrømmen 2) $I_E \approx I_C = \beta \cdot I_B$

$$\text{kombinerer 1) og 2)} - I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta} + R_E} \quad \text{Hvis } R_E \gg R_B/\beta$$

vil I_{CQ} være uavhengig av β $\rightarrow I_{CQ} \approx (V_{CC} - V_{BE})/R_E$


En enkel BJT - transistor brukt som forsterker

Temperaturproblemer

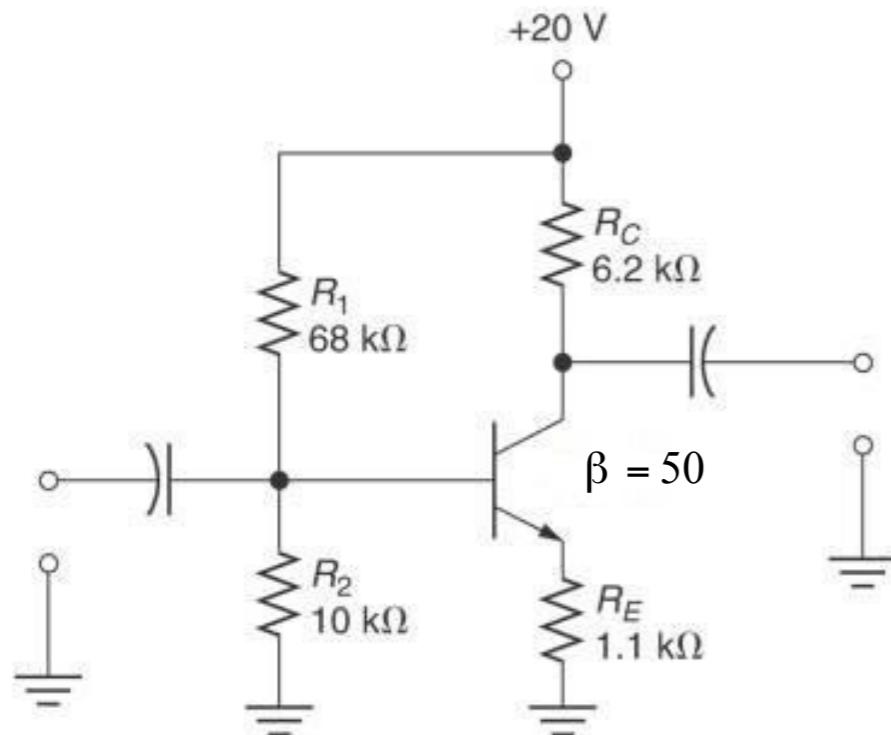

Best stabilisering mot temperaturdrift og variasjoner i β får vi med en emittermotstand R_E og i tillegg "låse fast" spenningen på basen med en spenningsdeler - R_1 og R_2)
(Denne koplingen har fått navnet Universal bias)

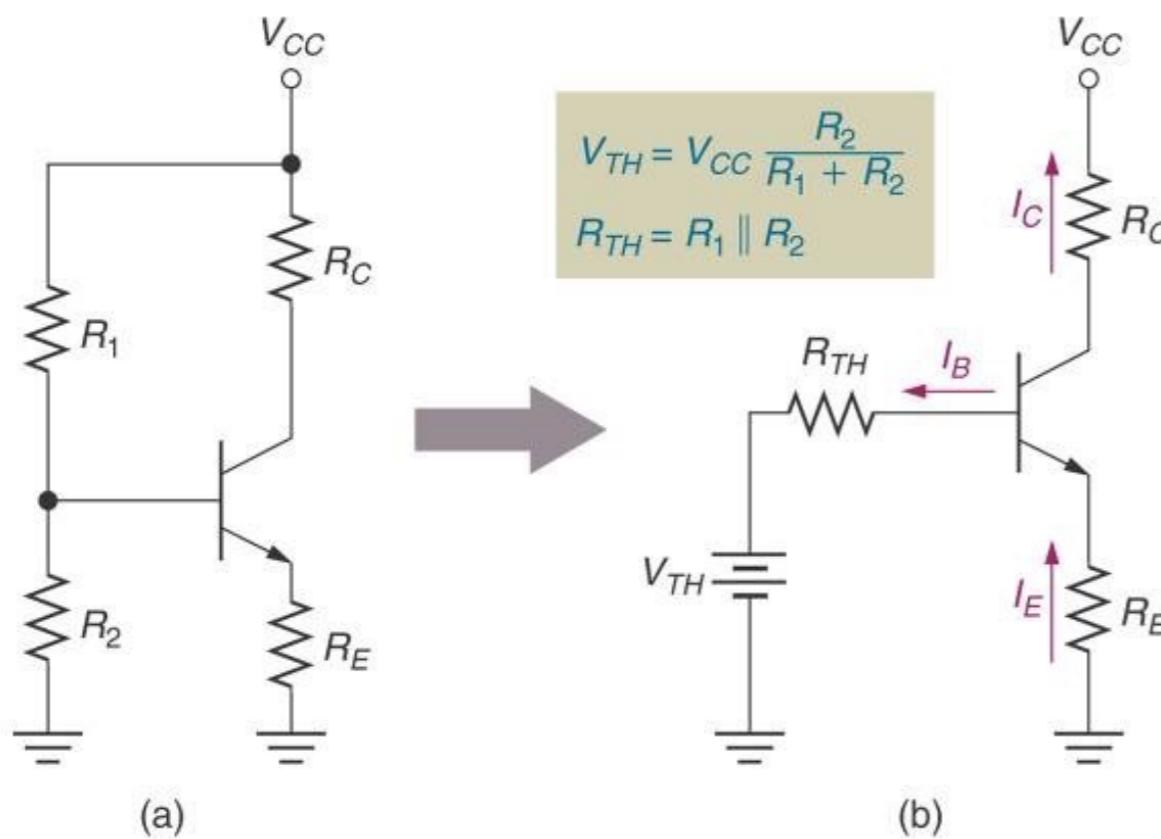Skal vi gjøre en kretsanalyse på denne kretsen må vi
bruke Thevenin – se fig. under.



$$I_{CQ} = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + R_E} \quad \text{and} \quad V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$$

Hvis β varierer fra 50 til 100 vil I_{CQ} bare
endre seg fra
 $\beta = 50 \rightarrow I_{CQ} = 1,46\text{ mA}$
 $\beta = 100 \rightarrow I_{CQ} = 1,56\text{ mA}$
Endring på 6,8% - når β dobles

Neste småsignalpara

Transistor brukt som forsterker


Vi ser på Småsignalmodeller

Vi har sett hvordan vi vha. en emittermotstand kan stabilisere forsterkerens arbeidspunkt

- Alle betrakninger så langt er gjort med en DC – modell av forsterkeren. (En statisk beregningsmodell)

Men hvordan virker forsterkeren for små signaler?

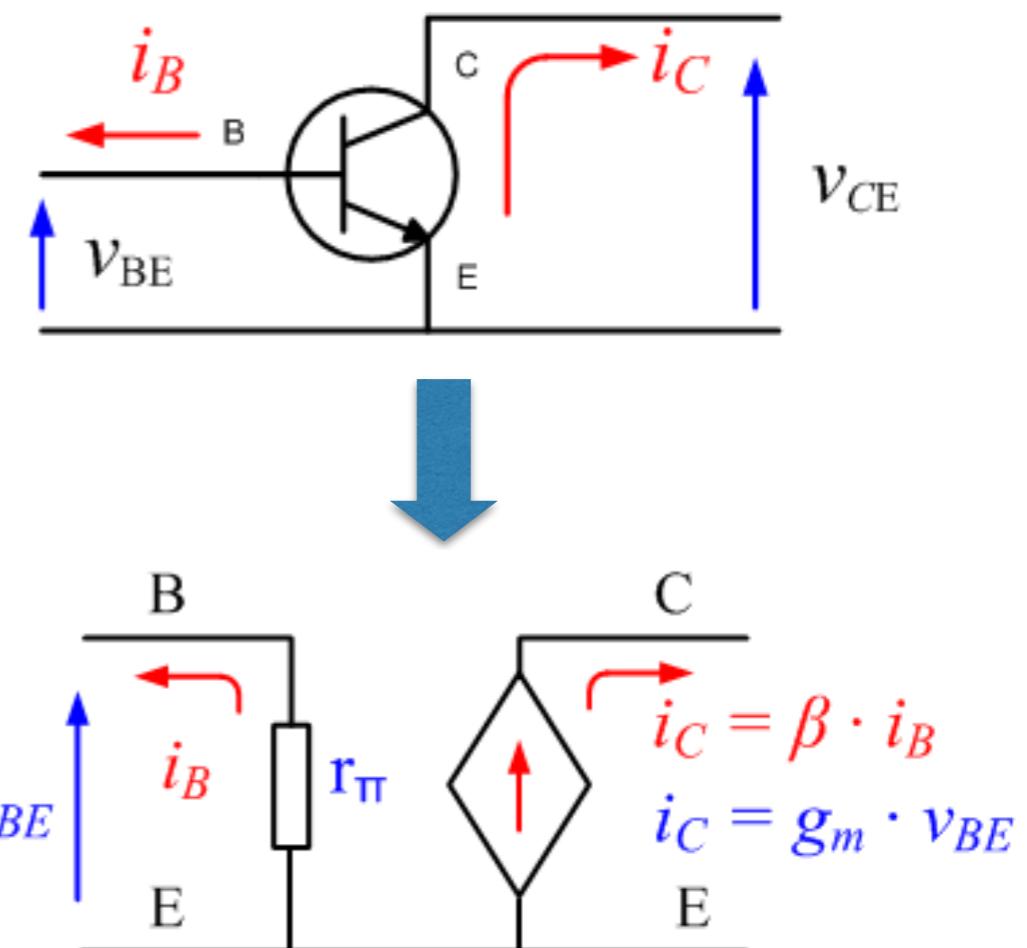Vi erstatter det vanlige transistorsymbolet med en småsignalmodell og signalstrømmer og spenninger angis med små bokstaver



Mellan Base og Emitter "ser" signalet en "dynamisk" motstand r_π (BE-dioden).

Mellan Emitter og Collector finner vi en strømgenerator som leverer signalstrømmen i_C . Denne strømmen bestemmes av transistorens transkonduktans g_m
 r_π og g_m kalles småsignalparametere


Småsignalparameterer

Transkonduktans - steilhet g_m

$$\text{Emitterstrømmen } I_E = I_{ES} \cdot e^{\frac{V_D}{V_T}}$$

hvor $V_D = V_{BE}$ og $V_T = 25mV$
(diodelikningen)
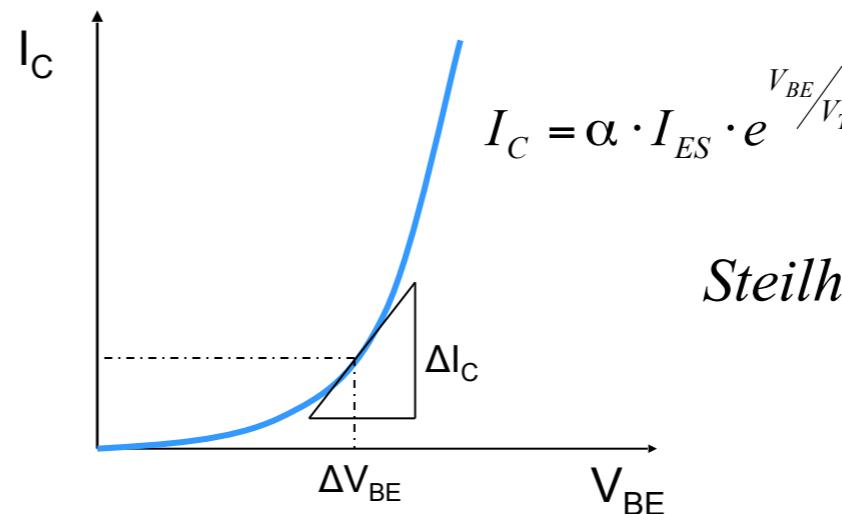
$$I_C = I_E - I_B \rightarrow I_C = \alpha \cdot I_E \quad \alpha \approx 1$$



$$\text{Steilhet } g_m = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}}$$


Steilheten g_m er gitt av tangenten til kurven for I_C . Deriverer I_C mhp. V_{EB}

$$g_m = \frac{d(I_C)}{dV_{EB}} = \alpha \cdot I_{ES} \cdot e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} \cdot \frac{1}{V_T} = I_C \cdot \frac{1}{V_T} = \frac{I_C}{V_T}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

Eksempel : Forsterkeren settes opp med $I_C = 2 \text{ mA}$, som gir:
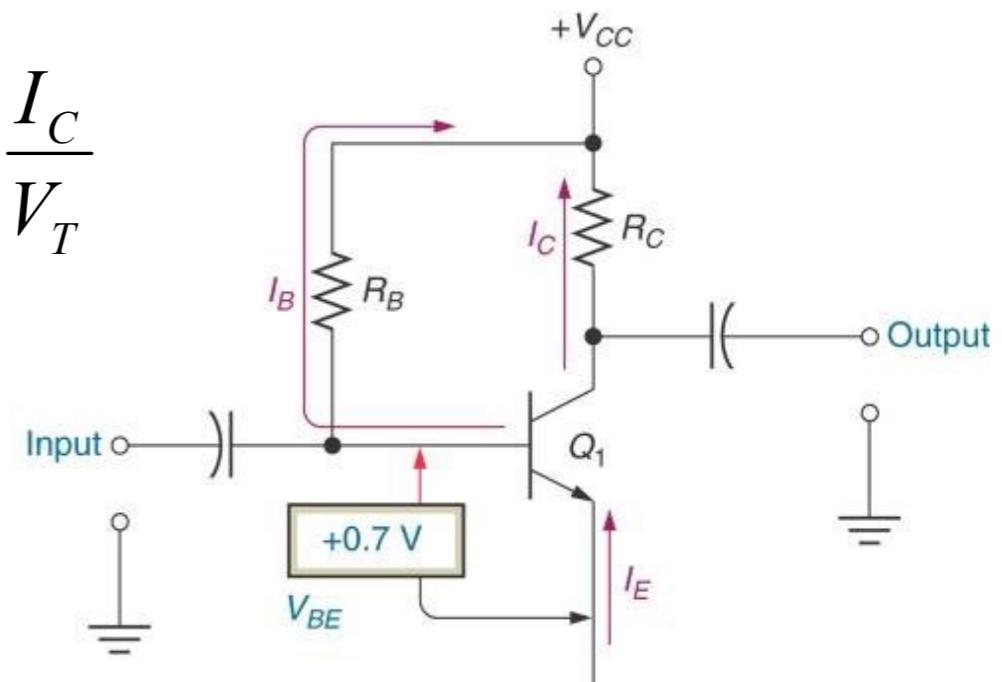
$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2mA}{25mV} = 80mS \quad (\text{benevning Siemens})$$




Småsignalparameter

Dynamisk inngangsmotstand r_π

$$r_\pi = \frac{\Delta V_{EB}}{\Delta I_B}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

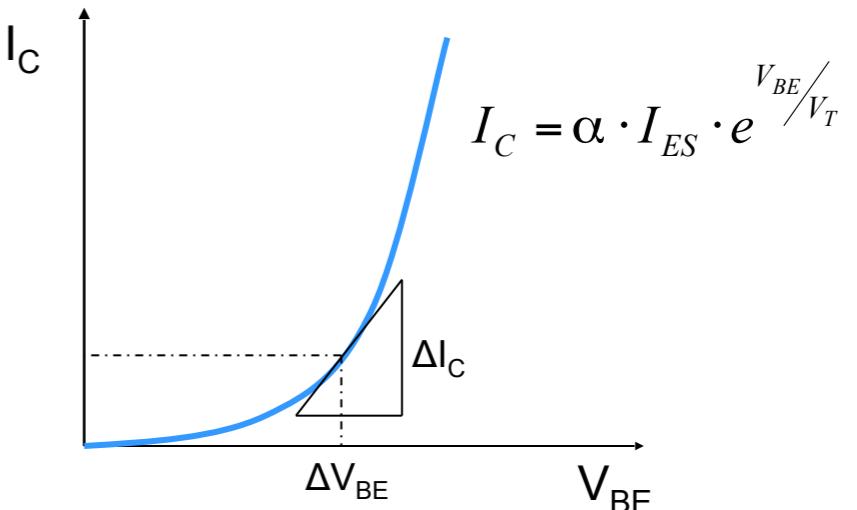en liten endring i I_B gir stor endring i I_C




$$1) \Delta I_B = \frac{\Delta I_C}{\beta} \quad 2) g_m = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{EB}} \rightarrow \Delta I_C = g_m \cdot \Delta V_{EB}$$

Forholdet mellom ΔV_{EB} og ΔI_B kalles
den dynamiske inngangsresistansen r_π
Kombinerer likning 1) og 2)


$$\Delta I_B = \frac{g_m \cdot \Delta V_{EB}}{\beta}$$
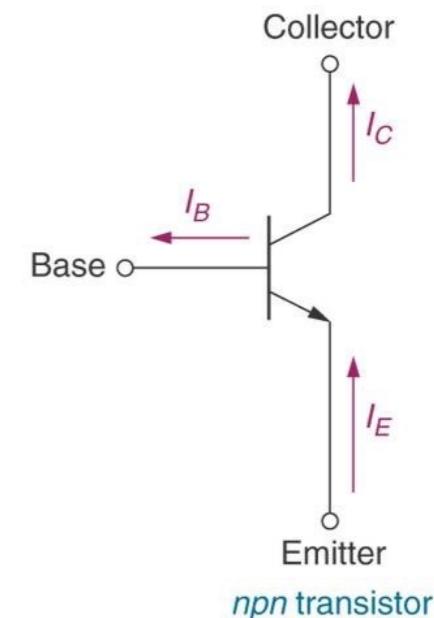
$$r_\pi = \frac{\Delta V_{EB}}{\Delta I_B} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_C}$$



Transistorforsterker

Vi beregner spenningsforsterkningen A_V

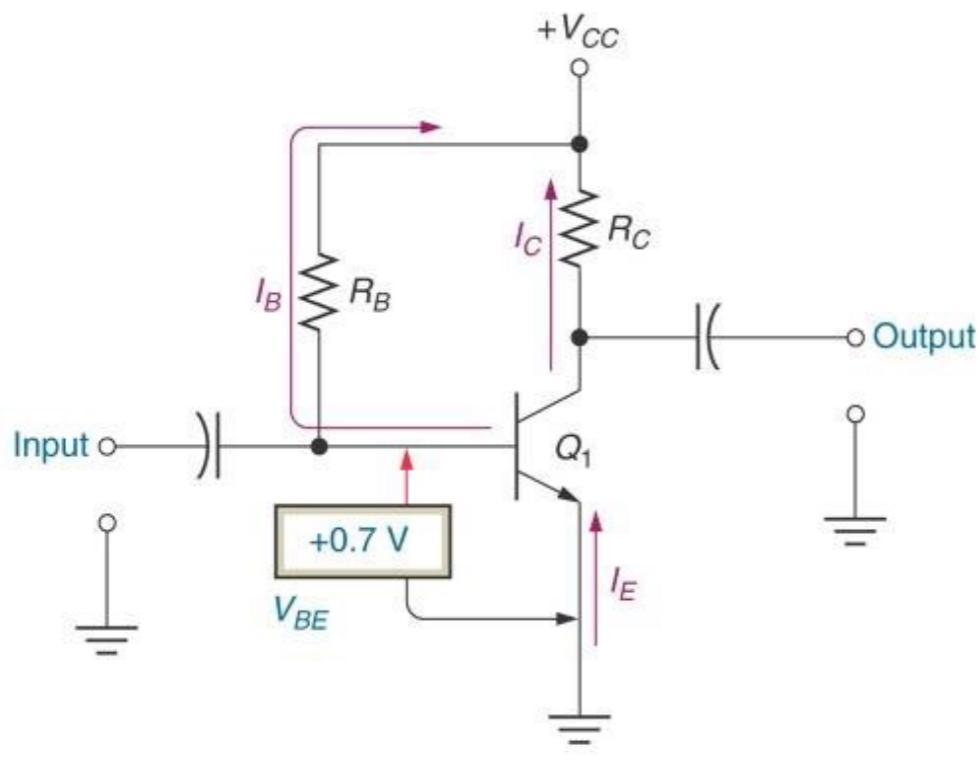

$$Steilhet \ g_m = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}}$$

$$1) \ \Delta I_C = g_m \cdot \Delta V_{BE}$$

$$2) \ \Delta V_{RC} = \Delta I_C \cdot R_C \quad (ohms\ lov)$$

Setter inn 1) i 2) som gir

$$\Delta V_{RC} = g_m \cdot \Delta V_{BE} \cdot R_C$$

Forsterningen A_V er definert som

$$A_V = \frac{V_{Output}}{V_{Input}} = \frac{\Delta V_{RC}}{\Delta V_{BE}} = g_m \cdot R_C$$

Gitt $V_{CC}=10\text{volt}$ Setter $V_C=5\text{volt}$ Vi bestemmer at $I_C = 2\text{mA}$

$$A_V = g_m \cdot R_C$$

Beregner $R_C = \frac{V_{RC}}{I_C} = \frac{5v}{2mA} = 2,5\ k\Omega$ $g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2mA}{25mV} = 80mS$

Forsterkningen $A_V = 80\ mS \cdot 2,5\ k\Omega = 200$