


# Frekvensfilter

## Kap. 23

Filtre kan inndeles i mange grupper – vi skal se på noen av de mest brukte. Noen navn beskriver teknologien bak filteret – andre navn beskriver frekvensområdet hvor filteret arbeider :

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 a. Aktive filter                  | 1 b. Passive filter                 |
| 2 a. Bredbåndfilter                 | 2 b. Smalbånd filter (tuned filter) |
| 3 a. Lavpass filter                 | 3 b. Høypass filter                 |
| 4. Bånd- stopp – eller Notch filter |                                     |

### Tuned filter - smalbåndfilter

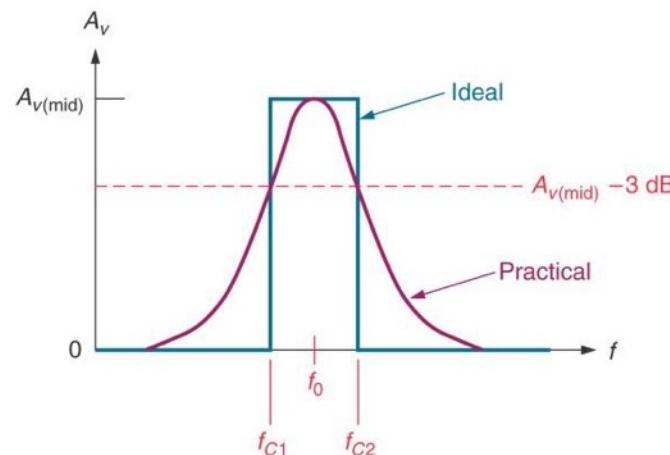


# Frekvensfilter

Q-verdi


Q - verdien bestemmer båndbredden til filteret. Høy Q-verdi = smal båndbredde  
(*Q = Quality factor*)

$$Q = \frac{f_o}{\text{BW}}$$

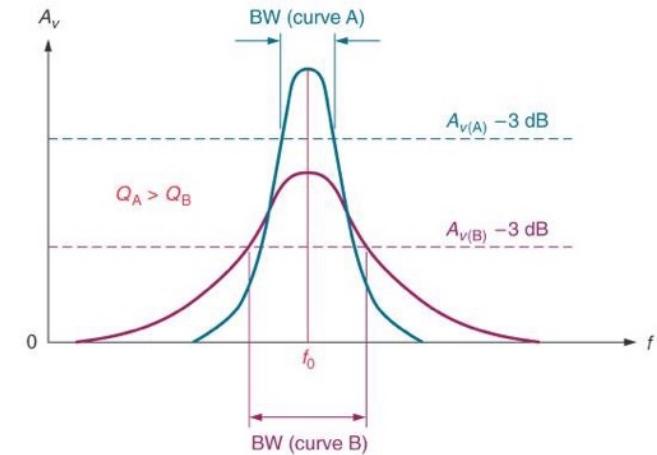


Geometrisk senterfrekvens  $f_0$

$$f_0 = \sqrt{f_{C1} f_{C2}}$$

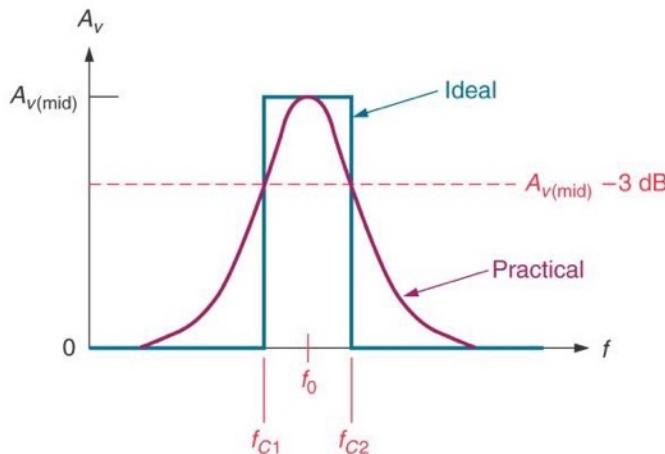

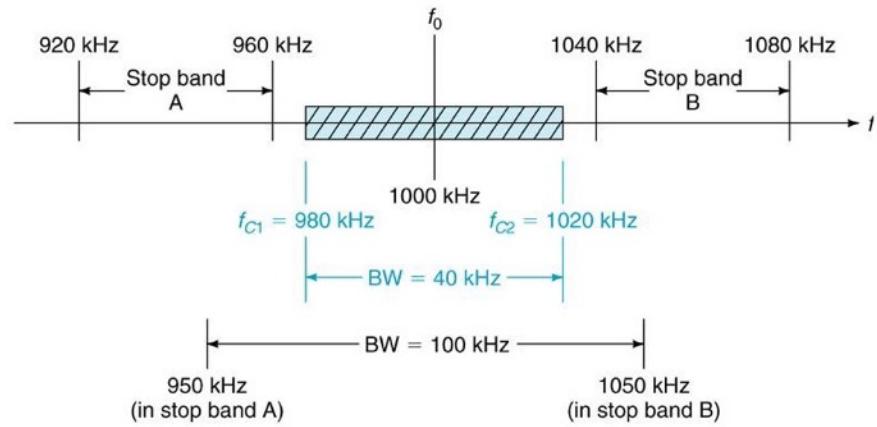Frekvenskravet til filteret må være klart definert




# Frekvensfilter

## Filter terminologi


Litt filterterminologi :

Aktivt filter er en filterkrets hvor operasjonsforsterkere inngår.


Vi har fire (4) hovedtyper av filtere :

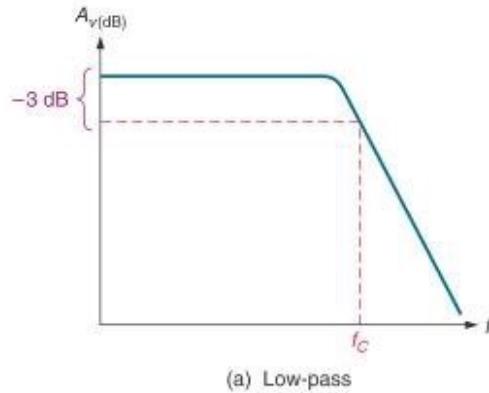


(a) Low-pass

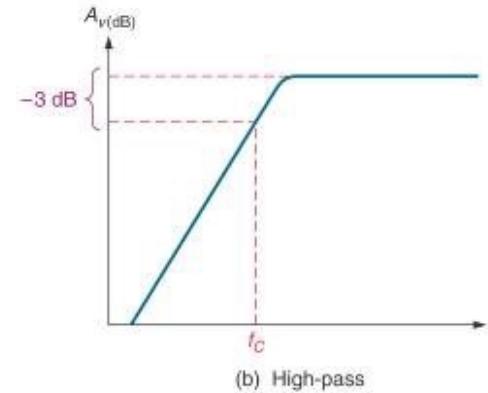

(b) High-pass

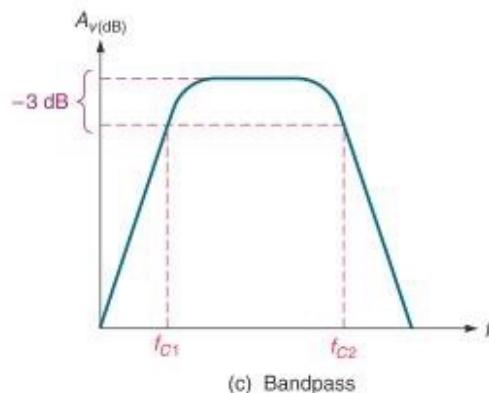

(c) Bandpass

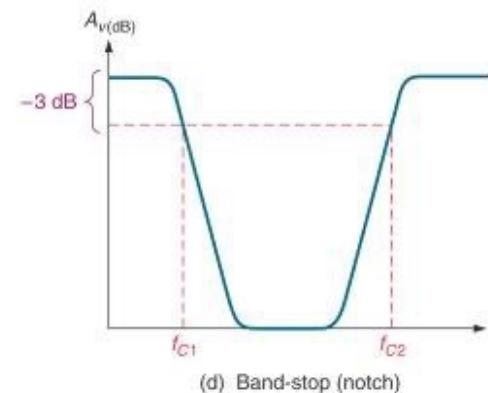

(d) Band-stop (notch)


# Frekvensfilter

## Filter terminologi

- Mer filter- terminologi - poler og orden
  - **Pol**
    - En RC- krets
    - Eksempel: Filter med en pol: - filtret inneholder en RC- krets
  - **Orden**
    - Brukes for å beskrive antall poler
    - Eksempel: første ordens filter: inneholder en pol
  - **Flere poler** – steilere “Roll-off”-flanke

*Butterworth  
Første ordens  
filter. Flanken  
faller med 20  
dB/dekade –  
6 dB pr. oktav*

<b>Filter Type</b>	<b>Antall poler</b>	<b>Total Gain Roll-Off</b>
First-order	1	20 dB/decade
Second-order	2	40 dB/decade
Third-order	3	60 dB/decade

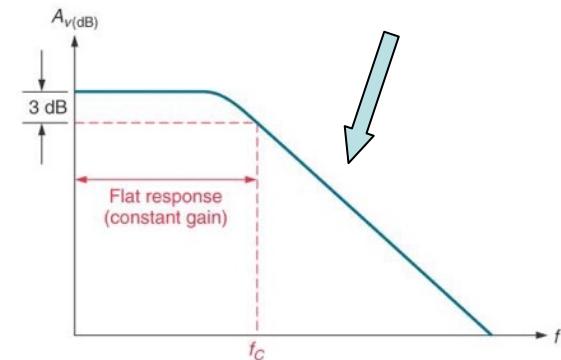


# Frekvensfilter

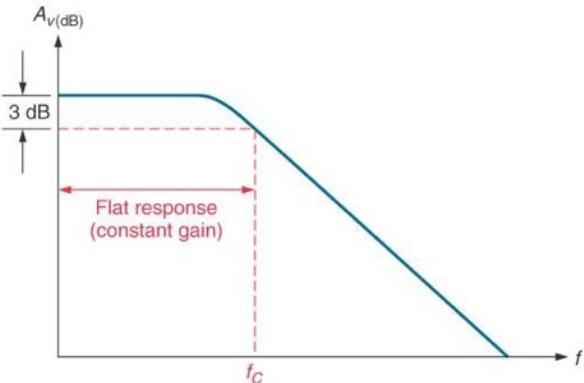
## Ulike filter typer

Butterworth, Chebyshev, og Bessel Filter


- Butterworth (maximally flat or flat-flat) – har en relativt flat respons over pass-båndet
- Butterworth – det mest bruket av aktive filtre



Chebyshev – Har brattere “roll-off rate”

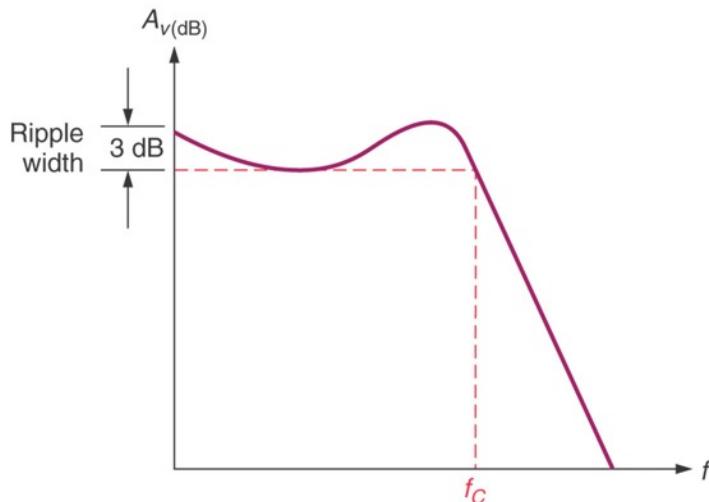

(a) A Chebyshev response curve

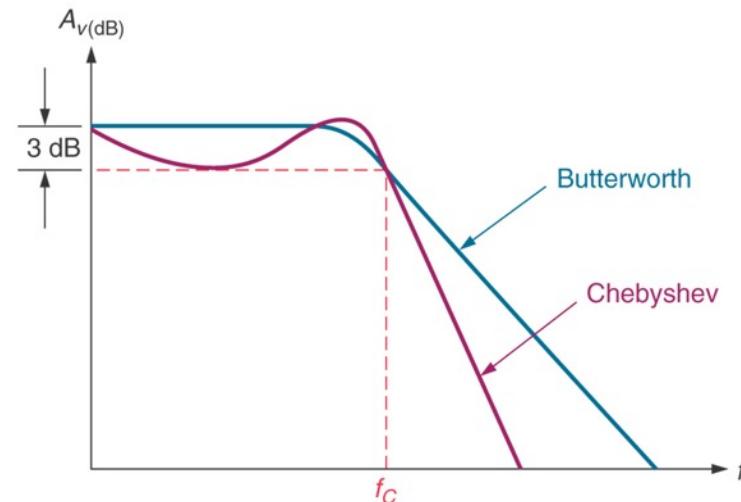


(b) Response curves for comparable Chebyshev and Butterworth filters
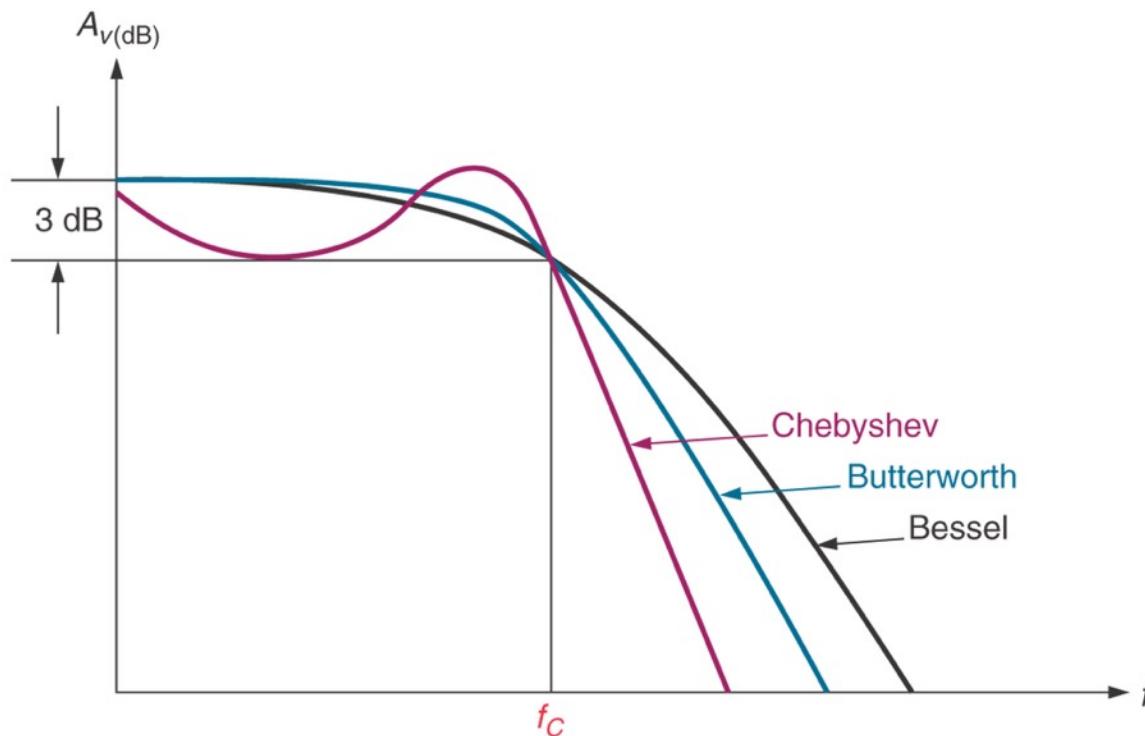
# Frekvensfilter

Ulike filter typer

- Butterworth, Chebyshev, og Bessel Filters
- - Chebyshev - brattest “roll-off rate” - men har “rippel” i pass-båndet
  - Bessel – filter som gir konstant faseskift over hele pass-båndet
  - Butterworth – filter med maksimalt flat respons




# Frekvensfilter


Butterworth

En pol – Lavpass filter – med eller uten forsterkning – type Butterworth

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC}$$

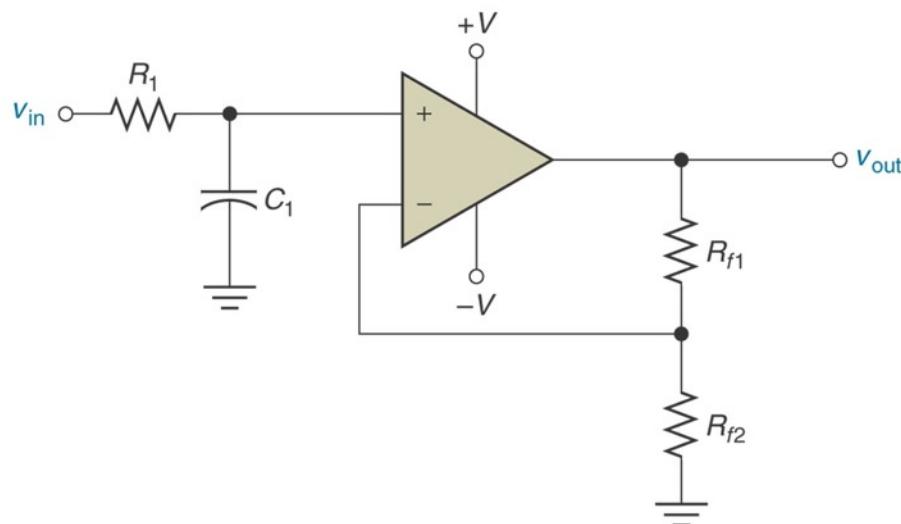

(a) Variable-gain circuit

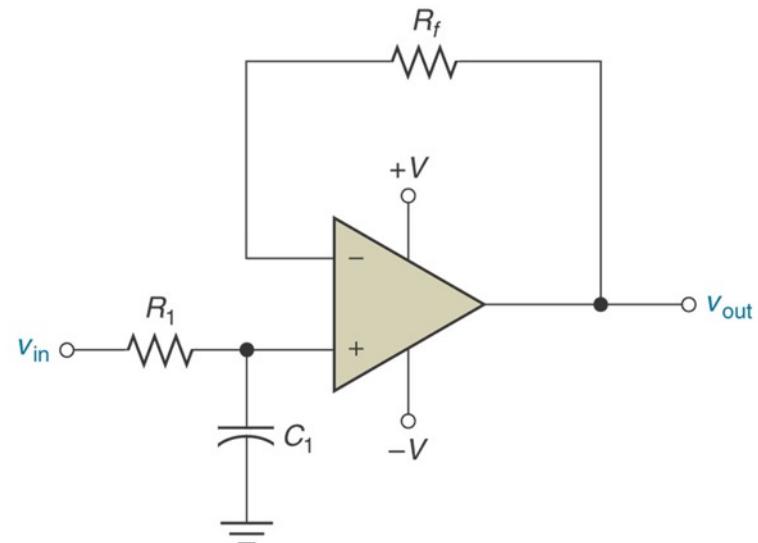


(b) Unity-gain circuit

# Frekvensfilter


Butterworth

*Butterworth lavpass filter med 2 poler – faller med - 40dB/dekade*
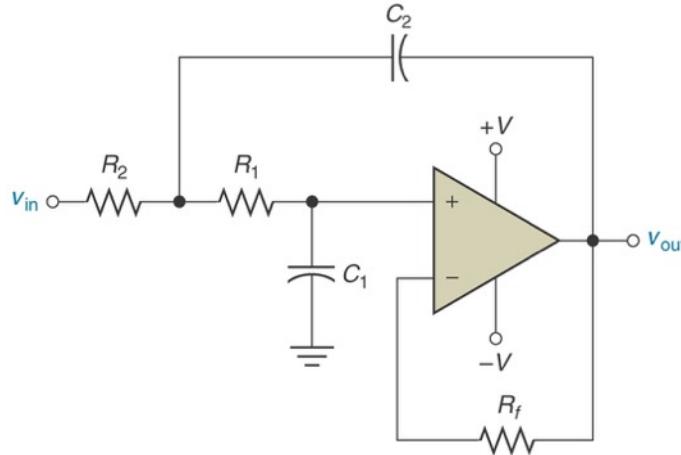
$$f_C = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$




(a) Unity-gain filter

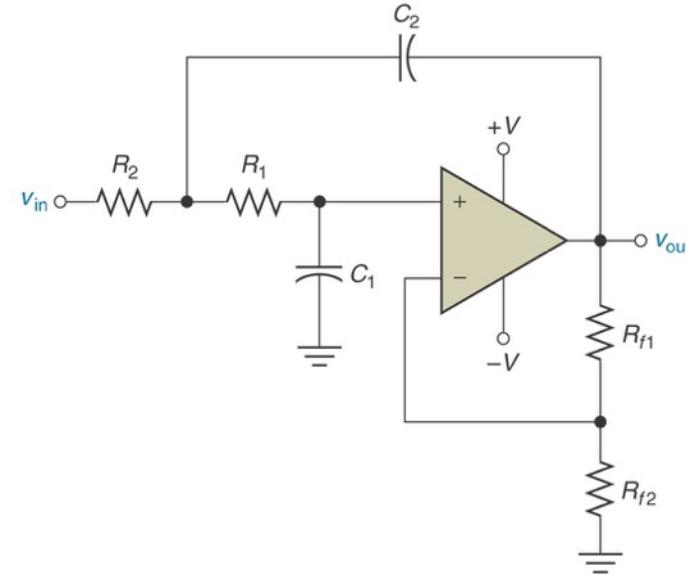

(b) Variable-gain filter

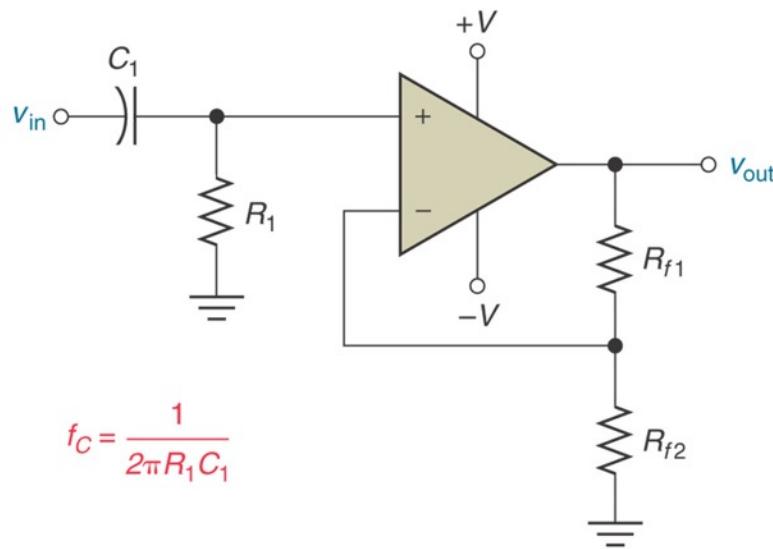
# Frekvensfilter

Høypass filter – en og to poler - *Butterworth*



$$f_C = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

(a) One-pole

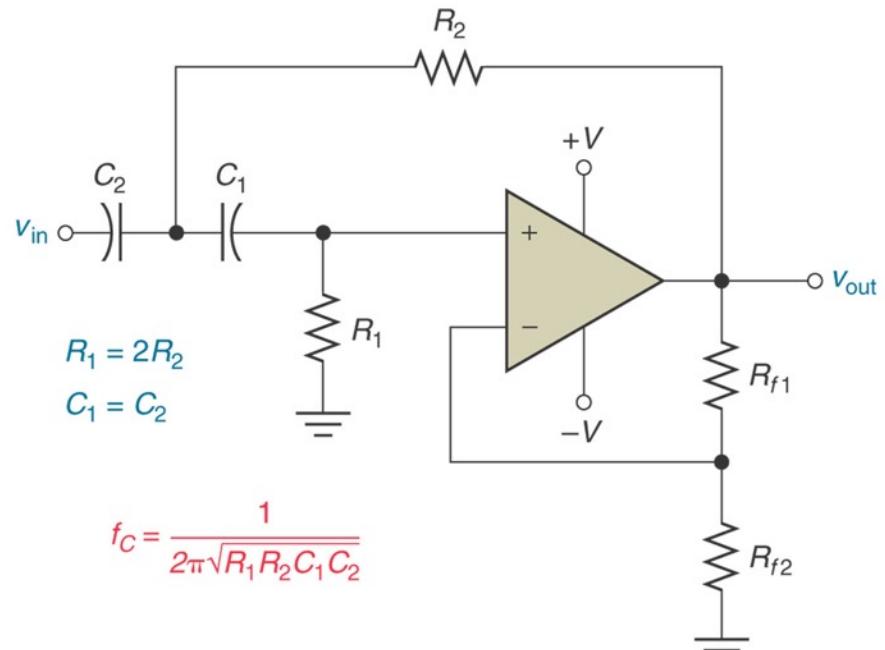


$$f_C = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

(b) Two-pole
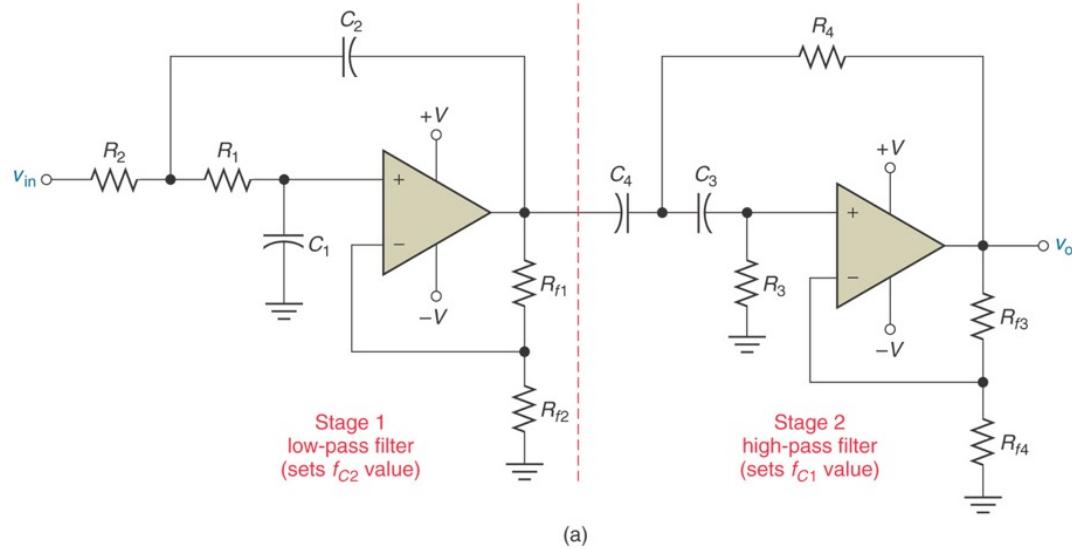
# Frekvensfilter

To trinns Båndpass- og Notch-filter – kaskadekopling av filtre  
 Først lavpass- så følger høypassfilter




(a)

$$BW = f_{C2} - f_{C1}$$

$$f_0 = \sqrt{f_{C1} f_{C2}}$$

$$Q = \frac{f_0}{BW}$$

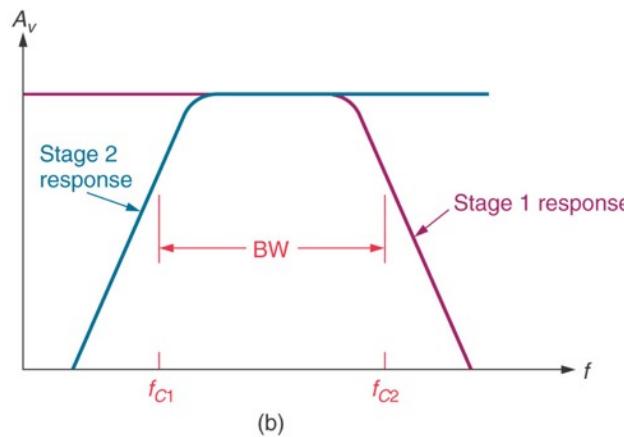


# Frekvensfilter

Multiple- Feedback Båndpassfilter

Multiple- Feedback Båndpassfilter

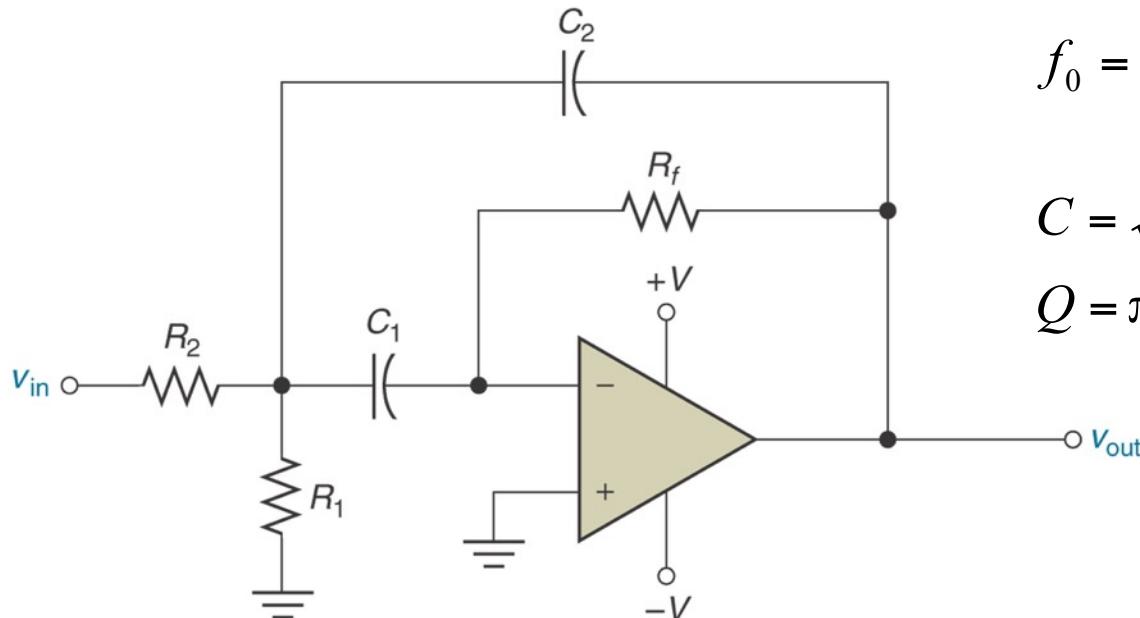- 2 feedback- nettverk, - et kapasitivt og et resistivt nettverk
- Krever færre komponenter enn et 2-trinns filter



$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{(R_1 \| R_2) R_f C_1 C_2}}$$

$$C = \sqrt{C_1 C_2}$$


$$Q = \pi f_0 R_f C$$

$$A_{CL} = \frac{R_f}{2R_{in}} \quad R_{in} = \text{kretsens serie inngangsmotstand}$$


# Frekvensfilter
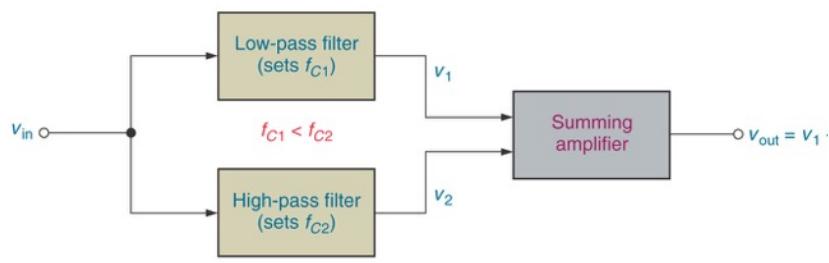
## Notch Filter


Notch Filter – skal blokkere alle frekvenser som faller innenfor båndbredden



(a) The circuit block diagram

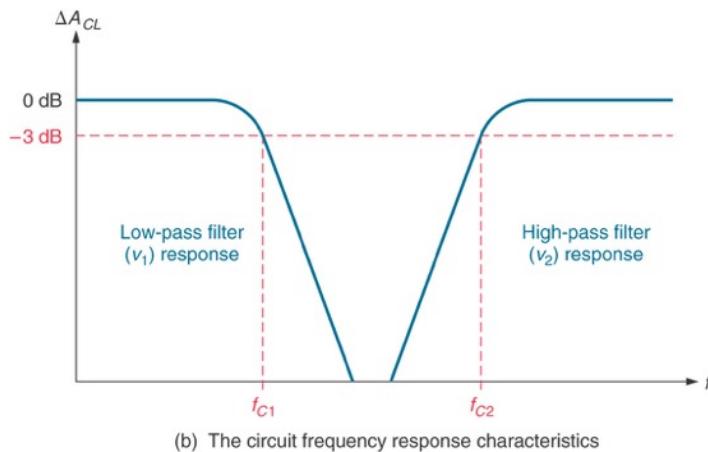

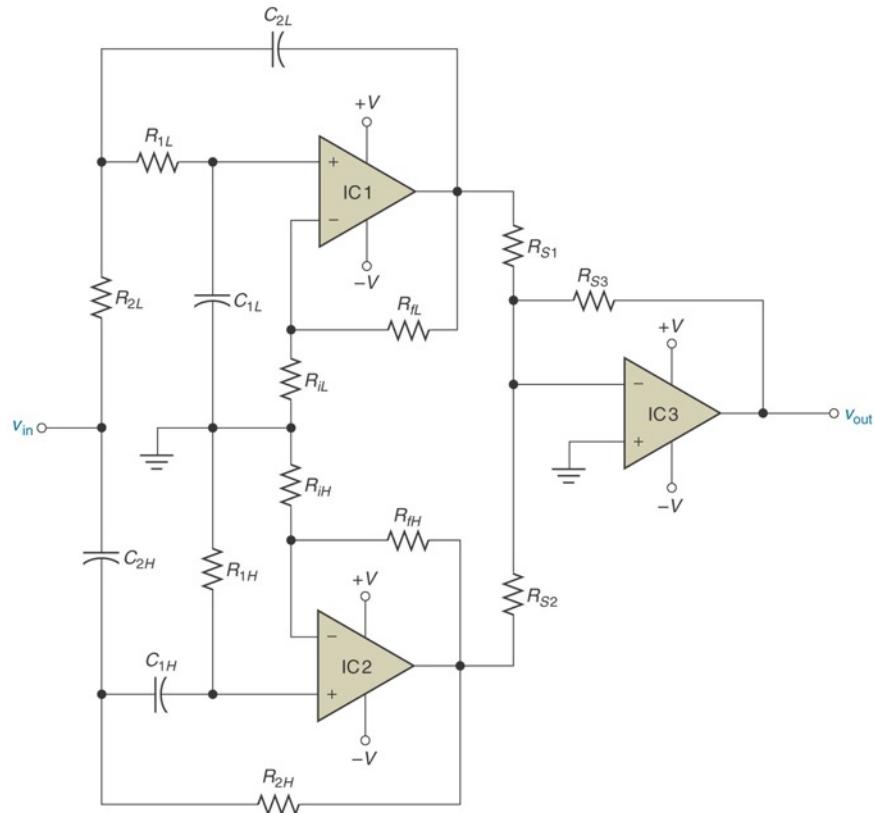(b) The circuit frequency response characteristics





# Frekvensfilter
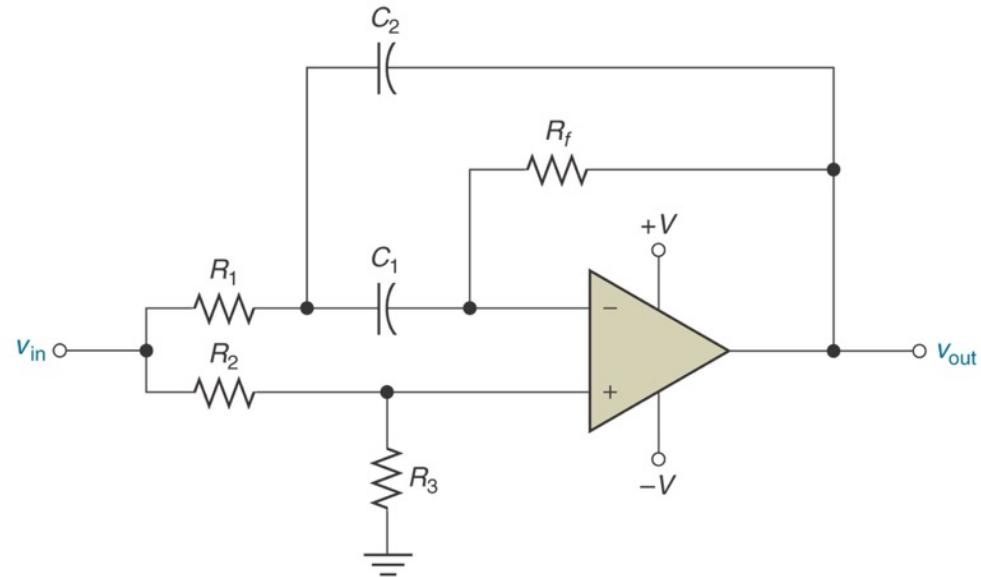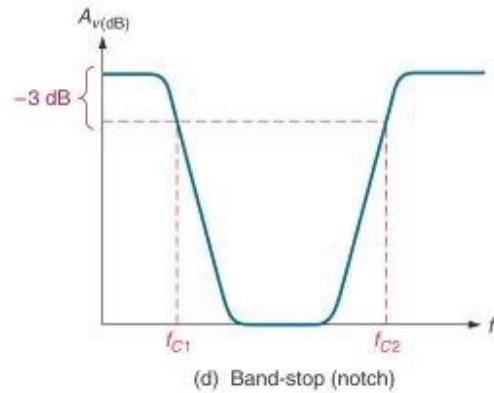
## Notch Filter

Notch Filter – skal blokkere alle frekvenser som faller innenfor båndbredden  
Her realisert som et multippel feedback-filter


$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_f C_1 C_2}}$$




# Frekvensfilter
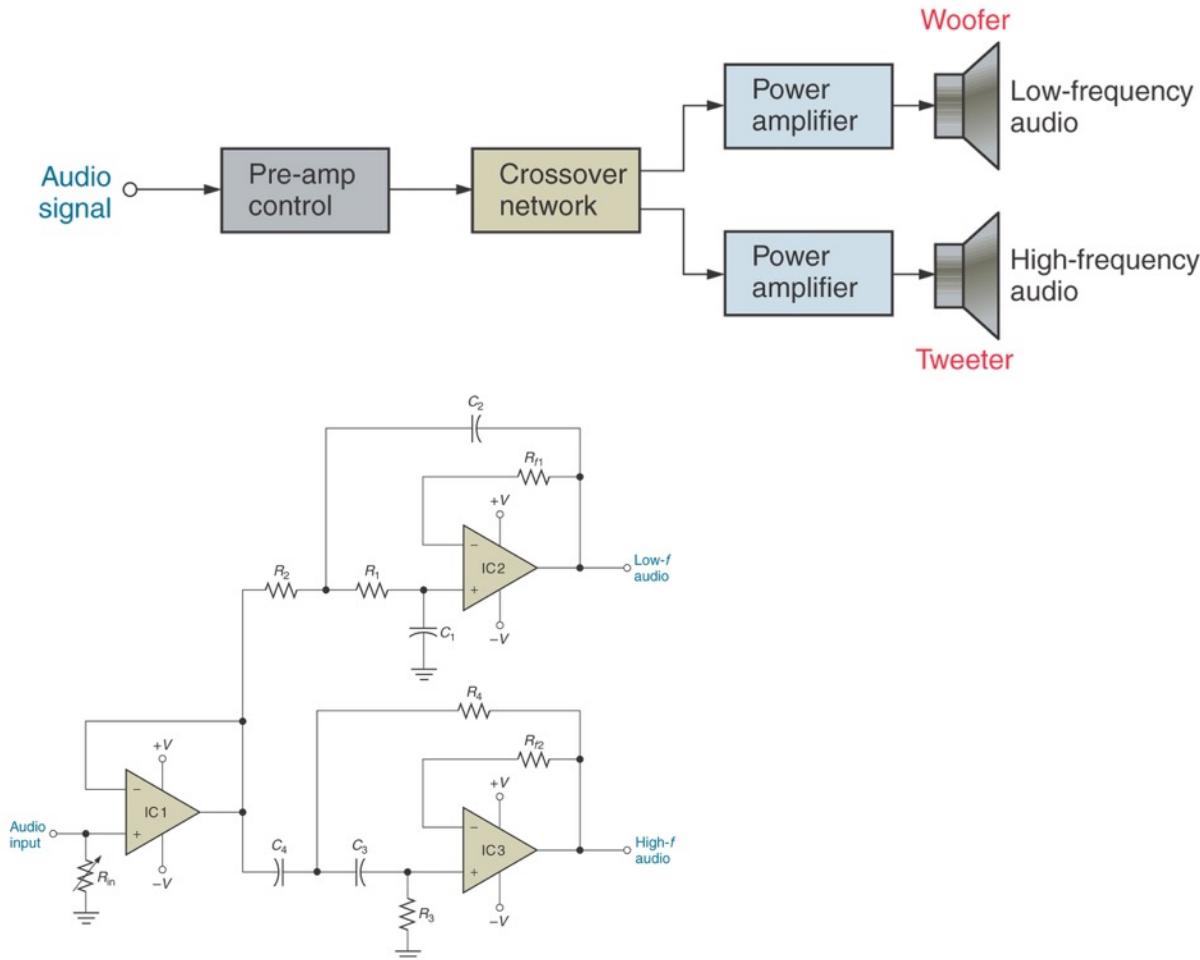
## Aktive filtre

Aktive filtre – noen anvendelser - delefilter for høyttalere




# Frekvensfilter

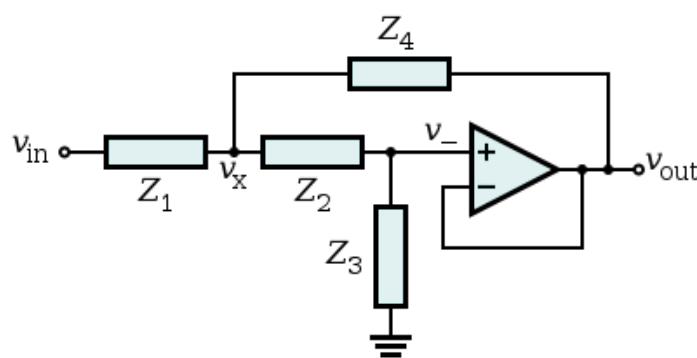

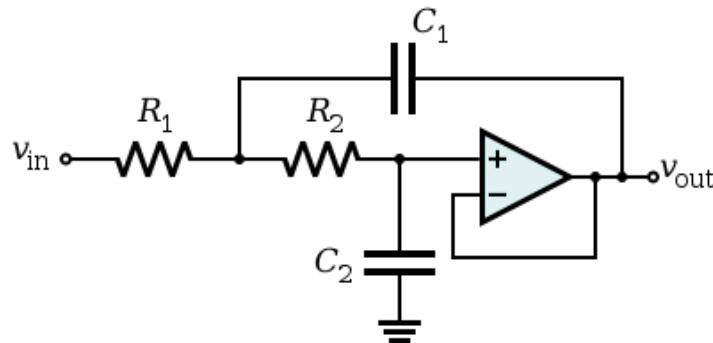
## Sallen-Key filter

[Analog Devices filter design applet](#)

[Online Calculation Tool for Sallen–Key Low-pass/High-pass Filters](#)



### Low-pass

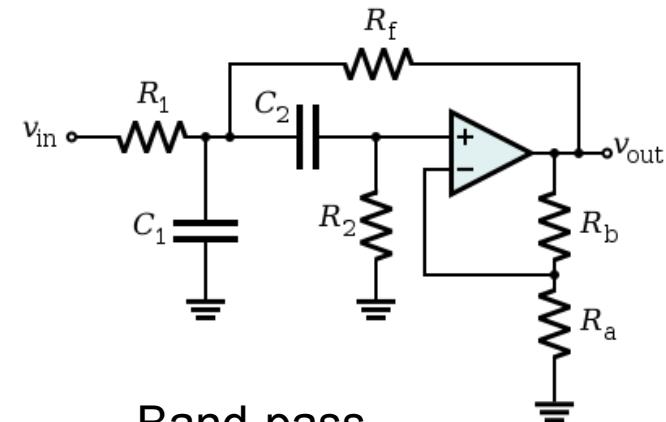

### Band-pass