
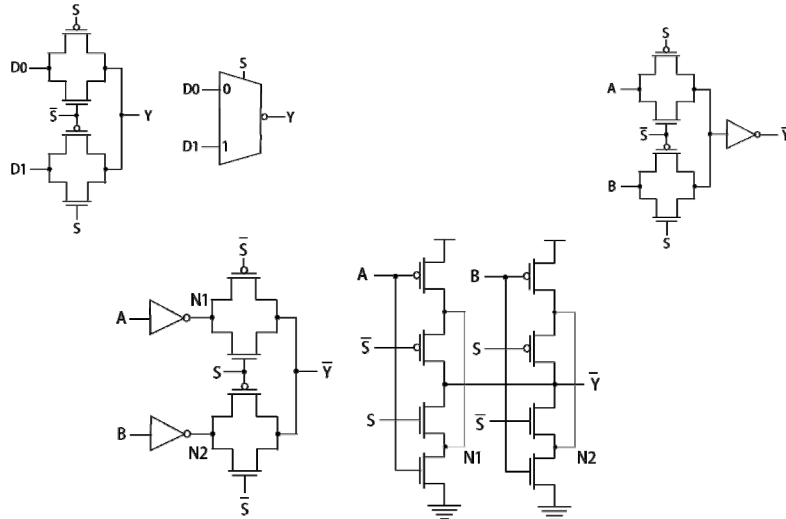


CMOS med transmisjonsporter

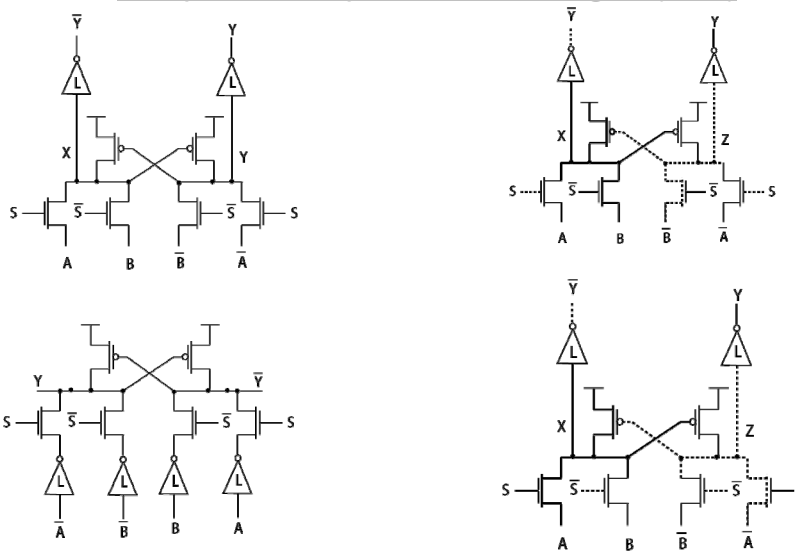

2007


Komplementær pass transistor logikk (CPL)



2007




LEAP

 

2007




DPL og EEPL

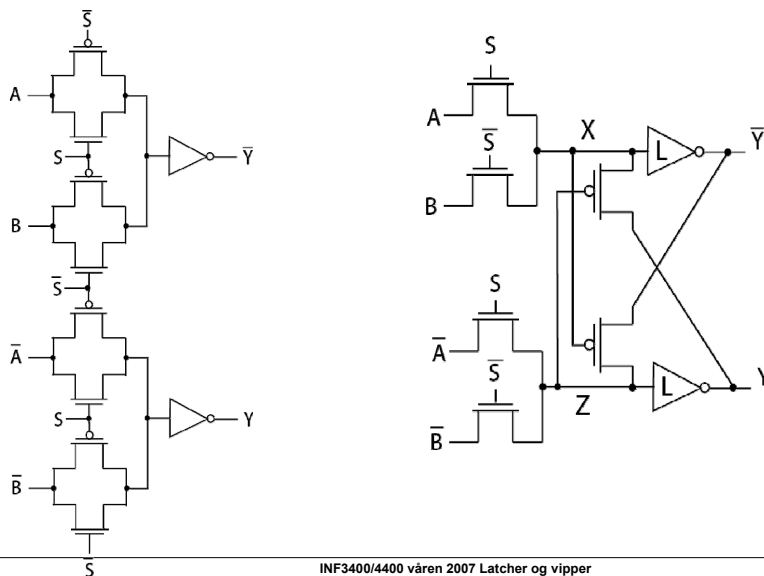

2007



PPL, SRPL og DCVSPG

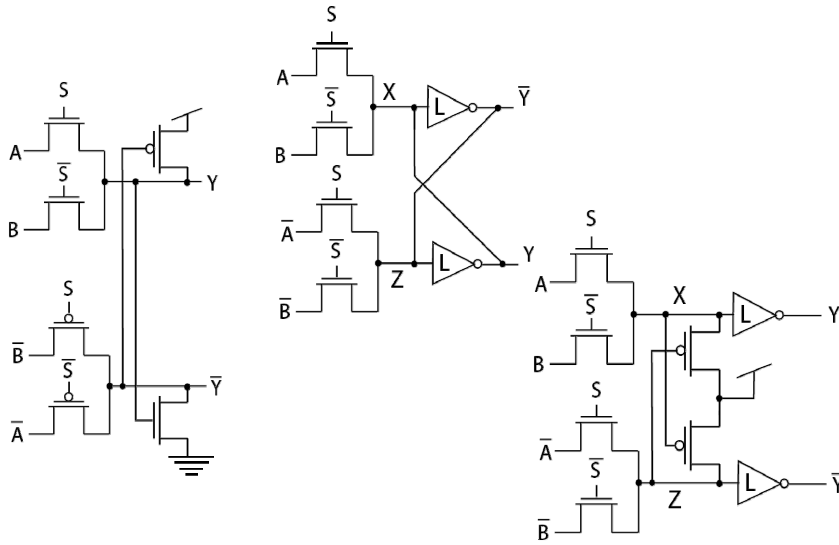


2007



Differensielle kretser

Differensiell split-level:


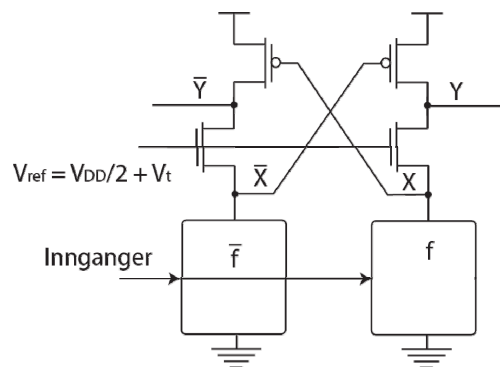


2007



Kaskode nonthreshold logic:

Nonthreshold logic:


 
 


2007




Sense-amplifier kretser

Dual rail domino logikk:

   


2007

Sample set differensiell logikk

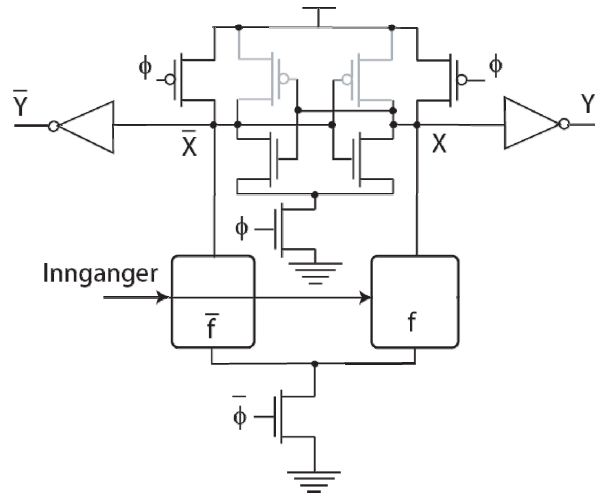


2007

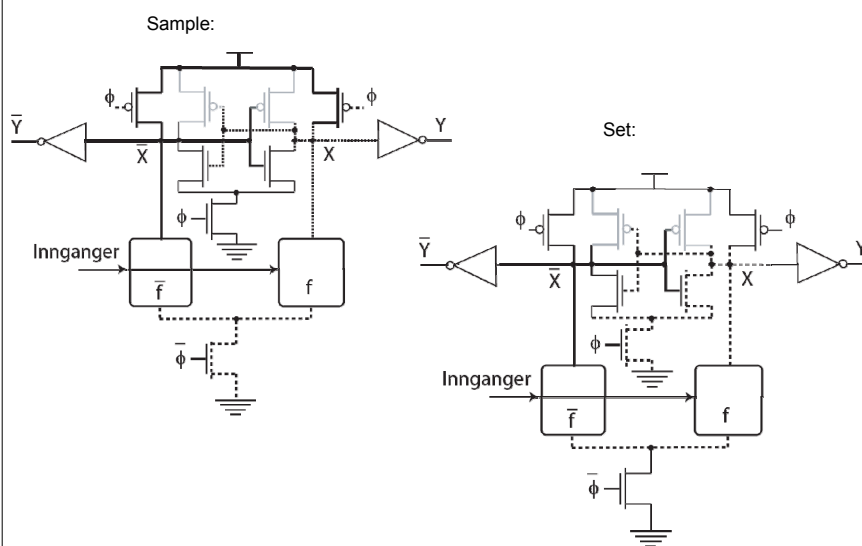


2007

Enable/disable differensiell logikk

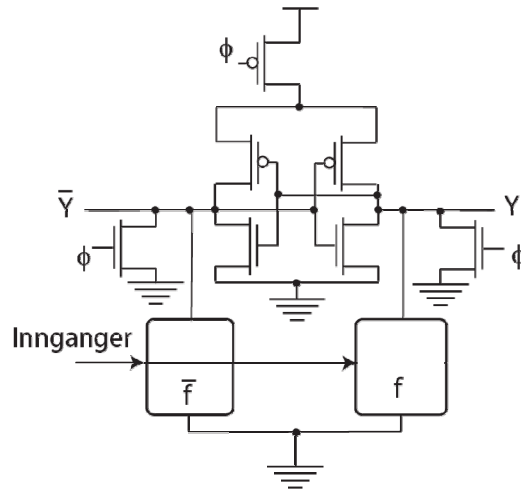


2007

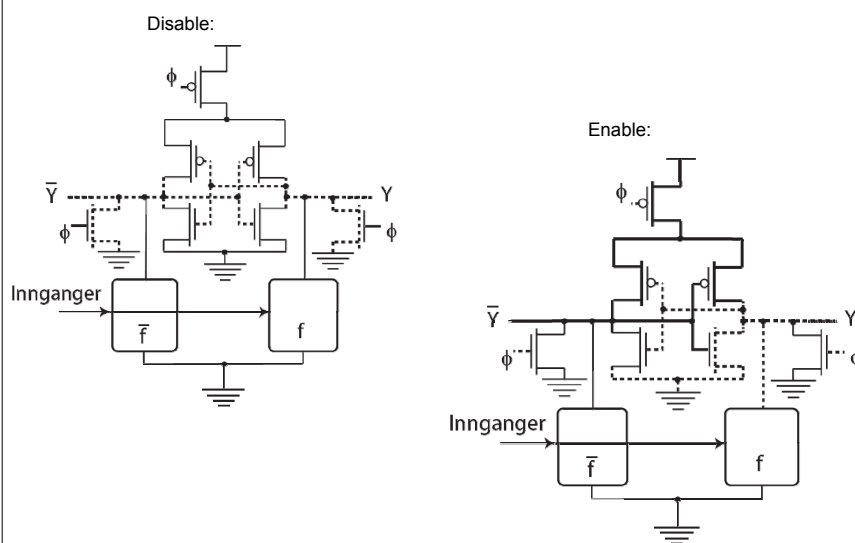

2007



Latched differensiell logikk

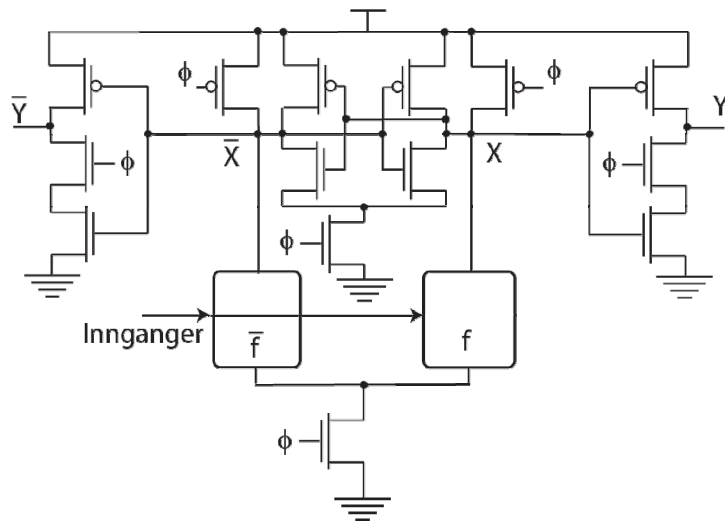


INF3400/4400 våren 2007 Latcher og vipper

2007


13/30



Precharge:

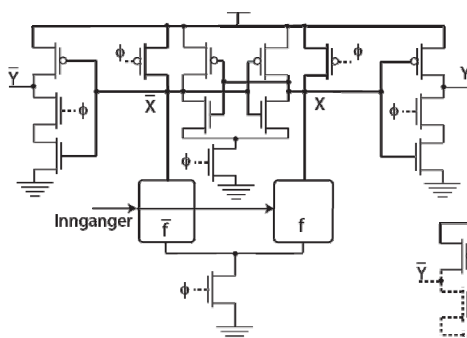

Evaluate:

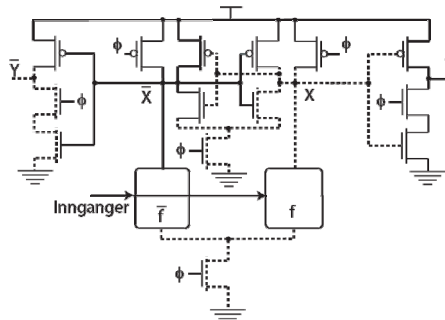


INF3400/4400 våren 2007 Latcher og vipper

2007

14/30



BiCMOS

 

2007




Oppgave A

Tegn sjematikk for en 4:1 multiplexer med innganger D0, D1, D2 og D3, og to selekt signaler S0 og S1, i følgende logikkstiler:

1. CPL.
2. LEAP.
3. DPL.
4. EEPL.
5. PPL.
6. SRPL.
7. DCVSPG.
8. Statisk CMOS


CPL

 

2007




CPL

 


2007




LEAP

 


2007

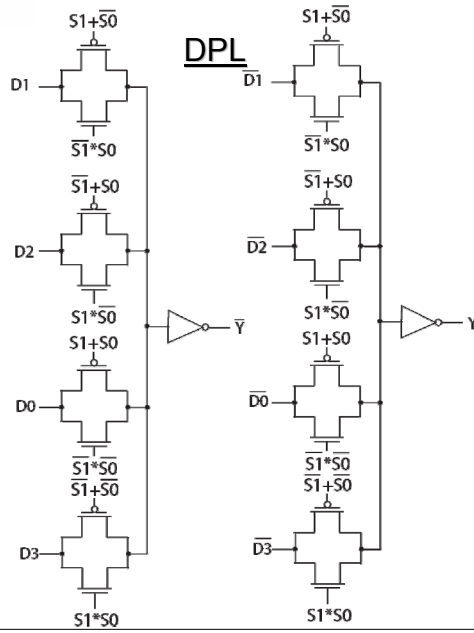


2007

 


2007

 

2007

 


2007

 

2007



Statisk CMOS

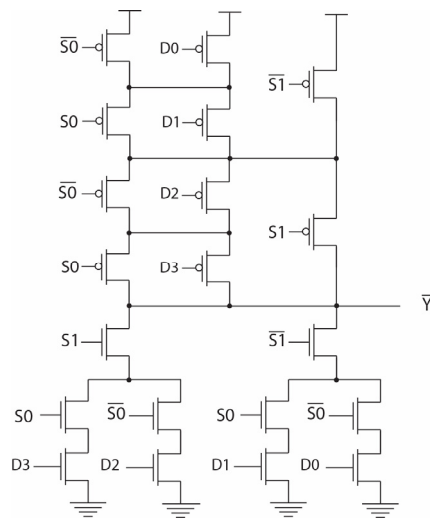

2007



Oppgave B


Tegn skjematikk for en 3inngangs NAND port i følgende logikkstiler:

1. SSDL.
2. ECDL.
3. LCDL.
4. DCSL.
5. BiCMOS.

2007




SSDL

 

2007




ECDL

 


2007




LCDL

 

2007

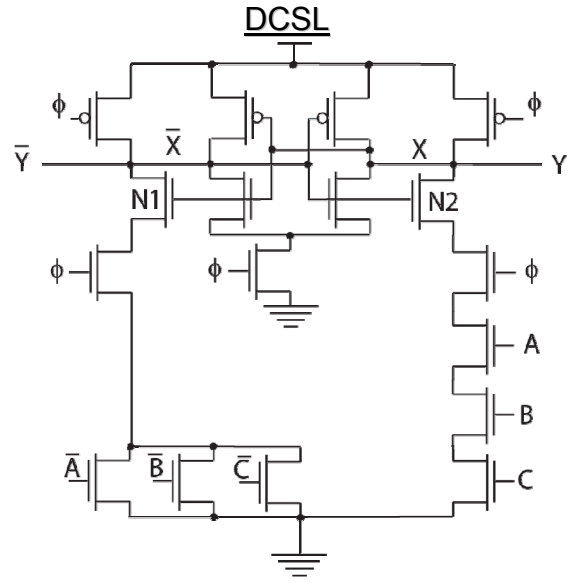

2007

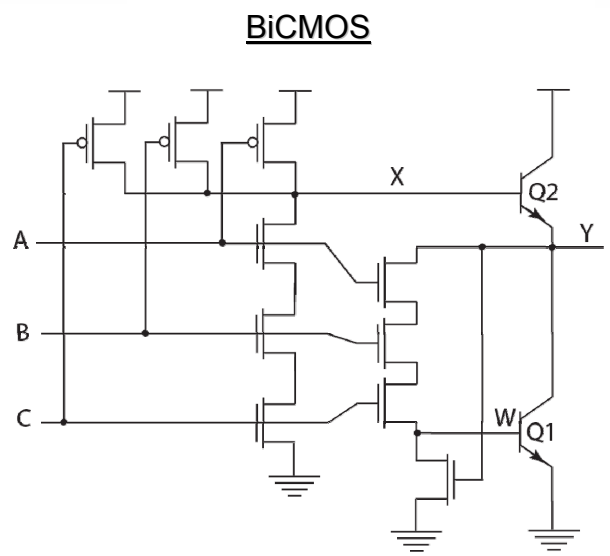

2007