

# Del 11: Latcher og vipper

YNGVAR BERG

## I. INNHOLD

KONVENSJONELLE latcher og vipper i CMOS blir gjennomgått. Latcher som styres av to klokkefaser og klokkepulser blir diskutert. Latcher og vipper med reset, set og enable blir presentert. Latcher med logikk introduseres og differensielle vipper presenteres. Til slutt blir ekte en-fase latcher og vipper introdusert. Alle henvisninger til figurer er relevant for Weste & Harris [1].

1. *Innhold.*
2. *Konvensjonelle CMOS latcher.* Kapittel 7.3.1 side 402 - 405.
3. *Konvensjonelle CMOS vipper.* Kapittel 7.3.2 side 405 - 407.
4. *Latcher som styres av klokkepulser.* Kapittel 7.3.3 side 407 - 408.
5. *Latcher og vipper som kan resettes.* Kapittel 7.3.4 side 408 - 409.
6. *Latcher og vipper som kan enables.* Kapittel 7.3.5 side 410.
7. *Latcher med logikk.* Kapittel 7.3.6 side 410 - 411.
8. *Klass semidynamisk vippe (SDFF).* Kapittel 7.3.6 side 411 - 412.
9. *Differensielle vipper.* Kapittel 7.3.8 side 412 - 413.
10. *Ekte en-fase (TSPC) latcher og vipper.* Kapittel 7.3.9 side 414.

## II. KONVENSJONELLE CMOS LATCHER (Kapittel 7.3.1 side 402 - 405)

\*Terskelfall [2]. Pass transistor DC karakteristikk, Kapittel 2.5.6 side 101 - 102.

 


Fig. 1. Dynamisk en-transistor- og transmisjonsport latch. (FIG7.17a og b)

I prinsippet kan man lage en *latch* ved hjelp av en transistor som vist i Fig. 1 (a). Ideelt vil utgangen  $Q$  følge inngangen når  $\phi$  er høy og holde verdien når  $\phi$  er lav. I utgangspunktet er ofte få transistorer å foretrekke framfor flere transistorer når man implementere en krets. For pass transistoren som latch vil det imidlertid være fire viktige begrensinger:

- Utgangen vil ikke svinge mellom  $GND$  og  $V_{DD}$ . Spesielt vil ikke en nMOS transistor kunne brukes til å drive en logisk høy verdi ( $V_{DD}$ ) på grunn av terskelfall.

- Utgangen er *dynamisk*, dvs. utgangen vil være udrevet og flyte når kontrollsignalet ( $\phi$ ) er lavt. Dette kan medføre at utgangen endres slik at latcher ikke holder riktig verdi.

- Inngangen  $D$  driver direkte til en source/drain terminal på en transistor og ikke en gate terminal. Dette kan resultere i merkbar støy og gjør det vanskelig å prediktere forsinkelse i en krets.

- Tilstanden på den lagrede noden ( $Q$ ) kan påvirkes av støy på utgangen (også  $Q$ ), slik at lagringsnoden er utsatt for endringer fra utgangen.

I Fig. 1 (b) er det vist en transmisjonsport som en latch. Den vil fungere bedre enn pass transistoren, men vil også ha en begrensning som latch. Ved å utvide fra pass transistor til transmisjonsport har vi bare fjernet den første begrensningen. Utvidelsen medfører også et behov for et invertert kontrollsignal  $\bar{\phi}$ .

 


Fig. 2. Dynamisk latch med transmisjonsport og inverter. (FIG7.17c)

I Fig. 2 har vi lagt til en inverter på utgangen slik at utgangen blir invertert  $\bar{Q}$  og dermed isolert latches lagrede verdi fra utgangen. Latcher er da ikke utsatt for støy fra utgangen, men vil fortsatt være dynamisk og inngang koblet til source/drain terminal på transistor.

 


Fig. 3. Dynamisk latch med inverter og transmisjonsport. (FIG7.17d)

I Fig. 3 er det vist en latch med inverter og transmisjonsport. Vi har nå inngangen koblet til gate, men utgangen vil være utsatt for støy. En logisk ekvivalent krets som vist i Fig. 3, men med mindre arealbehov er en *klokke CMOS inverter (C<sup>2</sup>MOS)* som er vist i Fig. 4. *C<sup>2</sup>MOS* er noe tregere enn en inverter og en transmisjonsport fordi transistorene som styres av klokkesignalene aldri vil bidra i parallell. Det er derfor ikke vanlig å bruke klokke CMOS på inngangen til latcher.

 


Fig. 4. Klokket CMOS latch. (FIG7.18)

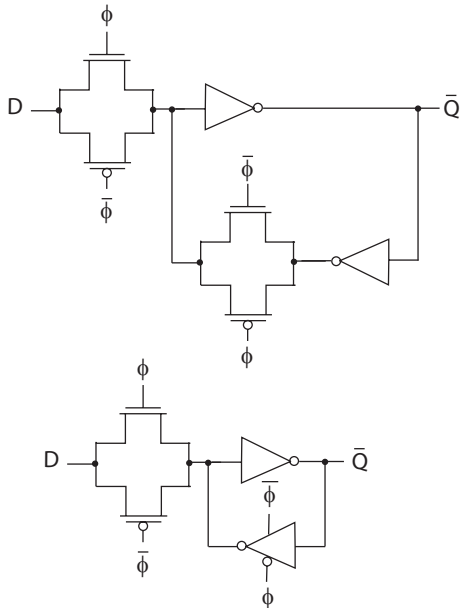


Fig. 5. Statisk latch med transmisjonsport og inverter og tilbakekobling i motfase øverst. Tilbakekobling med  $C^2MOS$  nedst. (FIG7.17e)

Ved å kombinere latchene i Fig. 2 og 3 og klokke transmisjonsportene i motfase får vi en *statisk latch* som vist i Fig. 5. Det som nå mangler er gate terminal innngang.

I Fig. 6 har latchen fått en inverter på inngangen og utgangen blir dermed  $Q$  på grunn av to inverteringer. Utgangen lastes av  $C^2MOS$  inverteren i tillegg til eksterne kretser. En raskere latch der lasten på utgangen er redusert er vist i Fig. 7. Dette er en latch som ikke har noen av de begrensinger som ble beskrevet for pass transistor latchen. Vi ser imidlertid at latchen har blitt relativt kompleks, som medfører økt tidsforsinkelse, effektforbruk og økt areal (utlegg). Enklere latcher med gode elektriske egenskaper baseres på latchen i Fig. 7 med forenklinger som øker latchens ytelse og reduserer arealbehovet.

En enkel forenkling av latchen i Fig. 7 er vist i Fig. 8, der  $C^2MOS$  inverteren er erstattet med en svak<sup>1</sup> inverter. Når latchen sampler (latcher inn) vil inngangssignalet via inngangsinverteren og transmisjonsporten overstyre tilbakekoblingen slik at utgangen  $Q$  får ny verdi. Når transmisjonsporten er skrudd AV vil tilbakekoblingen være tilstrekkelig sterk til å holde ver-

<sup>1</sup>Med svak inverter menes en inverter som leverer lite strøm på grunn av lite  $W/L$  forhold for transistorene.

 


Fig. 6. Statisk latch med inverter inngang og utgang  $Q$ . (FIG7.17f)

 


Fig. 7. Statisk latch med utgang  $Q$ . (FIG7.17g)

dien på  $Q$ . Denne latchen er derfor statisk.

#### A. Varianter av transparente latcher

Latchen som er vist i Fig. 9 brukes typisk i registre eller FGPA (Field Programmable Gate Array) kretser. Latchen styres av kontrollsignalene  $WR$  (Write) og  $RD$  (Read). Legg merke til at inngangen er koblet til en pass transistor. Dette betyr at noden  $X$  i utgangspunktet ved latching ikke kan trekkes helt opp til logisk 1 ( $V_{DD}$ ), men  $X$  vil eventuelt bli trukket helt opp til logisk 1 ved hjelp av inverteren i tilbakekoblingen. Latchene har vanligvis sammenkoblet utgang som forutsetter at bare en av mange latcher med felles utgang kan selekteres ved et gitt tidspunkt.

En annen variant av statisk latch er vist i Fig. 10. Inverteren til venstre brukes for å generere klokke invertert lokalt. Inngangen er koblet til source/drain terminaler på en transmisjonsport slik at man må være oppmerksom på at latchen kan være "tung" å drive for inngangen. Latchen kan utvides med en inverter før transmisjonsporten og dermed vil utgangen bli  $Q$ . Tilbakekoblingen er nå delvis klokke, dvs.  $X$  blir precharget til logisk 1 dersom  $\bar{X} = 0$  (som betyr at  $X = 1$ ) og trukket ned til 0 når  $\bar{\phi} = 1$  og  $\bar{X} = 1$  (som betyr at  $X = 0$ ). Når latchen skal sample, dvs. når  $\phi = 1$  må transmisjonsporten overstyre precharge i tilbakekoblingen, og derfor er pMOS transistoren i tilbakekoblingen svak.

#### B. Mål

Forstå hvordan konvensjonelle latcher i CMOS kan implementeres.

 


Fig. 8. Statisk latch med utgang  $Q$  og svak uklokkeet tilbakekobling. (FIG7.17i)

 


Fig. 11. Dynamisk vippe. (FIG7.19a)

En dynamisk vippe er vist i figur 11. Denne vippen er satt sammen av to dynamiske latcher som klokkes i motfase.

 


Fig. 9. Statisk latch for FPGA (Field Programmable Gate Array). (FIG7.17j)

 


Fig. 12. Statisk vippe. (FIG7.19b)

En statisk vippe med to statiske latcher som er klokkeet i motfase er vist i Fig. 12. Denne vippen har både  $Q$  og  $\bar{Q}$  utganger. Det er vanlig at vipper bare har en klokkeinnang  $\phi$  og genererer invertert klokkesignal lokalt.

C. Notater

 


Fig. 13. Statisk vippe ved negativ klokkeflanke og lokal generering av invertert klokke. (FIG7.19b)

Ved lokal generering av invertert klokkesignal kan man få en liten forsinkelse for det inverterte klokkesignalet som vist i Fig. 13. Ved negativ klokkeflanke, dvs.  $\phi$  skifter fra 1 til 0 vil det ta en viss tid  $t_{00}$  der begge klokkesignalene er lave. Signalveier som er markert med tykke linjer er da PÅ. Vi ser at den første transmisjonsporten  $TP1$  er PÅ slik at inngangslatchen sampler inngangen. Tilbakekoblingen i inngangslatchen burde vært skrudd av, men vil i perioden  $t_{00}$  ha ett opptrekk som er PÅ. Dette opptrekket er egentlig bare PÅ når  $Y = 0$  som betyr at

 


Fig. 10. Statisk latch variant. (FIG7.17k)

$X = 1$ . I en situasjon der inngangen  $D = 1$  får vi en konflikt i noden  $X$  fordi inngangen via en inverter og TP1 vil drive  $X$  til 0 mens tilbakekoblingen vil drive  $X$  til 1. Dette er bare et temporært problem fordi vi må forutsette at  $\bar{\phi}$  endres til 1 før positiv klokkeflanke kommer. Etter  $t_{00}$  vil tilbakekoblingen skrus AV og nodene  $X$  og  $Y$  vil få riktig verdi drevet fra inngangen  $D$ . Problemet er mer betydelig enn man kan få inntrykk av ved bare å studere inngangslatchen i perioden  $t_{00}$ . Husk at utgangslatchen har samme klokkesignaler slik at i perioden  $t_{00}$  vil transmisjonsporten for utgangslatchen TP2 også være feilaktig PÅ. Dette medfører at noden  $Z$  vil påvirkes av  $Y$  (direkte fra  $D$ ) og via tilbakekoblingen i utgangslatchen  $C^2MOS$  2. Vi ser at bare opptrekket i tilbakekoblingen er PÅ slik at tilbakekoblingen vil forsøke å precharge  $Z$  til 1. Den korrekte funksjonen til utgangslatchen er at TP2 er AV og tilbakekoblingen er PÅ. Vi ser at i perioden  $t_{00}$  er hele vippet transparent slik at  $D$  kan påvirke  $Q$  og  $\bar{Q}$  direkte. En kritisk situasjon er når  $Z = 0$  og  $U = 1$  rett før  $t_{00}$  og  $D = 1$  som betyr at  $Z$  drives mot 1 via  $Y$  og  $X$  fra  $D$ . I denne situasjonen er ikke tilbakekoblingen i utgangslatchen aktiv og  $Z$  kan derfor drives til 1, som igjen endrer  $U$  til 0 og bidrar til å holde  $Z = 1$  feilaktig. Når perioden  $t_{00}$  er over vil TP2 stenge, men dette er for sent til å unngå en feilaktig endring av utgangene.

 


Fig. 15. Statisk vippe med tofase ikke-overlappende klokker. (FIG7.21)

## B. Notater

 


Fig. 14. Statisk vippe ved positiv klokkeflanke og lokal generering av invertert klokke. (FIG7.19b)

Vi får et tilsvarende problem ved positiv klokkeflanke som vist i Fig. 14. I perioden  $t_{11}$  vil begge klokkesignalene være høye slik at vippet blir temporært transparent. Riktig vippe funksjon er at inngangslatchen ikke samler inngangen, men har en aktiv tilbakekobling. Dette betyr at TP1 skal være AV og  $C^2MOS$  1 skal være PÅ. For utgangslatchen skal TP2 være PÅ og tilbakekoblingen  $C^2MOS$  2 være av. I perioden  $t_{11}$  kan vi få en alvorlig situasjon dersom nodene  $X$  og  $Y$  endres på grunn av  $D$  og tilbakekoblingen  $C^2MOS$  1 i inngangslatchen ikke kan overstyre TP1. I denne situasjonen blir vippet transparent.

En vanlig løsning på problemet med delvis transparente vipper er å bruke tofase ikke-overlappende klokker som vist i Fig. 15.

## A. Mål

Forstå hvordan konvensjonelle vipper i CMOS kan implementeres.

IV. LATCHER SOM STYRES AV KLOKKEPULSER  
(Kapittel 7.3.3 side 407 - 408)

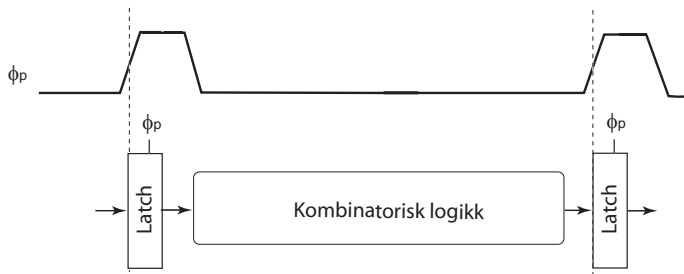


Fig. 16. Latch som styres av klokkepulser.

En latch som styres av klokkepulser minner om en konvensjonell transparent latch. Et slikt system er avhengig av forholdsvis stor tidsforsinkelse i kombinatorisk logikk mellom latchene som vist i Fig. 16. For at to latchers med kombinatorisk logikk mellom latchene ikke skal være transparent må det settes krav til tidsforsinkelse i den kombinatoriske logikken:

$$t_{cd} \geq t_{hold} - t_{ccq} + t_{pw}, \quad (1)$$

der  $t_{cd}$  er contamination (minimum) forsinkelse i kombinatorisk logikk,  $t_{hold}$  er hold tid for inngang fra negativ klokkeflanke,  $t_{ccq}$  er klokke til utgang contamination forsinkelse for latchen og  $t_{pw}$  er pulsbredden på klokkesignalet.

A. Puls generatorer

 


Fig. 17. Enkel puls generator. (FIG7.22a)

Med utgangspunkt i et klokke signal  $\phi$  med duty cycle lik 50% kan vi generere en klokke med pulser  $\leq 50\%$  som vist i Fig. 17. I dette tilfellet blir invertert klokkesignal også generert.

 
 


Fig. 18. Puls generator. (FIG7.22b)

En annen puls generator er vist i Fig. 18. Denne puls generatoren genererer pulser med meget kort bredde.

 


Fig. 19. Puls generator. (FIG7.22d)

En tredje pulsgenerator med betydelig bredere pulser er vist i Fig. 19.

Ulike pulsgeneratorer med forskjellig pulsbredden passer til ulike spesielle latchers.

B. Puls latch

 


Fig. 20. Partovi puls latch. (FIG7.23)

Et eksempel på en latch som er styrt av klokkepulser er vist i Fig. 20. Dette er en såkalt Partovi puls latch som har pulsgeneratoren innebygd i selve latchen.

C. Mål

Forstå hvordan latchers som styres av klokkepulser kan implementeres.

D. Notater

 


Fig. 21. Symboler for latch og vippe med reset signal. (FIG7.24)

Det er praktisk å kunne benytte et reset signal slik at tilstanden til et sekvenseringselement er kjent ved oppstart. Symboler for latch og vippe med reset signal er vist i Fig. 21. Det er to typer av reset:

- *Synkron reset.* Synkron reset signaler må være stabile for setup- og hold tid ved klokkeflanker.
- *Asynkron reset.* Asynkron reset signaler resetter et element uavhengig av klokkesignaler.

 


Fig. 22. Synkron latch med reset signal. (FIG7.24)

En latch med synkron reset er vist i Fig. 22. Som kjent er ikke latchen følsom for inngangen når  $\phi = 0$ . NAND porten på inngangen vil slippe gjennom  $D$  når  $\overline{reset}$  er 1, vi har for en 2inngangs NAND port (NAND2)  $X = \overline{D \cdot \overline{reset}}$  som gitt at  $\overline{reset} = 1$  kan forenkles til  $X = \overline{D}$ . Når  $\overline{reset} = 0$  kan uttrykket for NAND porten forenkles til  $X = 1$ . Når transmisjonsporten åpner for  $\phi = 1$  vil latchen sample inn enten  $\overline{D}$  eller 1. I det siste tilfellet skal latchen resettes slik at utgangen  $Q = 0$  uavhengig av  $D$ . Vi legger merke til at latchen ikke resettes før  $\phi = 1$ .

 


Fig. 23. Synkron vippe med reset signal. (FIG7.24)

En vippe med synkron reset er vist i Fig. 23. For inngangslatchen i vippen gjelder samme argumentasjon som for synkron reset av latch, men der inngangslatchen er klokke i motfase<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>Inngangslatchen kan resettes når  $\phi = 0$ .

 


Fig. 24. Asynkron latch med reset signal. (FIG7.24)

En latch med asynkron reset er vist i Fig. 24. NAND porten på inngangen fungerer som beskrevet for latch med synkron reset, dvs.  $Q$  via  $Y$  og  $X$  settes til 0 når  $reset = 1$  og  $\phi = 1$ . Latchen blir da resatt via transmisjonsporten på inngangen. Det er i tillegg plassert en dynamisk NAND port i tilbakekoblingen slik at noden  $Y$  kan settes til 1, og dermed utgangen  $Q$  settes til 0 når  $reset = 1$  og  $\phi = 0$ . Dette betyr at utgangen  $Q$  settes til 0 når  $reset = 1$  uavhengig av  $D$  og  $\phi$ .

 


Fig. 25. Asynkron vippe med reset signal. (FIG7.24)

En vippe med asynkron reset er vist i FIG. 25. Inngangslatchen vil presse noden  $X$  til 1 når  $reset = 1$  uavhengig av  $D$ ,  $\phi$  og (tidligere) verdi på  $X$ . Når  $\phi = 0$  vil noden  $Y$  få verdien 1. Vi har da en situasjon der noden  $Y$  blir satt til 1 fra  $X$  via transmisjonsporten når  $\phi = 1$  eller fra den dynamiske NAND porten når  $\phi = 0$ . Dette betyr at  $Y$  blir resatt til 1 uavhengig av  $\phi$  og  $Q$  blir resatt til 1. Legg merke til at denne vippen resettes til 1 når  $reset = 1$ .

 


Fig. 26. Asynkron vippe med reset signal.

Vi kunne ha byttet ut NAND portene med NOR porter og  $\overline{reset}$  med  $reset$ , som vist i Fig. 26, slik at noden  $Y$  ble resatt til 0 for å få resatt utgangen  $Q$  til 0 når  $reset = 1$ .

#### A. Vippe med asynkron set og reset

I Fig. 27 er en vippe med asynkron set og reset vist. Kretsen benytter to signaler  $set$  og  $reset$  til å sette vippen i to ulike tilstander. Inngangslatchen har  $\overline{set}$  signal som styrer NAND porten som setter noden  $X$  til 1 når  $set = 1$ . For utgangslatchen vil  $\overline{set}$  signalet sette noden  $Y$  lik 1.  $\overline{set}$  signalet setter utgangen på  $C^2MOS$  NAND porten i tilbakekoblingen i inngangslatchen

 


Fig. 27. Vippe med asynkron reset og set signal.

til 1 når  $reset = 1$  samtidig som NAND porten i utgangslatchen sette inngangen til inverteren til 1 og dermed utgangen  $Q$  til 0.

 


Fig. 28. Vippe med asynkron reset og set signal.  $Set = reset = 0$

Vippen med  $set = reset = 0$  er vist øverst i figur 28. For alle NAND portene vil det være en av inngangene som er 1, dvs.  $\overline{set} = \overline{reset} = 1$ . Forenklet port og logisk ekvivalent, men ikke elektrisk, ekvivalent, er en inverter som vist i den nederste kretsen i Fig. 28.

Vippen i reset funksjon er vist i Fig. 29 øverst. I dette tilfellet forutsetter vi at det andre kontrollsignalet  $set = 0$ . For inngangslatchen vil da utgangen på  $C^2MOS$  NAND porten i tilbakekoblingen bli satt til 1 slik at den andre NAND porten i inngangslatchen vil sette  $X$  til 0. Dette betyr at inngangslatchen vil bli resatt til 0 som er tilsvarende som om vi samlet inn 0 fra inngangen. For utgangslatchen vil NAND porten med  $\overline{reset}$  som inngang sette inngangen til inverteren til 1 og dermed utgangen  $Q$  til 0.  $C^2MOS$  NAND porten i tilbakekoblingen i utgangslatchen vil sørge for at  $Y$  blir lik 0 (som er samme verdi som  $X$ ). Dersom kontrollsignalet  $reset$  settes til 0 etter at kretsen er korrekt resatt vil vippen være i tilstanden vist i Fig. 29 nederst<sup>3</sup> inntil vippen eventuelt samler inn en ny verdi  $D = 1$  når  $\phi = 0$ , eller vippen settes til 1 ved hjelp av kontrollsignalet  $set$ .

Vippen i set funksjon er vist i Fig. 30 øverst. I dette tilfellet forutsetter vi at det andre kontrollsignalet  $reset = 0$ . Inngangslatchen vil sette noden  $X$  til 1 som igjen vil sette utgangen til  $C^2MOS$  NAND porten i tilbakekoblingen til 0. Denne verdien vil holde seg lik 0 gjennom forenklet logisk ekvivalent vist for inngangslatchen i Fig. 30 nederst. For utgangslatchen vil

<sup>3</sup>Kretsen nederst er logisk ekvivalent når  $set = reset = 0$ , men ikke elektrisk ekvivalent.

 


Fig. 29. Vippe med asynkron reset og set signal.  $Reset = 1$

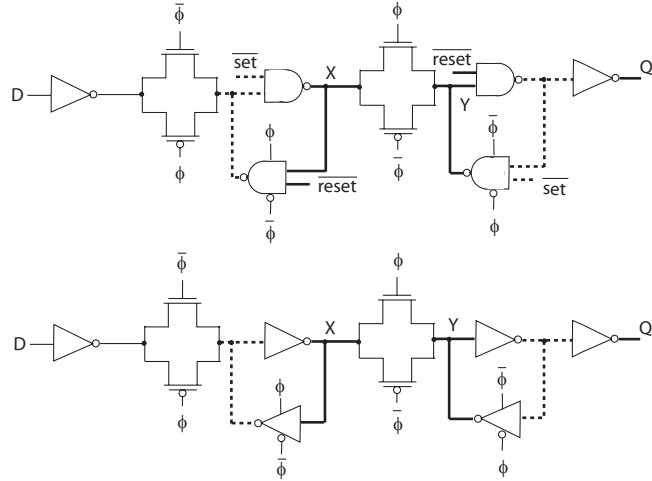


Fig. 30. Vippe med asynkron reset og set signal.  $Set = 1$

$C^2MOS$  NAND porten i tilbakekoblingen sørge for at  $Y = 1$  som vil sette inngangen til utgangsinverteren til 0 og dermed blir utgangen  $Q$  lik 1. Vippen nederst i figuren er logisk ekvivalent inntil inngangslatchen samler inn ny verdi  $D = 0$  når  $\phi = 0$ , eller vippen resettes ved hjelp av kontrollsignalet  $reset$ .

## B. Detaljer

Vi har nå forutsatt at vippen kan ha tre ulike modi:

- **Vippe.**  $set = reset = 0$ . Vippen fungerer som en vanlig vippe som vist i Fig. 28 nederst.
- **Resett til 0.**  $reset = 1$  og  $set = 0$ . Vippen resettes til 0, dvs. både utgangen og noden  $X$  resettes til 0. Når reset signalet endres til 0 vil kretsen operere som kretsenekvivalenten vist nederst i Fig. 29.
- **Sett til 1.**  $set = 1$  og  $reset = 0$ . Vippen resettes til 1, dvs. både utgangen og noden  $X$  resettes til 1. Når reset signalet endres til 0 vil kretsen operere som kretsenekvivalenten vist nederst i Fig. 30.

Det er en kombinasjon av kontrollsignalene som vi ikke har vurdert. Dersom vi antar at vippen har kontrollsignalene



$reset = set = 1$  har vi en situasjon som ikke kan tillates. Vippen skal i denne situasjonen både settes til 1 og 0 som er selvmotsigende og meningsløst. For ordens skyld kan det være fornuftig å analysere vippen for å se hva som skjer dersom vi ved en feil påtrykker denne ulovelige kombinasjonen av kontrollsignaler.

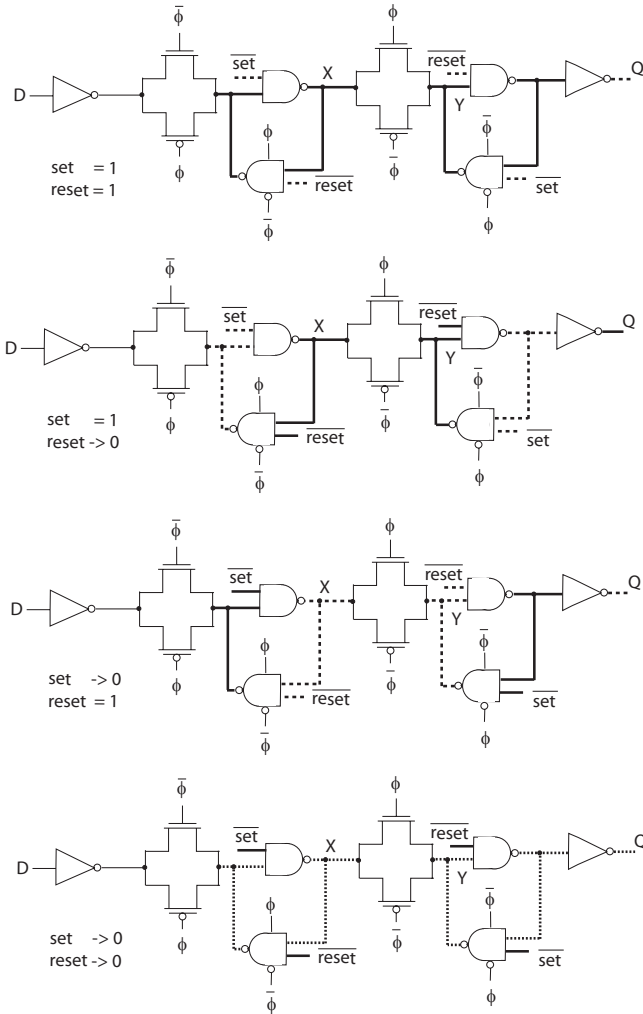


Fig. 31. Vippe med asynkron reset og set signal. Set = Reset = 1

I Fig. 31 øverst er det vist hvordan vippen virker når  $set = reset = 1$ . Vi ser at utgangen  $Q$  blir resatt til 0 som i utgangspunktet ligner en vanlig reset. Legg merke til at nodene  $X$  og  $Y$  blir satt til 1 samtidig. Dette samsvarer ikke med en vanlig reset. Vippen tilstand før eventuell ny sampling av inngangen er avhengig av hvilke av de to kontrollsignalene som skrues av først. Dersom  $reset$  blir satt til 0 mens  $set = 1$ , som vist nest øverst i figuren, vil kretsen oppføre seg som om den ble satt til 1 slik at utgangen  $Q$  blir satt til 1. Dersom  $set$  blir satt til 0 mens  $reset = 1$ , som vist nest nederst i figuren, vil kretsen oppføre seg som om den ble satt til 0 slik at utgangen  $Q$  forblir 0. I den nederste vippen er det antatt at  $set$  og  $reset$  endres fra 1 til 0 samtidig. Situasjonen vil da være ukjent, dvs. vi kan ikke forutsi om vippen blir satt til 0 eller 1.

### C. Mål

Kunne implementere latcher og vipper med synkron eller asynkron reset.

 


Fig. 32. Latch med enable realisert med multiplexer. (FIG7.26)

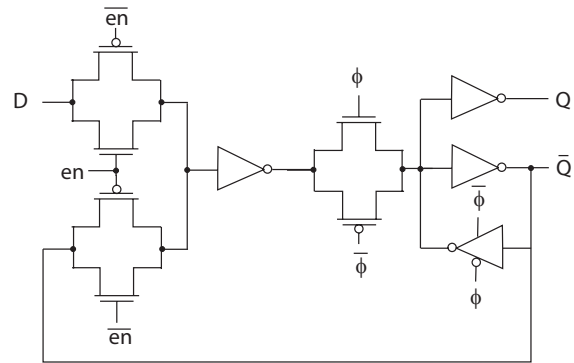


Fig. 33. Latch med enable realisert med multiplexer.

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å kombinere en enable funksjon i latcher og vipper. En latch med *enable* signal er vist i Fig. 32 der en latch er kombinert med en multiplexer. Kretsen har en forholdsvis lang signalvei i tilbakekoblingen via multiplexer som vist i Fig. 33 når  $en = 0$  og  $\phi = 1$ . I tillegg til å bidra med forsinkelse vil multiplexeren bidra med en betydelig arealøkning.

 


Fig. 34. Latch med enable funksjon realisert med "clock gating design". (FIG7.26)

I Fig. 34 er det vist en logisk ekvivalent latch med enable der vi har beholdt den opprinnelige latchen og endret de lokale styresignalene. Dette kalles *clock gating design*. Ved å ANDE  $en$  og  $\phi$  til  $en \& \phi$  vil kretsen bare sample når både  $\phi$  og  $en$  er logisk 1, ellers vil den lokale tilbakekoblingen i latchen sørge for å holde den lagrede verdien.

En vippe med enable signal er vist i Fig. 35 der en vippe er kombinert med en multiplexer.

En tilsvarende forenkling som for latchen med enable i Fig. 34 er vist for vippen i Fig. 36.



 


Fig. 35. Vippe med enable realisert med multiplekser. (FIG7.26)

 


Fig. 36. Vippe med enable funksjon realisert med "clock gating design". (FIG7.26)

AND porten som er benyttet for å endre styresignaler til latchen og vippen kan deles av mange sekvenseringselementer og vil derfor ikke bidra med betydelig areal.

A. Mål

Forstå hvordan man kan implementere latcher og vipper med enable signal.

B. Notater

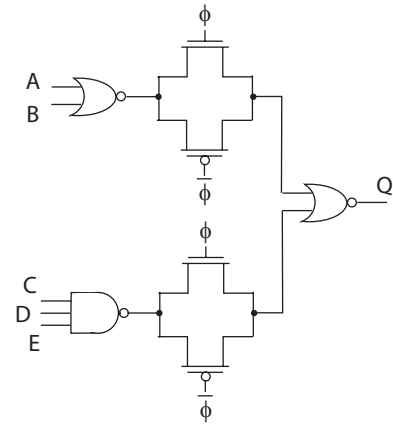


Fig. 37. Latch med logikk. (FIG7.27)

Latchene kan lett bygges ut til å prosessere signaler. Et eksempel på en latch med logikk er vist i Fig. 37 der  $Q = (A + B) \cdot C \cdot D \cdot E$ . Latchen mangler tilbakekobling og er derfor dynamisk.

 


Fig. 38. Latch med logikk og clock gating. (FIG7.27)

En multiplekser latch er vist i Fig. 38 der lokale kontrollsignaler blir styrt av  $S0$  og  $S1$ . Denne latchen er også dynamisk.

Statiske latcher og vipper kan også utvides med logikk på samme måte.

A. Mål

Forstå hvordan logikk kan inkluderes i statiske- og dynamiske latcher og vipper.

B. Notater

 


Fig. 39. Klass semidynamisk vippe. (FIG7.28)

En Klass semidynamisk vippe er vist i Fig. 39. Latchen er en krysning mellom latch styrt av klokkepuls og en vippe.

 


Fig. 40. Klass semidynamisk vippe der  $\phi = 0$ . (FIG7.28)

I Fig. 41 er vippen vist når  $\phi = 0$ . Noden  $X$  vil da precharges til 1 og ikke kunne påvirke utgangene  $Q$  og  $\bar{Q}$ . Ved noden  $Q$  er det koblet to svake invertorer som sørger for å holde verdien på  $Q$  og dermed motvirke lekkasje og ladningsdeling.

 


Fig. 41. Klass semidynamisk vippe der  $\phi = 0$ . (FIG7.28)

I Fig. 41 er vippen vist når  $\phi = 1$ . Vi antar nå at kretsen skal latche (sample) inn en ny verdi fra inngangen  $D$ . Vi ser at precharge transistoren koblet til  $X$  er slik at noden  $X$  enten vil holde sin verdi eller trekkes ned til 0. I eksemplet vist i Fig. 41 er  $D = 1$ . Vi antar nå at utgangen på NAND porten er 1 som vist i Fig. 41 rett før  $\phi$  skifter fra 0 til 1. Det som skjer rett etter denne transisjonen er at noden  $X$  trekkes ned til 0 før utgangen på NAND porten rekker å reagere på endring av  $\phi$ . Når  $X$  er trukket ned til 0 vil tilbakekoblingen via NAND porten sørge for å holde utgangen på NAND porten til 1. Den andre inngangen til NAND porten kommer fra  $\phi$  via to invertorer, 1 og 2. Vi må forutsette at ikke dette signalet rekker å skifte fra 0 til før  $X$  er trukket ned til 0. Noden  $Q$  vil nå bli trukket opp til 1 via

en precharge transistor koblet til noden. Utgangen  $\bar{Q}$  blir da satt til 0. Vi har nå en situasjon der  $\bar{Q} = \bar{D}$  som jo er vippens korrekte funksjon.

 


Fig. 42. Klass semidynamisk vippe. (FIG7.28)

I Fig. 42 er vippen vist når  $\phi = 1$  og  $D = 0$ . I denne situasjonen er nedtrekkskjeden koblet til  $X$  skrudd av slik at  $X$  forblir 1. Noden  $Q$  vil da trekkes ned via to nMOS transistorer styrt av  $X$  og  $\phi$  slik at utgangen  $\bar{Q} = 1$ . Dette medfører også en situasjon der  $\bar{Q} = \bar{D}$  som jo er vippens korrekte funksjon.

#### A. Mål

Kunne implementere en Klass semidynamisk vippe.

#### B. Notater

 


Fig. 43. Differensiell sense-amplifier vippe. (FIG7.29a)

En differensiell vippe er vist i Fig. 43. Vippen er basert på en såkalt *sense amplifier* som består av et inngangstrinn med  $D$  og  $\bar{D}$  med en felles transistor med  $\phi$  inngang ned mot GND. De to NAND portene brukes til å holde utgangene stabile.

 


Fig. 44. Differensiell sense-amplifier vippe med  $\phi = 0$ . (FIG7.29a)

Den differensielle vippen med  $\phi = 0$  er vist i Fig. 44. Når  $\phi = 0$  vil nodene  $X$  og  $\bar{X}$  precharges til 1 slik at de to NAND portene kan forenkles logisk som vist til høyre for vippen. De to kretsene med krysskoblede invertorer er identiske og tilsvarer utgangslatchen på en vanlig vippe.

Den differensielle vippen med  $\phi = 1$  er vist i Fig. 45. Vippen skal nå sample inn ny verdi. Som vi ser er vippen fullstendig symmetrisk, vi ser derfor på eksemplet der  $D = 1$  som vist i figuren. Noden  $X$  blir trukket ned til 0 og dermed  $\bar{X}$  opp til 1. Utgangen  $Q = D$  som vil holdes til sampling ved neste positive klokkekanke. Det er en viss tidsforsinkelse gjennom de to NAND portene på utgangene.

Den differensielle vippen i Fig. 46 har en raskere respons enn vippen med krysskoblede NAND porter. Utgangen blir trukket opp til via en pMOS transistor direkte fra  $X$ . De to krysskoblede portene bidrar til å holde verdien i vippen.

 


Fig. 45. Differensiell sense-amplifier vippe  $\phi = 1$ . (FIG7.29a)

 


Fig. 46. Differensiell sense-amplifier vippe. (FIG7.29b)

A. Mål

Kunne implementere differensielle vipper.

B. Notater

Vanlige latcher og vipper benytter i tillegg til klokkesignal også invertert klokkesignal. I moderne CMOS blir typisk invertert klokkesignal generert lokalt ved latchene eller vippene.

 


Fig. 47. Ekte en-fase latch. (FIG7.30a)

En latch som kun benytter ett klokkesignal er vist i Fig. 50. Vi kaller dette for en *ekte en-fase latch*.

 


Fig. 48. Ekte en-fase latch med  $\phi = 0$ . (FIG7.30a)

En ekte en-fase latch med  $\phi = 0$  er vist i Fig. 49. Latchen skal holde utgangen stabil så lenge  $\phi = 0$ . Vi ser at nedtrekkene er skrudd AV ved hjelp av  $\phi$ . I utgangspunktet har vi to mulige tilstander;  $Q$  var 1 før  $\phi$  skiftet fra 1 til 0 (som vist på venstre side) og  $Q$  var 0 opprinnelig (som vist på høyre side). En forutsetning for at  $Q = 1$  er at  $X = 0$  som vist til venstre. Når nedtrekket koblet til utgangen ikke kan trekkes ned pga.  $\phi$  vil ikke kretsen kunne endre utgangen så lenge  $\phi = 0$ . Legg merke til at latchen er dynamisk slik at lekkasje kan påvirke utgangssignalet etter en viss tid. Utgangen holdes høy ved hjelp av en pMOS transistor som er skrudd på forsi  $X = 0$ . Noden  $X$  er ikke drevet og kan endres som følge av lekkasje og dermed påvirke utgangen  $Q$ .

Til høyre er en tilstand der  $Q = 0$  og  $X = 1$ . I dette tilfellet er hverken  $Q$  eller  $X$  drevet og derfor utsatt for lekkasje.

 


Fig. 49. Ekte en-fase latch med  $\phi = 1$ . (FIG7.30a)

Ved latching av ny verdi (sampling) er er  $\phi = 1$  som vist i Fig. 49. I denne situasjonen kan vi (logisk) se bort i fra

transistorene styrt av klokke signalet  $\phi$ . Kretsen vil da logisk være to invertere i serie slik at vi alltid får  $Q = D$ .

 


Fig. 50. Ekte en-fase latch. (FIG7.30b)

En latch som er følsom for motsatt klokkenivå er vist i Fig. 50. Istedet for å bruke samme latch med invertert klokke signal erstatte vi de klokkestyrte nMOS transistorene med pMOS transistorene og flytter utgangene mellom pMOS og nMOS transistorer.

 


Fig. 51. Ekte en-fase vippe. (FIG7.30c)

En ekte en-fase vippe er vist i Fig. 51. Denne vippen er enda enklere en to en-fase latcher klokket i motfase.

 


Fig. 52. Ekte en-fase vippe når  $\phi = 0$ . (FIG7.30c)

En-fase vippen nåt  $\phi = 0$  og  $\phi = 1$  er vist i henholdsvis Fig. 52 og 53.

En-fase latcher og vippe som er beskrevet i dette avsnittet er dynamiske.

#### A. Mål

Kunne implementere ekte en-fase latcher og vippe.

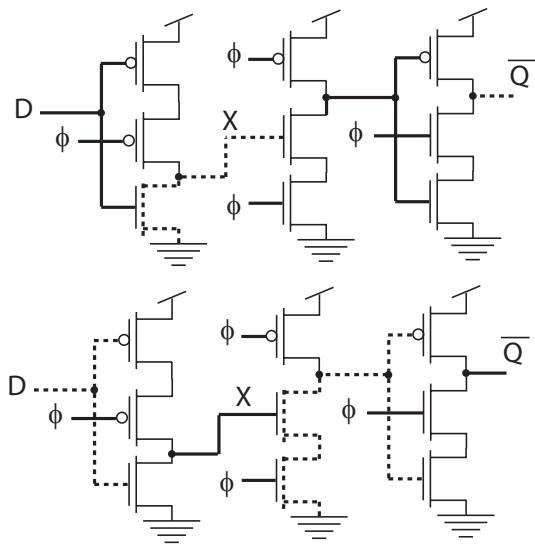


Fig. 53. Ekte en-fase vippe når  $\phi = 1$ . (FIG7.30c)

## XI. INDEKS

- $C^2MOS$  1
- Asynkron reset 5
- Differensiell vippe 11
- Dynamisk latch 1
- Ekte en-fase latch 12.
- Field programmable gate array 2
- FGPA 2
- Klass semidynamisk vippe 10
- Klokke CMOS ( $C^2MOS$ ) 1
- Latch 1
- Latch med asynkron reset 6
- Latch med enable 8
- Latch med synkron reset
- Sense amplifer 11
- Statisk latch 2
- Synkron reset 5
- Vippe med asynkron reset 6
- Vippe med enable 8
- Vippe med synkron reset 5

## REFERENCES

- [1] Neil H.E. Harris og David Harris "CMOS VLSI DESIGN, A circuit and system perspective" tredje utgave 2005, ISBN: 0-321-26977-2, Addison Wesley,
- [2] Yngvar Berg, *INF3400 Del 3: Utvidet transistormodell og DC karakteristikk for inverter og pass transistor.*