

# INF3430

VHDL byggeblokker og  
testbenker


# Innhold

- Entity/architecture
- Strukturelle design (nettlister)
- Generics
- Configurations
- Operatorer-Operator prioritet (precedence)
- Datatyper
  - Bit / IEEE1164 std\_ulogic /std\_logic
- Sekvensiell VHDL (Process)
- Testbenk for kombinatorisk logikk

# Entity/architecture

- Entity og architecture er de to mest grunnleggende byggeklossene i VHDL.
- Entity
  - Tilkobling mot omverdenen i
  - Portbeskrivelsen
    - Input/output/bi-directional signaler
- Architecture
  - Beskriver virkemåte
  - En entity kan ha mange architectures
  - Kan benyttes til å beskrive kretsen for flere abstraksjonsnivåer
    - Behavioral (algoritmer)
    - RTL (Register Transfer Level)
    - Post synthesis (nettliste)
    - Post Place & Route (nettliste + timing)

# Strukturelle design (netlist)

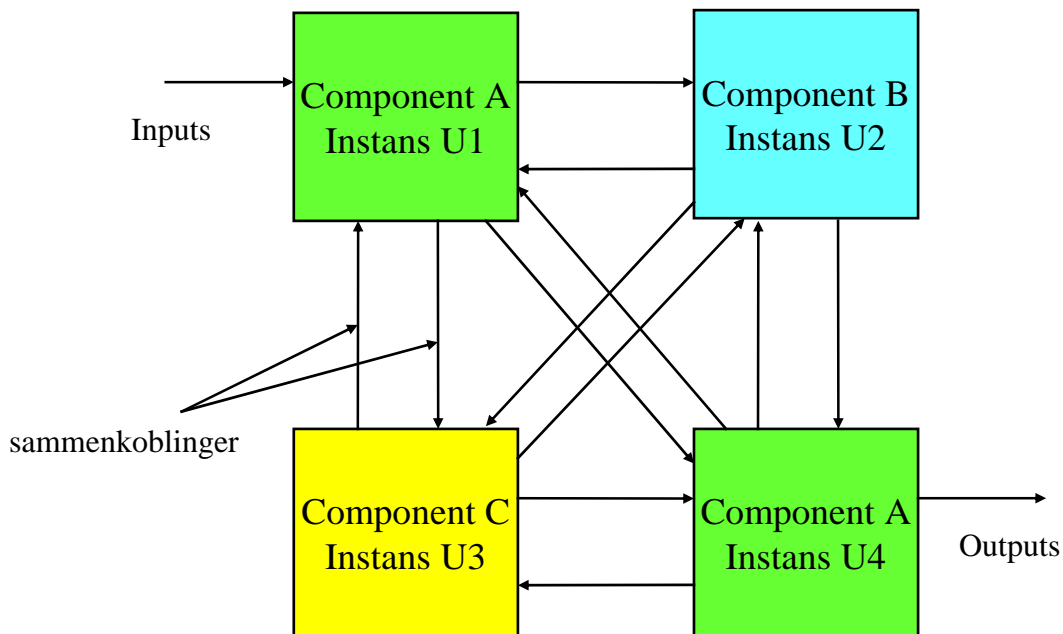

- Hver Component instans har et underliggende Entity/architecture par
- Vi kan lett gjenbruke “entities”
- Vi kan lage et hierarkisk design med så mange undernivåer vi måtte ønske
- Ikke overdriv
  - Å benytte flere prosesser innenfor en arkitektur er et godt alternativ til et strukturelt design



# Strukturelle design (netlist)

- Gjenbruk av moduler (entities og architectures)
- Generiske moduler(generics)
  - F.eks. skalèrbare bussbredder
  - Konfigurerbar funksjonalitet
- Bryter opp store design til mindre og håndterlige byggeklosser
  - Tenk funksjonelle blokker
  - Sammenkobling av funksjonelle blokker (entities/components/modules)
- Lettere samarbeid mellom flere i et designteam
  - Viktig med veldefinerte grensesnitt mellom moduler
- Ethvert entity/architecture-par kan benyttes som en byggekloss i en strukturell beskrivelse
  - Sammenkobling av komponenter

# Testbenk

- Lager stimuli/testomgivelser i VHDL
- Meget kraftige simuleringsmuligheter
  - Fil I/O
    - Leser testmønstre fra fil
    - Skriver resultater til fil og sammenligner med fasitfil.
    - Fasitfil kan også leses inn og sammenligning mellom resultat og fasit kan utføres innenfor testbenken.
  - Kan bygge inn modeller for omkringliggende kretser
    - Særlig viktig dersom man har toveis kommunikasjon mellom UUT (Unit under test) og omkringliggende kretser. Jfr. Handshake signaler.
- Gir simulatoruavhengig test

# Testbenk

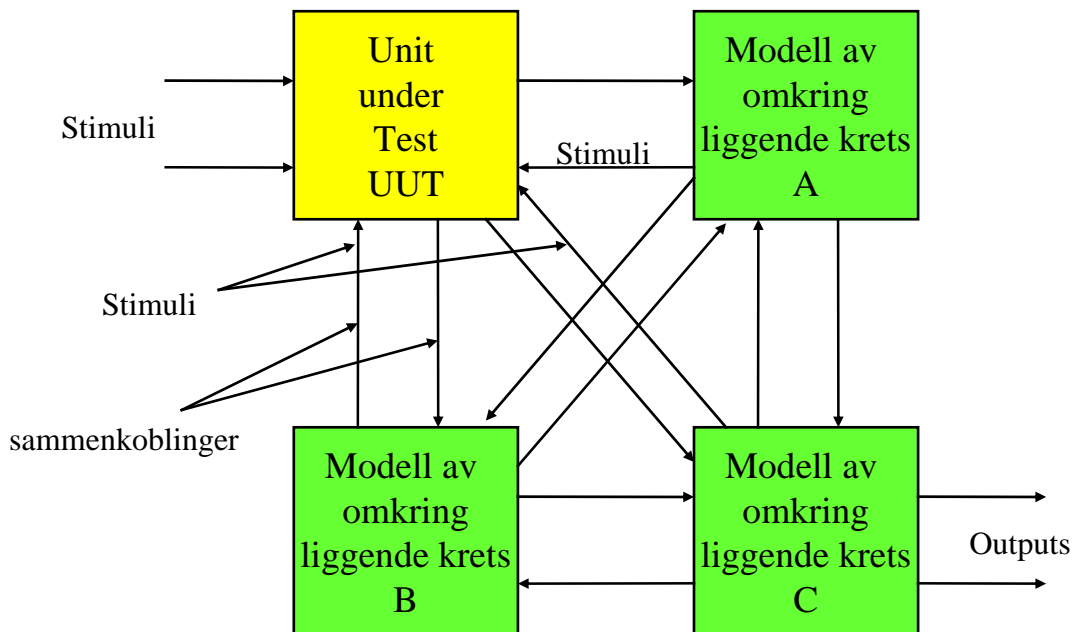 

# Strukturelle design (netlist)

```
25: architecture netlist2 of comb_function is
26:
27:   component And2 is
28:     port (x, y : in BIT; z: out BIT);
29:   end component And2;
30:
31:   component Or2 is
32:     port (x, y : in BIT; z: out BIT);
33:   end component Or2;
34:
35:   component Not1 is
36:     port (x : in BIT; z: out BIT);
37:   end component Not1;
38:
39:   signal p, q, r : BIT;
40:
41: begin
42:   g1: Not1 port map (a, p);
43:   g2: And2 port map (p, b, q);
44:   g3: And2 port map (a, c, r);
45:   g4: Or2 port map (q, r, z);
46: end architecture netlist2;
```

- Her hentes entitetene fra "working" library
- Sist kompilerte arkitektur benyttes (default binding)



# Strukturelle design (netlist)

```
24:
25: architecture netlist of comb_function is
26:
27:     signal p, q, r : BIT;
28:
29: begin
30:     g1: entity WORK.Not1(ex1) port map (a, p);
31:     g2: entity WORK.And2(ex1) port map (p, b, q);
32:     g3: entity WORK.And2(ex1) port map (a, c, r);
33:     g4: entity WORK.Or2(ex1) port map (q, r, z);
34: end architecture netlist;
```

- Her spesifiseres eksplisitt hvilke bibliotek entitetene hentes fra.
- Det spesifiseres også hvilke arkitektur som benyttes
- Det benyttes en kombinasjon av eksterne (via entiteten) og interne signaler for å lage sammenkoblinger

# Generics

- I tillegg til portbeskrivelsen kan en entity ha en generic beskrivelse
- Generics benyttes for å kunne lage parametriserbare komponenter (generiske)
- Generics benyttes oftest til å overføre timing informasjon eller strukturell informasjon
  - Eksempel 1:
    - Tidsforsinkelser kan variere fra krets til krets, mens virkemåten ellers er lik
  - Eksempel 2:
    - Antall bit kan variere fra krets til krets mens virkemåten ellers er lik.

# Generics

```
24: entity And2 is
25:   generic (delay : DELAY_LENGTH := 10 ns);
26:   port (x, y : in BIT; z: out BIT);
27: end entity And2;
28:
29: architecture ex2 of And2 is
30: begin
31:   z <= x and y after delay;
32: end architecture ex2;
```

- Delay\_length er en subtype av typen time
  - Ikke VHDL 1987 revisjon

# Configurations

- Configurations er en mekanisme for å velge ut en gitt arkitektur til en entitet (component)
- Nyttig når vi skal simulere RTL, postsyntese og post place and route
- Benyttes til å binde sammen hierarki
- Uten bruk av configurations må man passe på hvilke arkitektur som er sist kompilert og dette kan bli komplisert etter hvert som designet vokser.

# Configurations

- Antar at post syntese modellen er kompilert til biblioteket POSTSYNTH og
- Post place and route modellen er kompilert til biblioteket POSTROUTE

```
65: --Configuration for å simulere RTL designet
66: configuration CFG_FIRST_RTL of TEST_FIRST is
67:     for TESTBENCH
68:         for UUT : FIRST use entity WORK.FIRST(MY_FIRST_ARCH);
69:         end for;
70:     end for;
71: end CFG_FIRST_RTL;
72:
73:
74: --Configuration for å simulere etter syntese
75: --Vi må gjøre POSTSYNTH biblioteket synlig
76: library POSTSYNTH;
77: configuration CFG_FIRST_SYNTH of TEST_FIRST is
78:     for TESTBENCH
79:         for UUT : FIRST use entity POSTSYNTH.FIRST(Postsynth);
80:         end for;
81:     end for;
82: end CFG_FIRST_SYNTH;
83:
84: --Configuration for å simulere etter place and route
85: --Vi må gjøre POSTROUTE biblioteket synlig
86: library POSTROUTE;
87: configuration CFG_FIRST_POSTROUTE of TEST_FIRST is
88:     for TESTBENCH
89:         for all : FIRST use entity POSTROUTE.FIRST(Postroute);
90:         end for;
91:     end for;
92: end CFG FIRST POSTROUTE;
```

# Sekvensiell VHDL (Processer)

- En process har en sensitivetsliste
  - Processen evalueres når et av signalene på sensitivetslisten endrer verdi
- I en process dannes en signaldriver pr.signal.
  - Dette betyr at det er ikke noen konflikt med flere tilordninger pr. signal innenfor en process.
- Oppdatering av et signal skjer når processen terminerer.
- Oppgave:  
Anta B=0, A skifter fra 0->1. Hva skjer med F og hvorfor?

```
112: process (A,B)
113: begin
114:   if A = '1' then
115:     B <= '1';
116:   else
117:     B <= '0';
118:   end if;
119:
120:   if B = '1' then
121:     F <= '1';
122:   else
123:     F <= '0';
124:   end if;
125: end process;
```

# Sekvensiell VHDL (Processer)

- For å beskrive logikk ved bruk av processer er det vanlig å benytte
  - If – tester
  - Case – tester
- If og case benyttes som i andre programmeringsspråk f.eks. C
  - I if tester kan man teste på forskjellige signaler/variabler og
    - if tester har innebygd prioritet
  - I case setninger tester man kun på et signal (med en eller flere bit)
    - Ingen innebygd prioritet fordi samme signal benyttes overalt i testen

# Operatorer

- Aritmetikk  
+, -, \*, /
- Sammenligning  
>, >=, <, <=, =, /=
- Logiske operatorer  
and, nand, or, nor, not, xor, xnor



# Operator prioritet (precedence)

- I VHDL er det kun not-operatoren som blir evaluert før andre
- Alle andre operatører blir evaluert på lik linje
- Uttrykkene blir evaluert ettersom de er skrevet (venstre mot høyre)
- For å tvinge fram at et uttrykk evalueres før et annet benyttes paranteser
- Eksempler:
  - $a \leq a \text{ or } b \text{ and } c = (a \text{ or } b) \text{ and } c$
  - $z \leq a \text{ and not } b \text{ and } c = a \text{ and } (\text{not } b) \text{ and } c$   
 $= c \text{ and } (a \text{ and } (\text{not } b))$

# Datatyper

- Meget streng datatypesjekking i VHDL
- Scalare typer
  - Kan holde bare en verdi om gangen
  - Eksempel:
    - Integer, Real, Enumerated (bit), Physical (time)
- Composite typer
  - Kan holde mer enn en verdi om gangen. Dette er tilfelle for array og record typer
  - Eksempel:
    - Bit\_vector
- Typen bit kan ha verdiene
  - 0,1
  - Dette er veldig begrensende i forhold til å modellere digital hardware
  - Dette medførte en ny standard, IEEE 1164 std\_logic

# Datotypen std\_logic


## IEEE 1164

```
TYPE std_ulogic IS
(
    'U', -- Uninitialized
    'X', -- Forcing Unknown
    '0', -- Forcing 0
    '1', -- Forcing 1
    'Z', -- High Impedance
    'W', -- Weak Unknown
    'L', -- Weak 0
    'H', -- Weak 1
    '-' -- Don't care
);
```

```
SUBTYPE std_logic IS resolved std_ulogic;
```
 
# std\_ulogic/std\_logic

- std\_ulogic
  - u – Unresolved
  - Drivere kan ikke kobles sammen
- std\_logic
  - Resolved
    - Verdier definert gjennom en såkalt “resolution table”
  - Drivere kan kobles sammen og kan modellere:
    - Wired logic
    - Tri-state drivere og busser
    - Pull up/pull down motstander



```
CONSTANT resolution_table : stdlogic_table := (
```

U	X	0	1	Z	W	L	H	-		
('U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U')	--	U								
('U', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X')	--	X								
('U', 'X', '0', 'X', '0', '0', '0', '0', 'X', 'X')	--	0								
('U', 'X', 'X', '1', '1', '1', '1', '1', 'X', 'X')	--	1								
('U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', 'X', 'X')	--	Z								
('U', 'X', '0', '1', 'W', 'W', 'W', 'W', 'X', 'X')	--	W								
('U', 'X', '0', '1', 'L', 'W', 'L', 'W', 'X', 'X')	--	L								
('U', 'X', '0', '1', 'H', 'W', 'W', 'H', 'X', 'X')	--	H								
('U', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X')	--	-								

# Tri-state buffer

```
A <= B when EN = '1' else 'Z';
```

```
-- ekvivalent med
```

```
TRISTATE:
```

```
process (B,EN)
```

```
begin
```

```
  if EN = '1' then
```

```
    A <= B;
```

```
  else
```

```
    A <= 'Z';
```

```
  end if;
```

```
end process;
```