

INF3340


Tilstandsmaskiner

Innhold

- Tilstandsmaskiner
- Mealy og Moore maskiner
- ASM tilstandsdiagrammer
- Syntese av ASM diagrammer
- Tilstandskoding
- Implementasjon ved bruk av VHDL
- Eksempler


Sekvensielle systemer

- Utganger avhenger av tidligere og nåværende verdier på innganger
- Sekvensielle systemer er synkrone. Dvs. styrt/synkronisert av en klokke.
 - Registre benyttes som lager
 - Tidligere innganger benyttes til å styre systemet inn i en tilstand (Presentstate)
- Modelleres ofte som i figuren nedenfor:
 - Nåværende tilstand (Presentstate) er lagret i registre.
 - Innganger kombineres med nåværende tilstand for å danne neste tilstand (Nextstate) og nye utgangsverdier

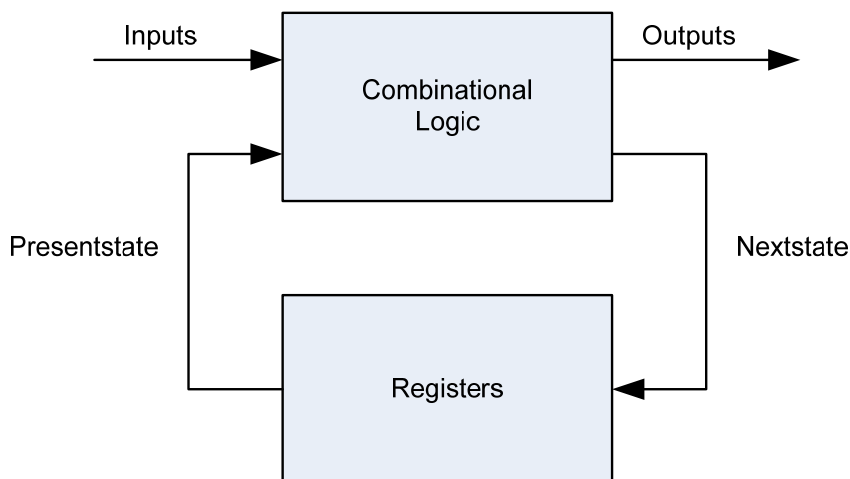


Moore og Mealy maskiner

- Synkrone sekvensielle systemer modelleres oftest som en Mealy eller Moore maskin.
- Mealy og Moore kalles for tilstandsmaskiner
- Nåværende tilstand er lagret i det vi kaller tilstandsregistre (Stateregisters)
- NB! Pass på at setup og holdetider for tilstandsregistre er overholdt
 - Dersom ikke er det fare for metastabilitet.
- Dersom innganger kommer fra annet klokkeomene har man ikke kontroll på om setup og holdetider er overholdt.
 - Må synkronisere inngangene.

 


Moore maskin

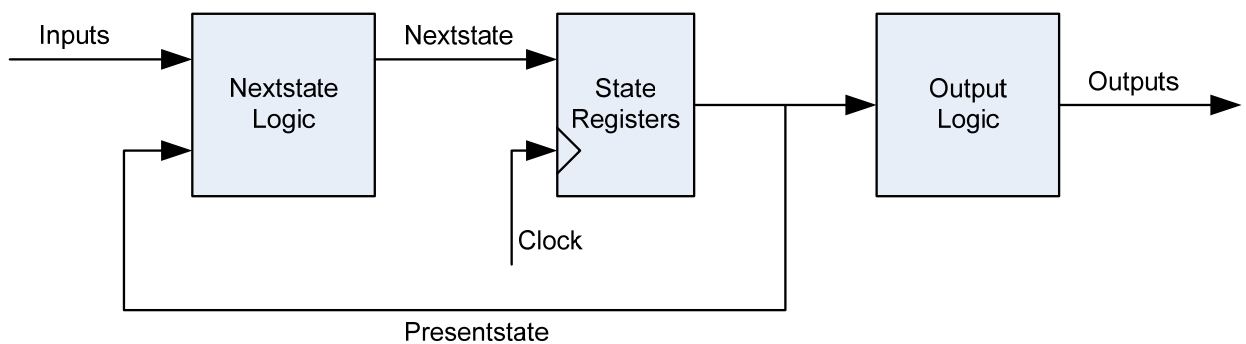- I en Moore tilstandsmaskin er utgangene en ren funksjon av nåværende tilstand (Presentstate)
- I en Moore maskin er det en klokkeperiode forsinkelse fra inngang til utgang




Mealy maskin

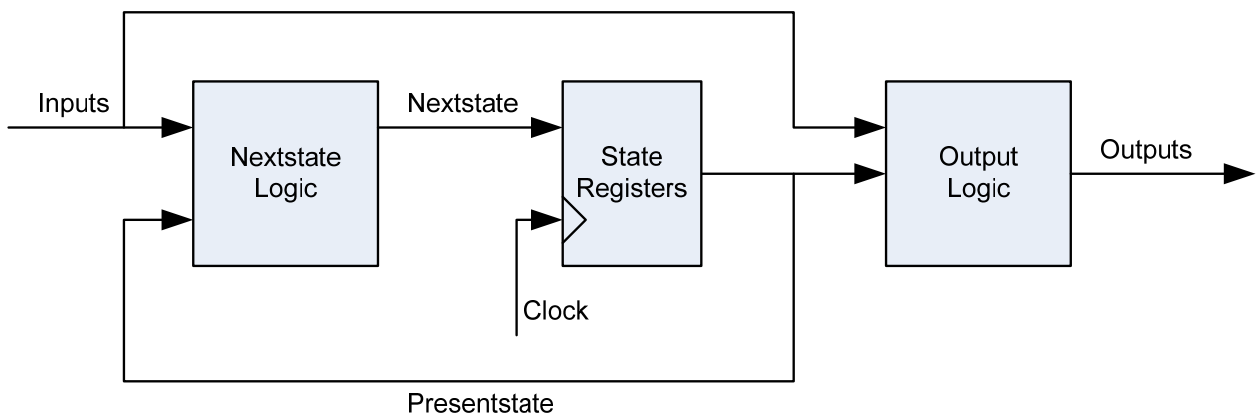- I en Mealy tilstandsmaskin er utgangene en funksjon av nåværende tilstand og inngangene.
- Raskere
 - Mindre forsinkelse fra inngang til utgang
- Mer komplisert dekoding av utganger





Tilstandsdiagrammer

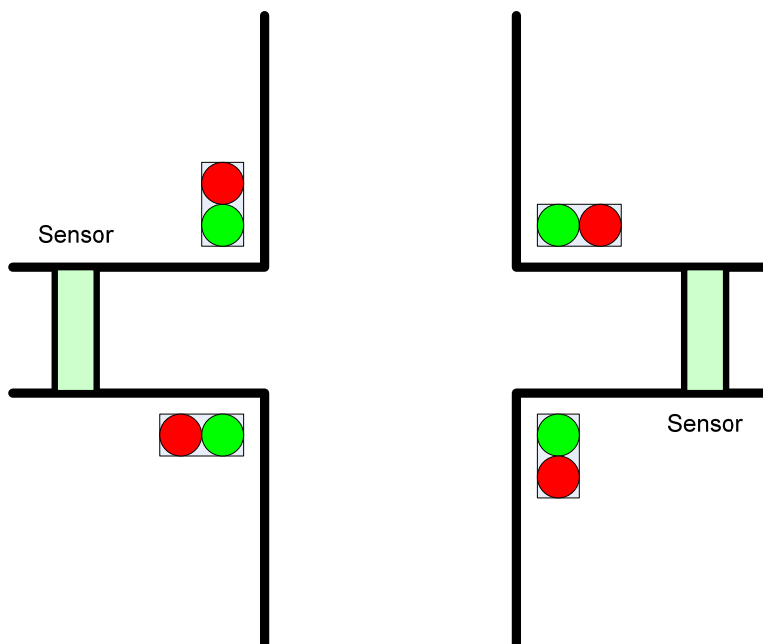- Eksempel: Enkel trafikklysstyring mellom en hovedvei og to mindre sideveier
- Virkemåte:
 - Sensorer detekterer at det kommer en bil på en sidevei.
 - Gir sideveien grønt lys/hovedvei rødt
 - Sideveien har grønt lys i en viss tid gitt av en timer



Beskrivelse av tilstandsmaskiner

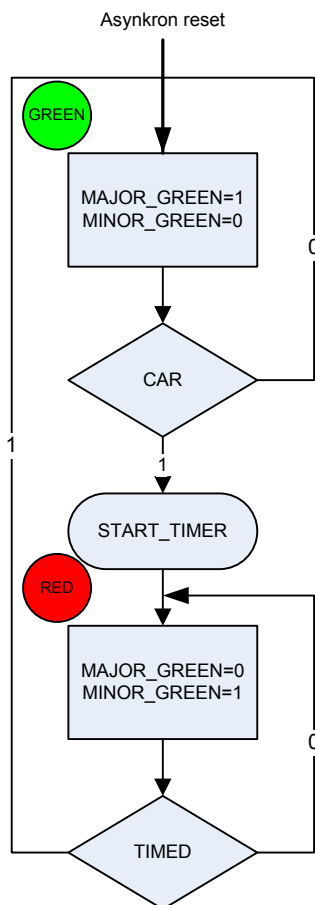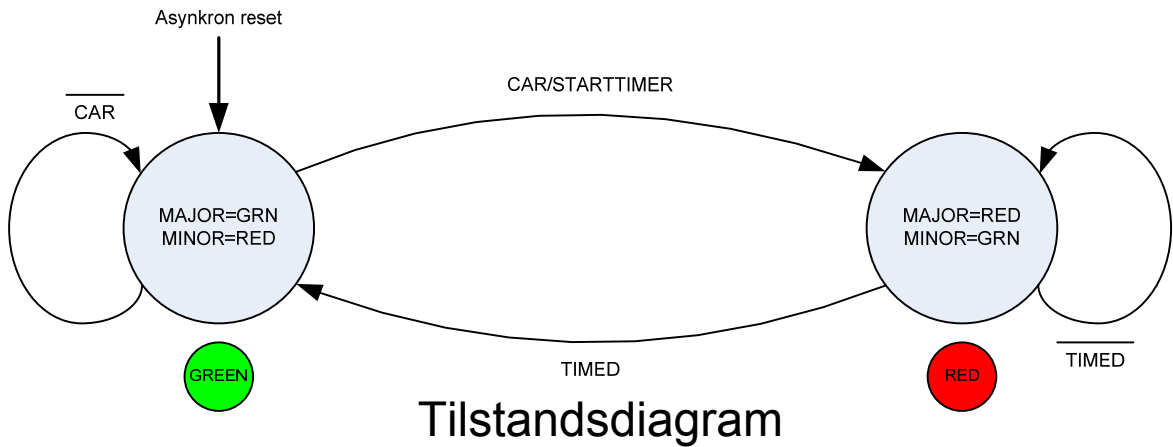

ASM (Algorithmic State Machine) diagram

ASM diagrammer

- Tilstandsboks

- Tar en klokkeperiode å gjennomføre

- $X=1$


- Tilordning i hver tilstand

- Y

- Satt til 1 i denne tilstand og 0 ellers


- $Z \leftarrow A$

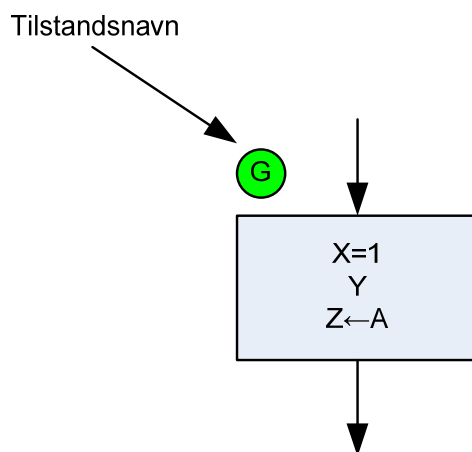- Blir tilordnet verdien A i skiftet fra en tilstand til en annen. Verdien blir lagret til den eventuelt skifter verdien i et annet tilstandsskifte (register lagring)




ASM diagrammer

 - Avgjørelsesboks (Decisionbox)
 - To eller flere avgreininger basert på verdien på en eller flere innganger
 - Avgjørelsesboksen må følge en tilstandsboks og være assosiert med en tilstand
 - Derfor vil avgjørelser bli tatt i samme periode som tilstanden varer
 - Innganger må være stabile ved starten av klokkeflanken (setup og holdetider)




ASM diagrammer

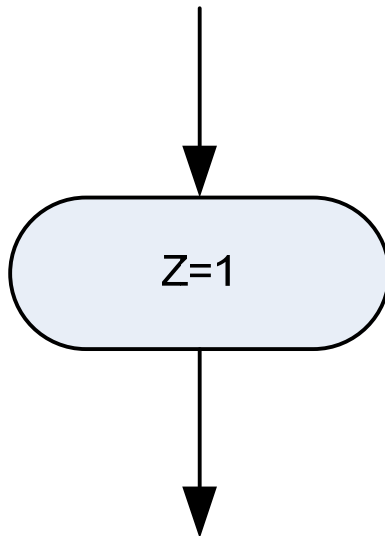- Betingede utgangsverdier
 - Må følge en avgjørelsesboks
 - Utgang kan skifte verdi i løpet av tilstanden
 - Mealy utgang





ASM diagrammer

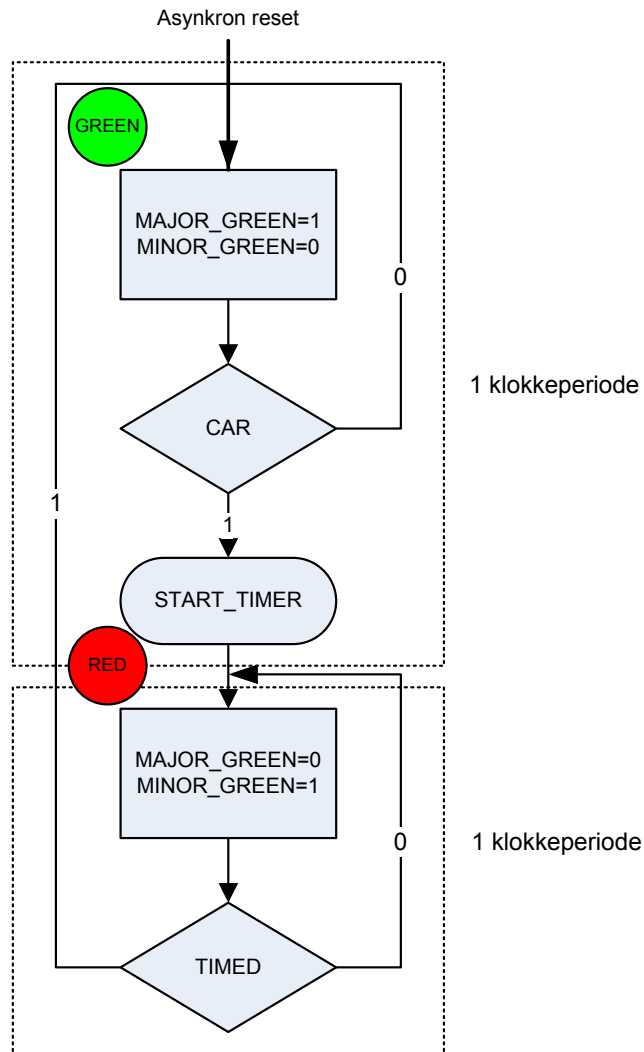

- En tilstand varer fra en tilstandsboks til neste.
- Dette tilsvarer en klokkeperiode

ASM diagrammer

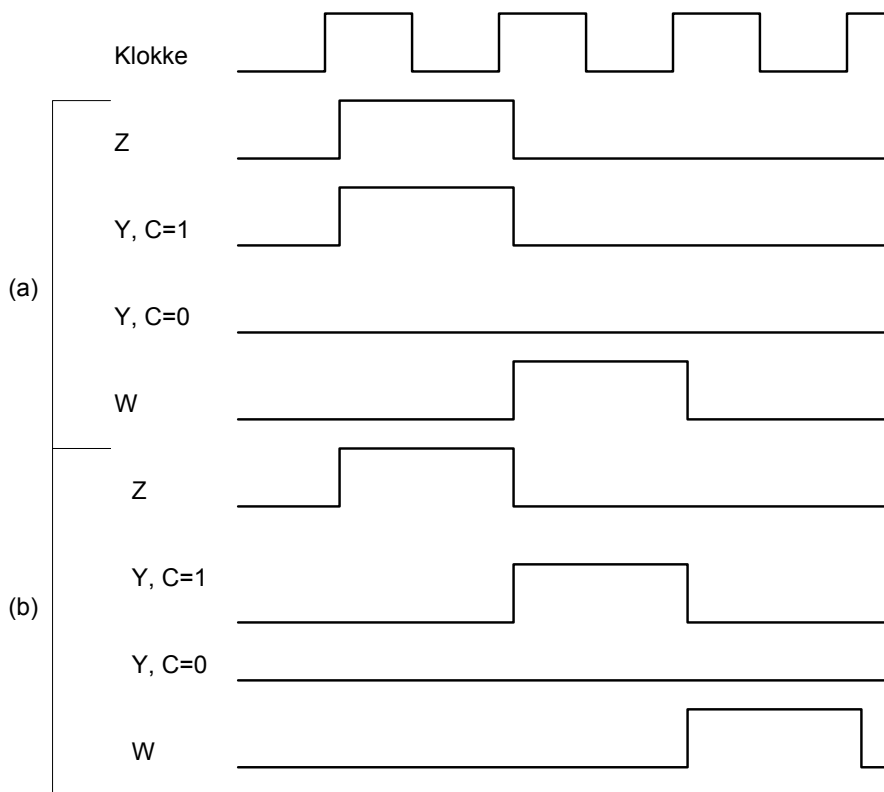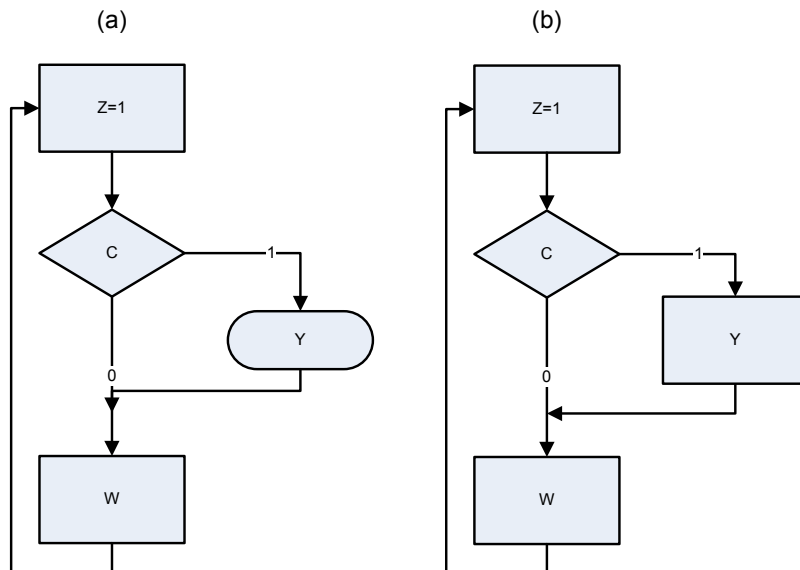

Syntese av ASM diagrammer

- Klassisk metode for å implementere en tilstandsmaskin er å sette opp
 - Sannhetstabeller for neste tilstand
 - Sannhetstabell for utganger
 - Bruke Karnaughdiagrammer for å finne (minimerte) logiske ligninger
- Dette krever at man tilordner tilstandsregistrene bestemte verdier for hver tilstand.
 - Ønsker å tilordne verdier på tilstander slik at nestetilstandslogikk og utgangslogikk blir enklest mulig, men dette blir fort svært vanskelig fordi det blir tidlig svært mange forskjellige kombinasjoner
 - Hvis vi vil tilordne s tilstander med en minimum antall D-flip-flop'er (bit) m , må $2^{m-1} < s \leq 2^m$
 - Da er antall forskjellige kombinasjoner av tilstandskodinger gitt ved

$$n := \frac{(2^m)!}{(2^m - s)!}$$

- $s=3, m=2$, gir $n=24$
- $s=5, m=3$, gir $n=6720$
- $s=9, m=4$, gir $n=4151347200$

Syntese av ASM diagrammer

- Eksempel på tilordning av tilstandsvektorer der $s=3$ (A,B,C), $m=2$

00	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C							
01	B		B	C		C	A		A	C		C	A		A	B		B	A	A	B	B	C	C
10	C	B		B	C		C	A		A	C		B	A		A	B		B	C	A	C	A	B
11		C	C		B	B		C	C		A	C		B	B		A	A	C	B	C	A	B	A

- Ingen kjent metode for å avgjøre hvem tilordning som er best

Vanlige kodinger

- Bruk asynkron reset ved oppstart
 - Starttilstandsvektoren kan da kodes med 0..00
- Normal binær tellesekvens kan benyttes for etterfølgende tilstander
 - Vanligst koding i CPLD'er
- Koding etter Graysekvens gir minimale skifter mellom tilstander
- Bruk av et bit pr. tilstand gir enklest mulig neste tilstandslogikk.
 - Populær koding i FPGA pga. mange flip-flop'er og "smal" logikk (4-input LUT i hvert nivå).
 - Kalles "one-hot" koding

Implementasjon ved bruk av VHDL

- Vanligst å kode tilstandsvektoren ved å bruke enumererte datatyper
 - Definisjon
 - `type state_type is (GREEN,RED);`
 - `signal presentstate,nextstate : state_type;`
 - Fordel:
 - Tilstandsvektorkoding gjøres i syntesen
 - Enumererte datatyper gir meget god observerbarhet i RTL-simuleringer
- Tilstandsmaskin deles opp i to/tre prosesser:
 - Tilordning `presentstate <= nextstate` i en klokket prosess
 - Kombinatorisk prosess for å finne `nextstate` (og utganger)
 - case for teste nåværende tilstand
 - if for finne neste tilstand
 - (Eventuell egen prosess for å definere utganger)

Trafikkontroller

- Entity, definisjon av datatype og stateregister

```
1: library IEEE;
2: use IEEE.std_logic_1164.all;
3:
4: entity TRAFFIC is
5:     port
6:     (
7:         CLOCK           : in std_logic;
8:         RESET           : in std_logic;
9:         TIMED           : in std_logic;
10:        CAR             : in std_logic;
11:        START_TIMER     : out std_logic;
12:        MAJOR_GREEN     : out std_logic;
13:        MINOR_GREEN     : out std_logic;
14:    );
15: end entity TRAFFIC;
16:
17: architecture RTL_TRAFFIC of TRAFFIC is
18:
19:     type state_type is (GREEN, RED);
20:     signal PRESENT_STATE, NEXT_STATE : state_type;
21:
```

Trafikkontroller

- Stateregister

```
22: begin
23:     --Stateregister
24:     STATE_REG:
25:     process (CLOCK,RESET) is
26:     begin
27:         if RESET = '1' then
28:             PRESENT_STATE <= Green;
29:         elsif (rising_edge(CLOCK)) then
30:             PRESENT_STATE <= NEXT_STATE;
31:         end if;
32:     end process STATE_REG;
```

Traffikkontroller

- Nestetilstands og utgangslogikk

```
34:  --Nextstate logic and output logic
35:  COMB:
36:  process (CAR, TIMED, PRESENT_STATE) is
37:  begin
38:      START_TIMER <= '0';
39:      case PRESENT_STATE is
40:          when GREEN =>
41:              MAJOR_GREEN <= '1';
42:              MINOR_GREEN <= '0';
43:              if (CAR = '1') then
44:                  START_TIMER <= '1';
45:                  NEXT_STATE <= RED;
46:              else
47:                  NEXT_STATE <= GREEN;
48:              end if;
49:          when RED =>
50:              MAJOR_GREEN <= '0';
51:              MINOR_GREEN <= '1';
52:              if (TIMED = '1') then
53:                  NEXT_STATE <= GREEN;
54:              else
55:                  NEXT_STATE <= RED;
56:              end if;
57:          end case;
58:  end process COMB;
```


Traffikkontroller

- Timed telleren er en tilstandsmaskin i seg selv og kan implementeres som en teller eller en tilstandsmaskin
- Dette er eksempel på to tilstandsmaskiner som henger sammen (linked)

```
85:     TIMER:
86:     process (RESET,CLOCK)
87:     begin
88:         if RESET = '1' then
89:             TIMED <= '0';
90:             TIMERCNT <= others => '0';
91:         elsif rising_edge(CLOCK) then
92:             TIMED <= '0';
93:             if START_TIMER = '1' then
94:                 TIMERCNT <= TIMER_VALUE;
95:             elsif timercnt > 0 then
96:                 TIMERCNT <= TIMERCNT - 1;
97:                 if TIMERCNT = 1 then
98:                     TIMED <= '1';
99:                 end if;
100:            end if;
101:        end if;
102:    end process;
```

Timer

- Moore maskin for timer

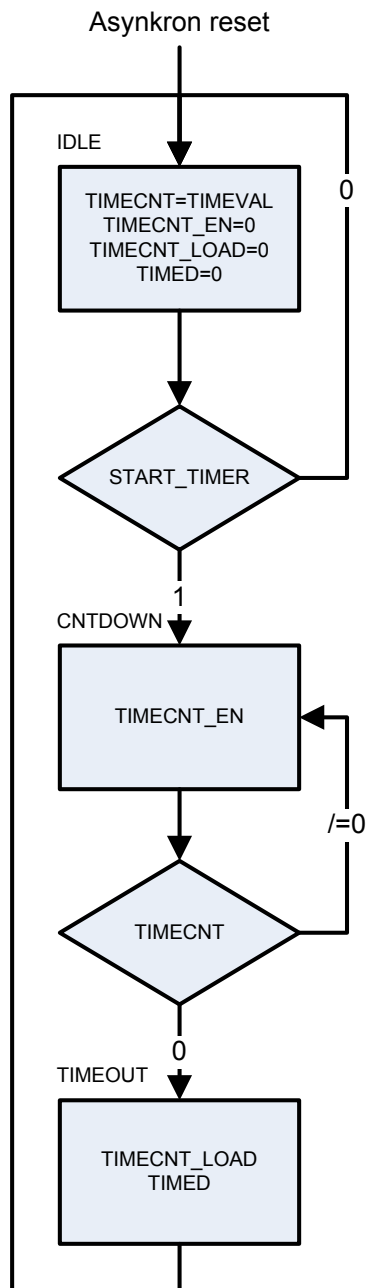

Timer-entity

```
1: library IEEE;
2: use IEEE.std_logic_1164.all;
3: use IEEE.numeric_std.all;
4:
5: entity TIMER is
6:     generic
7:     (
8:         N : natural := 16;
9:         TIMERCONST : natural := 65535
10:    );
11:    port
12:    (
13:        CLOCK          : in std_logic;
14:        RESET          : in std_logic;
15:        START_TIMER    : in std_logic;
16:        TIMED          : out std_logic
17:    );
18: end entity TIMER;
```

Timer-staterregister

```
22:  type TIMER_STATE is (IDLE,CNTDOWN,TIMEOUT);
23:  signal TIMER_ST, NEXT_TIMER_ST : TIMER_STATE;
24:  signal TIMERCNT_LOAD   : std_logic;
25:  signal TIMERCNT_EN     : std_logic;
26:  signal TIMERCNT       : unsigned(N-1 downto 0);
27:
28:  begin
29:    --Staterregister
30:    STATE_REG:
31:    process (RESET,CLOCK) is
32:    begin
33:      if RESET = '1' then
34:        TIMER_ST <= IDLE;
35:      elsif (rising_edge(CLOCK)) then
36:        TIMER_ST <= NEXT_TIMER_ST;
37:      end if;
38:    end process STATE_REG;
```


Timer-nextstate

```
40:  --Nextstate logic and output logic
41:  COMB:
42:  process (START_TIMER, TIMER_ST, TIMERCNT) is
43:  begin
44:    --Default verdier
45:    TIMED          <= '0';
46:    TIMERCNT_EN    <= '0';
47:    TIMERCNT_LOAD  <= '0';
48:    NEXT_TIMER_ST <= IDLE;
49:    case TIMER_ST is
50:      when IDLE =>
51:        if START_TIMER = '1' then
52:          NEXT_TIMER_ST <= CNTDOWN;
53:        else
54:          NEXT_TIMER_ST <= IDLE;
55:        end if;
56:      when CNTDOWN =>
57:        TIMERCNT_EN <= '1';
58:        if TIMERCNT = 0 then
59:          NEXT_TIMER_ST <= TIMEOUT;
60:        else
61:          NEXT_TIMER_ST <= CNTDOWN;
62:        end if;
63:      when TIMEOUT =>
64:        TIMED <= '1';
65:        TIMERCNT_LOAD <= '1';
66:        NEXT_TIMER_ST <= IDLE;
67:    end case;
68:  end process;
```

Timer-counter

```
70:  TIMECOUNTER:
71:  process (RESET, CLOCK)
72:  begin
73:    if RESET = '1' then
74:      TIMERCNT <= to_unsigned(TIMERCONST, N);
75:    elsif rising_edge(clock) then
76:      if TIMERCNT_LOAD = '1' then
77:        TIMERCNT <= to_unsigned(TIMERCONST, N);
78:      elsif TIMERCNT_EN = '1' then
79:        TIMERCNT <= TIMERCNT-1;
80:      end if;
81:    end if;
82:  end process;
```