

INF 5460 Elektrisk støy – beregnning og mottiltak

Obligatorisk oppgave nummer 1.

Frist for levering: 19 Februar kl 09:00.

Vurderingsform: Godkjent/Ikke godkjent.

Oppgavene leveres på individuell basis. Oppgavene skal bestå av skjemaer som er brukt, simuleringsresultater samt tekst som forklarer hva som er gjort samt en analyse av resultatet. Besvarelsene kan enten leveres på papir eller elektronisk.

Verktøy

Last ned simulatoren LTspice/SwitchCad III fra Linear Technologies og installer på maskinen du vil bruke. Programvarene finnes på:

<http://www.linear.com/designtools/softwareRegistration.jsp>

Program og biblioteker legges under C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\

1. Bli kjent med simulatoren

LM741

Hent frem krets LM741 fra eksempelbiblioteket som hører med programvaren.

a) Transientanalyse.

Hvilken forsterkning forventer du å få teoretisk? Hva finner du ut fra simulering (offsett lik 0). Økt signalet på inngangen slik at utgangen går i metning og avles maksimum og minimumsspenningen på utgang ved metning.

b) Sett opp for frekvensanalyse (AC-analyse). Hva er DC-forsterkningen og GainBandWidth? Hva er fasemarginen?

c) Utfør AC-analyse med varierende DC-offsett og finn omtrentlig området hvor forsterkningen er større enn -6dB av maksimumsnivået.

c) Legg på en lastkapasitans på 20pF. Hva ble den nye DC-forsterkningen og GBW?

d) Bruk STEP funksjonen til å lage et plott hvor den kapasitive lasten økes til 30pF i trinn på 10pF.

Frekvenskarakteristikken til noen kurver.

Lag selv et skjema bestående av en spenningskilde og et første ordens lav pass RC-filter. Spenningskilden og kondensatoren jordes. Gi noden på spenningskilden som ikke er jordet navnet A mens utgangen på filteret får navnet B. Start med å gi RC filteret verdier slik at det ikke har noen demping (d.v.s. meget høy knekkfrekvens).

a) La spenningskilden generere en sinus med periode 1 millisekund og amplitude 1V. Simuler over en periode på 1 sekund og sett maksimum timestep til 1/10 periode. Utfør

en FFT på node A. Hva hadde du forventet? Hva er styrken på første uønskede harmoniske? Utfør det samme på nytt med maksimum timestep 1/100 av perioden og 1/1000 av perioden. Hva skjer? Hva er styrken på de sterkeste uønskede? Hva sier dette om simulatoroppsettet?

b) La spenningskilden generere en symmetrisk firkantpuls med samme periode som sinusen. Simuler med stige og falltid lik halve perioden (d.v.s. en trekantpuls), 1/10 av perioden og 1/100 av perioden. Utfør en FFT og avles styrke og frekvens på det sterkeste signalet etter grunnfrekvensen. Hva skjer? Hvordan bør flankene være hvis vi skal ha minst mulig høyfrekvenskomponenter i signalet? (Hva er ulempen med å ha slake flanker i f.eks. standard CMOS logikk?)

c) Beregn og gi RC-filteret verdier slik at vi får en knekkfrekvens rundt 5 ganger over grunnfrekvensen. Hvordan ser kurven ut på utgangen nå? Hvordan ser FFTen ut?

2. Felles spenningsforsyning

Systembeskrivelse:

Vi tar utgangspunkt i et system bestående av et kretskort og 1meter lang coax kabel til spenningskilden. Kablen er tilkoblet kortet i punktet A hvor forsyningsspenningen er splittet i to ledere til punktet B og til punktet C. I punktet B er det digital elektronikk som trekker strøm på klokkeflankene. Frekvensen er 1MHz og strømspikrene har høyde 1mA og bredde 10ns. I punktet C sitter det analog elektronikk som ikke skal ha spenningsving på forsyningslederen på over 5mV.

Parasitter:

Coaxen er en 50Ω s kabel med 250nH/m . Vi modellerer denne som 5 like spoler med 4 like kondensatorer i mellom som er koblet mot jord. Både mellom punktet A og B og punktet A og C er det parasittiske induktanser på 10nH . Mellom B og jord er det en motstand på 20Ω og mellom C og jord en motstand på 500Ω .

Oppgave:

- Simuler og finn maksimumsstøyen i punkt C.
- Forsøk med avkoblingskondensatorer mellom punktet A og jord. Du kan bruke elektrolyttkondensatorer eller skivekondensatorer. Elektrolyttkondensatorer er i størrelsen $4.7\mu\text{F}-6.8\text{mF}$ og har en parasittisk induktans på 25nH (som alltid må inkluderes i serie med kapasitansen). Skivekondensatoren er i størrelse $1\text{pF}-4.7\mu\text{F}$ og har en parasittisk induktans på 5nH . Prøv med flere kondensatorer i parallelle og forsøk å redusere støyen i frekvensområdet 1MHz-40MHz. Hvor mye klarer du å redusere støyen?

3. Parasittisk kapasitiv kobling

Systembeskrivelse:

To linjer er rutet parallelt i en lengde av 10cm. Kapasitansen mellom linjene er 0.1pF/cm . I den ene linjen ($K=\text{kilde}$) er det et signal med 5V sving som blir oppfanget som støy i den andre linjen ($O=\text{objekt}$). Mot jord har mottagerlinjen en kapasitans og en motstand i parallel på henholdsvis 10pF og $10\text{M}\Omega$.

Oppgave:

- a) Hvor mye støy oppfanges i mottagerlinjen? Vis dette både ved utregning og simulering.
- b) Vi vil legge en skjerm rundt mottageren. Skjermen er jordet og har en kapasitans mot innerleder på 1pF pr. centimeter. For hver cm med skjerm kan vi se bort fra kapasitansen mot kilden for den samme strekningen. Vis ved simulering og beregning hva støyopptaket blir ved 2cm , 5cm 9cm og 9.9cm skjerm.