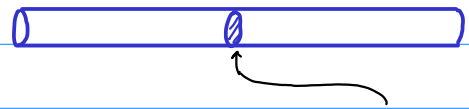


Elektriske kretser


Strøm: $I = \frac{q}{t} = \frac{\text{ladning}}{\text{tid}}$



Enhet strøm: $[I] = \frac{C}{s} = A = \text{ampere}$

$I = \frac{\text{ladn. gjennom tverrsnittet i la tid}}{t}$

Krets:

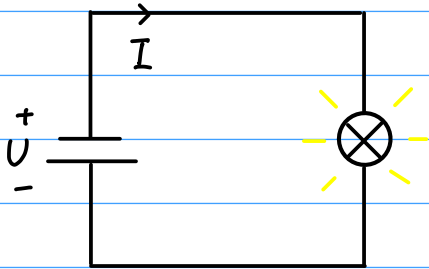


Strømretning:

Strøm \longrightarrow kan bestå av

+ ladn: \longrightarrow eller



- ladn: \longleftarrow eller begge.

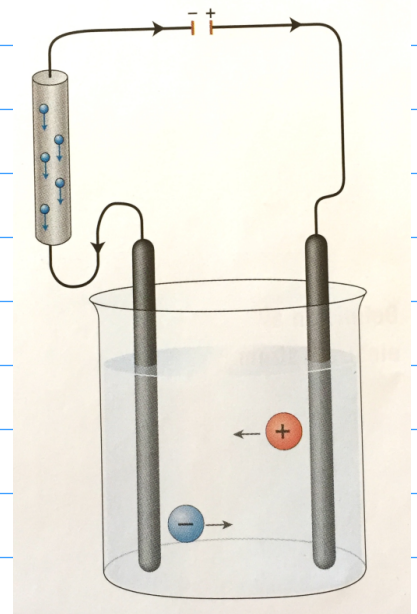I tilfellene der strømmen består av elektroner er strømretningen motsatt av bevegelsen til elektronene



Grimeses, Jestad, Sletbak: Grunnleggende fysikk for universitet og hogskole

Sammenheng mellom strøm og spenning:

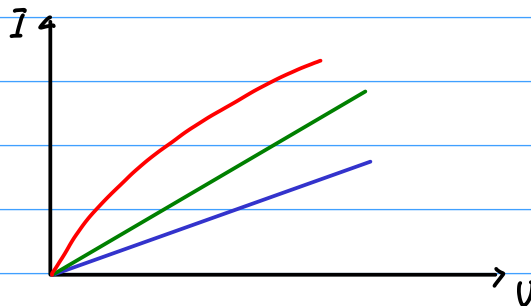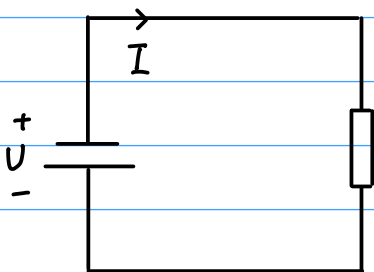


Oftest er sammenhengen lineær (Ohms lov):

$$I = \frac{U}{R}, \quad R = \frac{U}{I}, \quad [R] = \frac{V}{A} = \Omega \text{ (ohm)}$$

R kalles resistans (motstand).

Resistans R

Eks:

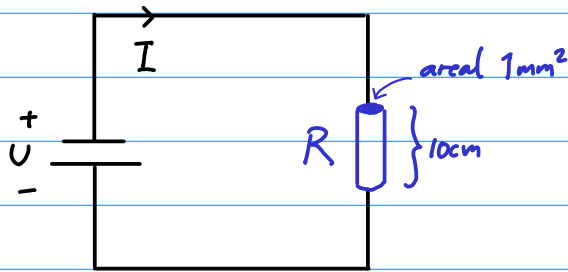

Anta $U = 10\text{V}$. Finn I .

$$I = \frac{U}{R}$$

$$\text{Sølv: } I = \frac{10\text{V}}{1,6 \cdot 10^{-3}\Omega} = 6250\text{A}$$

$$\text{Glass: } I = \frac{10\text{V}}{10^{17}\Omega} = 10^{-16}\text{A}$$

R:

Resistansen i en del tråder og væskesøyler der lengden er 10 cm og tverrsnittet er 1mm^2


Sølv	$1,6 \cdot 10^{-3}\Omega$
Kopper	$1,7 \cdot 10^{-3}\Omega$
Aluminium	$2,7 \cdot 10^{-3}\Omega$
Konstantan	$50 \cdot 10^{-3}\Omega$
Kromnikkel	$110 \cdot 10^{-3}\Omega$
Karbon (grafitt)	$1,4\Omega$
Silisium	$10^8\Omega$
Vann, destillert	$5 \cdot 10^8\Omega$
Glass	$10^{16}-10^{17}\Omega$
Tre	$10^{17}\Omega$
Gummi	$5 \cdot 10^{18}\Omega$
Akrylplast	$10^{24}\Omega$



Grimenes, Jestad, Sletbak: Grunnleggende fysikk for universitet og hogskole


Regne på kretser

Kirchhoffs strømlov:

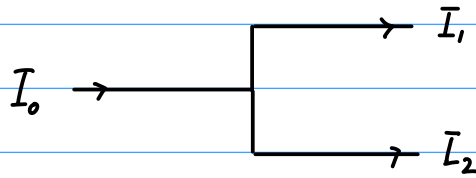



$$I_0 = I_1 + I_2$$

Kirchhoffs spenningslov:

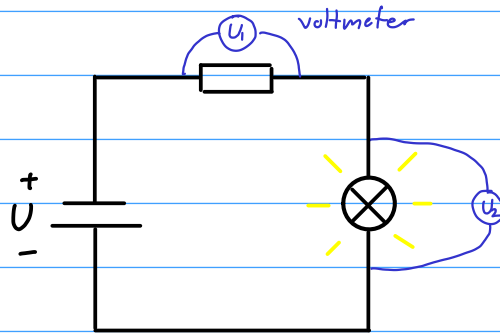

$$U = U_1 + U_2$$

Seriekobling:

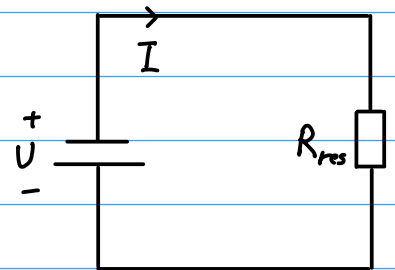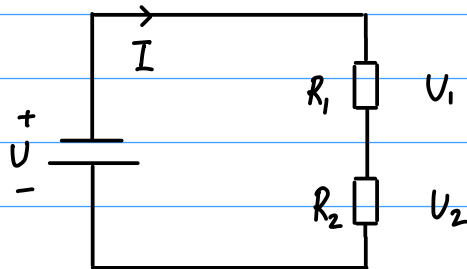

Samme strømmen I går gjennom begge motstandene.

$$U_1 = R_1 I$$

$$U_2 = R_2 I$$


$$U = U_1 + U_2 = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I$$

Ønster å skrive $U = R_{res} I$

$$R_{res} = R_1 + R_2$$

Seriekobling

Parallellkobling:

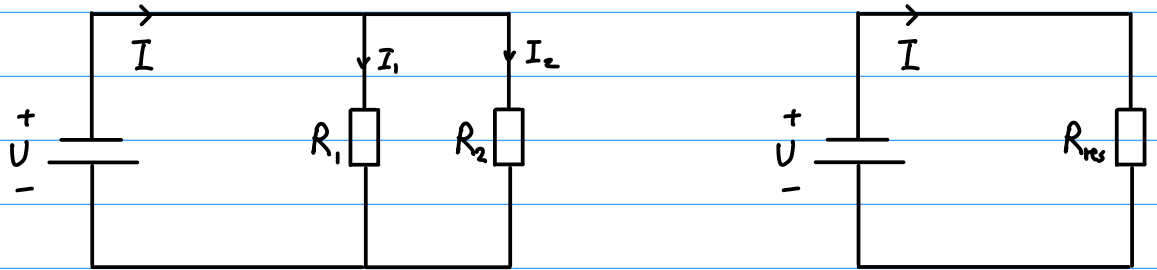

Samme spenning U over R_1 og R_2 .

$$I_1 = \frac{U}{R_1}, \quad I_2 = \frac{U}{R_2}$$

$$I = I_1 + I_2 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = U \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\text{Ønsker } I = \frac{U}{R_{res}} \Rightarrow U = R_{res} I$$


$$\cancel{I} = R_{res} \cancel{I} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$I = R_{res} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\boxed{\frac{1}{R_{res}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

Parallellkobling

Eks: Finn I og I_3 .

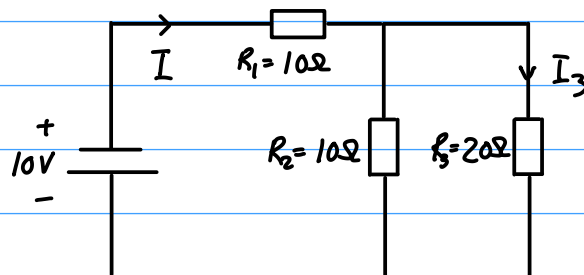

Parallellkobl. av R_2 og R_3 :

$$\frac{1}{R_{res}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{20\Omega}$$

$$R_{res} = 6,67\Omega$$

$$\text{Totalt: } R_1 + R_{res} = 16,67\Omega$$

$$I = \frac{10V}{16,67\Omega} = \underline{0,60A}$$

Spenning over R_1 :


$$U_1 = R_1 I = 10\Omega \cdot 0,60A = 6V$$

$$U_1 + U_3 = U = 10V, \quad U_3 = 4V$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{4V}{20\Omega} = \underline{0,20A}$$

Elektrisk energi og effekt

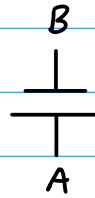
$$\text{Spenning: } U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{\text{arbeid}}{\text{ladning}}$$



$$\text{Arbeid: } W_{AB} = U_{AB} \cdot q = U_{AB} \cdot I t$$
$$\uparrow I = \frac{q}{t}$$

$$\text{Effekt: } P = \frac{W_{AB}}{t} = U_{AB} I$$
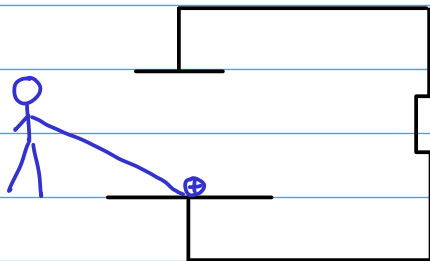
$$\text{Elektrisk effekt: } \boxed{P = UI} \quad \text{Med } U = RI : \quad P = RI^2$$
$$P = \frac{U^2}{R}$$



I : hvor mye ladn. per sek
 U : hvor høyt løftes ladningene

Eks: Et mobilbatteri har kapasiteten 3000 mAh og spenningen 3,8V.
Hvor mye energi er lagret?


$$\text{Energi} = Pt = UIt = 3,8V \cdot 3A \cdot 1h$$
$$= 11,4 \text{ Wh} = 11,4W \cdot 3600s = \underline{41kJ}$$

Eks: En elektrisk panelovn leverer 1000W. Spenningen $U = 230V$.
Hva er strømmen gjennom ovnen? Resistansen?

$$P = UI \Rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{1000W}{230V} = \underline{4,35A}$$


$$R = \frac{U}{I} = \frac{230V}{4,35A} = \underline{52,9\Omega}$$

Vekselstrøm

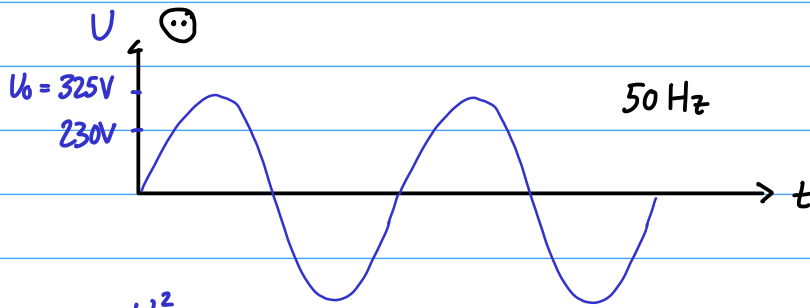

$$U = U_0 \sin(\omega t)$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

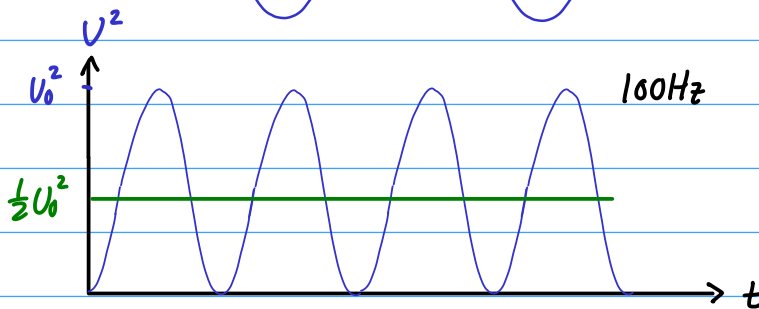

Gjennomsnittseffekt:

$$P = \frac{\frac{1}{2}U_0^2}{R} = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R}$$

$$U_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{2}U_0^2$$

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = \frac{325V}{\sqrt{2}} = 230V$$