


# UNIVERSITETET I OSLO.

## Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet.

<b>Eksamensdag</b>	: FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver
<b>Tid for eksamen</b>	: 2. juni 2006
<b>Oppgavesettet er på 4 sider + 2 sider logaritmepapir.</b>	: Kl. 09:00 – 12:00 (3 timer)
<b>Vedlegg</b>	: Logaritmepapir 2stk
<b>Tillatte hjelpeemidler</b>	: Lommekalkulator. : Lærebok: Robert T. Paynter & B.J.Toby Boydell "Electronics Technology Fundamentals". Engelsk/Norsk–Norsk/Engelsk ordbok

**Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.**


### Oppgave 1

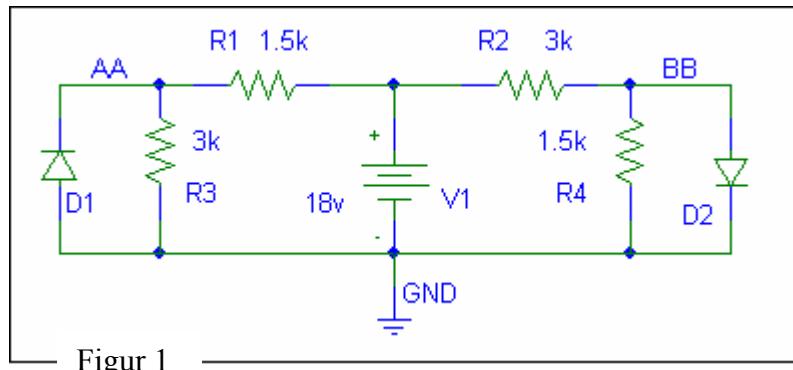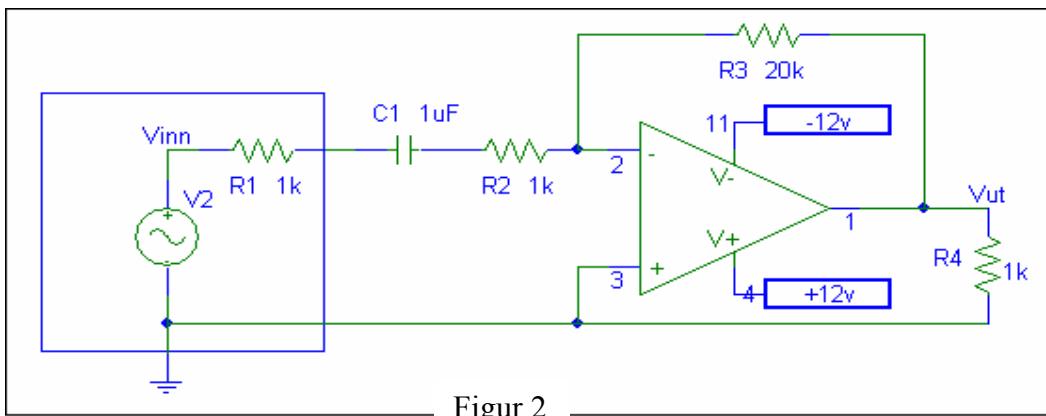

Figur 1


Figur 1 viser et nettverk med et batteri på 18 volt, 2 silisiumdioder og 4 motstander.

- 1a) Hva er spenningen i punktene AA og BB – målt i forhold til jord (GND)
- 1b) Hvor stor er strømmen gjennom R3 ?
- 1c) Hvor stor er strømmen gjennom R2 ?
- 1d) Hvor stor er strømmen gjennom D2 ?
- 1e) Hva er spenningen over motstanen R4 ?
- 1f) Hvor stor er strømmen ut fra batteriet ?
- 1g) Hvor stor blir strømmen ut fra batteriet hvis vi fjerner de to diodene ?

**Oppgave 2**

Se Figur 2. En signalgenerator tilkoplet en operasjonsforsterker via en kondensator  $C_1$  på  $1\mu\text{F}$ . Signalgeneratoren har en indre motstand  $R_1 = 1\text{k}\Omega$ . Operasjonsforsterkeren har et Gain Bandwith Product , GBW på  $1\text{MHz}$  og en DC råforterkning på  $100\text{dB}$ .


- Hvor stor forsterkning ( $A_v = V_{ut} / V_{inn}$ ) har kretsen for midlere frekvenser ? Angi også forsterkningen i dB.
- Tegn frekvensresponsen til kretsen når generatoren varierer (sweeper) frekvensene fra  $10\text{ Hz}$  til  $1\text{ Mhz}$ . Beregn og/eller resoner deg fram til knekkpunktene (-3dB) for frekvensresponsen. Bruk logaritmepapir til tegningen.
- Et signal på  $100\text{kHz}$  gir en spenning  $V_{ut} = 5\text{ volt}$  Hvor stort er signalet på operasjonsforsterkerens inverterende inngang (pin 2) ?
- Hvor stort er signalet på pin 2 om frekvensen reduseres til  $10\text{kHz}$  og vi samtidig justerer kretsen slik at spenningen  $V_{ut}$  holder seg på  $5\text{volt}$  ?
- Operasjonsforsterkeren har en slewrate  $s = 0,2\text{ volt}/\mu\text{s}$ . Hva blir største signalamplitude( $V_P$ ) forsterkeren kan levere uten forvrengning ved  $10\text{kHz}$  ? Vis beregningen.

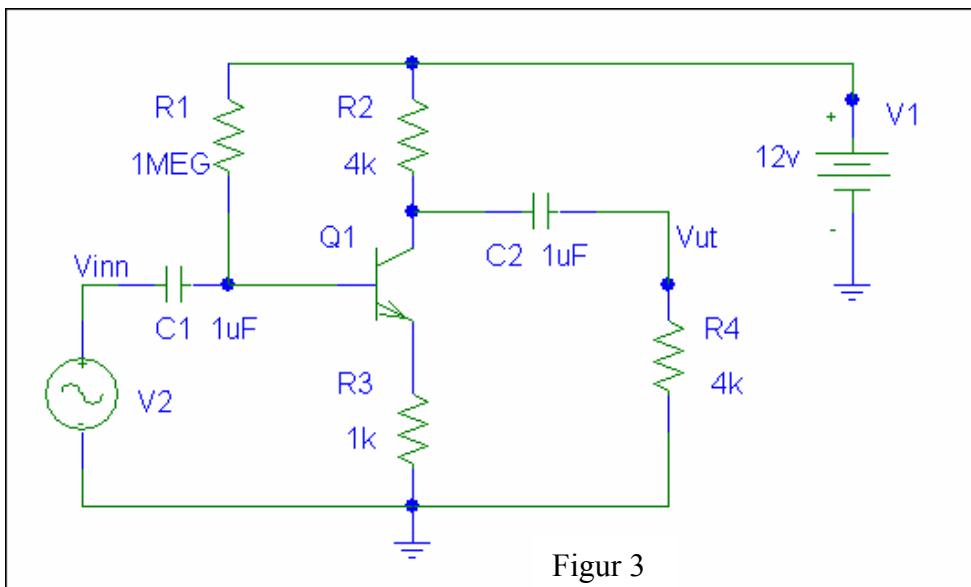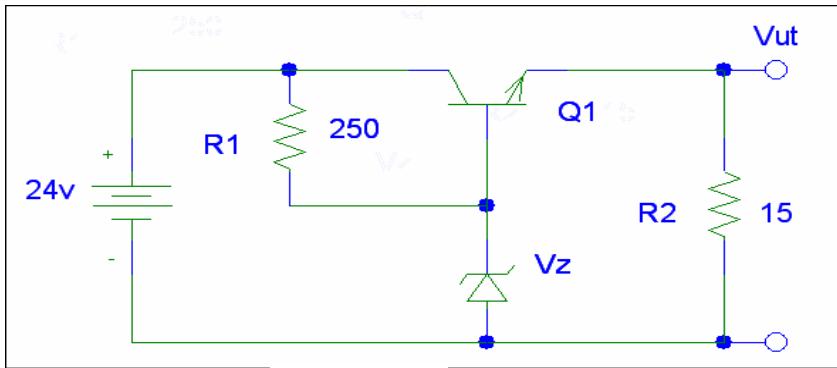**Oppgave 3**

Figur 3 viser en enkel forsterker med en bipolar NPN-transistor. Transistoren har en strømforsterkning  $\beta = 140$ . Batterispenningen  $V_{CC} = 12$  volt.

Kollektorstrømmen er  $1,4\text{mA}$ , basemotstanden  $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$ , kollektormotstanden  $R_2 = 4\text{k}\Omega$ , emittermotstanden  $R_3 = 1\text{k}\Omega$  og lastmotstanden  $R_4 = 4\text{k}\Omega$ .

- Angi DC-spenningen på emitter, base og kollektor.
- Hvor stor er transistorens transkonduktans  $g_m$ ?
- Tegn småsignalekvivalenten til forsterkeren i figur 3.
- Hva blir spenningsforsterkningen for midlere frekvenser?
- Vi setter en stor kondensator i parallel med emittermotstanden  $R_3$ .  
Hva blir spenningsforsterkningen nå?
- Hva forstår du med Miller-effekt – og hvordan påvirker denne frekvensresponsen til forsterkeren?

**Oppgave 4**

Figur 4

Figur 4 viser en spenningsregulator, - transistoren Q1 har en strømforsterkning  $\beta = 80$ .

$V_z = 18$  volt, lastmotstanden  $R_2 = 15 \Omega$  og  $R_1 = 250 \Omega$ .

- Hva blir spenningen over lastmotstanden  $R_2$  og hvor stor effekt (Watt) avsettes i motstanden?
- Hvor stor er strømmen gjennom  $R_1$  og strømmen  $I_z$  gjennom zenerdioden ?
- Hvor mye effekt (W) avsettes i reguleringstransistoren Q1 ?


**Oppgave 5**

- 5a) Se på Figur 5 . Rundt en ideell Op.amp.  
har vi koplet 4 motstander  $R_1 \dots R_4$


Hva gjør kretsen ? – hva kaller vi en slik  
forsterker?

- 5b) Hvis  $R_2 = R_4$  og  $R_1 = R_3$   
Bruk superposisjons-prinsippet

og vis at  $V_{ut} = \frac{R_1}{R_2}(V_2 - V_1)$

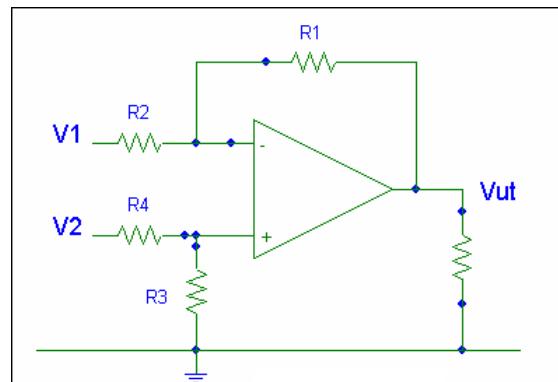

Figur 5

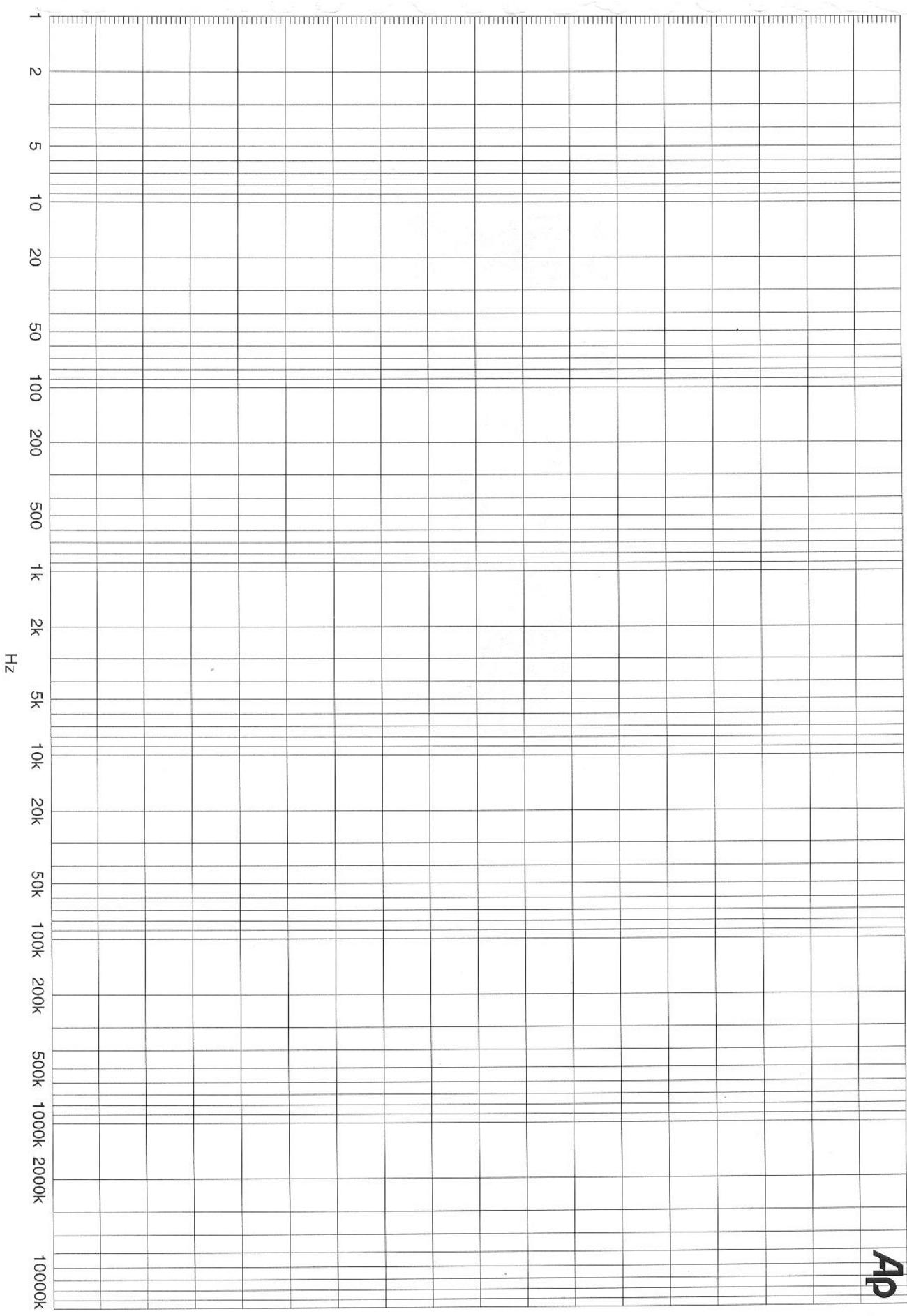

**$A_P$**

