

# UNIVERSITETET I OSLO.

## Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet.


<b>Eksamens i</b>	: FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver
<b>Eksamensdag</b>	: 1. juni 2011
<b>Tid for eksamen</b>	: 09:00 (3 timer)
<b>Oppgavesettet er på 4 sider</b>	( + 3 sider logaritmepapir)
<b>Vedlegg</b>	: Logaritmepapir 3 stk
<b>Tillatte hjelpebidrifter</b>	: Lommekalkulator. : Lærebok: Robert T. Paynter & B.J.Toby Boydell "Electronics Technology Fundamentals". Engelsk/Norsk–Norsk/Engelsk ordbok

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

### Oppgave 1

Figure 1 viser en enkel transistorforsterker med en NPN-transistor BC546A. Transistoren har en oppgitt strømforsterkning  $\beta = 200$ . Kondensatoren C1 har verdien  $1 \mu\text{F}$ . Tilført spennin fra batteriet V2 er 10 volt.

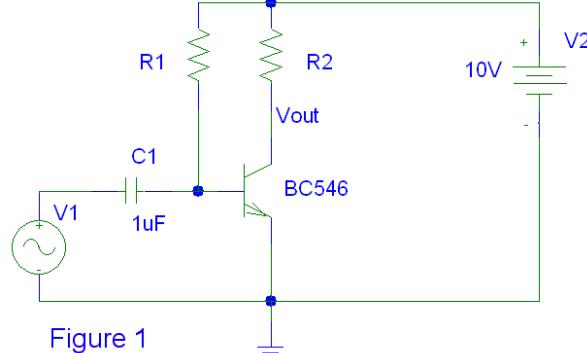- 1a) Transistoren skal arbeide med en kollektorkvilestrøm ( $I_{CQ}$ ) på 1,5 mA. Beregn verdiene til basismotstanden R1 og kollektormotstanden R2.



- 1b) Hvor stor er transistorens transkonduktans –  $g_m$  ?
- 1c) Hvor stor er spenningsforsterkningen ?
- 1d) Tegn opp småsignalekvivalenten for lave frekvenser.
- 1e) Hva blir nedre grensefrekvens til forsterkeren ?
- 1f) Øvre grensefrekvens bestemmes blant annet av transistorens interne kapasitanser. Forsterkningen til kretsen vil også ha betydning for øvre grensefrekvens. Forklar kort hvordan dette henger sammen.

## Oppgave 2

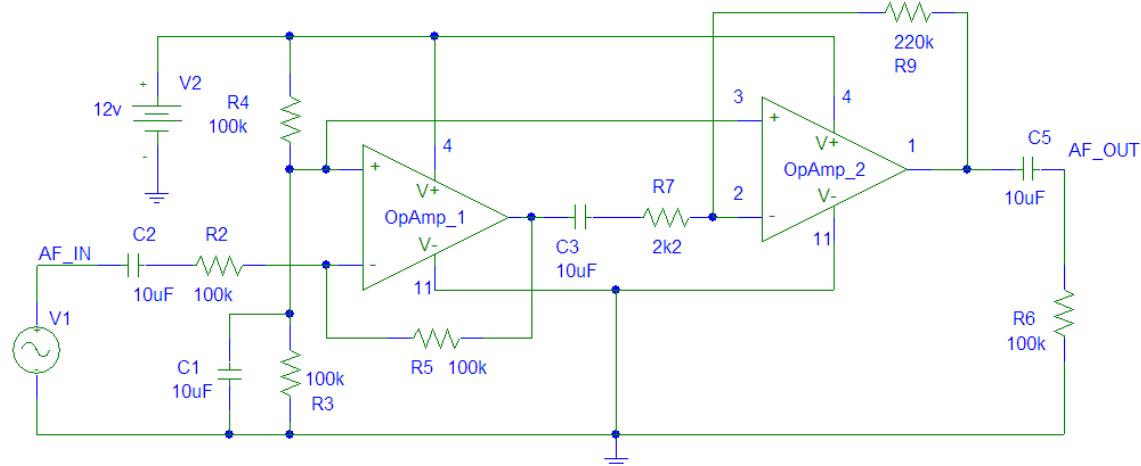


Figure 2

Figure 2 viser en forsterker sammensatt av to like operasjonsforsterkere (OpAmp) – med et ”Gain-Bandwidth produkt” (GBW) = 1MHz.  
Forsyningsspenning V+ = 12 volt. V- er koplet til ”jord”.

- 2a) Hvor stor er forsterkningen ( i dB) for midlere frekvenser ?
- 2b) Hva er øvre og nedre grensefrekvens ?
- 2c) Tegn opp frekvenskarakteristikken til forsterkeren i området 1 Hz til 1 MHz.  
Bruk vedlagte logaritmepapir.
- 2d) Hvor stor er DC-spenningen på pinne 1, 2 og 3 til OpAmp\_2 ?
- 2e) Vi vil beholde den store forsterkningen  
– men vi ønsker å heve øvre grensefrekvens maksimalt.  
Du kan endre verdien på motstandene R2 og R9.  
(Nå er R2 = 100k og R9 = 220k)  
Kom med forslag til nye verdier.
- 2f) Hvilke konsekvenser får det om vi kortslutter kondensator C3 ?

### Oppgave 3

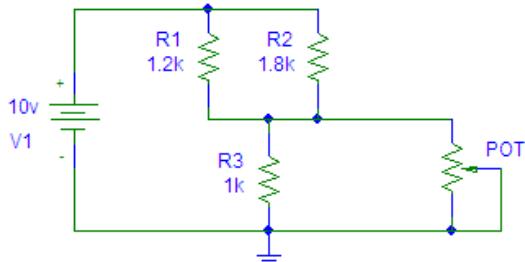


Figure 3A

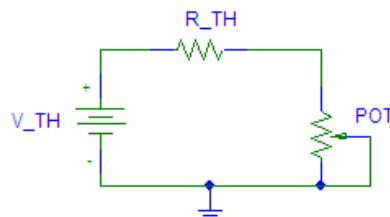


Figure 3B

Spenningskilden  $V_1 = 10$  volt    $R_1 = 1,2 \text{ k}\Omega$     $R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega$     $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$

3a) Kretsen i Figure 3A kan vha. Thevenins teorem transformeres til kretsen i Figure 3B

Beregn Theveninspenningen  $V_{TH}$  og Theveninmotstanden  $R_{TH}$ .

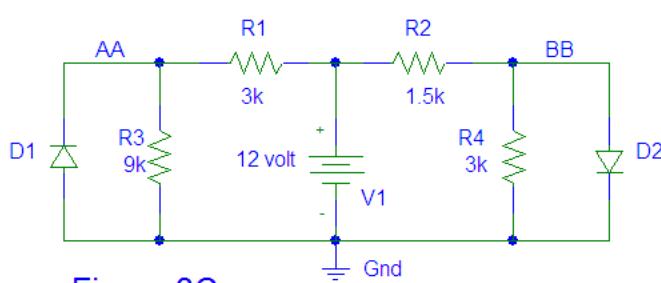


Figure 3C

Figure 3C viser et nettverk med et batteri  $V_1 = +12$  volt, 4 motstander og 2 dioder :  
 $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 9 \text{ k}\Omega$ ,  
 $R_4 = 3 \text{ k}\Omega$  og 2 silisiumdioder – D1  
og D2.

3b) Hva er spenningen i punktene AA og BB

– målt i forhold til jord (Gnd) ?

3c) Hvor stor er strømmen gjennom R4 ?

3d) Hvor stor er strømmen gjennom D2 ?

3e) Hvor stor er strømmen ut fra batteriet ?

Oppgave 3 fortsettes på side 4

### Oppgave 3 forts.

Figur 3D viser en monostabil multivibrator – MV. Når en kort positiv puls kommer på Vinn sender kretsen ut en positiv puls med lengde bestemt av tidskonstanten  $RB2 * C1$ . Transistorene er vanlige NPN silisium. ( Passende verdier:  $RB2 = 100k$   $RK2 = 10k$  )

3f) Uten signal inn på Vinn :

Hva er spenningen på basis til TR2 (ca.) ?

Hvor stor er spenningen  $V_{ut}$  (ca.) ?

Alle spenninger måles rel. til "jord"

3g) Skisser spenningsforløpet på Kollektor og Basen til transistor TR2 – fra en kort stund før den positive pulsen kommer på Vinn – til kretsen igjen er tilbake i sin stabile tilstand.

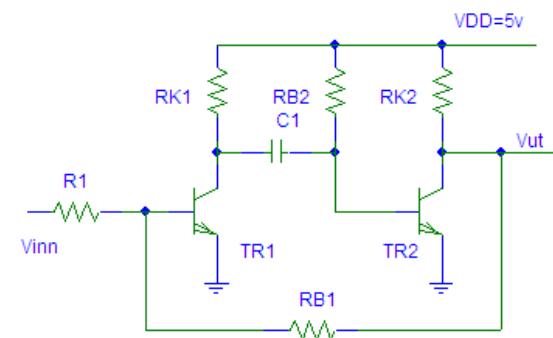


Figure 3D

### Oppgave 4

Vi skal konstruere en *ikkeinverterende* (non inverting) forsterker ved hjelp av 2 operasjonsforsterkere – begge med Gain-Bandwidth produkt (GBW) = 10 MHz.

Kravene til forsterkeren er :

$R_{in} = 10 k\Omega$ . ( - Skal være konstant innenfor hele frekvensspekteret )

Spenningsforsterkningen  $A_V = 40 \text{ dB}$  – og vi ønsker størst mulig båndbredde. ( ! )

4a) Tegn kretsen. Sett på komponentverdier.

4b) Tegn opp frekvensresponsen til forsterkeren. ( 1 – 10 MHz )

Bruk vedlagte logaritmepapir.

Vi blir plaget av et støysignal med lav frekvens – og vi ønsker å begrense forsterkningen for lave frekvenser.

Ved hjelp av en kondensator skal nedre grensefrekvens settes til 100 Hz.

Kravet om konstant  $R_{in} = 10 k\Omega$  opprettholdes.

4c) Tegn kretsen med kondensatoren på riktig plass

- og beregn størrelsen til kondensatoren.

SLUTT

