

UNIVERSITETET I OSLO.

Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet

Eksamens i	: FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver
Eksamensdag	: Mandag 10. juni 2013
Tid for eksamen	: 14:30 (3 timer)
Oppgavesettet er på 3 sider	(+ 4 sider logaritmepapir)
Vedlegg	: Logaritmepapir 4 stk
Tillatte hjelpeemidler	: Liten kalkulator
	: Lærebok: Robert T. Paynter & B.J.Toby Boydell "Electronics Technology Fundamentals". Engelsk/Norsk–Norsk/Engelsk ordbok


Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgave 1

Nettverksanalyse. Legg spesielt merke til diodenes plassering.

Figur 1 viser et nettverk bestående av en NPN silisium transistor Q1 ($\beta = 200$)


3 silisiumdioder D1,D2 og D3, et batteri V1 på 12 VDC og 5 motstander. Alle spenningene måles i forhold til «jord»

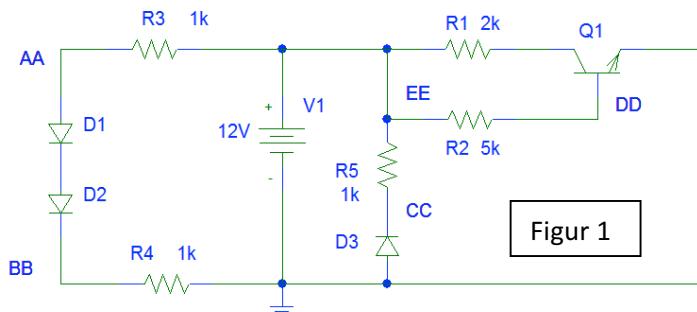

Figur 1.

- Hva er spenningen i punktene AA og BB – og hvor stor er strømmen gjennom R4 ?
- Hva er spenningen i punktene DD og EE – og hvor stor er strømmen gjennom R2 ?
- Hva er spenningen i punktet CC (katoden til D3) – og hva er strømmen ut av batteriet ?

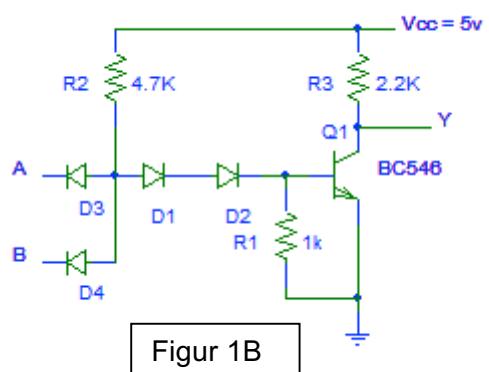Figur 1B viser en DTL-krets fra laboratorieoppgave 5. Forsyningsspenningen $V_{cc} = 5$ VDC



- Uten tilkopling på inngangene A og B – hva er spenningen på utgangen Y ? (ca.)
- Uten tilkopling på inngangene A og B - Hva er spenningen på katoden til dioden D1 ?
- Vi kopler B (katoden på D4) til «jord» - Hva blir spenningen på utgangen Y – og hvor stor er strømmen gjennom motstanden $R_2 = 4,7$ kΩ

Oppgave 2

2a) Du har en operasjonsforsterker (OpAmp) med $GBW = 1\text{MHz}$, Slew rate = $0,5 \text{ V}/\mu\text{s}$ (volt pr. mikrosek.) og skal konstruere en **inverterende** forsterker

Kravene er : Inngangsmotstand $R_{inn} = 10 \text{ k}\Omega$. Spenningsforsterkningen $A_V = 100$.

Tegn opp kretsen. Sett på komponentverdier. Hvor stor er forsterkningen i dB ?

2b) Hva blir øvre grensefrekvens til forsterkeren ?

Tegn opp frekvensresponsen til forsterkeren. Bruk vedlagte logaritmepapir.

2c) Du har flere OpAmps – alle med $GBW = 1\text{MHz}$ - Du skal konstruere

en ny inverterende forsterker – Kravene er :


Spenningsforsterkningen $A_V = 40$. Øvre grensefrekvensen skal være 100 kHz

Inngangsmotstanden skal nå være størst mulig. ($R_{inn} > 1 \text{ M}\Omega$)

Tegn opp kretsen og sett på komponentverdier. (– du må bruke flere forsterkere ..)

2d) Hvor stort signal (Vpp) klarer denne forsterkeren å gjengi uten forvrengning ved 10 kHz . ?

Oppgave 3

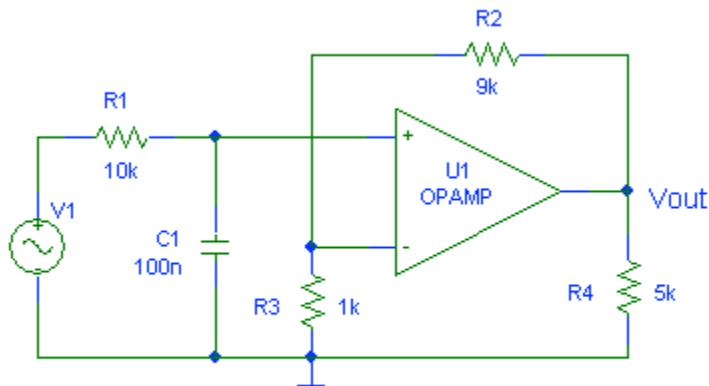

Figur 3

Figur 3 viser et frekvensfilter med tilhørende operasjonsforsterker. Operasjonsforsterkeren har et GBW-produkt på 1MHz . (Unity gain)

3a) Er dette et høypass -, lavpass - eller båndpass - filter?

3b) Hvor stor forsterkningen har kretsen for DC-spenninger – og hva blir denne forsterkningen omregnet i dB?

3c) Tegn frekvensresponsen til kretsen i frekvensområdet $1 - 10\text{kHz}$

Bruk vedlagte logaritmepapir. Marker tydelig knekkpunkt(er) og skriv på frekvensen(e)

Oppgave 4

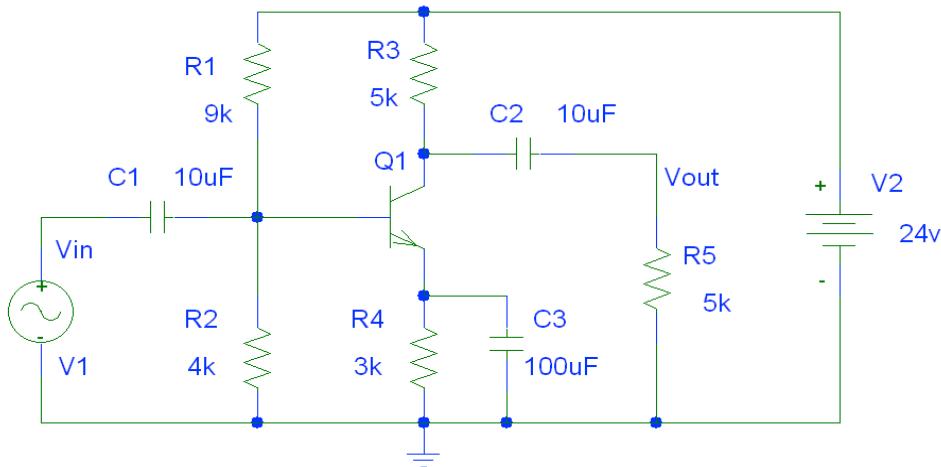


Figure 4 viser en AC - forsterker bygget med en NPN BJT-transistor Q1. Denne transistoren har en strømforsterkning $\beta = 200$. Batterispenningen $V_2 = 24$ volt

$$R_1 = 9 \text{ k}\Omega, R_2 = 4 \text{ k}\Omega, R_3 = 5 \text{ k}\Omega, R_4 = 3 \text{ k}\Omega, R_5 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = 10 \text{ } \mu\text{F} \quad C_2 = 10 \text{ } \mu\text{F} \quad C_3 = 100 \text{ } \mu\text{F}$$

4 a) Tegn opp Thevenin-ekvivalenten for forspenningen av basen.

Hvor stor er Thevenin-spenningen V_{TH} og Thevenin motstanden R_{TH} ?

4 b) Hvor stor er kollektorstrømmen I_C ?

Du kan godt gjøre en forenklet beregning – uten bruk av Thevenin.

Vis beregningen.

4 c) Hvor stor er strømmen ut fra batteriet V_2 ?

4 d) Hvis kollektorstrømmen $I_C = 2 \text{ mA}$. Hvor stor blir spenningen (Kollektor – Emitter), V_{KE} ?

4 e) – hvor stor er transistorens transkonduktans - g_m ?

4 f) Hvor stor er spenningsforsterkningen A_V (V_{out} / V_{in})?

4 g) Vi fjerner emitterkondensatoren C_3 . Hva blir forsterkningen A_V (V_{out} / V_{in}) ?

4 h) Tegn opp småsignalekvivalenten til kretsen – for lave frekvenser.


4 i) Forklar kort hva du forstår med Millereffekt

Ap

A_p

1 2 5 10 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 50k 100k 200k 500k 1000k 2000k 10000k Hz

Aρ

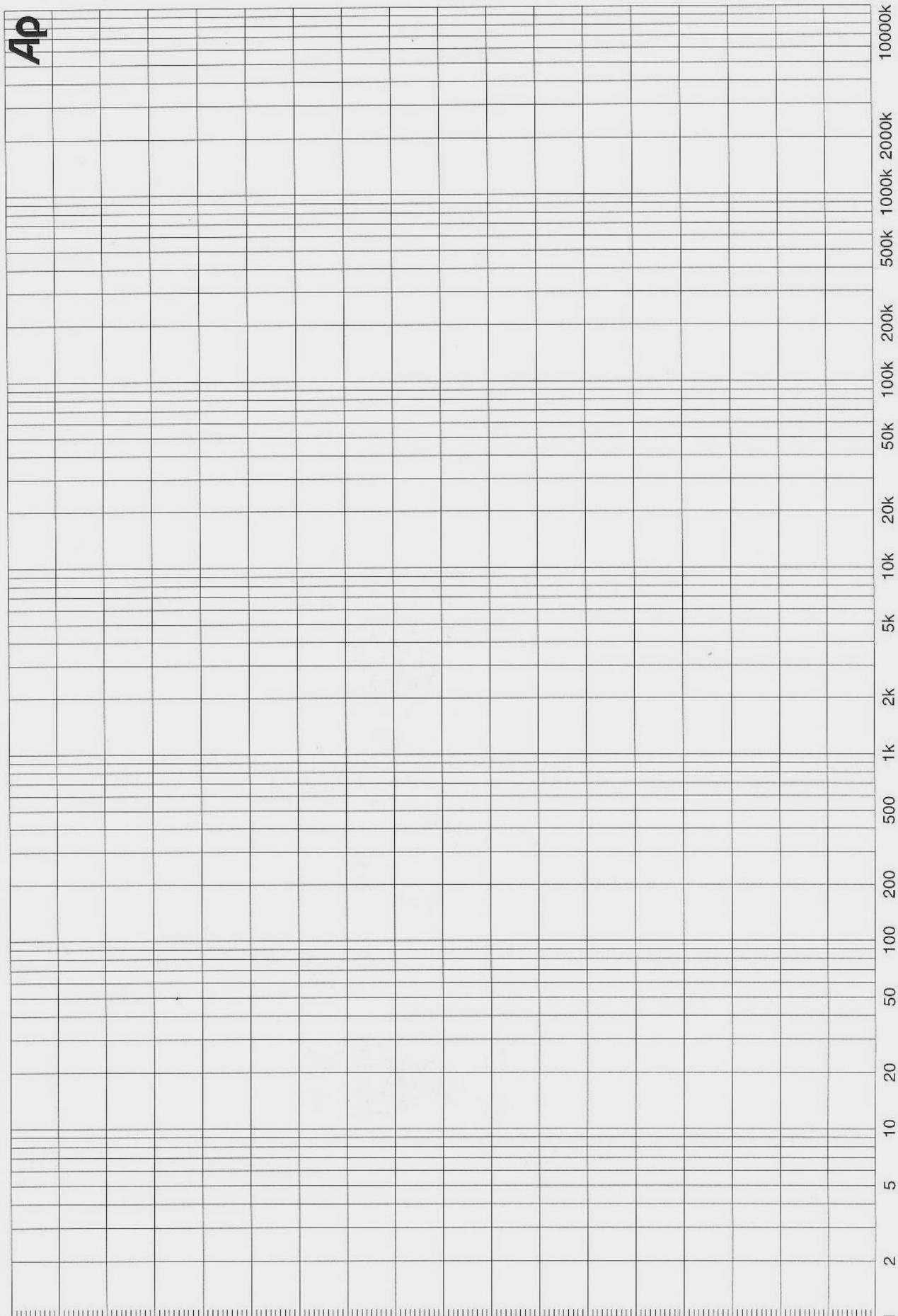

A_p

1 2 5 10 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 50k 100k 200k 500k 1000k 2000k 10000k Hz