

UNIVERSITETET I OSLO.

Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet

Eksamens i	: FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver
Eksamensdag	: Fredag 6. juni 2014
Tid for eksamen	: 09:00 – 12:00 (3 timer)
Oppgavesettet er på 4 sider	(+ 3 sider logaritmepapir)
Vedlegg	: Logaritmepapir 3 stk
Tillatte hjelpeemidler	: Liten kalkulator : Lærebok: Robert T. Paynter & B.J.Toby Boydell "Electronics Technology Fundamentals". Engelsk/Norsk–Norsk/Engelsk ordbok

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgave 1

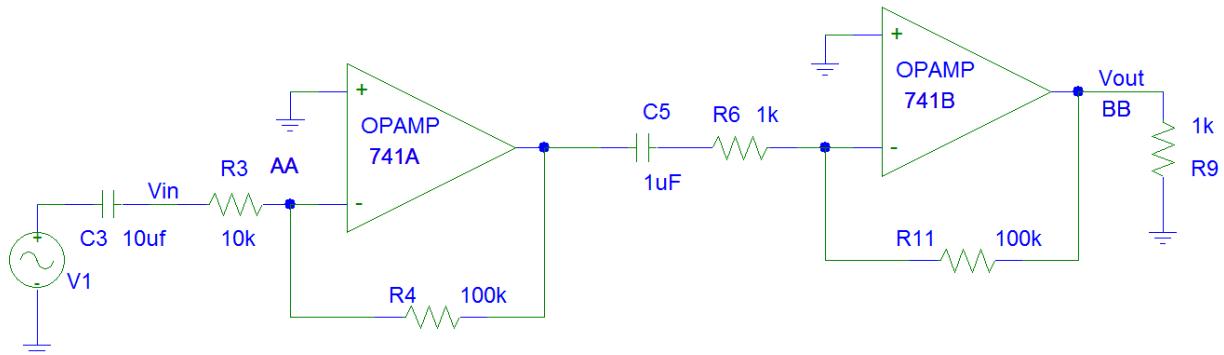


Figure 1. viser en forsterker sammensatt av 2stk 741 operasjonsforsterkere.


Operasjonsforsterkeren 741 har et "Gain Band Width produkt" $GBW = 1\text{MHz}$.

1a) Hvor stor er forsterkningen for midlere frekvenser $A=(V_{\text{out}}/V_{\text{in}})$ i dB ?

1b) Hva er øvre og nedre grensefrekvens ?

1c) Tegn opp frekvenskarakteristikken til forsterkeren i området 1 Hz til 1 MHz.
Bruk vedlagte logaritmepapir.


1d) Hvor stor er forsterkningen ved 100 kHz ?

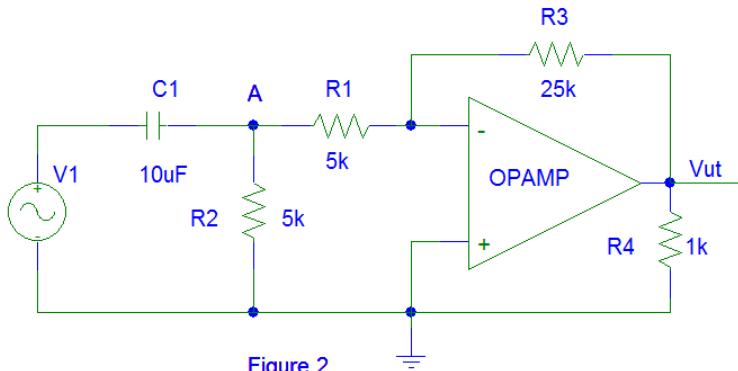Oppgave 2

- 2a)** Se på Fig. 2 ($C_1 = 10\mu\text{F}$, $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 25 \text{ k}\Omega$ og $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$)
Hva er inngangsimpedansen Z (ohm) til kretsen for et signal med frekvens 2 kHz ? (Sett fra signalkilden V_1 – inn mot C_1)
- 2b)** Kretsen danner et frekvensfilter. Er dette et høypass eller lavpass- filter ?
Hva er knekkfrekvensen (cutoff-frekvensen) til filteret ?
- 2c)** Forsterkeren har en *SLEW RATE* på 0,5 volt/ μs . Hva blir største signalamplitude (Vpp) kretsen kan gjengi ved 10 kHz ?
- 2d)** Ved 1 kHz er signalspenningen 0,5 Vpp i knutepunkt A. Hvor stort er signalet ut fra operasjonsforsterkeren (Vut) ?

Oppgave 3

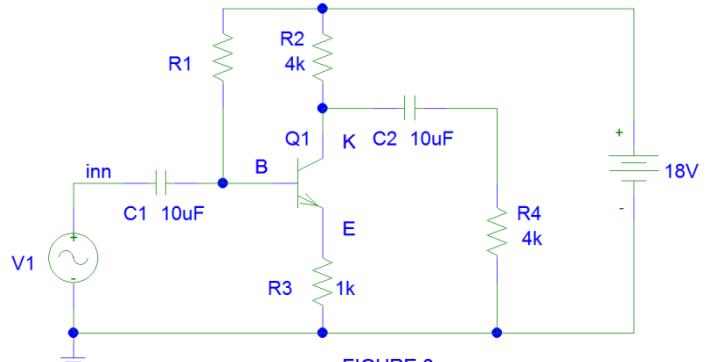Figur 3 viser en enkel forsterker med en bipolar NPN transistor. Transistoren har en strømforsterkning $\beta = 150$.
Batterispenningen $V_{CC} = 18$ volt.
Kollektorstrømmen $I_C = 2\text{mA}$
kollektormotstanden $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$,
emittermotstanden $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ og
lastmotstanden $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$



- 3a)** Angi DC-spenningen på Emitter, Kollektor og Base. (målt mot ”jord”/GND)

- 3b)** Hvor stor er basemotstanden R_1 ?

- 3c)** Hvor stor er transistorens transkonduktans g_m ?

- 3d)** Tegn opp småsignalekvivalenten til forsterkeren i Figur 3.

Oppgave 3 fortsettes på neste side ..

Oppgave 3 forts.

3e) Hva blir spenningsforsterkningen til kretsen for midlere frekvenser?

3f) Vi setter inn en stor kondensator i parallell med emitter-motstanden R_3 . Hva blir spenningsforsterkningen nå? (- for midlere frekvenser)

3g) Vi beholder emitterkondensatoren - og øker lastmotstanden R_4 fra $4\text{ k}\Omega$ til $12\text{ k}\Omega$ – Hva blir spenningsforsterkningen ? (- for midlere frekvenser)

3h) Beskriv kort hva du forstår ved *Miller-effekt*. Hvordan påvirker denne frekvensresponsen til en forsterker ?

Oppgave 4


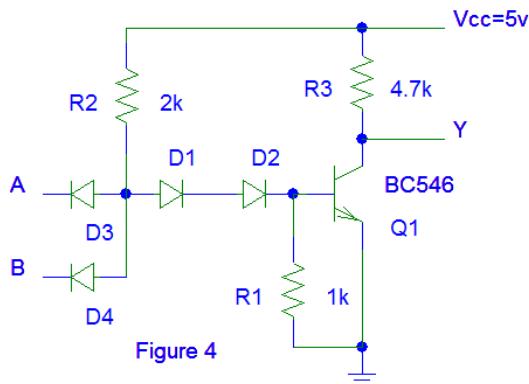


Figure 4 viser en DTL-krets fra laboratorieoppgave 5. Forsyningsspenningen $V_{cc} = 5\text{ VDC}$
 $R_1 = 1\text{k}$, $R_2 = 2\text{k}$, $R_3 = 4,7\text{k}$

- 4a)** Uten tilkopling på inngangene A og B – hva er spenningen på utgangen Y - og hvor stor er strømmen gjennom R_3 ? (ca.)
- 4b)** Uten tilkopling på inngangene A og B - Hvor stor er basestrømmen til transistoren Q1 ?
- 4c)** Vi kopler B (katoden på D4) til «jord» - Hva blir spenningen på utgangen Y – og hvor stor er strømmen gjennom $R_2 = 2\text{ k}\Omega$?
- 4d)** Vi kopler B (katoden på D4) til «jord» - Hvor stor er strømmen gjennom $R_1 = 1\text{ k}\Omega$?

Oppgavesettet fortsetter på neste side

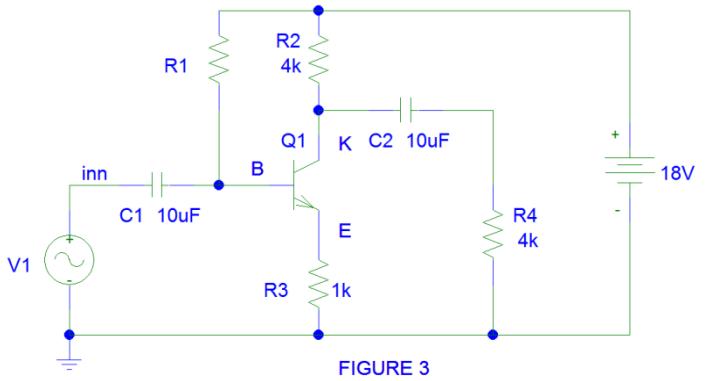

Oppgave 5

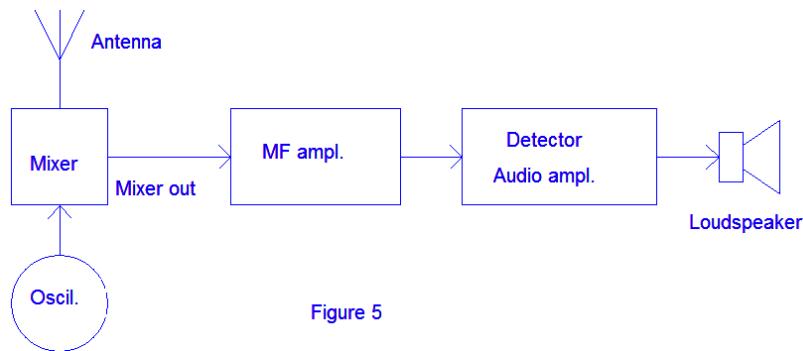


Figure 5


Figure 5 viser en radiomottaker basert på superheterodyn-prinsippet. Antennesignalet mikses sammen med et lokaloscillatorsignal før det sendes til en mellomfrekvensforsterker avstemt til 10,7 MHz.

5a) Vi ønsker å motta signalene fra en radiostasjon som sender på frekvens 88,7 MHz i FM-båndet. Hvilken frekvens må innstilles på oscillatoren (Oscil.) ?

5b) Ut fra mikseren finner vi 4 dominerende frekvenser – hvilke ?

SLUTT

A_p

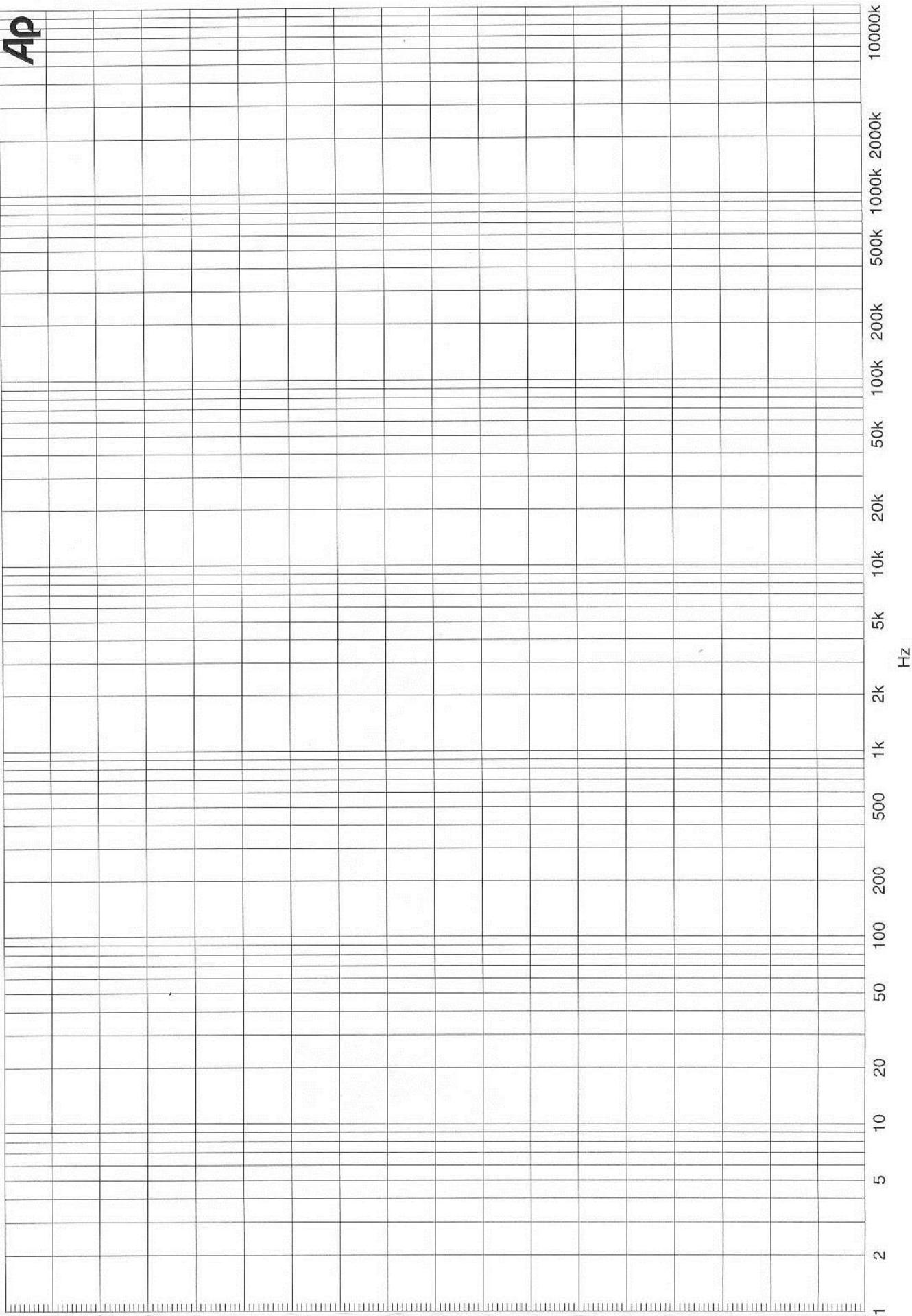

A_p

