

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i	: FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver
Eksamensdag	: Tirsdag 6. juni 2017
Tid for eksamen	: 09:00 – 12:00 (3 timer)
Oppgavesettet er på	3 sider
Vedlegg	: Relevante formler (4 sider), logaritmepapir 3 stk
Tillatte hjelpemidler	: Godkjent kalkulator

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgave 1. Fysikalsk elektronikk og halvlederteknologi


1a) Forklar hva som menes med n-dopet og p-dopet materiale og forklar hva som skjer i forbindelsen når to slike materialer settes sammen. Bruk gjerne en skisse i din forklaring.

1b) Tegn og forklar strøm – spenning karakteristikken for en diode. Sett på typiske verdier. Hvilke dioder kjenner du til? Angi også hvor på diodekarakteristikken de operer.

1c) Hvilke tre tilstander kan en BJT operere i? Forklar virkemåte og hva som kjennetegner de ulike tilstandene?

Oppgave 2. Transistorforsterker

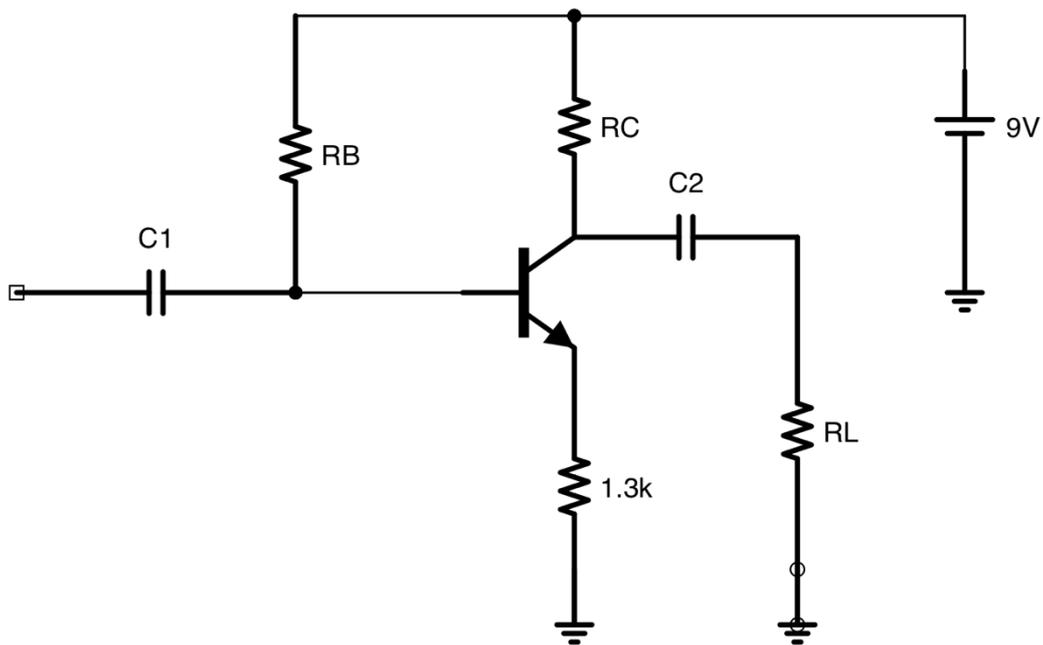Vi skal se på en enkel transistorforsterker med en NPN transistor. Transistoren har en strømforsterkning $\beta = 100$, emittermotstanden er $1,3\text{k}\Omega$. Tilført spenning er 9 Volt.



2a) Vi ønsker en hvilestrøm på kollektor på 1mA, velg passende arbeidspunkt og beregn RC.

2b) Finn strømmen på basen og beregn RB.

2c) Tegn opp småsignalekvivalenten for kretsen.

2d) Beregn transkonduktansen g_m og den dynamiske inngangsmotstanden r_{π} .

2e) Hvor stor er spenningsforsterkningen for midlere frekvenser uten lasten, $R_L = 0$?

2f) Hvor stor er spenningsforsterkningen for midlere frekvenser med lasten $R_L = 10k\Omega$?

2g) Det er to kondensatorer i kretsen, forklar hvilken funksjon de har?

Oppgave 3. Digitalteknikk og data busser

3a) Skriv opp sannhetstabellen for en NAND port og en XOR port.

3b) Hva er en latch og hvilke ulike typer kjenner du til?

3c) Vi har sett på serielle- og parallelle busser, forklar hvordan de virker og hvilke fordeler og ulemper de har.

Oppgave 4. Operasjonsforsterkere og filtre

4a) Du har en operasjonsforsterker med et Gain Band Width produkt (GBW) på 1MHz. Du skal konstruere en inverterende forsterker. Kravene til forsterkeren er: Inngangsmotstand $R_{inn} = 2 \text{ k}\Omega$. Spenningsforsterkningen skal være 40dB. Tegn opp kretsen, beregn og sett på komponentverdier.

4b) Tegn opp bodeplott til forsterkeren. Du kan bruke vedlagte logaritmepapir. Marker tydelig øvre grensefrekvens til forsterkeren.

4c) Kan denne forsterkeren brukes i et Hi-Fi lydanlegg? Gi en kort begrunnelse for svaret.

4d) Vi skal lage et aktivt båndpass filter som slipper igjennom tale og filtrere bort støy som ligger utenfor frekvensområdet til tale. Vi definerer frekvensområdet til tale til å være fra 200Hz til 4kHz. Skisser opp filtret og forventet frekvensrespons, argumenter for ditt valg av orden på filtret.

4e) Beregn komponentverdiene for filtret du skisserte opp slik at det tilfredsstiller ønskede krav.

Oppgave 5. Digital til analog og analog til digital konvertering

5a) Vi ønsker å benytte et R-2R nettverk for å konvertere et 4 bits digitalt signal til et analogt signal. Tegn opp og forklar hvordan et slikt nettverk virker og velg passende verdier på komponenten som inngår.

5b) Forklar Nyquist–Shannon samplingsteorem.