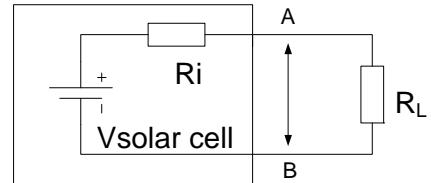


## Forslag til løsning på eksamen FYS1210 våren 2010

### Oppgave 1

En seriekopling av solceller forsyner CubeSTAR med elektrisk energi. Ubelastet måler vi en spenning på 5 volt over solcellene (Vi måler mellom A og B). Belaster vi cellene med en motstand ( $R_L$ ) på 12 ohm faller spenningen til 4,5 volt.

a ) Hvor stor er solcellenes indre motstand,  $R_i$  ?




Figur 1

*Spanningen faller med 0,5 volt når solcellen belastes. Dette spenningsfallet ligger over den indre motstanden  $R_i$ . Samme strøm går igjennom  $R_i$  og  $R_L$ .*

$$I_{RL} = 4,5/12 = 0,375 \text{ ampere. } R_i = 0,5/0,375 = 1,3 \text{ ohm}$$

Figure 2. viser en forenklet koplingen til en av de 4 "plasma-probene" på CubeSTAR . Vi skal måle tettheten av frie elektroner.

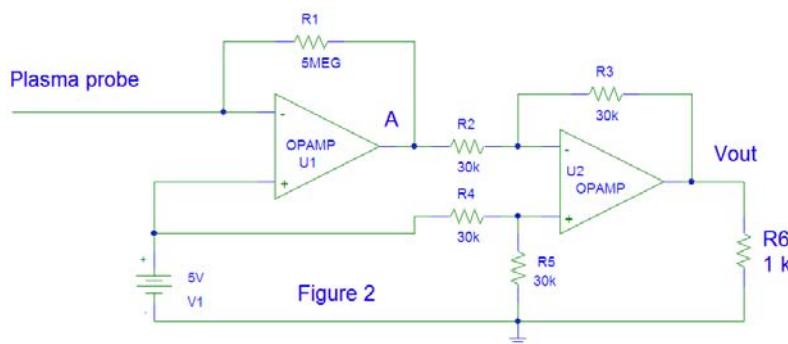"Proben" legges på et positivt potensial slik at den trekker til seg elektroner.



$R_1 = 5 \text{ M } \Omega$ ,  $R_2=R_3=R_4=R_5= 30 \text{ k}\Omega$  På utgangen til opamp 2 ligger  $R_6 = 1 \text{ k}\Omega$   
Batteriet  $V_1$  legger en spenning på +5 volt til (+) på OPAMP 1.

b ) Hva er DC-spenningen på "plasma proben" ?

*En opamp med "neg feedback" må ha samme spenning på (-) og (+)  
Med +5volt på (+) må plasmaproben også ha +5 volt.*

c ) Spenningen i A (utgangen fra Opamp 1) er **5,5 volt**. (4,5v)  
Hvor stor er strømmen fra "proben" ? ( $R_1 = 5 \text{ M } \Omega$ )

*Vi har et spenningsfall på 0,5 volt over 5 Mohm.  
Strømmen fra proben i =  $0,5V/5M\Omega = 100nA$  (0,1  $\mu A$ )*


d ) Hvor stor er strømmen gjennom motstanden  $R_6$  ?

*Opamp 2 er koplet som en differanseforsterker.*

$$V_{out} = 5,5V - 5V = 0,5V$$

$$\text{Strømmen gjennom motstanden } I_R = 0,5V/1 \text{ k}\Omega = 500 \mu A$$

## Oppgave 2

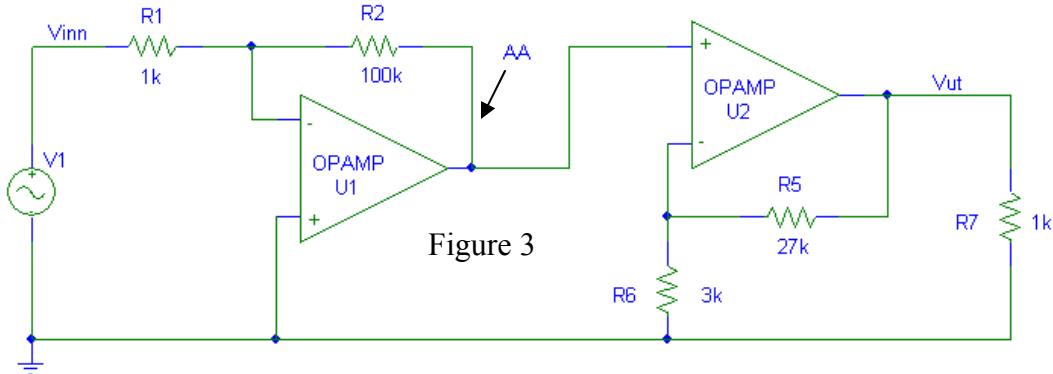

- a.) Figure 3 viser 2 operasjonsforsterkere (OpAmp) koplet i serie.  
 $R_1 = 1\text{k}\Omega$ ,  $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_5 = 27 \text{ k}\Omega$ ,  $R_6 = 3 \text{ k}\Omega$  og  $R_7 = 1 \text{ k}\Omega$   
 Hvor stor er den totale forsterkningen i kretsen ( $A_v = V_{ut}/V_{inn}$ ) for lave frekvenser (1-10 Hz) ?

$$Av_{U1} = 100/1 = 100 \quad Av_{U2} = 27/3 + 1 = 10$$

$Av = V_{ut}/V_{inn} = 1000 (60 \text{ dB})$

- b.) Hvor stor er forsterkningen – i dB – i det siste trinnet (OpAmp U2) - for lave frekvenser (1-10 Hz) ?

$$Av_{U2} = 10 \text{ - forsterkning i dB - } Av(\text{dB}) = 20 \log 10 = 20 \text{ dB}$$

- c.) Operasjonsforsterkerne har et GBW på 1MHz. Ved hvilken frekvens reduseres forsterkningen med 3 dB ?


*Forsterkningen til disse OpAmp faller med 20 dB pr dekade. (GBW=1MHz)  
 Forsterkningen i trinn U1 er 100. Dvs. forsterkning er 40 dB.  
Går vi 2 dekader tilbake fra 1MHz – finner vi 10kHz*

- d.) Ved 10 kHz er signalet ut fra Opamp 1 (AA) 0,5 volt. Hvor stort er signalet på den inverterende inngangen ? (knutepunktet mellom R1 og R2)

*Råforsterkningen til OpAmp ved 10 kHz er 40 dB ( ligger 2 dekader under 1MHz)  
 Dvs. signalet i AA = 0,5 volt / 100 = 5 mV. (regnes som riktig svar)  
 ( – men da har i ikke tatt hensyn til at dette er et knekkpunkt – hvor forsterkningen alt har falt 3 dB. Dvs. forsterkningent er redusert med en faktor 0,7 dvs.  $Av=70$  - som gir 7mV i AA )*

- e.) Tegn et plot som viser frekvensgangen til kretsen fra 1Hz til 1MHz. Bruk logaritmepapir. Marker tydelig ”knekkpunkter” på denne kurven

## Oppgave 2 e)

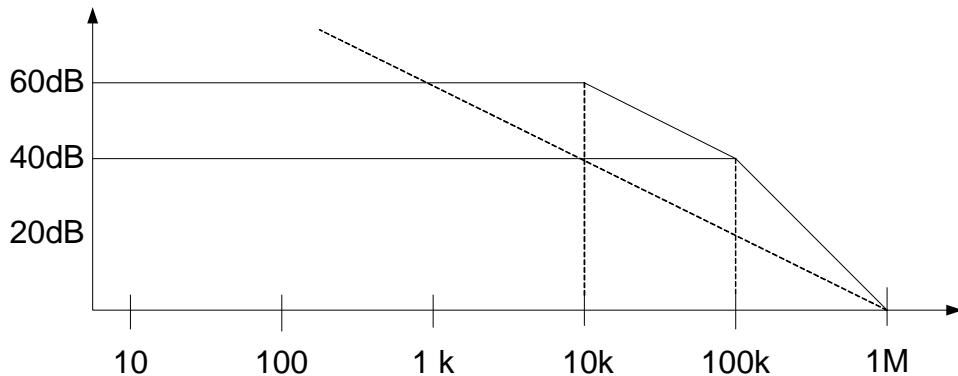

## Oppgave 3

- a) Se på Figur 4. Hva er inngangsimpedansen  $Z$  (ohm) til kretsen for et signal med frekvens 20 kHz ?

(Sett fra signalkilden  $V_1$  – inn mot  $C1 = 1\mu F$  og  $R1 = 4k\Omega$ )

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \approx 8\Omega \quad Z = \sqrt{(X_C)^2 + R^2} = \sqrt{64 + 16 \cdot 10^6} \approx 4k\Omega$$

- b)  $C1$  og  $R1$  danner et frekvensfilter. Er dette et høypass eller lavpass- filter ?


*Dette er et høypassfilter*

Hva er knekkfrekvensen (cutoff-frekvensen) til filteret ?  $f = \frac{1}{2\pi RC} \approx 40Hz$

- c) Forsterkeren har en *SLEW RATE* på 1 volt/ $\mu s$ . Hva blir største signalamplitude ( $V_{pp}$ ) kretsen kan gjengi ved 30 kHz ?

$$s = V_p \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \quad V_p = \frac{s}{2 \cdot \pi \cdot f} = \frac{1 \cdot 10^6}{6,28 \cdot 30 \cdot 10^3} \approx 5,3V_p$$

*Husk at formelen for "slewrate" bruker  $V_p$  - ikke  $V_{pp}$ . Det betyr at  $V_{pp}=10,6(MAX)$*

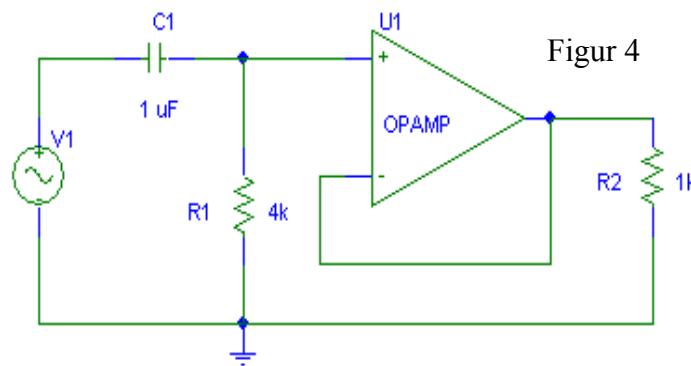

Figur 4

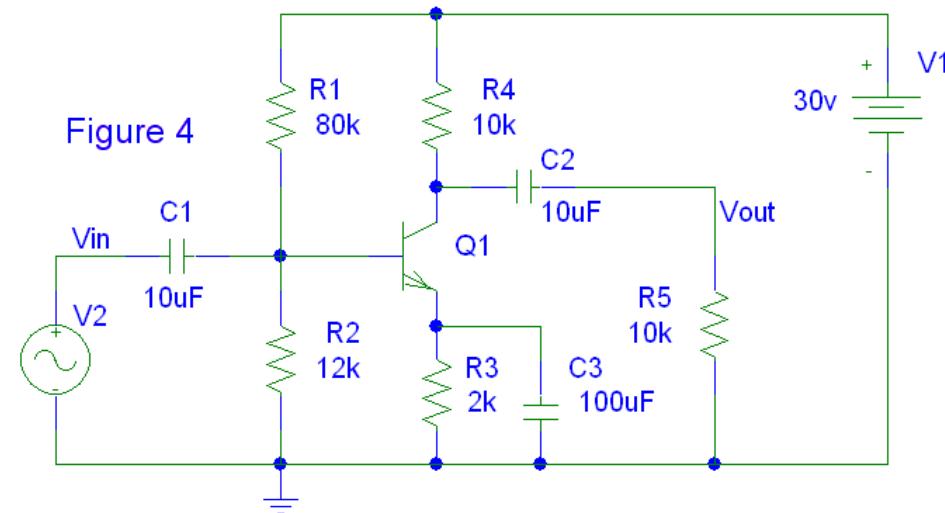
**Oppgave 4**

Figure 4 viser en AC - forsterker bygget med en NPN BJT-transistor Q1. Denne transistoren har en strømforsterkning  $\beta = 200$ . Batterispenningen  $V1 = 30$  volt

$$R1 = 80 \text{ k}\Omega, R2 = 12 \text{ k}\Omega, R3 = 2 \text{ k}\Omega, R4 = 10 \text{ k}\Omega, R5 = 10 \text{ k}\Omega$$

4 a ) Tegn opp Thevenin ekvivalenten for forspenning av basen.

Hvor stor er Thevenin-spenningen  $V_{TH}$  og Thevenin motstanden  $R_{TH}$  ?

$$V_{TH} = \frac{R2}{R1 + R2} \cdot V1 = \frac{12}{80 + 12} \cdot 30\text{v} = 3,9\text{volt} \quad R_{TH} = R1 \parallel R2 = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2} = \frac{960}{92} \text{k} = 10,4\text{k}\Omega$$

4 b ) Hvor stor er hvilestrømmen  $I_{CQ}$  til transistoren ?

Du kan godt gjøre en forenklet beregning – uten bruk av Thevenin.

Vis beregningen.

*Denne oppgaven kan løses vha. Thevenin – men strømmen gjennom R1 og R2 er mye større enn basestrømmen  $I_b$ .  $I_{R1R2} = 30\text{v}/92\text{k} = 0,33 \text{ mA}$ . Det betyr at jeg kan gjøre en forenklet beregning av spenningen over emittermotstanden. Spenningen på basen er bestemt av R1 og R2 dvs. 3,9 volt. Base – emitterspenningen  $V_{BE} = 0,7$  volt – følgelig blir spenningen over emittermotstanden  $V_{RE} = 3,9 - 0,7 = 3,2$  volt.  $R_E = 2\text{k}\Omega$*

*Emitterstrømmen  $I_E = V_{RE}/R_E = 3,2/2\text{k} = 1,6 \text{ mA} \approx I_c$   $I_c \approx 1,6 \text{ mA}$*

*Hvis du regner med Thevenin:*

$$V_{TH} = V_{RTH} + V_{BE} + V_{RE} = 3,9\text{v} = i_b \cdot R_{TH} + 0,7\text{v} + i_b(\beta+1) \cdot R_E$$

*Du finner  $i_b$ - multipliserer med  $\beta$  (200) og finner  $I_c \approx 1,6 \text{ mA}$ .*

4 c ) Hvor stor er strømmen ut fra batteriet V1 ?

$$I_{BAT} = I_{R1R2} + I_C = 30V / 92k\Omega + 1,6mA \cong 1,9mA$$

4 d ) Hvis  $I_C = 2mA$ . Hvor stor blir spenningen (Kollektor – Emitter),  $V_{KE}$  ?

*Regner  $I_E = I_C$ . Spenningsfall over  $R_C$  og  $R_E$  :  $12k\Omega \times 2mA = 24V$*

$$V_{KE} = 30V - 24V = 6 volt$$

4 e ) Hvis hvilestrømmen  $I_{CQ} = 1,5 mA$

– hvor stor er transistorens transkonduktans -  $gm$  ?

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{1,5mA}{25mV} = 60mS$$


4 f ) Hvor stor er spenningsforsterkningen  $A_V$  (  $V_{out} / V_{in}$  )?

$$A_V = g_m \cdot R_L = 60 \cdot R_4 \parallel R_5 = 60mS \cdot 5k\Omega = 300$$

4 g ) Vi fjerner emitterkondensatoren  $C_3$ . Hva blir forsterkningen  $A_V$  (  $V_{out} / V_{in}$  ) ?

$$A_V = \frac{R_L}{R_E} = \frac{R_4 \parallel R_5}{R_E} = \frac{5}{2} = 2,5$$

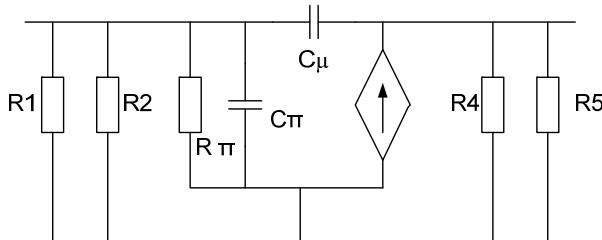4 h ) Tegn opp småsignalekvivalenten til kretsen – for høye frekvenser.



4 i ) Forklar kort hva du forstår med Millereffekt.

*Pga. forsterkningen av signalet fra basis til kollektor vil kapasiteten  $C_\mu$  oppstre forsterket på inngangen,  $C_M = (1 + A_v) \cdot C_\mu$  i parallel med  $C_\pi$ . Se figuren under.*

*Det betyr: Stor forsterkning i transistoren gir dårlig frekvensrespons for høye frekvenser.*

