

# Transistorforsterker



## Oppsummering

Spenningsforsterker – klasse A

Med avkoplet emitter – og uten


Forsterkeren inverterer signalet – faseskift 180°

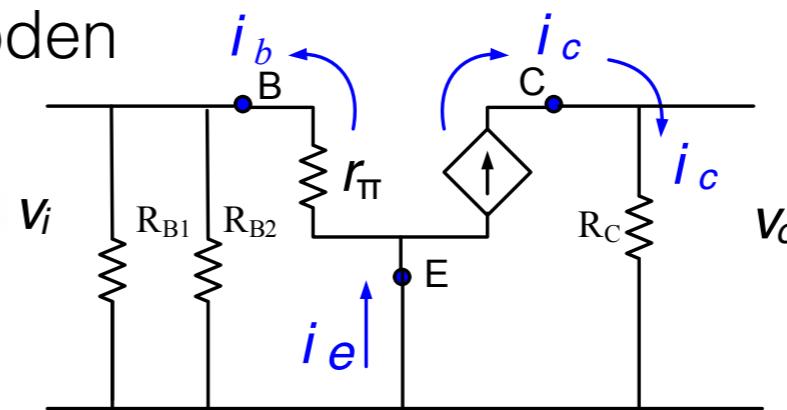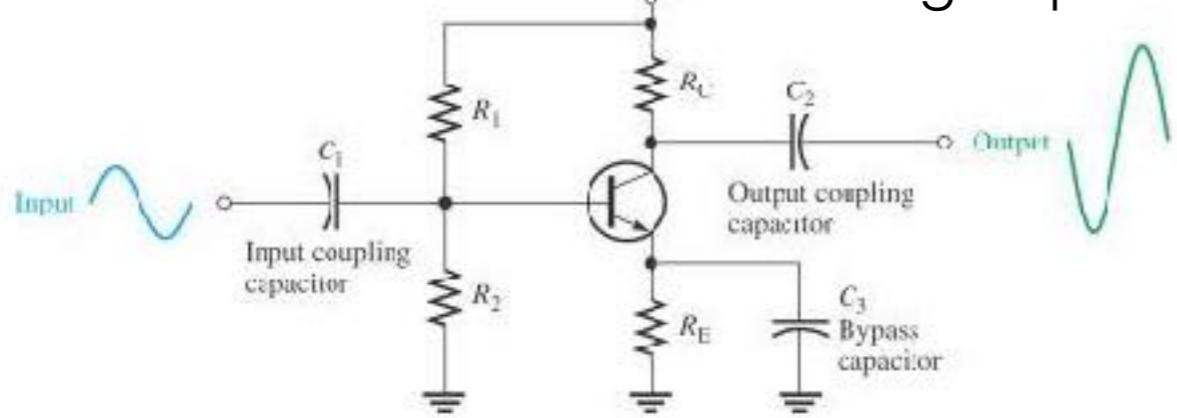Transistoren er aktiv i hele signalperioden




$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

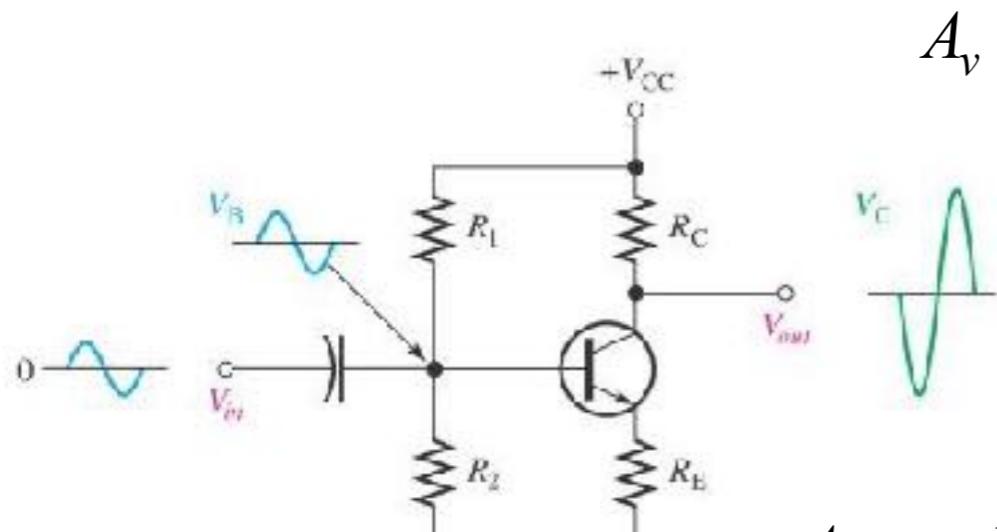

$$A_v = -g_m \cdot R_C \quad \text{ev.} \quad A_v = -g_m \cdot (R_C \| R_L)$$

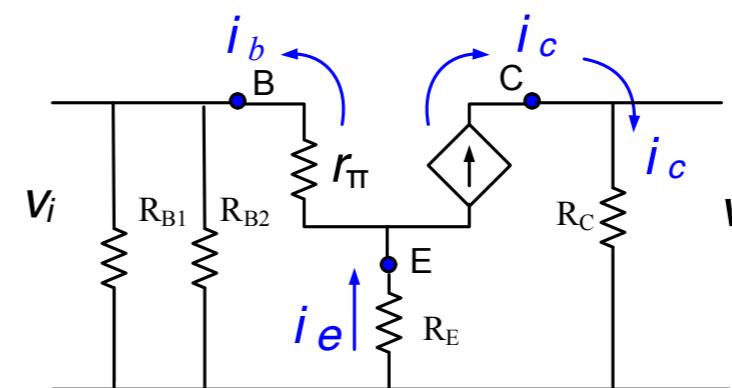

$$A_v = -\frac{R_C}{R_E}$$

Signalkilden ser inn mot en motstand


$$R = R_{B1} \| R_{B2} \| r_{inn} \text{ hvor}$$

$$r_{inn} = r_\pi + (\beta + 1)R_E$$

# Transistorforsterker
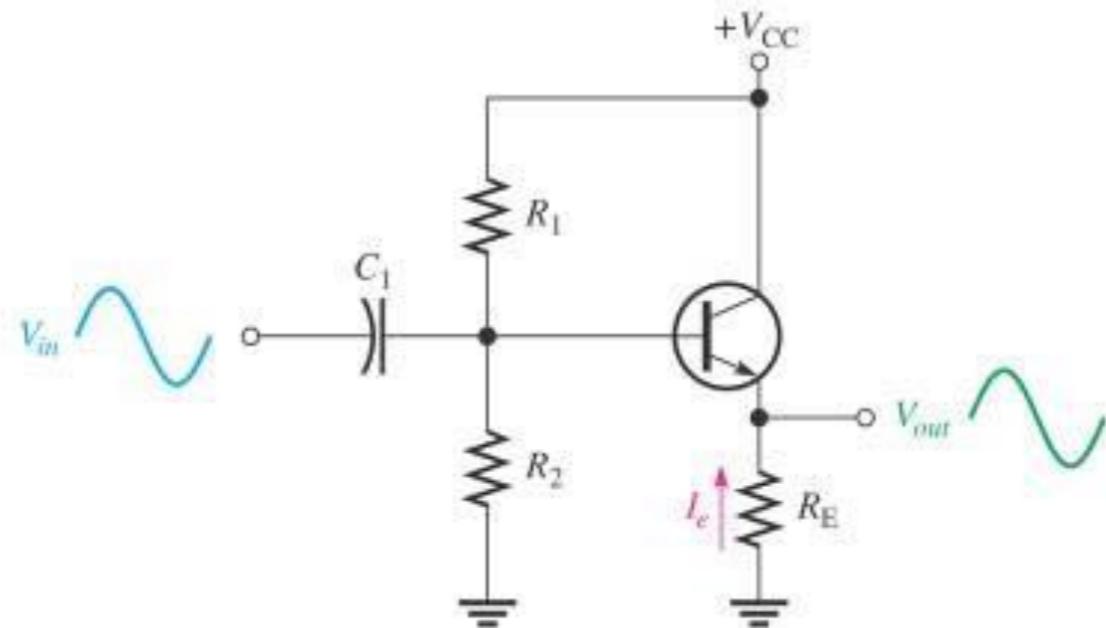
## Oppsummering

**Emitterfølger** - ingen invertering – ingen spenningsforsterkning  
– men stor effektforsterkning - impedanstransformator



*Strømforsterkning*


$$A_i = \frac{i_e}{i_b} = \frac{i_b(\beta + 1)}{i_b} = \beta + 1$$

*Effektforsterkning*

$$A_P = A_V \cdot A_i \cong 0,99 \cdot (\beta + 1)$$

$$A_P \approx \beta$$

Hva er dette ?

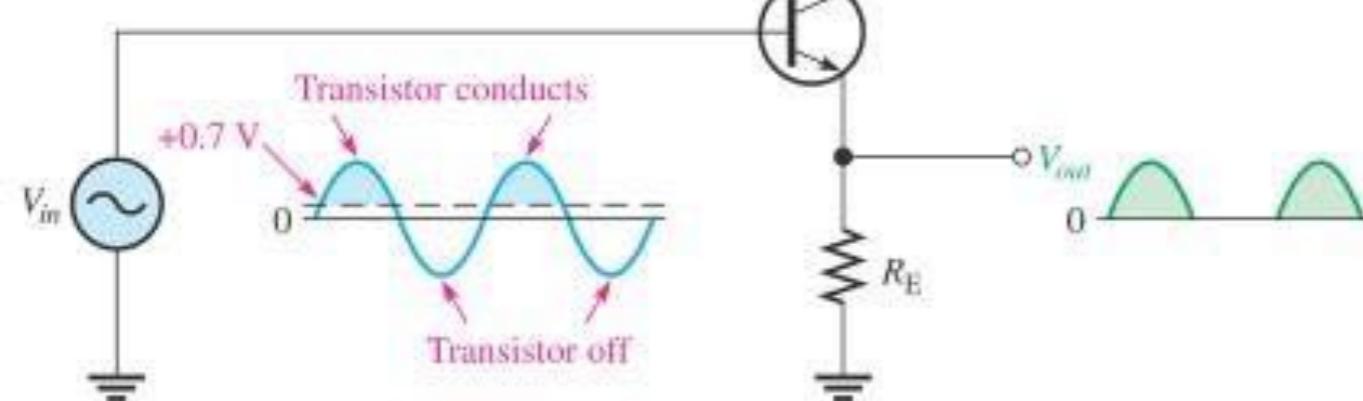

Ingen lastmotstand på kollektor –  
"Felles kollektor"

Forsterker som virker på bare en halvperiode

= klasse B forsterker (?)

# Transistorforsterker

## Effektforsterkere

$$Virkningsgrad \quad \eta = \frac{P_L(\text{Avgitt signaleffekt til lasten})}{P_{CC}(\text{tilført effekt fra power})}$$

### Klassifisering av forsterkere

- i. Lavfrekvensforsterkere
  - ii. Avstemte forsterkere
  - iii. Smalbåndforsterkere
  - høyfrekvensforsterkere
  - uavstemte forsterkere
  - bredbåndsforsterkere
- Småsignalforsterkere
- ofte betegnelse på rene spenningsforsterkere
- Effektforsterkere
- omfatter 4 grupper forsterkere

Effektforsterkere inndeles etter hvordan transistorens arbeidspunkt er plassert

Klasse A - klasse AB

Klasse B

Klasse C

Klasse D

# Transistorforsterker


## Effektforsterkere

- A : Arbeidspunktet ligger midt i det aktive området. Kollektorstrømmen følger variasjonene i inngangssignalet gjennom hele perioden.  
Lav virkningsgrad
- B : Arbeidspunktet ligger på grensen mellom det aktive området og "cut-off". Signalkomponenten i kollektorstrømmen gjengir bare annenhver halvperiode av inngangssignalet. Høy virkningsgrad
- C : Signalkomponenten i kollektorstrømmen gjengir bare en del av annenhver halvperiode av inngangssignalet. Brukes i avstemte effektforsterkere. Høy virkningsgrad
- D : En «switching amplifier» eller en Pulse Width Modulation – (PWM) - forsterker

# Transistorforsterker

Effektforsterkere
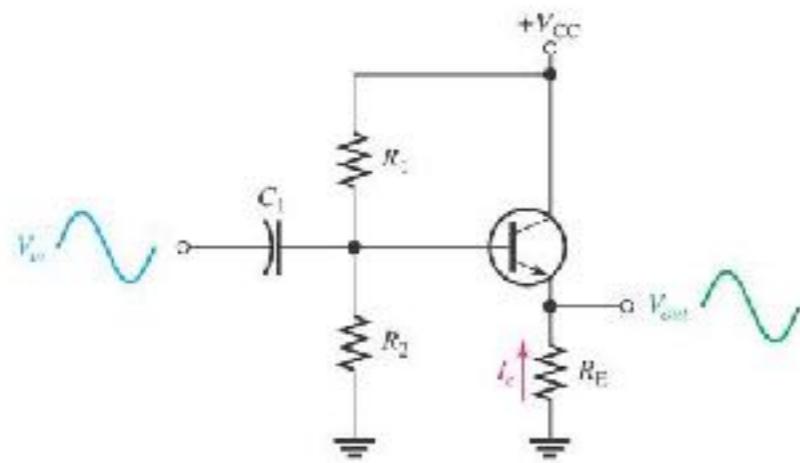
## Effektforsterker Klasse A (emitterfølger)




Kretsanalyse

$$R_E = 5\Omega$$

$$V_{CC} = 10 \text{ v}$$

$$I_{C MAX} = 2 \text{ A}$$

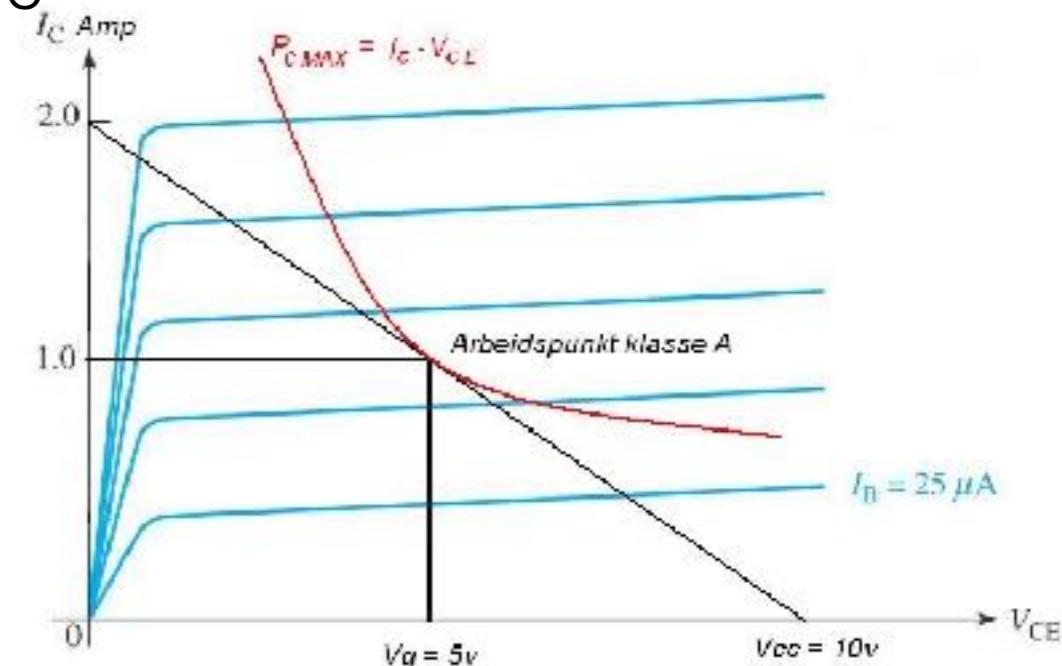

Transistoren tåler 5 watt avgitt varme ( $P_{C MAX} = 5w$ ). Kurven for et max. kollektortap på 5w er inntegnet (rødt). Vi legger arbeidspunktet så nær denne kurven som mulig. Dvs. dette punktet gir størst kollektortap – effekttapet er størst når forsterkeren ikke er tilført signal !

Uten signal vil total avgitt effekt være  $P_T = 10W(DC)$ . Dette fordeler seg med 5w på transistoren og 5w på lastmotstanden  $R_E$ .

Vi får maksimal signaleffekt til lasten når utgangen styres mellom "cut off" og metning. Dvs. signalspenning på  $10V_{PP}$  over lasten  $R_E$ . (Signalspenning  $10V_{PP} = 3,5 \text{ Vrms}$ )

$$V_{RMS} = \frac{V_P}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = 3,535$$


Paradoks – transistoren er kaldest når avlevert signaleffekt til lasten er størst.

$$\text{Effekt til lasten } P_L = \frac{(V_{RE} rms)^2}{R_E} = \frac{\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_E} = 2,5 \text{ watt} \quad \text{Virkningsgrad } \eta = \frac{P_L}{P_{Total}} = \frac{2,5w}{10w} = 0,25$$

Klasse A forsterker - max virkningsgrad  $\eta = 25\%$


# Transistorforsterker

Effektforsterkere klasse B

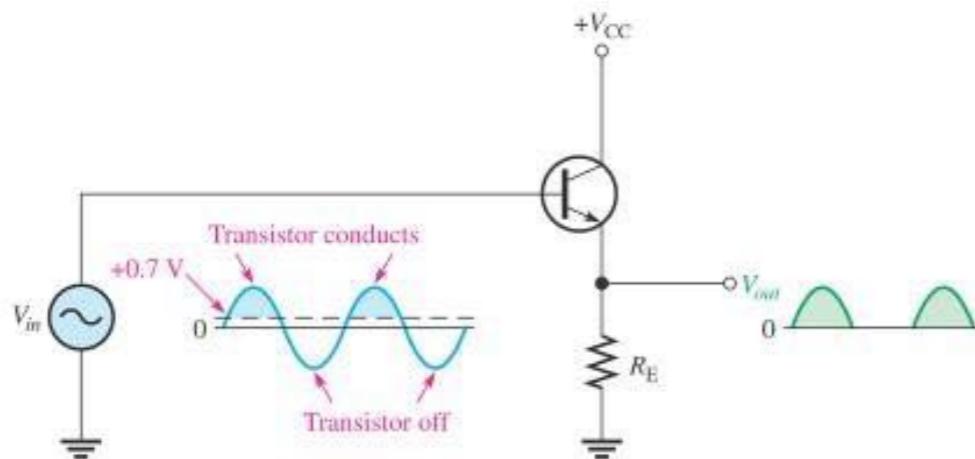

Emitterfølger gir effektforsterkning  
Forsterker som bare virker på en halvperiode = klasse B forsterker

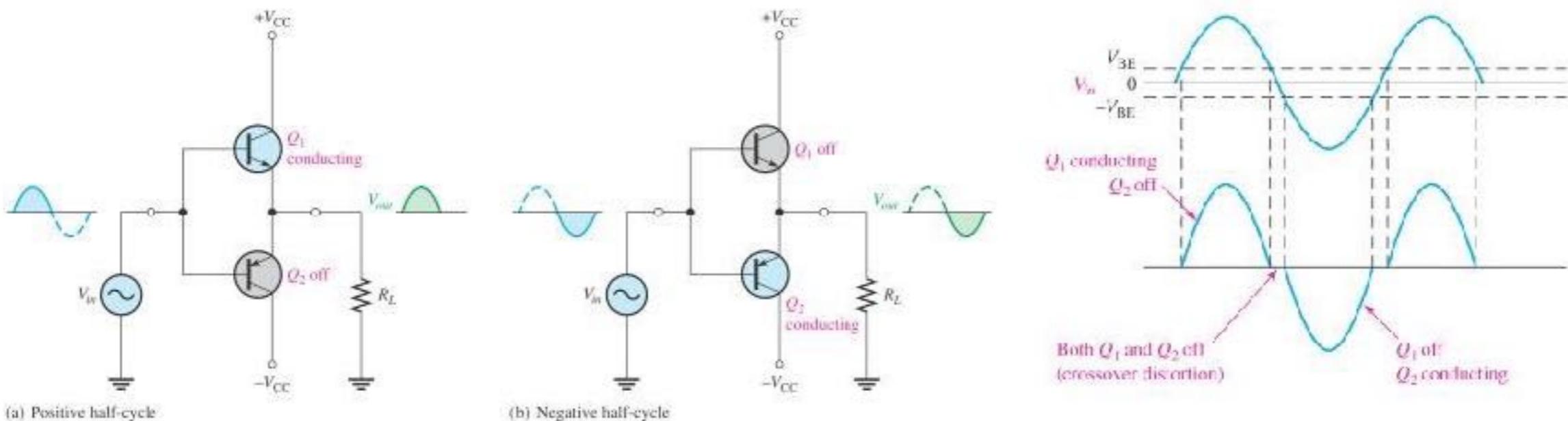"Push-Pull" – Klasse B forsterkere – bruker både npn - og pnp – transistorer  
Uten signal er begge transistorene "cut off"




Forsterkeren har "Cross over distortion" – transistorene er "cut off" en kort periode ved hver "0"- gjennomgang. Base – Emitter-dioden må overstige 0,7 volt før transistoren leder .. Dette forårsaker "forvrengning" av signalet.

# Transistorforsterker



## Effektforsterker klasse AB

– ingen "cross over"- forvrengning

## Effektforsterkere

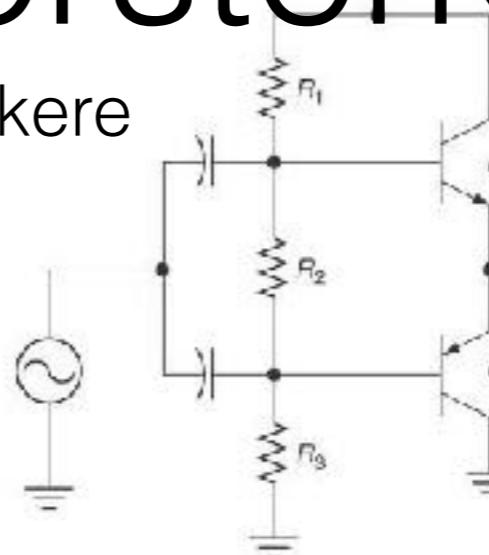

Forsterker klasse B  
( Single supply )

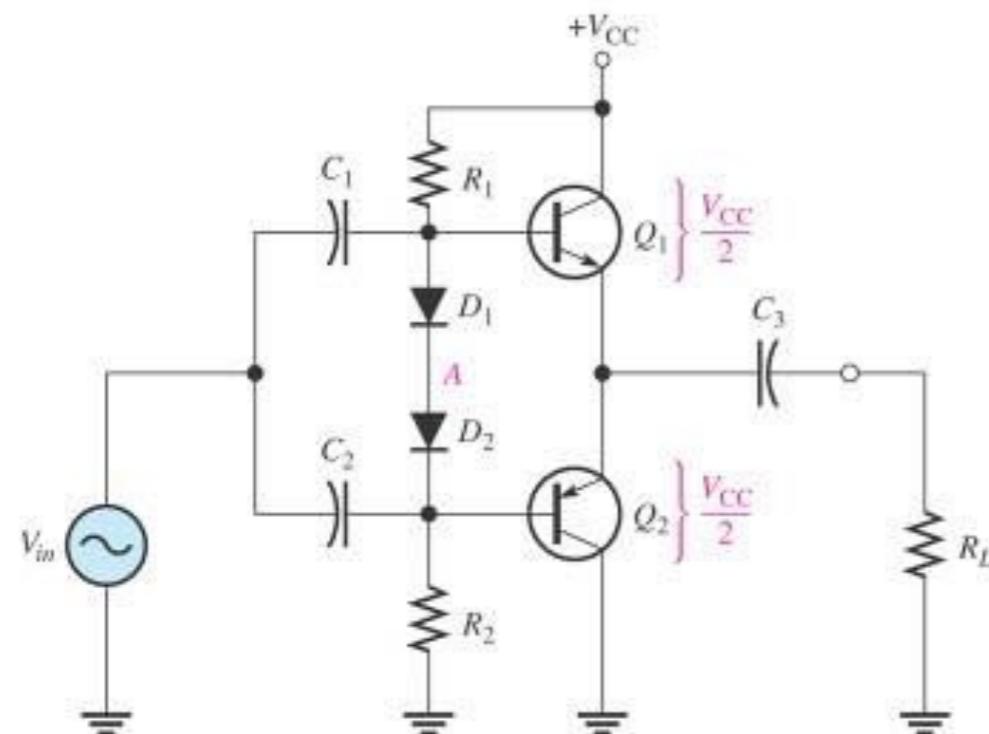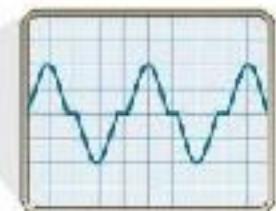

## Forsterker klasse AB

Vha. 2 dioder "forspennes" de to basene på transistorene  $Q_1$  og  $Q_2$  slik at de leder litt strøm - uten signal inn.

Dvs. hele signalperioden forsterkes – Transistorene er ikke "cut off" når signalet nærmer seg "0". Den største spenningen vi kan få over  $R_L = \frac{1}{2} V_{CC}$ .

Den største strømmen vi kan få igjennom lastmotstanden  $R_L$  -  $I_L = V_{CC} / 2 R_L$

$$Effekten P_{L\max} = R_L \cdot I_{rms}^2 \rightarrow P_L = \frac{V_{CC}^2}{8R_L} \quad \underline{Eksempel \quad V_{CC} = 15 \text{ volt} \quad R_L = 10\Omega \quad P_{L\max} = 2,8 \text{ watt}}$$

Klasse AB forsterker - max virkningsgrad  $\eta = 75 - 78 \%$

# Transistorforsterker

## Effektforsterkere klasseD

Class D forsterkere finnes i flere utgaver– noen har digital inngang andre analog. Vi ser nå på analog signalinngang.

