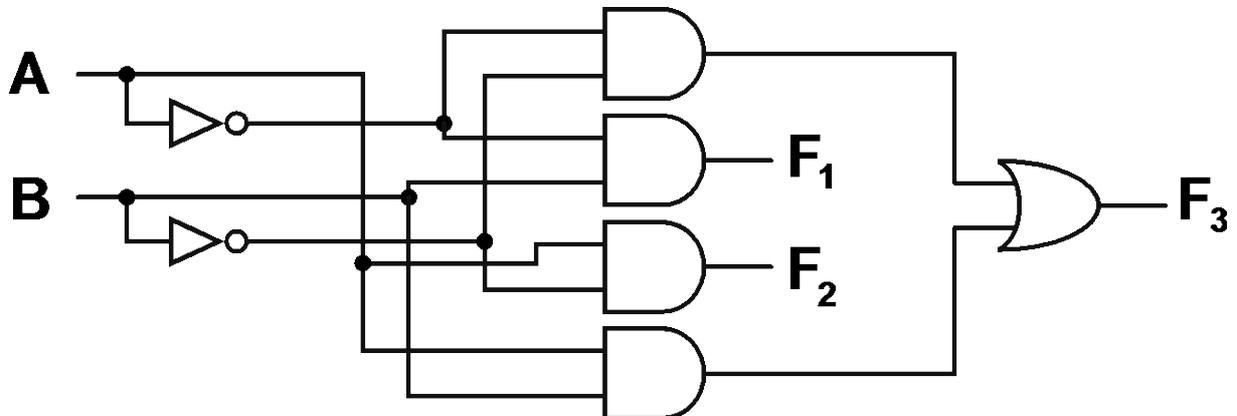


必修課3 IN1020

Omid Mirmotahari 和 Yngvar Berg



上圖中電路的功能（F1, F2和F3）是什麼？您是否可以建議簡化端口數量的簡化。

您的答案以.pdf文件的形式提供在DEVILRY中，並提供了原因和過程說明。您還應該為所有輸出提供真值表。

提示！如果比較真值表，您會看到什麼？

祝你好運