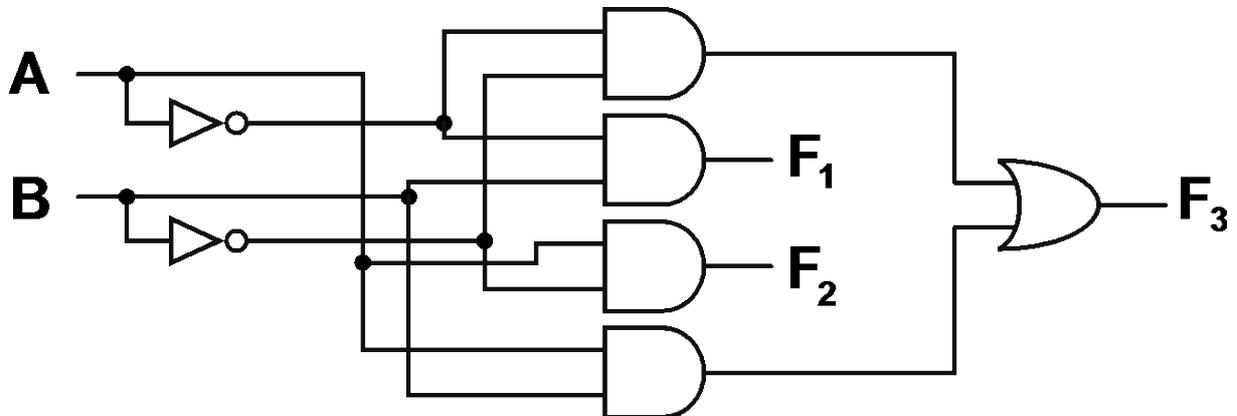


# Trabajo obligatorio 3 IN1020

Omid Mirmotahari y Yngvar Berg



¿Cuáles son las funciones (F1, F2 y F3) del circuito en la figura anterior? ¿Me puede recomendar una simplificación que contribuya a menos puertos?

Su respuesta se proporciona en DEVILRY como un archivo .pdf con un motivo y una descripción de su procedimiento. También debe proporcionar una tabla de valores de verdad para todas las salidas.

SUGERENCIA! ¿Qué ves si comparas las tablas de valores de verdad?

Buena suerte