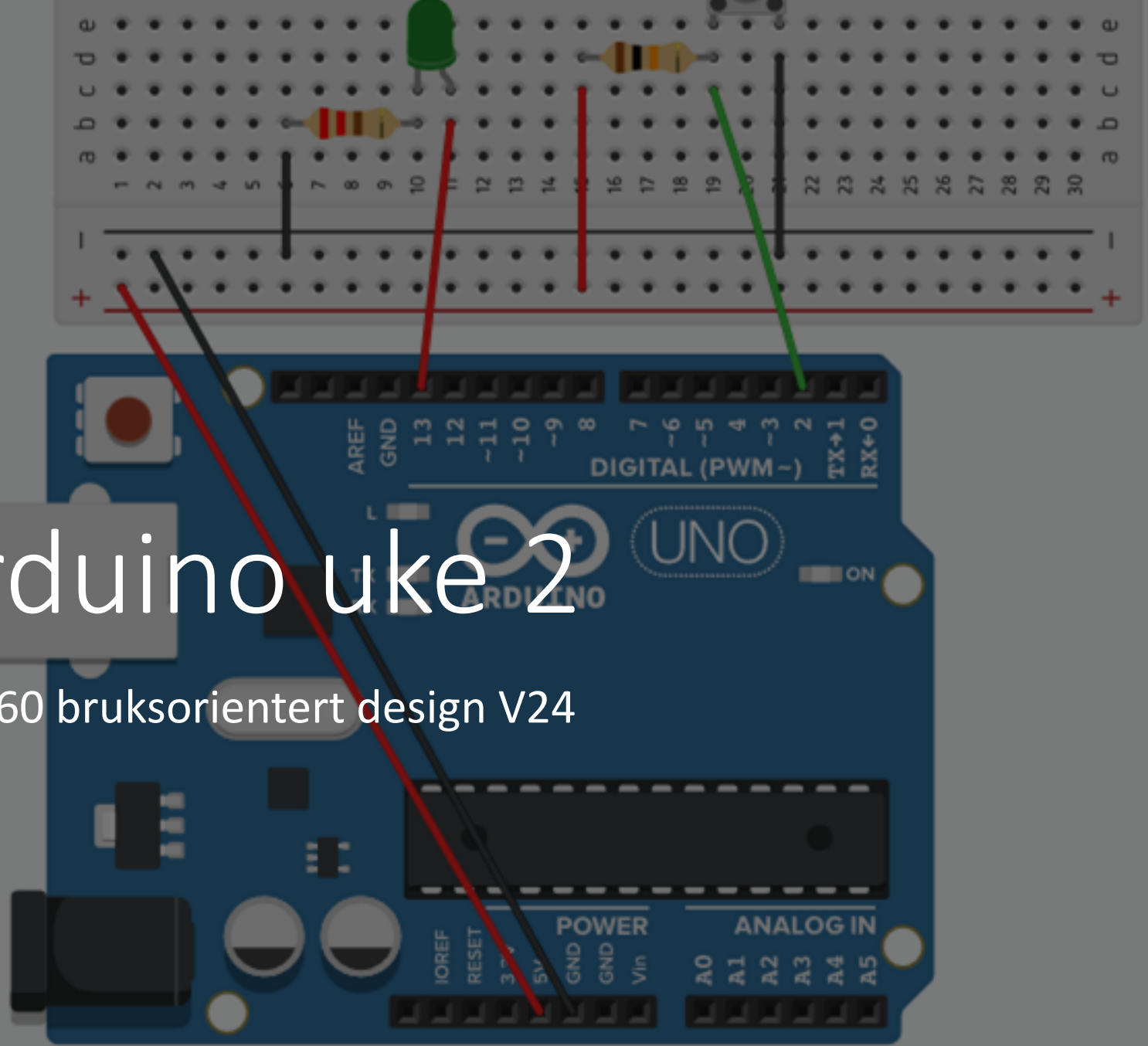


# Arduino uke 2

IN1060 bruksorientert design V24



# I dag

## **Første time**

- 1: Kretser og breadboardet
- 2: Tegning av kretsdiagrammer med TinkerCad
- 3: Knapper og to vanlige problemer
- 4: Analoge og digitale signaler

Serial: et viktig verktøy for problemløsning

map(): en innebygget funksjon vi kan bruke med analoge signaler

## **Andre time: Kode**

- 1: Modulere kode: ordne kode i funksjoner
- 2: Jobbe med tid: millis() og delay()
- 3: String()
- 4: Løkker og arrays (hvis det er tid)

# Vår første elektriske krets: Blinke ekstern LED

**Vi trenger:**

Breadboard




LED

Resistor 220 Ohm

1 svart ledning

1 rød ledning

Skisse: modifisere Blink-skissen

   

# Bygge kretsen

Start med


- 1: å sjekke at strømmen er koblet fra
- 2: rød ledning fra 5V til rød rekke på breadboardet  
svart ledning fra GND til svart(blå) rekke

Rød ledning fra pin 13 på Arduinoen til breadboardet

Det lengste benet (+) til LED-en i samme rad som den røde ledningen (bøy det lengste benet litt)

220 ohms resistor fra det korteste benet (-) på LEDen (Resistoren kan settes begge veier)

 
Svart ledning fra resistoren til GND på Arduinoen



# Åpne Arduino IDE

I Arduino IDE på PCen, åpne  
Fil – Eksempler – 01 Basics – Blink

(samme som i forrige time)

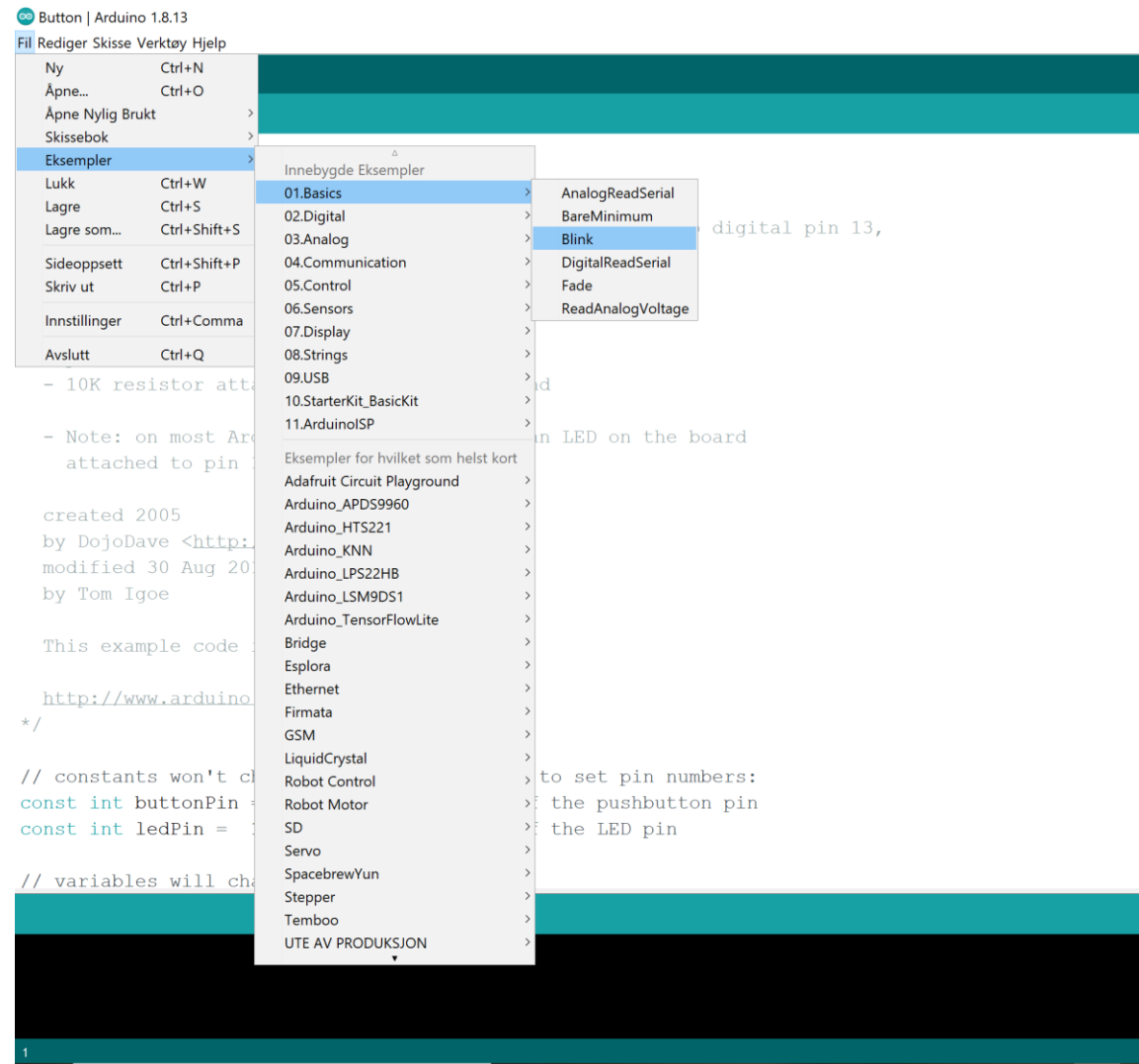


# Blink-skisse til egendefinert pin


```
void setup() {  
  int ledPin = 13; //Når vi ikke bruker den innebygde LED-  
  en må vi initialisere (lage en variabel og gi den en verdi)  
  en variabel for pin-en vi velger  
  
  pinMode(ledPin, OUTPUT); //vi bruker pinMode til å  
  bestemme om det er signal ut eller inn på pin-en, som  
  tidligere  
  • }  
}
```

```
void loop() {  
  digitalWrite(ledPin, HIGH); //sender strøm til variabelen  
  vi laget, ledPin, og slår på LED-en  
  
  delay(1000); //pauser programmet i ett sekund  
  
  digitalWrite(ledPin, LOW); //slår av strømmen til ledPin,  
  og slår av LED-en  
  
  delay(1000); //pauser programmet i ett sekund  
}
```
 
```
void setup() {  
  int ledPin = 13;  
  pinMode(ledPin, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  
  delay(1000);  
  digitalWrite(ledPin, LOW);  
  delay(1000);  
}
```



 
# Kompiler og last opp skissen til Arduino



# Kretser på breadboardet



# Hvordan virker breadboardet?

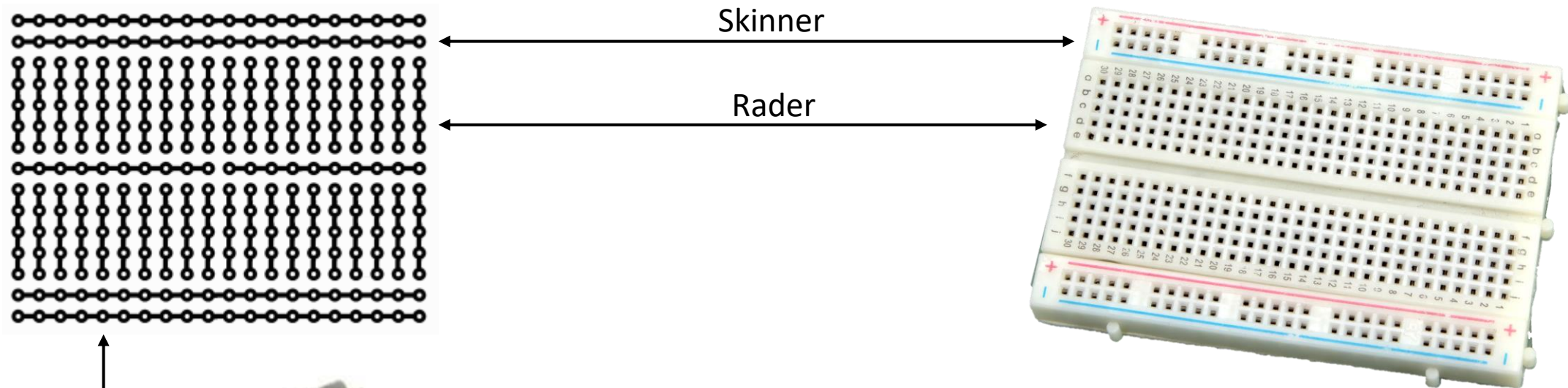

Breadboardet er et system av ledninger med klips for enkel montering av komponenter i en krets


De horisontale lange stripene merket med - og + kalles skinner.

De vertikale stripene merket med tall kalles rader



De er laget av rekker med små klips i metall som holder fast komponentene
 
# - Hva er egentlig en ledning?

- En ledning består av et strømførende materiale, ofte et metall.
- For at ledninger til + og – ikke skal komme borti hverandre og danne kortslutning må vi isolere metallet. Plast og gummi leder strøm dårlig, og er derfor gode isolasjonsmaterialer.
- I settene deres har dere ulike typer ledninger. Noen ser litt uvanlige ut og de kan ha ulike farger, men alle virker på samme måte.




06.02.2024

 
 

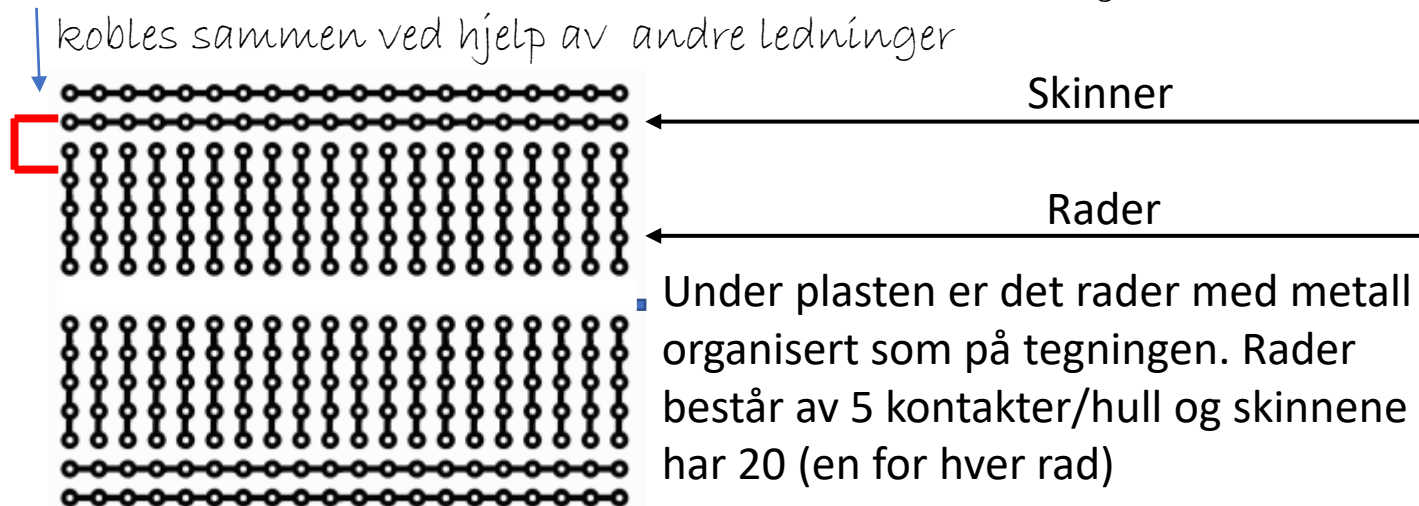
# Hvordan er breadboardet ledninger?

Radene/rekkene har ikke kontakt med hverandre, og må kobles sammen ved hjelp av andre ledninger



  Under platen er det rader med metall organisert som på tegningen. Rader består av 5 kontakter/hull og skinnene har 20 (en for hver rad)



Skinnene og radene er laget av rekker med små metallklips i strømførende metall. **De virker akkurat som ledninger.** Platen i breadboardet virker som isolasjon.

06.02.2024 Dette er en rad med 5 kontakter/klips.



IN1060 Heidi Bråthen


Klipsene inne i breadboardet

# Hvorfor alltid trekke ledninger til rekkene?

I forrige forelesning anbefalte jeg å trekke ledninger fra Arduinoens 5V og GND til rekkene først

Men i eksempelet ble ikke 5V-rekken brukt til noe, den hadde ingen funksjon!

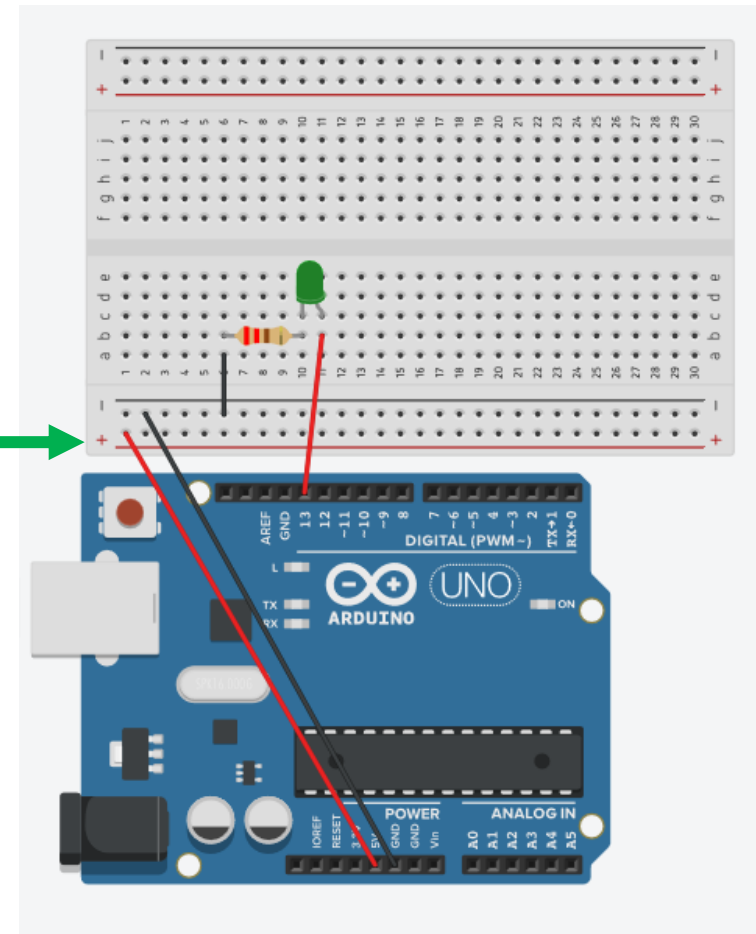Grunnen til anbefalingen er at Arduinoen kun har to 5V-pinner og tre jord, og at man fort slipper opp for pin'er når det blir flere komponenter. Da er det nyttig å alltid ha strøm og jord tilgjengelig i rekkene






# Hvorfor må kretsen gå til jord/GND?

**Ingenting vil virke hvis ikke hele kretsen går til samme jord/GND-punkt**


Hvis ikke kretsen går til jord, vil ikke kretsen være sluttet (hel), fordi den ikke går fra pluss til minus. Da kan ikke elektronene strømme, for det blir ingen spenningsforskjell som dytter dem.

Jord/GND på Arduino er et *referansepunkt* hvor det 0 volt. Det betyr at alle andre signaler blir målt mot dette punktet som representerer 0 V, og siden alt blir målt mot samme referansepunkt, kan man måle alle verdiene i forhold til hverandre slik at de gir mening i kretsen.



 
På store strømkraftverk og i elektriske systemer i hus er jord/GND ledet ned i den faktiske jorda/bakken. Det er vanlig praksis å jorde kretsen med et jordspyd, en meterlang metallbolt, som er drevet ned i den faktiske bakken



 
# Kretsen må kobles tilbake til jord/GND for at kretsen skal bli hel



   
Hvis vi ikke trekker kretsen tilbake til jord blir ikke kretsen hel, og strømmen strømmer ikke, ingenting virker.


 
# ? Bygge kretser på Arduino og breadboard



Disse kretsene gjør det samme

 


Det er kanskje ikke så lett å se at disse kretsene er like, for Arduinoen og breadboardet legger til litt flere elementer i den delen av kretsen som er spenningskilden (batteriet/ fra pluss til minus)

# Spenningskilden får litt flere ledd

**Spenningskilden til denne kretsen:**

 **1:** Batteriet gir 9 volt og jord til kretsen




06.02.2024

**Spenningskilden til denne kretsen:**

**1:** PCen gir 5V og jord til Arduinoen

**2:** Arduinoen gir 5V og jord videre til breadboardets «+ og -» skinner


 
**3:** Rekkene gir 5V og jord videre til radene som er koblet til med ledninger (rad 4, 6, 10 og 11 på dette kretsdiagrammet)



IN1060 Heidi Bråthen



# Fra krets til breadboard steg for steg

  


3V-batteriet kan gi strøm rett til LEDen

3V- batteri fordi LEDen ikke tåler mer strøm



↷ Klokebatterier har plusspolen foran og minuspolen bak
 
# Koble en enkel krets med alligatorklips



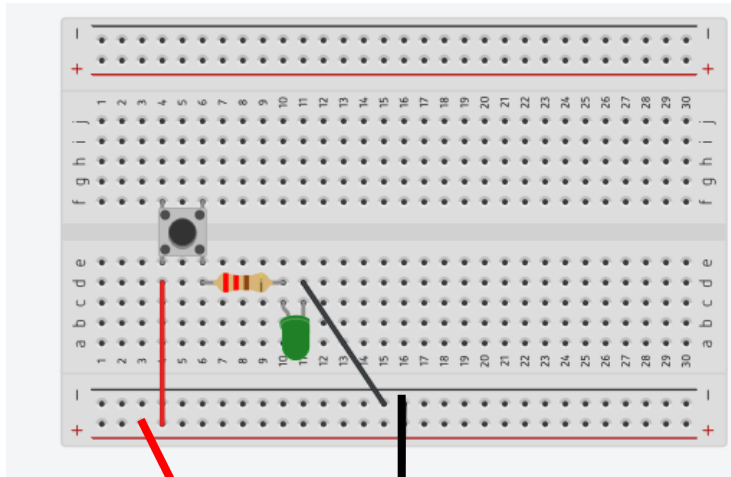 
# Breadboardet har ikke noen egen strømkilde



Hvis vi ikke trekker ledninger fra arduinoen til breadboardet finnes det ikke noe strøm tilgjengelig på breadboardet:




 
Ledningene fra batteriet kunne ha gått rett til knappen og rett fra LEDen. Vi kobler strøm og jord til rekkene først slik at vi kan utvide prosjektene våre med flere komponenter



  Vi bruker breadboard fordi det gjør det enkelt å koble sammen mange komponenter på en gang. Breadboardet har ingen egen strømkilde, så vi må koble på batteri eller gi strøm fra Arduino.



# Arduinoen som spenningskilde

 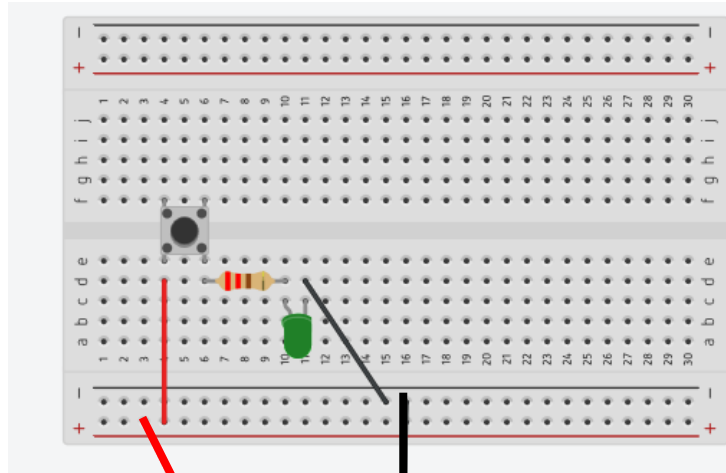

Arduinoen har egne pin'er som gir ut 5V og går tilbake til jord. Disse pin'ene er spenningskilden slik som et batteri. Vi kan hente strøm fra Arduinoen over til breadboardet ved å koble ledninger fra 5V og GND til den lange røde og svarte rekken

Hvis vi skal programmere knappen og LEDen til å gjøre mer enn å skru LEDen på når knappen trykkes ned, og skru av LEDen når knappen slippes opp, må vi programmere den. Da trenger vi Arduino.

# 1: PCen/USBen er Arduinoens spenningskilde



Batteriet var spenningskilden i den første kretsen



USBen har en strømledning og en jordledning inne i kontakten



USB-porten på Pcen er spenningskilden til Arduinoen.



  Vi bruker 5V og GND-pin'ene som spenningskilder til kretsen vår




Mikrokontrolleren har dedikerte bein som håndterer strøm som går ut fra 5 og inn til GND




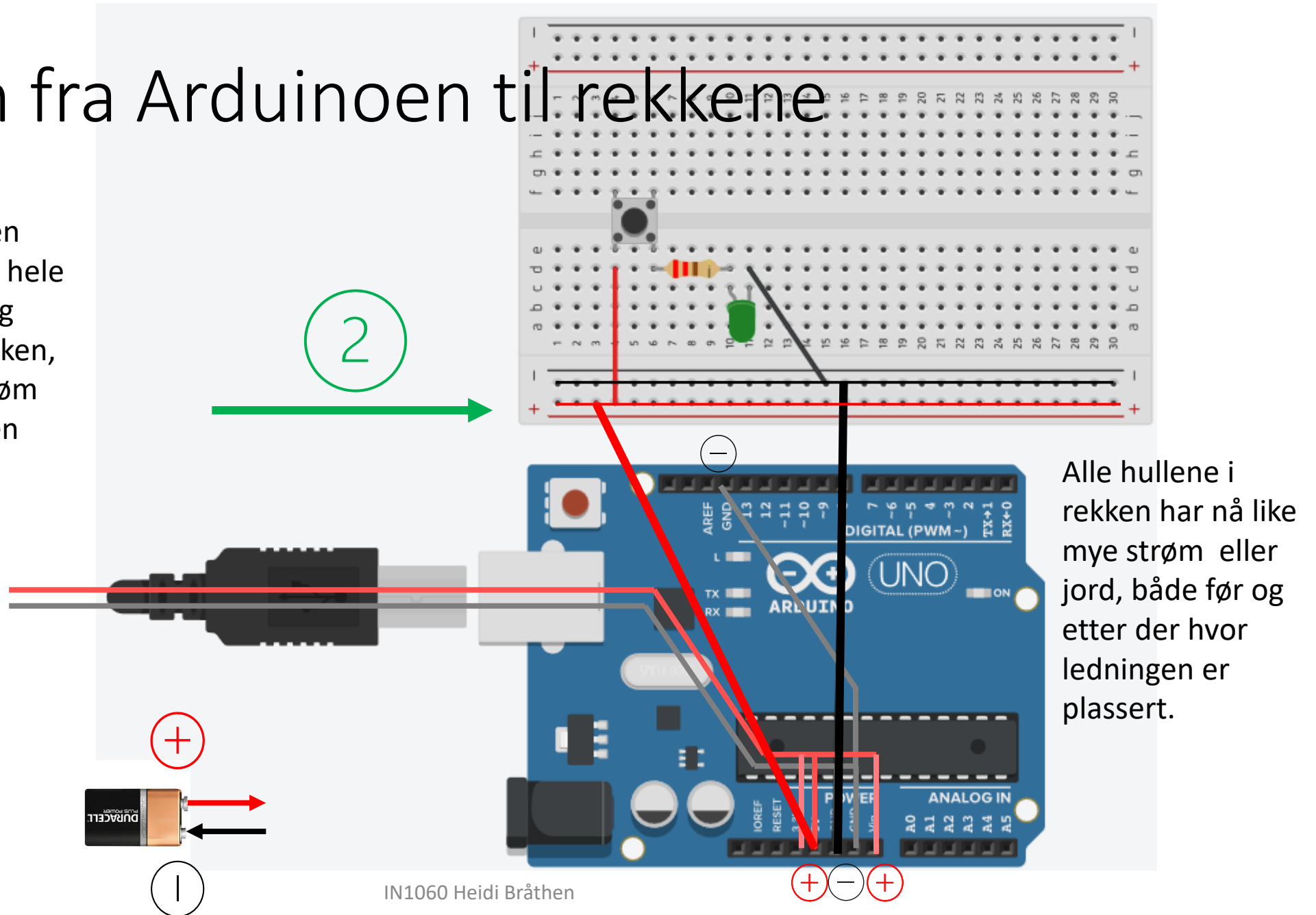
## 2: Strøm fra Arduinoen til rekkenene

Ettersom det er en ledning under plasten som kobler sammen hele den røde +-rekken og hele den svarte -rekken, gir Arduinoen nå strøm og jord til hele rekken






# 3: Strøm fra rekker til rader

3

For at knappen skal få strøm, må vi trekke en ledning fra strøm-rekken + over til den raden hvor knappen er koblet i (her er det rekke 4). For at kretsen skal være sluttet må neste komponent ned i samme rad som der siste komponent slutter, slik som knappen og resistoren er på samme rad nr. 6

  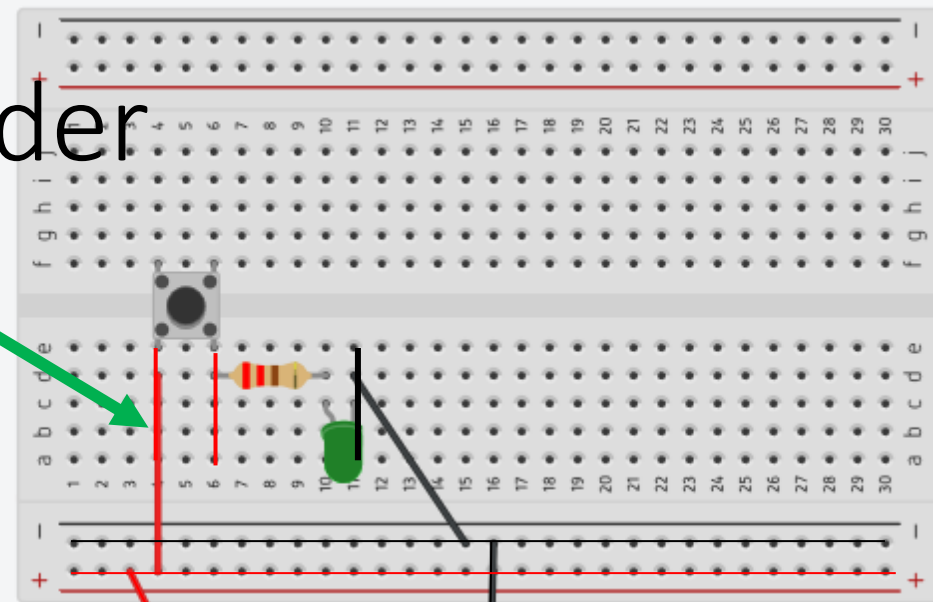Man kan velge hvilken rad som helst, men man må passe på at ting som skal kobles sammen er i samme rad, ellers får de ikke kontakt





Alle hullene i de radene som er koblet i (4, 6, 10 og 11) har nå like mye strøm eller jord, både før og etter der hvor ledningen eller komponentet er plassert

Hvis vi ikke trekker ledninger fra rekkene til radene kan ikke strømmen komme frem til komponentene



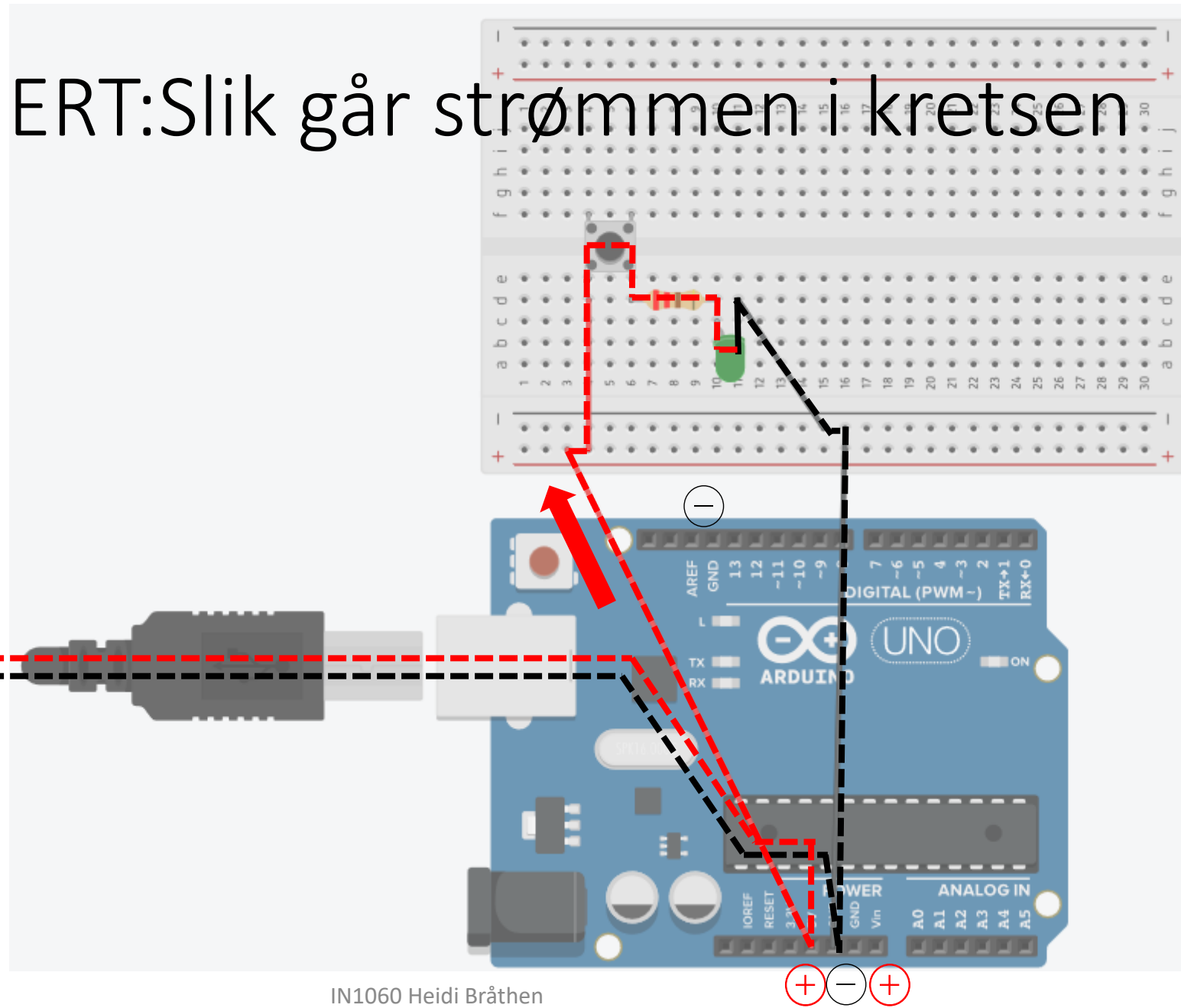 
# OPPSUMMERT: Slik går strømmen i kretsen



# Tegne kretsdiagrammer

Med TinkerCad

# Tegning av kretsdiagrammer

 

Vi bygger kretser etter arbeidstegninger som kalles kretsdiagrammer

Et kretsdiagram er en grafisk fremstilling av hele kretsen som viser hvordan alle delene i kretsen er koblet sammen

Tegnes med standardiserte symboler for komponenter

Tegnes etter regler og konvensjoner

Hvis vi designer kretsen selv, tegner vi et kretsdiagram som dokumentasjon slik at vi og andre kan gjenskape og feilsøke kretsen

Vi kan tegne kretsdiagrammer i TinkerCad <https://www.tinkercad.com>

# Konvensjoner

Komponent	Navn på komponent	Symbol
	Spenningskilde/batteri	
	Ledning	
	LED	
	Resistor	

Strømmen flyter fra pluss til minus

+ tegnes med rødt

- tegnes med svart

Ett komponent kan  
ha flere litt ulike  
symboler


# Ressurser for å tegne kretsdiagrammer

*CAD står for Computer Aided Design  
CAD er software som lar oss tegne ting  
som kan produseres med CAM -  
Computer Aided Manufacturing, for  
eksempel 3D-printere*




## **TinkerCad** <https://www.tinkercad.com>

- Anbefalt, gratis og enkelt (må opprette en bruker)
- Tegne visuelle kretsdiagrammer med drag&drop
- Simulere kretsen
- Konvertere til grafisk kretsdiagram (det er lov å bruke det visuelle kretsdiagrammet i alle innleveringer)
- Kodeblokk-funksjon hvor man kan bygge kode med drag&drop
- Kan dele og duplisere filer, men flere brukere kan ikke samarbeide på samme fil
  
- **Andre ressurser man kan tegne kretsdiagrammer i (se semestersiden)**
- Fritzing (koster litt penger, men enkelt) <https://fritzing.org/>
- KiCad (gratis, men avansert arbeidsflyt, for de som er interessert i å designe egne kretskort) <https://www.kicad.org/>
- EagleCad (ligner på KiCad, samme utviklere som TinkerCad, har større begrensninger i gratisversjon)
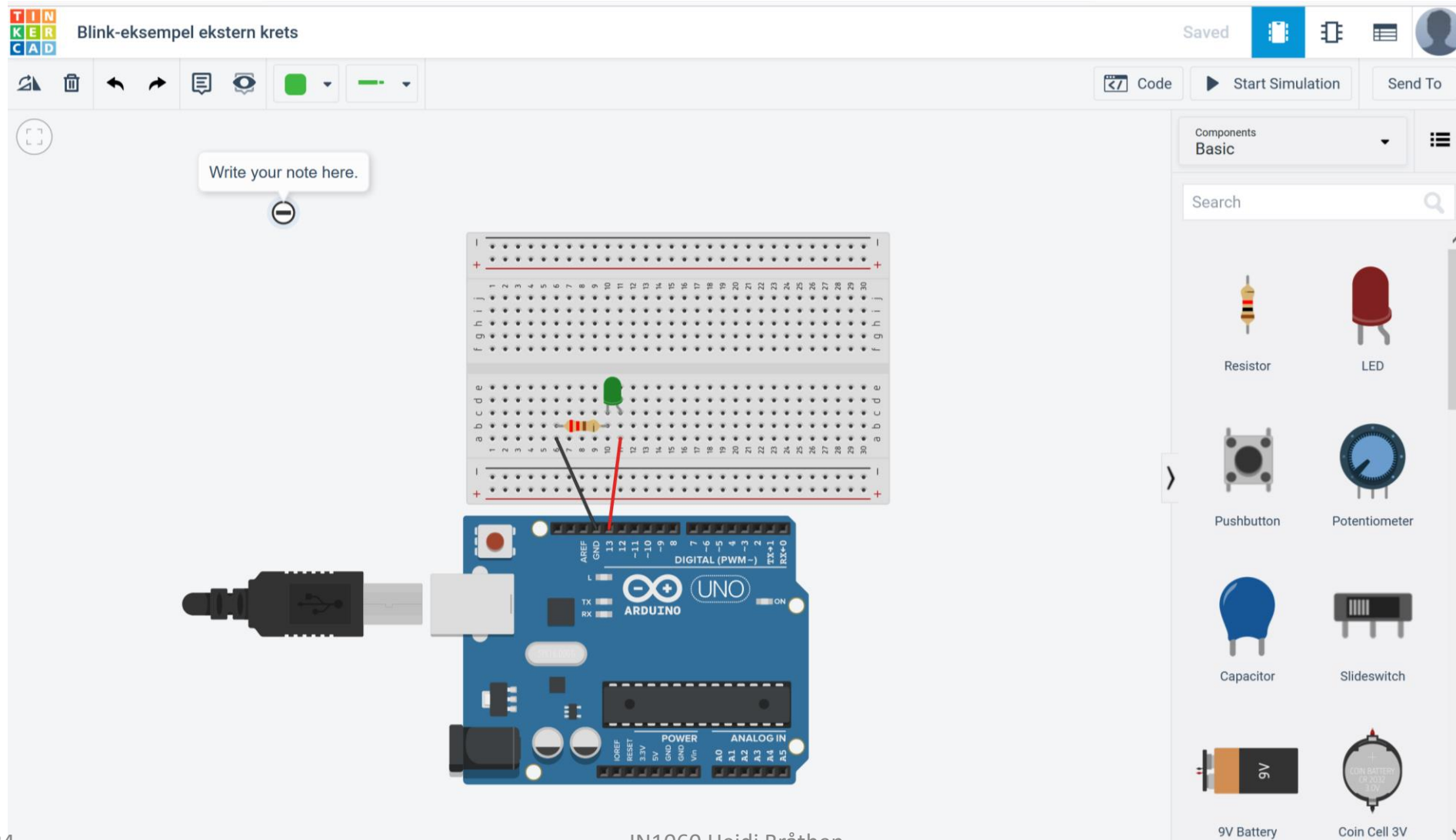
# Eksempel på tegning av et visuelt kretsdiagram i TinkerCad



# Visuelt og skjematisk kretsdiagram

 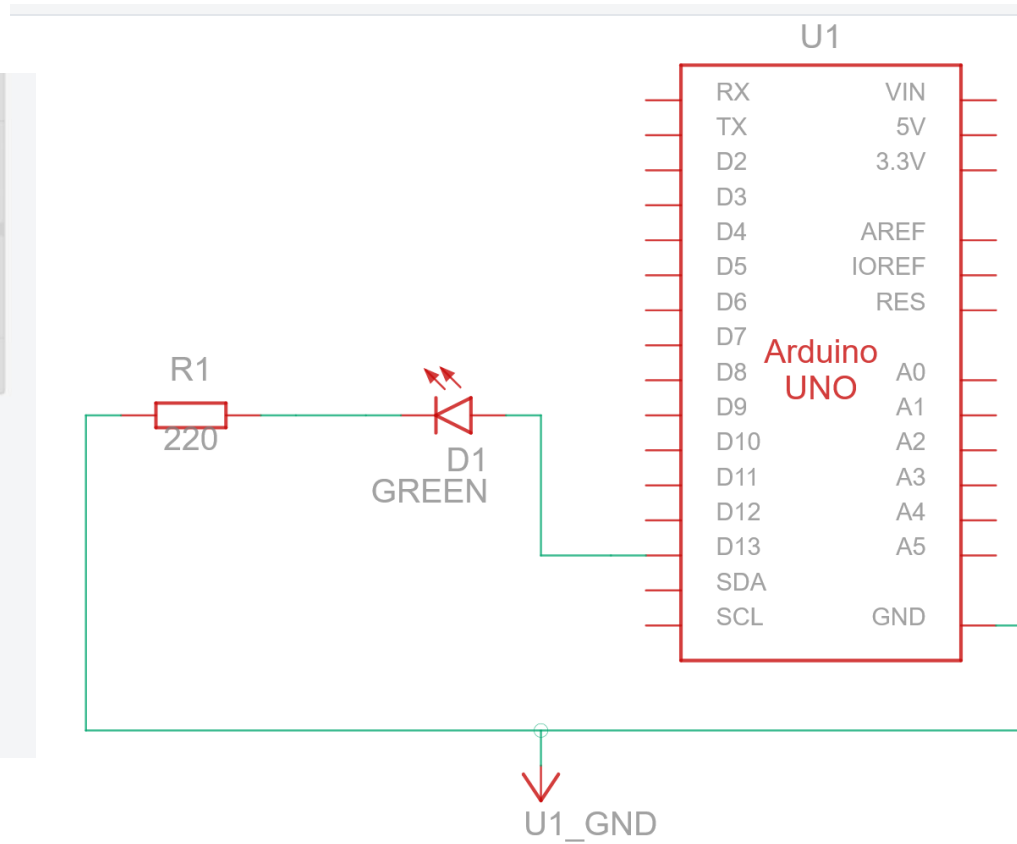 

# Utvide kretsen med en bryter



# Utvide kretsen vår med en bryter



**Trenger nå**

Kretsen fra i stad



Pushbutton (knapp/bryter)

Ekstra ledning i valgfri farge

10k resistor

Eksempelskisse fra Arduino:

 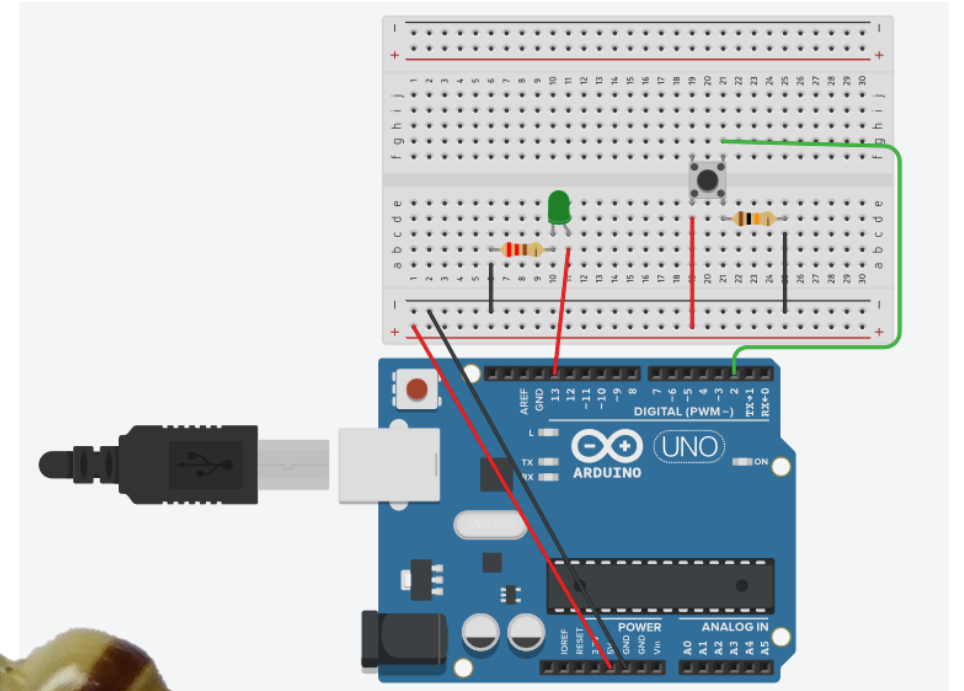last opp fra Fil – Eksempler – 02 Digital – Button



```

*/ Eksempelskisse: Button

const int buttonPin = 2;    // the number of the pushbutton pin // constants won't change. They're used here to set pin
numbers:

const int ledPin = 13;     // the number of the LED pin

int buttonState = 0;       // variable for reading the pushbutton status // variables will change:

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(buttonPin, INPUT); // initialize the pushbutton pin as an input:
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin); // read the state of the pushbutton value:
  if (buttonState == HIGH) { // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED on:
    } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED off:
  }
}

```




# Bryter

En bryter er et komponent som kobler sammen to punkter i en krets (slutter kretsen) når den trykkes ned og bryter kretsen når den slippes (eller omvendt)

Knapper (pushbuttons) er eksempler på brytere

Enkle mekanismer: metall som kommer i kontakt for å slutte en krets

   Ben 1 og 3 er koblet sammen og ben 2 og 4 er koblet sammen





# Problemløsning og feilsøking

+ To vanlige problemer med knapper

# Serial: et verktøy for problemløsning

Arduinoen har et verktøy som lar oss se signalene som går ut og inn i form av tekst


Gå til:

Verktøy – seriell overvåker eller ctrl+shift+m eller ikon øverst til høyre

Vises som popup-vindu (integret i nye IDE 2.0)

Seriell overvåker (serial monitor)

 Skriver ut returverdier fra funksjonene når programmet kjører i form av tall eller tekst



# Funksjoner for seriell kommunikasjon #1

For å starte seriell kommunikasjon må vi initialisere den med

```
Serial.begin(9600)
```

**Serial.begin()**-funksjonen tar inn en variabel for baud rate.

**Baud rate** refererer til hastigheten på kommunikasjonen over en datakanal. På Arduino er det vanlig å sette den til 9600.

**Serial.print()**-funksjonen lar oss skrive ut beskjeder til overvåkeren og er nyttig for å følge med på hva som egentlig skjer i programmet

## DigitalReadSerial eksempelskisse

```
int pushButton = 2;

void setup() {
  Serial.begin(9600); // start seriell
  kommunikasjon ved 9600 bits per
  sekund
  pinMode(pushButton, INPUT);
}

void loop() {
  int buttonState =
  digitalRead(pushButton);
  Serial.println(buttonState); //skriv
  ut tilstanden til knappen
  delay(1); //pause mellom
  avlesningene for stabilitet
}
```

# Vanlig problem med brytere #1: Sprettende input

## **Switchbounce**

Når vi trykker ned knappen tar det noen millisekunder før metallbitene kommer i stabil kontakt med hverandre

Fordi loop() kjører veldig fort klarer Arduinoen å registrere flere knappetrykk idet vi trykker ned knappen

## **Løsning: Debounce**

Vi kan programmere Arduinoen til å vente noen millisekunder og dermed kun registrere ett av trykkene

## **Debounce ved å bruke delay()**

Delay() pauser programmet i millisekunder:  
delay(antall millisekunder)





# Debounce med delay()

Trykk på knappen, må du holde inn en liten stund for å få LEDen til å lyse stabilt?

Hva skjer når du trykker knappen raskt inn og slipper?

Se på seriell overvåker mens du trykker ned knappen

```
*/ Eksempelskisse: Button
```

```
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH) {
    delay(500);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    delay(500);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

# Vanlig problem #2: Flakende og flytende

«**Flagrende**» er et vanlig problem med Arduino-kretser som er koblet til settet av pinnehodekretser 0V/LOW, og de oppfører seg uforutsigbart når det hele tatt.

## Løsning: Pullup

Arduino har en innebygget konsolll NPU brukes i stedet



# Pullup med resistor og innebygget PULLUP

**Pullups og pulldowns** setter signalet til høyt(-up) eller lavt(-down)

**Bruke den innebygde pull-upen:**

`INPUT_PULLUP` brukes i stedet for `INPUT` i `pinMode()`

**Bruke komponentet resistor som pull up:**

En resistor kan brukes som «pull up» som tilbakestiller signalet fra knappen til Arduinoen etter at den er trykket på ved å kobles mellom 5V og knappen

# Digitale og analoge signaler

# Digitale og analoge signaler

## Digitale signaler: av og på



Av er det samme som 0 volt, LOW, false, 0

På er det samme som 5 volt, HIGH, true, 1

## Analoge signaler

En skala av verdier/tall innenfor et spekter

Verdier som endres kontinuerlig

  

# Digitale og analoge porter på Arduinoen

Arduinoen er egentlig digital, men har noen innebygde deler som kan lese og sende analoge signaler. Disse delene virker på noen spesielle pin'er på mikrokontrolleren.

Når vi skal lese og sende analoge signaler med Arduinoen må vi velge bestemte pin'er som er laget for analoge signaler

## **Analoge inn-porter: A0-A5**

innebygget analog-til-digital omformer (analog-to-digital converter ADC) som regner om analoge innsignaler til digitale. ADC-en virker på alle portene som er merket A for analog


## **Analoge ut-porter: merket med tilde ~ 3, 5, 6, 9, 10 og 11**

Arduinoen bruker en teknologi for å simulere analoge signaler ut som kalles Pulse Width Modulation. Den skrur spenningen veldig fort av og på slik at spenningen blir lavere.

Derfor kalles portene som er merket med tilde ~ også PWM-porter.
 
# Oversikt over analoge pinner på Arduino Uno

Analog UT (PWM-porter) ~11 ~10 ~9 ~6 ~5 ~3



PWM: Analog UT

Arduinoen bruker en teknologi for å simulere analoge signaler ut som kalles **Pulse Width Modulation**. Den skrur spenningen veldig fort av og på slik at spenningen blir lavere.

Derfor kalles pin'ene som er merket med tilde ~ også **PWM**-pin'er. De kan sende ut analoge signaler. Det kan ikke de andre digitale pin'ene, som for eksempel pin 2.


**ADC: Analog INN**

En innebygget analog-til-digital omformer (analog-to-digital converter ADC) regner om analoge innsignaler til digitale  
ADC-en virker gjennom alle portene som er merket A for analog


**Analog INN: Analoge porter: A0-A5**


 
# Pin'ene på microcontrolleren har hver sine oppgaver



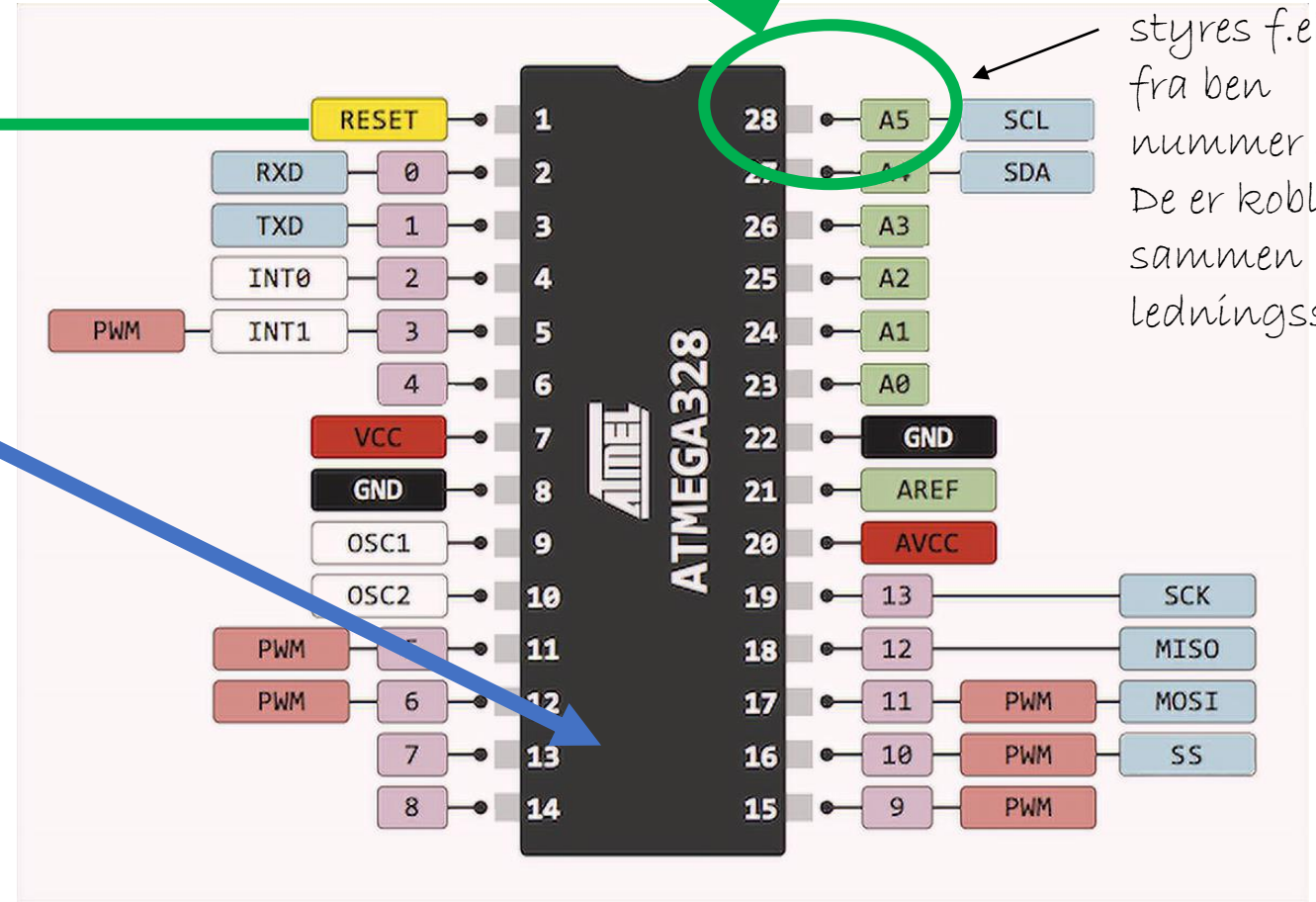Reset-  
knappen  
styres f.eks.  
fra ben  
nummer 1



Pin A5  
styres f.eks.  
fra ben  
nummer 28.  
De er koblet  
sammen med  
ledningsspør.

Dette er et diagram over mikrocontrolleren på  
Arduinobrettet og hva hvert av de 28 bena gjør



# Digitale signaler

# Digital inn (repetisjon)

Når vi leser av sensorer som er på eller av, f.eks knapp

`digitalRead(valgt pin)`

**leser digitale** inn-signaler og returnerer tilstand av eller på

Av er det samme som 0 volt, LOW, false, 0

På er det samme som 5 volt, HIGH, true, 1

# Digital ut (repetisjon)


Når vi sender signal til aktuatorer som skal være av eller på, f.eks en LED

`digitalWrite(valgt pin, tilstand: av eller på)`

**skriver** eller sender ut **digitale** signaler om tilstand av eller på

Av er det samme som 0 volt, LOW, false, 0

 På er det samme som 5 volt, HIGH, true, 1




# Digitale signaler eksempel: knapp og LED

**\*/ Eksempelskisse: Button under fil> eksempler> 02. Digital> Button**

```
const int buttonPin = 2;           // the number of the pushbutton pin // const
int ledPin = 13;                   // the number of the LED pin
int buttonState = 0;               // variable for reading the pushbutton status

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);         // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(buttonPin, INPUT);      // initialize the pushbutton pin as an input:
}

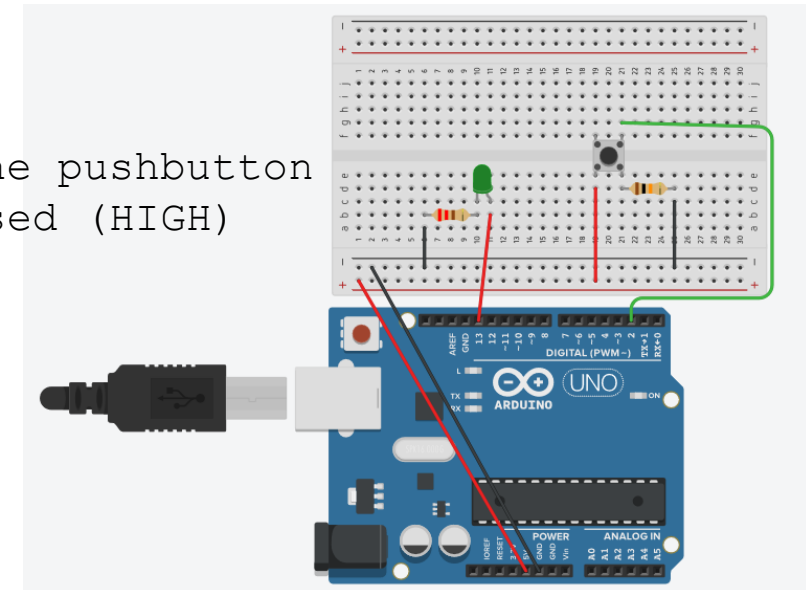void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin); // read the state of the pushbutton
  if (buttonState == HIGH) { // check if the pushbutton is pressed (HIGH)
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED on:
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED off:
  }
}
```



# Analoge signaler


# Analoge signaler inn

Når vi skal lese av sensorer som gir mange verdier, som en temperatursensor

`analogRead(valgt pin)`


**leser analoge** inn-signaler og returnerer en int mellom 0 og 1023

 For å lese analoge signaler må vi bruke en analog port, merket med A





# Programmere analog inn

 

**analogRead()** tar imot variabler om hvilken pin det skal leses fra og returnerer hvilken verdi som leses av

Vi kan lese verdier mellom 0 og 1023 inn på pin'er som har A

```
int potentiometer = A0;
```

```
void setup(){
```

```
void loop(){
```

```
  analogRead(potentiometer)
```

# Analoge signaler ut

Brukes når vi skal styre aktuatorer som gjør mer enn å være av eller på, for eksempel styre volum eller dimme en led

`analogWrite(valgt PWM-pin, styrke)`


skriver eller sender ut analoge signaler om styrke i form av et tall mellom 0 og 255

For å sende analoge signaler må vi bruke en PWM-port som er merket med en tilde ~





# Programmere analog ut

 

**analogWrite()** tar imot variabler om hvilken pin det skal sendes noe til og hvilken verdi som skal sendes

```
int ledPin = 9;
```

```
void setup(){
```

```
void loop(){
```

```
  analogWrite(ledPin, verdi)
```

Vi kan sende verdier mellom 0 og 255 ut på pin'er som har tilde ~

255

# Slå på flere LED med et potensiometer #1

```
int led[] = {2,4,8,9,10,13};
int potentiometer = A1;


void setup() {
  for(int i=0; i < 6; i++){
    pinMode(led[i], OUTPUT);
  }
  pinMode(potentiometer, INPUT);

  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop() {
  int potentiometerVerdi =
  analogRead(potentiometer);

  Serial.println(potentiometerVerdi);

   for(int i = 0; i < 6; i++){
    if(i < potentiometerVerdi){
      digitalWrite(led[i], HIGH);
    }
    else{
      digitalWrite(led[i], LOW);
    }
  }
}
```



# Seriell overvåker

Hvorfor er LEDene bare på?

Hva sender potensiometeret?

Fordi indeksen i løkken går fra 1 til 7 blir oppløsningen på potensiometeret (0 til 1023) for finkornet og det blir vanskelig å treffe.

I tillegg oppstår det en feil på potensiometeret som starter på vilkårlige verdier og ikke går til 0 når potensiometeret vris helt ned til venstre (av)

```
void loop() {  
    int potentiometerVerdi =  
    analogRead(potentiometer);  
    Serial.println(potentiometerVerdi);  
    for(int i = 0; i < 6; i++){  
        if(i < potentiometerVerdi){  
            digitalWrite(led[i], HIGH);  
        }  
        else{  
            digitalWrite(led[i], LOW);  
        }  
    }  
}
```

# Slå på flere LED med et potentiometer

```
int led1 = 2;
int led2 = 4;
int led3 = 8;
int led4 = 9;
int led5 = 10;
int led6 = 13;
int potentiometer = A1;

void setup() {
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  pinMode(led5, OUTPUT);
  pinMode(led6, OUTPUT);
  pinMode(potentiometer, INPUT);

  Serial.begin(9600);
}
```


```
void loop() {
  int potentiometerVerdi = analogRead(potentiometer);
  Serial.println(potentiometerVerdi);
  if(potentiometerVerdi < 170){
    digitalWrite(led1, HIGH);
  }
  else{
    digitalWrite(led1, LOW);
  }

  if(potentiometerVerdi > 170 && potentiometerVerdi < 340){
    digitalWrite(led2, HIGH);
  }
  else{
    digitalWrite(led2, LOW);
  }

  if(potentiometerVerdi > 340 && potentiometerVerdi < 510){
    digitalWrite(led3, HIGH);
  }
  else{
    digitalWrite(led3, LOW);
  }
  ....etc
```



1023/6 leds = 170

 

map()

En innebygget funksjon

# Justere analoge signaler med `map()`

Analoge signaler på Arduinoen leses innenfor forhåndsbestemte verdier:

`analogRead()` returnerer en verdi mellom 0 og 1023

`analogWrite()` kan sende en verdi mellom 0 og 255

Noen ganger må vi justere skalaen slik at den passer med sensorene og aktuatorene vi bruker

`map()`-funksjonen kan brukes til å justere skalaen

# Justere lesningen av potensiometeret med `map()`

Skalaen som `analogRead()` leser har høy oppløsning, fra 0 til 1023

Potensiometeret har lavere oppløsning; det er vanskelig å treffe 1023 punkter når vi vrir på potensiometeret

For å justere lesingen av det analoge signalet regner vi om til en lavere oppløsning som passer til et potensiometer. For eksempel 6 trinn?

## Map()

# Omregning med map()

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)

map() tar inn 5 variabler:

**value** er verdien vi leser av, den må vi først deklarerere i setup()

**fromLow** og **fromHigh** er den opprinnelige skalaen, her 0 til 1023

**toLow** og **toHigh** er verdiene vi ønsker å sette, her 0 til 6

verdi = 0


map(verdi, 0, 1023, 0, 6)


 
# Slå på flere LED med et potensiometer #2: Vi prøver igjen med lavere oppløsning

```
int led[] = {2,4,8,9,10,13};  
int potentiometer = A1;  
int potentiometerVerdi;  
  
void setup() {  
  for(int i=0; i < 6; i++){  
    pinMode(led[i], OUTPUT);  
  }  
  pinMode(potentiometer, INPUT);  
  
  Serial.begin(9600);  
}
```

```
void loop() {  
  //int potentiometerVerdi = analogRead(potentiometer);  
  potentiometerVerdi = map(analogRead(potentiometer), 0, 1023, 0, 6);  
  Serial.println(potentiometerVerdi);  
  for(int i = 0; i < 6; i++){  
    if(i < potentiometerVerdi){  
      digitalWrite(led[i], HIGH);  
    }  
    else{  
      digitalWrite(led[i], LOW);  
    }  
  }  
}
```



# Analoge komponenter i settet

# Analoge komponenter i settet

## Sensorer

Potensiometer

Lyssensor

Temperatursensor

Lydsensor (piezo)

## Aktuatorer

LED (kan dimmes, f.eks)

RGB LED

Piezo (høytaler/lydsensor)

DC motor (*Starter kit, ikke Student kit*)

Servo motor

*NB! Sett deg inn i kravene til motorene, de trekker mye strøm og kan skade Arduinoen hvis de blir satt opp feil. Vi går gjennom motorer i neste forelesning, men det er gode eksempler i Arduinoboka.*