

# UNIVERSITETET I OSLO

## Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

**Eksamensdato:** INF1411 – Introduksjon til elektroniske systemer

**Eksamensdag:** 28. mai 2014

**Tid for eksamen:** 4 timer

**Oppgavesettet er på 6 sider**

**Vedlegg:** Ingen


**Tillatte hjelpeemidler:** Alle trykte og skrevne samt lommekalkulator

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Der hvor annet ikke er angitt, teller alle spørsmålene i en deloppgave likt.

Hvis du ikke har med kalkulator, forklar i såfall hvordan du vil regne ut svaret i de oppgavene hvor det spørres etter utregning.

### Oppgave 1 (Vekt 20%) – Resistorer og kondensatorer

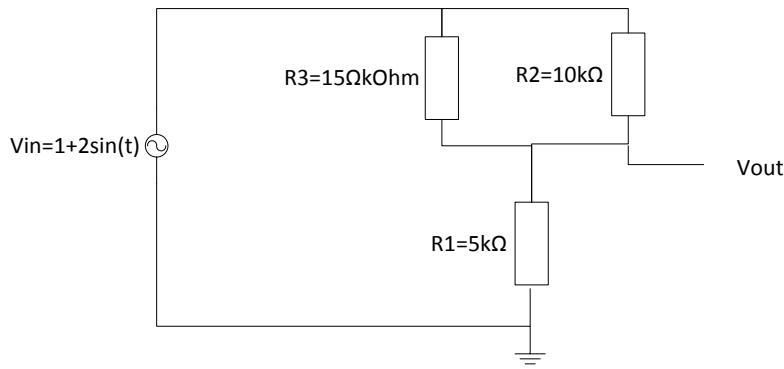

Figur 1

#### 1-a) (vekt 3%)

Hvis  $R_1$ ,  $R_2$  og  $R_3$  skal erstattes med en enkelt motstand  $R_X$ , hvor stor må den være?

Den må erstattes av en motstand  $R_X = (R_2 \parallel R_3) + R_1 = 11\text{k}\Omega$

#### 1-b) (vekt 3%)

Hvor stor er strømmen  $i_1$  gjennom motstanden  $R_1$  i Figur 1?

Beregner først motstanden  $R_2 \parallel R_3 = 6\text{k}\Omega$ . Strømmer blir  $i_1 = 1 + 2\sin(t) / (5\text{k}\Omega + 6\text{k}\Omega)$

#### 1-c) (vekt 5%)

Hvor stor er henholdsvis den minste og den største øyeblikksverdien til  $V_{out}$ ?

Finner først  $V_{out} = R_1 / (R_2 \parallel R_3 + R_1) V_{in}$ . Den største verdien til  $V_{in} = 3\text{V}$ , og da er  $V_{out} = 3 * 5 / 11$

volt=1,36volt, og den minste verdien av Vin er -1 volt, noe som gir  $-1 \cdot 5/11 = -0,46$  volt

### 1-d) (vekt 5%)

Tenk deg nå at motstanden  $R_1$  erstattes av en kondensator  $C=50 \mu F$ . Finn forholdet mellom  $V_{out}$  og  $V_{in}$  som funksjon av  $R_1$ ,  $R_2$  og  $X_C$  (du skal ikke beregne en tallverdi).


Dette blir en spenningsdeler som er gitt av  $V_{out}=X_C/(R_2||R_3+X_C)V_{in}$ , og defor blir  $V_{out}/V_{in}=A=X_C/(R_2||R_3+X_C)$

### 1-e) (vekt 4%)

Mellan hvilke verdier vil  $A=V_{out}/V_{in}$  ligge når frekvensen til  $V_{in}$  varierer fra 0Hz (likespenning) til en svært høy frekvens?

Hvis frekvensen er 0 Hz vil kondensatoren ha uendelig stor impedans slik at  $V_{out}=V_{in}$  og  $A=1$ . Ved svært høy frekvens vil kondensatoren ha svært liten impedans og  $V_{out}$  vil trekkes mot jord, noe som betyr at  $A$  nærmer seg 0

## Oppgave 2 (Vekt 15 %) – Dioder

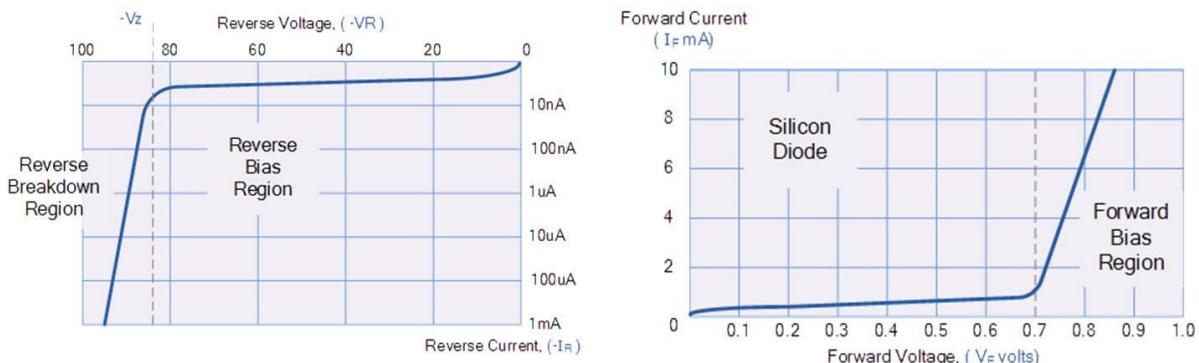


Figur 2: Diodekarakteristikk

### 2-a) (Vekt 5%)

Gitt diodekarakteristikken i figur 2. Finn tilnærmede verdier for diodens resistans for henholdsvis  $V_R=-60$  volt,  $V_F=0,5$  volt og  $V_F=0,8$  volt.

Svaret finnes ved å lese av ved å finne strømmen for de aktuelle spenningene og så beregne  $R=V/I$ .  $V_F=0.8v \Rightarrow I=0.8v/6,2mA = 129\Omega$ ,  $V_F=0.5v \Rightarrow I=0.5v/0.4mA = 1250\Omega$ ,  $V_R=-60V \Rightarrow I=60/5nA = 1,2 \cdot 10^{11} \Omega$

### 2-b) (Vekt 5%)

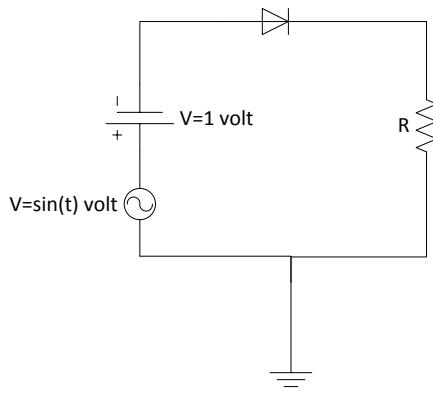


**Figur 3: Diodekrets**

Kretsen i Figur 3 består av en vekselspenningskilde, et batteri, en diode og en motstand. Anta at dioden nå har ideel karakteristikk og at barrierespenningen er 0.7v. Anta at  $R=10\text{k}\Omega$  og beregn hvor stor strømmen gjennom motstanden R er når den sinusformede spenningen  $V=\sin(t)$  er på a) sitt mest positive og b) på sitt mest negative.

- a) På sitt mest positive er spenningen på inngangen til dioden lik 2 volt, og spenningen over R er da  $2-0.7 = 1.3$  volt. Strømmen I blir da  $1.3\text{v}/10\text{k}\Omega = 0.13 \text{ milliAmpere}$
- b) På sitt mest negative er strømmen  $I=0$  fordi spenning på inngangen til dioden er 0 volt

### 2-c) (Vekt 5%) Funksjon til diodekrets

Figur 4 viser en digital krets med to dioder og en bipolar transistor.  $V_a$ ,  $V_b$  og  $V_{out}$  er digitale signaler som enten er 0 volt eller +5 volt, dvs logisk «0» eller «1». Du kan anta at terskelspenningen til transistoren er høyere enn barrierespenningen til diodene. Forklar hvilken boolsk funksjon kretsen utfører. (Hint: Se først på hvilken funksjon transistoren har).

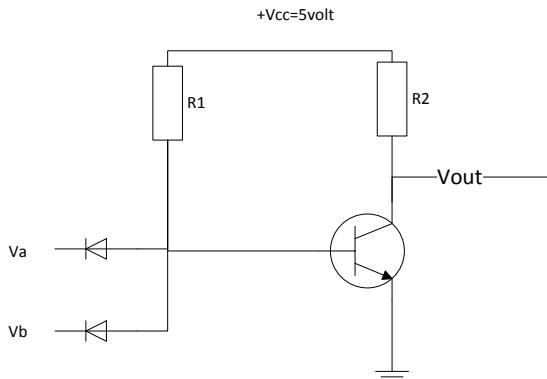


**Figur 4: Digital logikk med bipolar transistor og dioder**

BJT'en fungerer som en inverter. Hvis enten  $V_a$ ,  $V_b$  eller begge er 0 volt vil VB trekkes ned mot 0 og transistoren er avstengt, noe som gjør at  $V_{out}$  er høy. Hvis både  $V_a$  og  $V_b$  er høye vil transistoren være i metning og  $V_{out}$  trekkes ned mot 0. Med andre ord en NAND-port

### Oppgave 3 (Vekt 20 %) – Operasjonsforsterkere

#### 3-a) (Vekt 5%) Opamp-krets

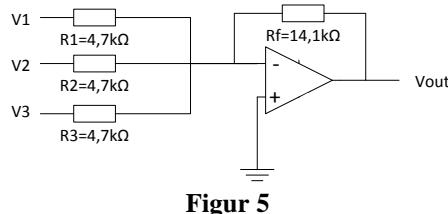

Figur 5


**3a-1)** Hva kalles kretsen Figur 5? **Summasjonsforsterker**

**3a-2)** Hvor stor er forsterkningen?  $A=-R_f/R=14,1/4,7=-3$

**3a-3)** Finn hvor stor  $V_3$  er hvis  $V_1=1\text{ volt}$ ,  $V_2=-2\text{ volt}$  og  $V_{out} = -8\text{ volt}$

$$V_{out} = -3(V_1 + V_2 + V_3) \Rightarrow V_3 = 17/3 \text{ volt}$$

### 3-b) (vekt 5%) Aktive filter

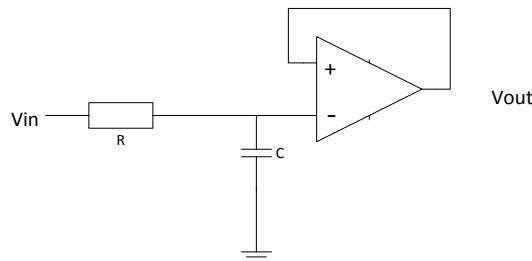


Figur 6: Aktivt filter

**3b-1)** Hva er forskjellen mellom et aktivt og et passivt filter? **Et passivt filter består av kun passive elementer, mens et aktivt består av både aktive og passive elementer**

**3b-2)** Hvis inngangen  $V_{in}$  er en likespenning eller en vekselspannning med lav frekvens, hva slags funksjon har kretsen i Figur 6 da (i tillegg til at den er et filter)? **Det blir en spenningsfølger**

**3b-3)** Hva er  $A$  lik i passområdet for filteret i Figur 6, forutsatt at alle komponentene er idelle? **I passområdet er  $A=1$**

### 3-c) (vekt 5%) Integrator

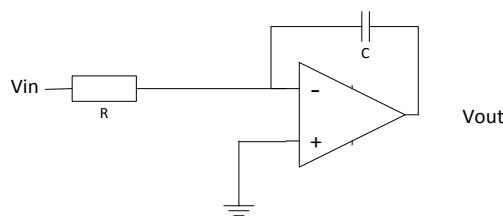

Figur 7: Integrator

Kretsen i Figur 7 kalles for en integrator.

**3c-1)** Skisser utgangssignalet  $V_{out}$  fra integratoren når inngangssignalen  $V_{in}$  er et firkantsignal som er sentrert rundt 0 volt (dvs et balansert signal).

**Utgangssignalet skal bli et trekantsignal sentrert rundt 0 volt**

### 3-d) Avvik fra ideel opamp

Hva skjer med utgangssignalet fra integratoren i forrige oppgave hvis opamp'en ikke lenger er ideel, men har et konstant offset slik at  $V_{out} > 0V$  når  $V_{in}=0V$ ? Begrunn svaret!


**Det vil bygge seg opp et offset på utgangen som etterhvert gjør at den går opp mot maks utspenning**

## Oppgave 4 (Vekt 20 %) – Transistorer

**4-a) (Vekt 5%)**

Gitt transistoren i figur xxx. Internt i transistoren er det brudd enten i base, emitter eller kollektor, og man måler spenningsene på transistorens terminaler til  $V_B=3\text{ volt}$  og  $V_C=9\text{ volt}$  (se figur). Anta at terskelspenningen  $V_{TH}=0.7\text{ volt}$ . Er bruddet i kollektor, base eller emitter? Svaret skal begrunnes!


Bruddet kan enten være i basen eller i emitteren

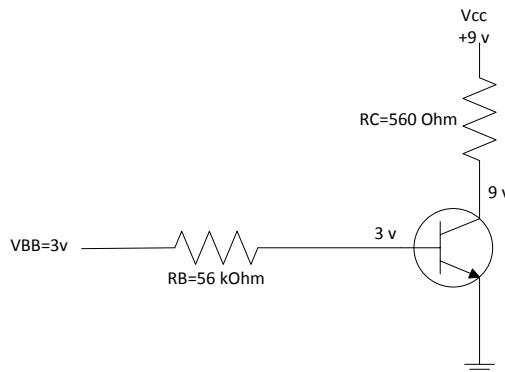

**Figur 8: BJT med feil**

**4-b) (Vekt 2,5%)**

$V_{CC}=25\text{ volt}$

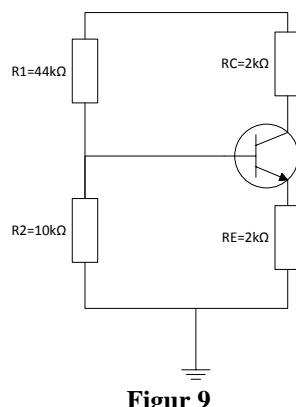

**Figur 9**

Hva er funksjonene til motstandene  $RE$  og  $RC$  i Figur 9? Hva vil skje hvis man fjerner begge motstandene fra kretsen og kobler emitteren direkte til jord og kollektoren direkte til  $V_{CC}$ ?

$RC$  og  $RE$  tilsammen begrenser kollektorstrømmen  $IC$ .  $RE$  hever  $VE$  og dermed  $V_{CE}$  oppover

**4c) Vekt 2,5%**


Hvis  $I_E=4mA$  og  $I_B=10\mu A$ , hvor stor er da  $I_C$  og  $\beta$ ?  $IC=IE-IB=3,99\text{ mA}$  og  $\text{Beta}=IC/IB=399$

**4e) vekt 5%**

Tenk deg nå at motstanden  $R_2$  i Figur 9 er ukjent. Hva er den minste verdien  $R_2$  kan ha for at transistoren ikke skal være i cutoff? Anta at  $V_{TH}=0.7\text{ volt}$

$R_X$  må være så stor at  $R_X/(R_X+44\text{kOhm})*25 > 0.7\text{ volt}$

**4d) Vekt 5%**

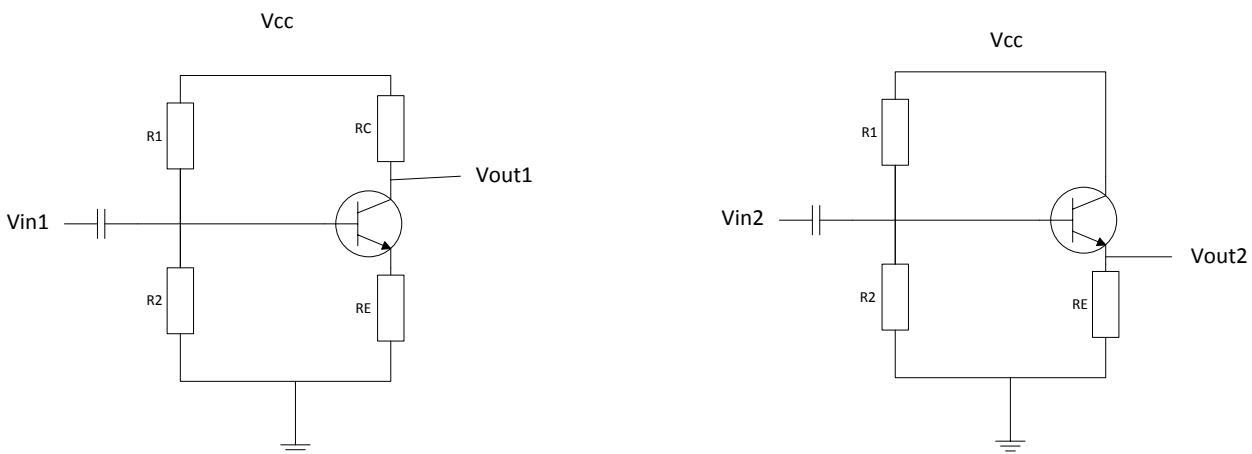

**Figur 10: BJT forsterkerkretser**

Hva er faseforskyvningen mellom  $Vin_1$  og  $Vout_1$ , og mellom  $Vin_2$  og  $Vout_2$  i de to forsterkerkretsene Figur 10? Begrunn svaret!

**Vin<sub>1</sub> og Vout<sub>1</sub> er i motfase, dvs 180 grader, mens Vin<sub>2</sub> og vout<sub>2</sub> er i fase, dvs 0 grader faseforskyvning**

### Oppgave 5 (Vekt 20 %) – Flervalgsoppgave

#### 5-a) Strøm, spenning, impedans

Hvilken påstand er korrekt?

- 1) Summen av spenningene rundt en lukket løkke er lik summen av impedansene rundt den samme løkken
- 2) Summen av impedansene rundt en lukket løkke er frekvensuavhengig
- 3) Summen av strømmene inn mot en node har samme fortegn som spenningen i noden i forhold til jord
- 4) De spiller ingen rolle om man algebraisk summerer spenningene med eller mot klokka rundt en lukket løkke når man bruker KVL
- 5) Kirchhoffs spenningslov gjelder ikke for kretser om inneholder reaktive elementer.

**Riktig svar er 4)**

#### 5-b) Kondensatorer

Hvilken påstand er riktig?

- 1) En kondensator lagrer elektrisk strøm
- 2) En kondensator lagrer elektrisk ladning
- 3) Impedansen til en kondensator er frekvensuavhengig
- 4) Impedansen til en kondensator kalles også for induktiv reaktans
- 5) Det inverse til kapasitiv reaktans kalles for reaktiv impedans

**Riktig svar er 2)**

#### 5-c) DA-konvertere

Hvilken påstand er korrekt?

- 1) Oppløsningen til en DA-konverter kan aldri bli bedre enn oppløsningen til input-signalet

- 2) DA-konvertere trenger alltid et klokkesignal for å fungere
- 3) DA-konvertere benytter en intern AD-konverter for spenningsreferanse
- 4) Digitale signaler kan i motsetning til analoge signaler ha uendelig høy oppløsning
- 5) Operasjonsforsterkere kan ikke benyttes i DA-konvertere

Riktig svar er 1)

#### 5-d) AD-konvertere

Hvilken påstand er korrekt?

- 1) En AD-konverter konverterer en analog strøm til en digital spenning
- 2) Hvis man kobler en DA-konverter på utgangen av en AD-konverter vil oppløsningen til det analoge signalet sett ende-til-ende ikke endres
- 3) AD-konvertere kan konvertere både analoge strømmer og spenninger
- 4) AD-konvertere benyttes ikke i nettbrett
- 5) Høyfrekvent ikke-periodisk støy i det analoge signalet som konverteres vil alltid forplantet seg til det digitale signalet.

Riktig svar er 3)

#### 5-e) Transistorer

Hvilken påstand er korrekt?

- 1) Bipolare transistorer er uavhengige strømkilder
- 2) Bipolare transistorer er uavhengige spenningskilder
- 3) Bipolare transistorer er strømstyrte strømkilder
- 4) Bipolare transistorer er spenningsstyrte spenningskilder
- 5) Alle bipolare transistorer har den strømforsterkningen

Riktig svar er 3)