








UiO • Universitetet i Oslo

INF3400 Del 12 Teori





Passtransistor- og differensiell CMOS logikk




CMOS med transmisjonsporter

     

   
 
Komplementær pass transistor logikk (CPL)






LEAP

 

DPL og EEPL

  


PPL, SRPL og DCVSPG

   


Differensielle kretser

Differensiell split-level:



 


Kaskode nonthreshold logic:

 


Sense-amplifier kretser


Dual rail domino logikk:

   


Sample set differensiell logikk

 


Sample:

 


Set:

 


Enable/disable differensiell logikk

 


Disable:

 


Enable:

 


Latched differensiell logikk

 

Precharge:

 

Evaluate:

 

BiCMOS

