



UiO • Universitetet i Oslo




INF3400 Del 4

**Moderne MOS transistor modell, transient
simulering og enkle utleggsregler**



Introduksjon til utleggsregler

Enkle utleggsregler:

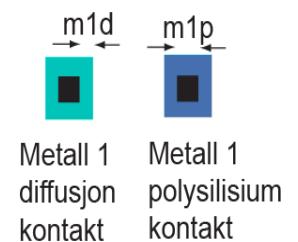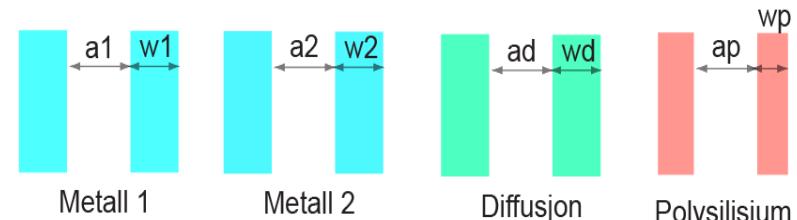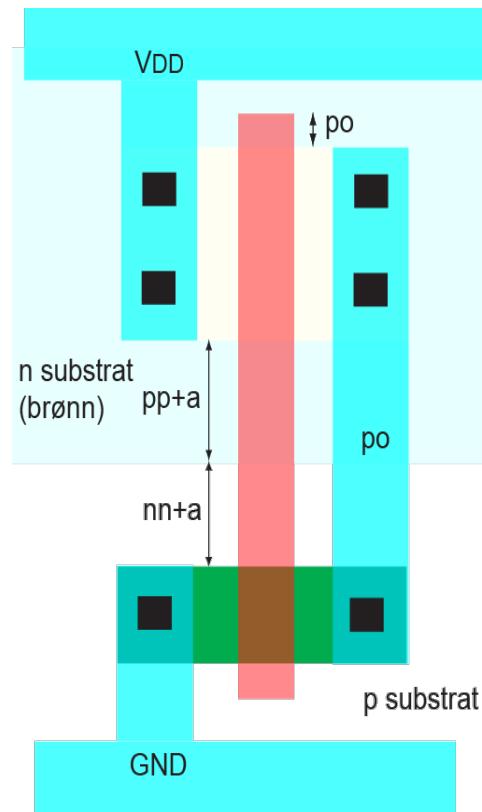

Inverter

Enkle MOS kapasitans modeller

Gatekapasitans:


$$C_g = C_{ox}WL$$

der

$$C_g = C_{permicron}W$$

der

$$C_{permicron} = C_{ox}L$$

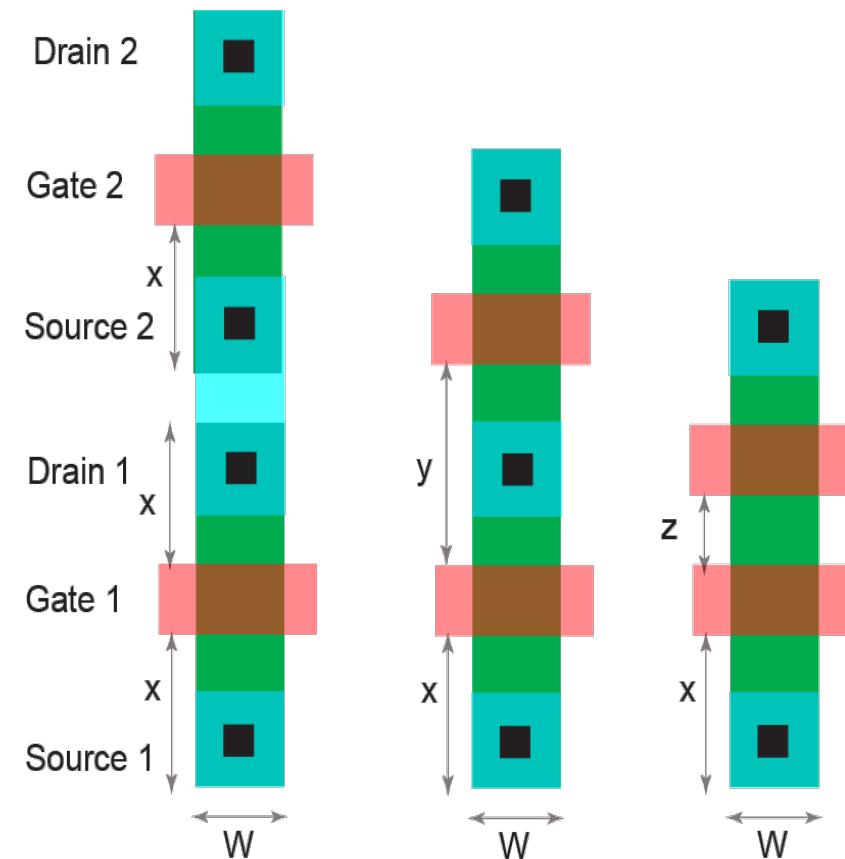

Gatekapasitans detaljer

Ubiasert gatekapasitans:

$$C_0 = C_{ox} WL$$

Operasjonsområde AV:

$$C_{gb} = C_0$$

Overlappskapasitanser (statiske):


$$C_{gs0} = C_{gsol} W$$

Operasjonsområde LINEÆR:

$$C_{gs} = C_{gd} = \frac{C_0}{2}$$

$$C_{gd0} = C_{gdol} W$$

Operasjonsområde METNING:


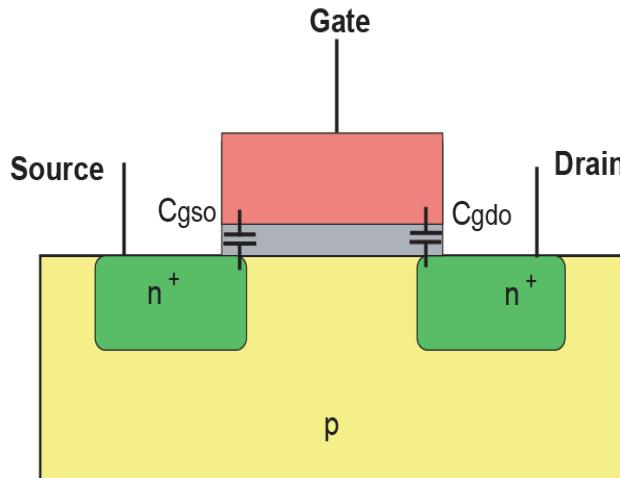


$$C_{gs} = \frac{2C_0}{3}$$

$$C_{gd} = 0$$

Gatekapasitans:
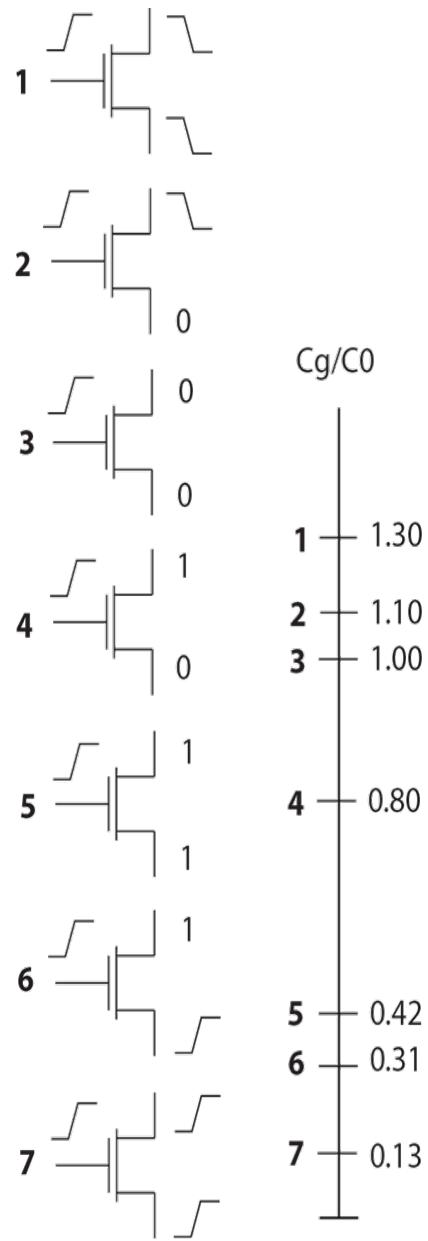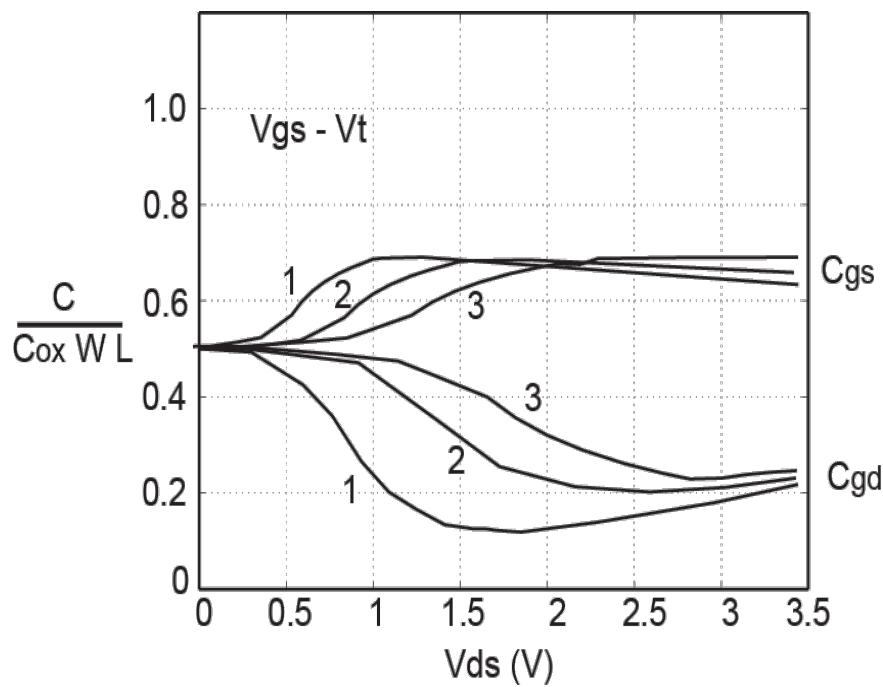
$$C_g = C_{gs} + C_{gd} + C_{gb} \approx C_0$$



Diffusjonskapasitans detaljer

Diffusjonskapasitans source:

$$C_{sb} = AS \cdot C_{jbs} + PS \cdot C_{jbssw}$$

der:



$$AS = W \cdot D$$

$$PS = 2W + 2D$$

$$C_{jbs} = C_j \left(1 + \frac{V_{sb}}{\Psi_0} \right)^{-M_J}$$

$$\Psi_0 = V_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$
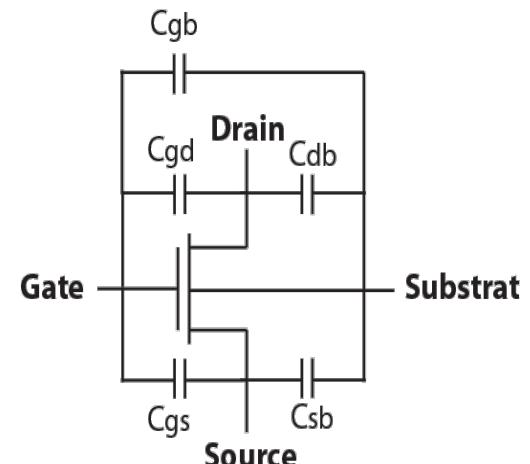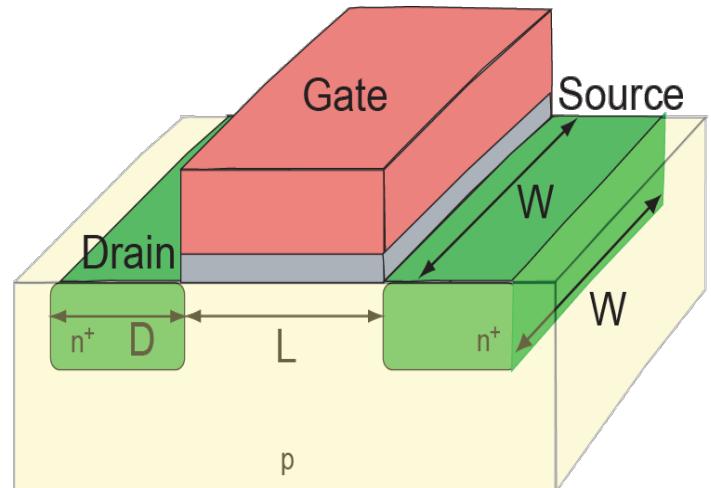
$$C_{jbssw} = C_{JSW} \left(1 + \frac{V_{sb}}{\Psi_0} \right)^{-M_{JSW}}$$







ENKLE RC modeller

Motstand i transistor:


$$\begin{aligned}
 R &= \left(\frac{\partial I_{ds}}{\partial V_{ds}} \right)^{-1} \\
 &\approx (\beta(V_{gs} - V_t))^{-1} \\
 &\approx \frac{1}{\mu C_{ox}} \frac{L}{W} (V_{gs} - V_t)^{-1}
 \end{aligned}$$

$$k = W$$

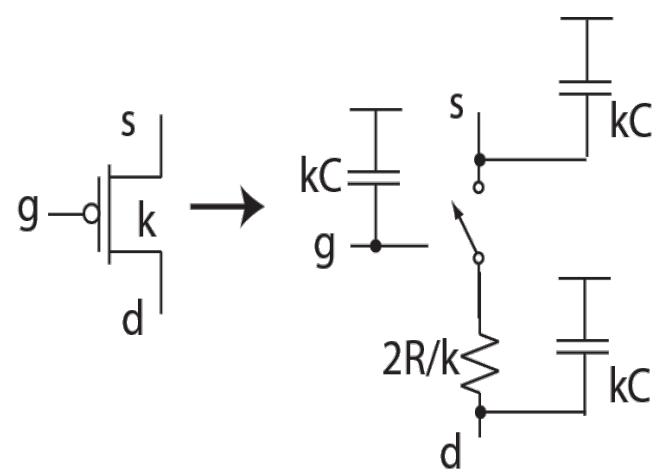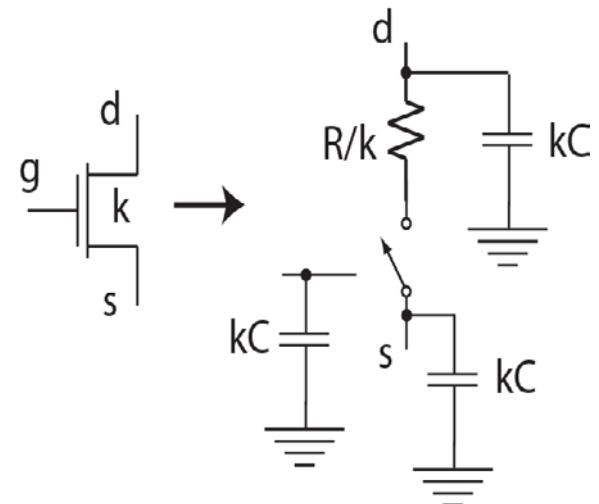

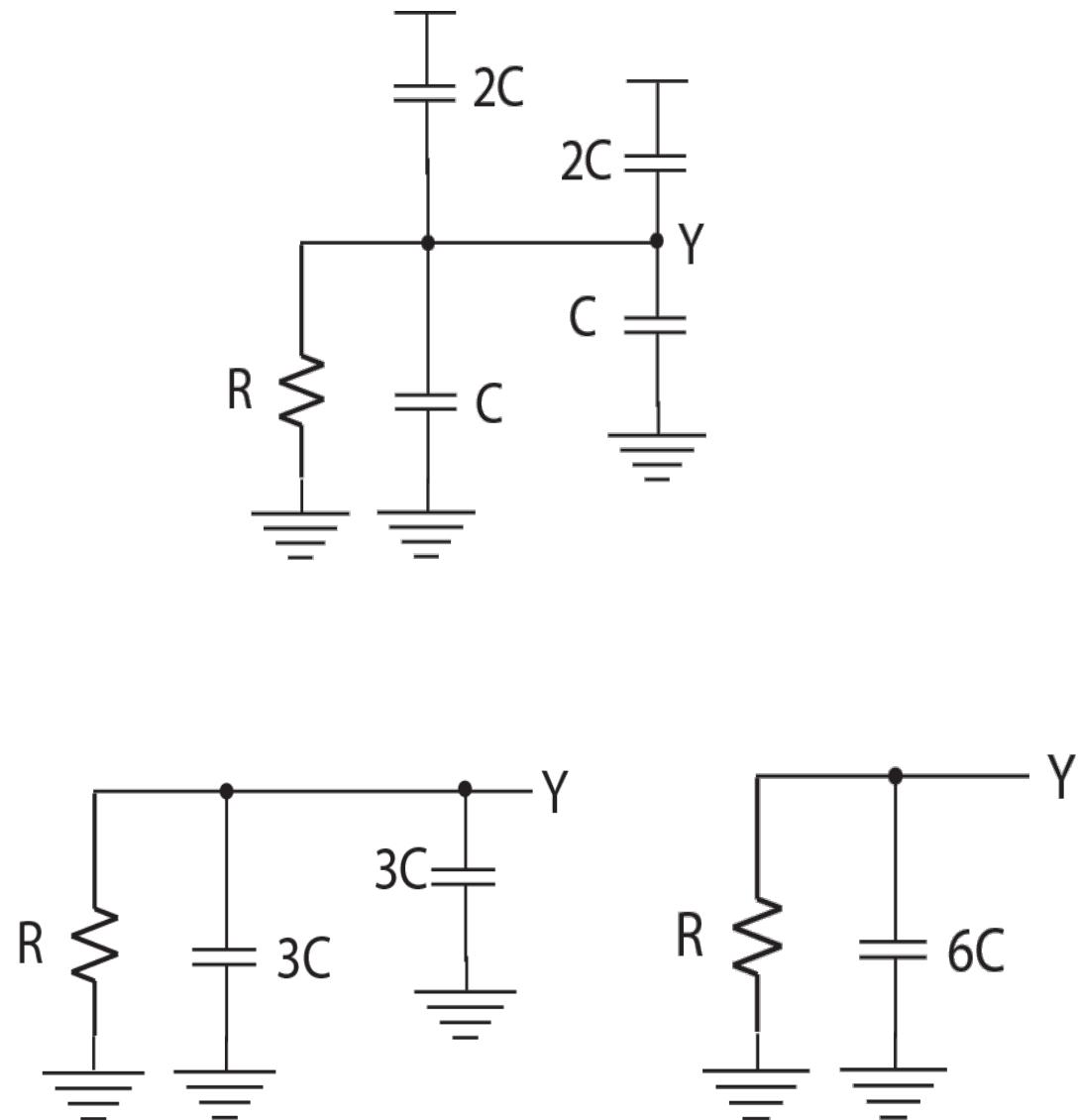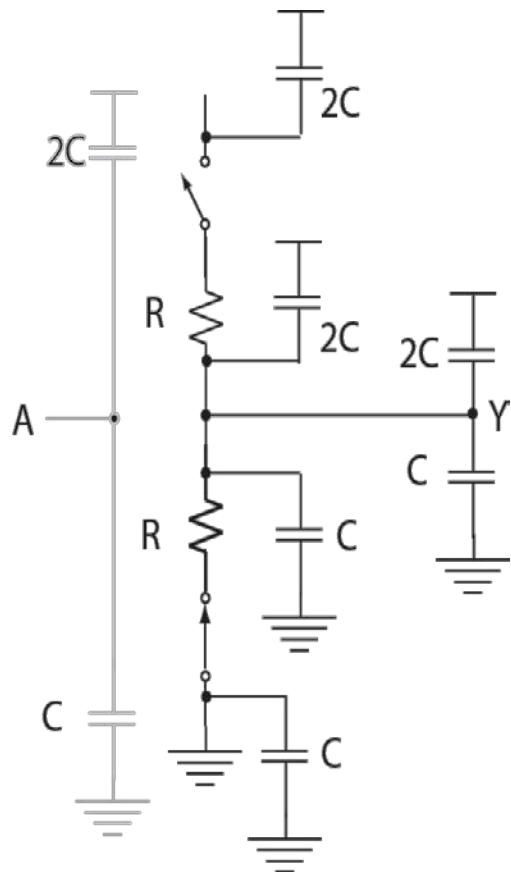


Transmisjonsport:

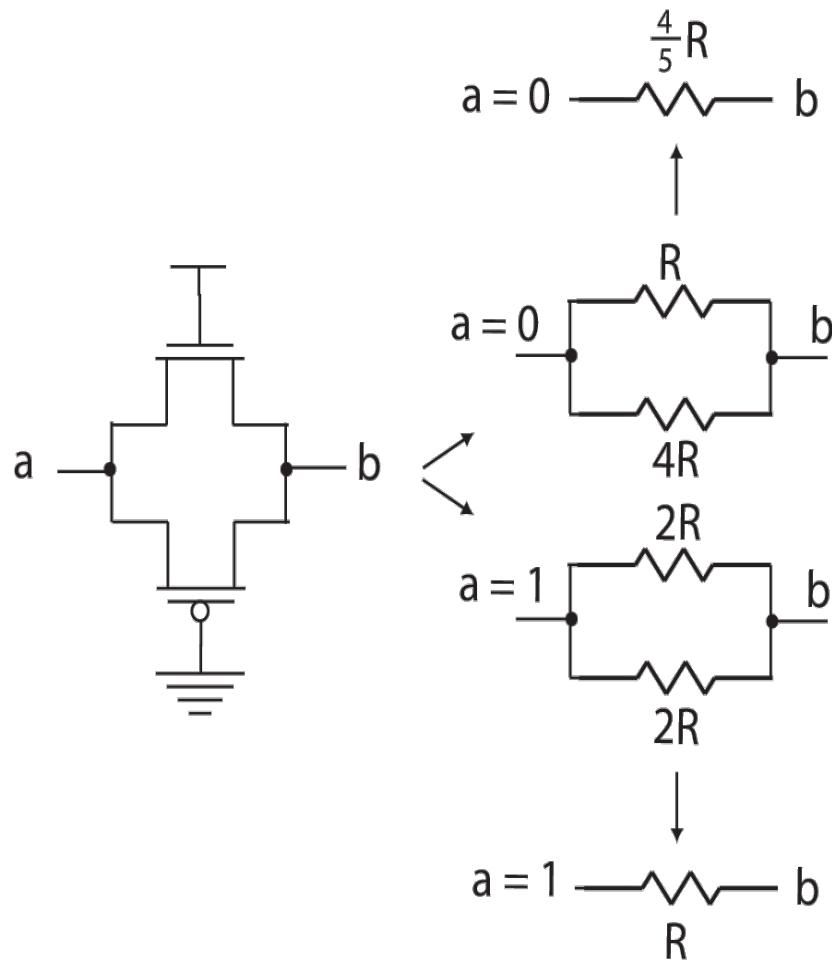

Parallelle motstander:

$$\begin{aligned} R_{\parallel} &= R_1 \parallel R_2 \\ &= \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

RC forsinkelsesmodeller

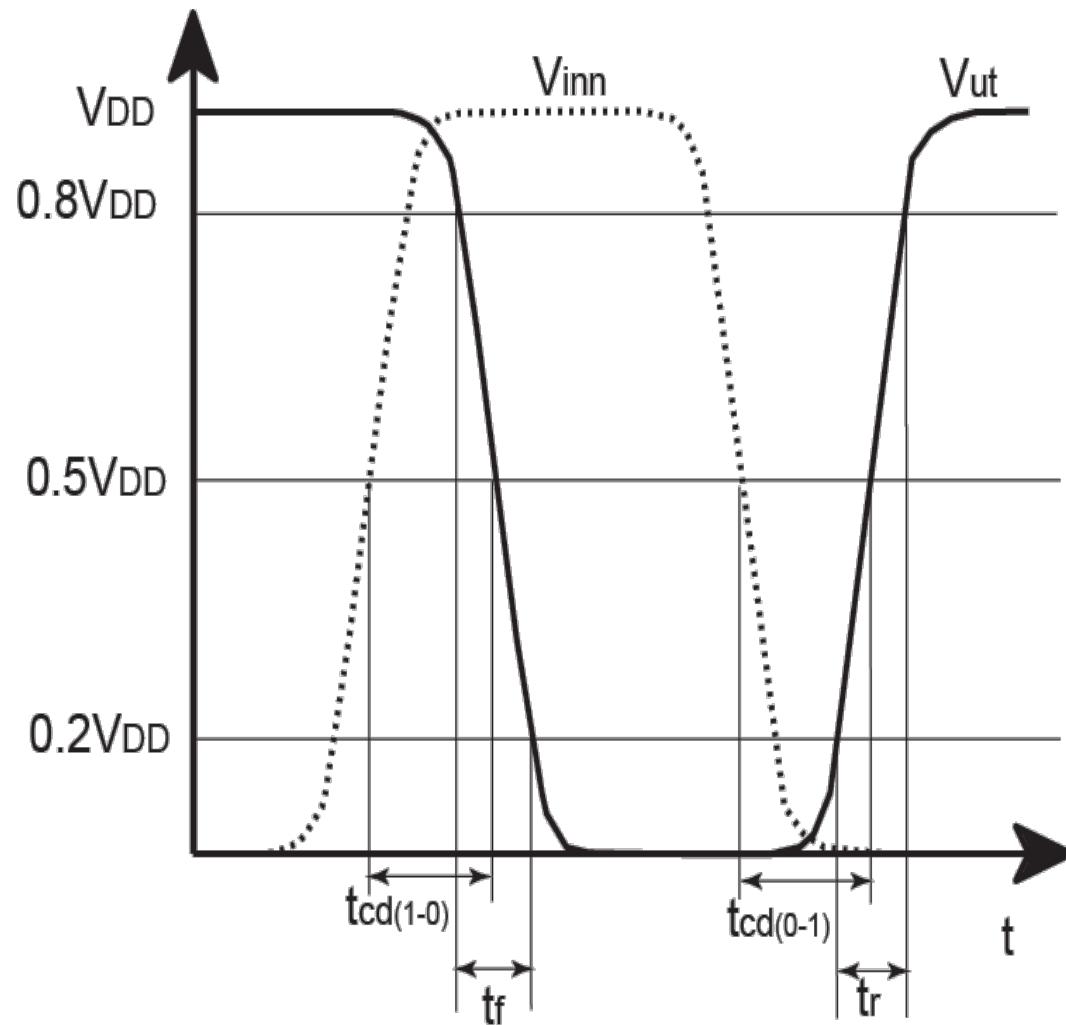


Seriekobling av transistorer:

$$R_{effektiv} = \sum_{i=1}^n \frac{R}{k_i} \quad k = W$$

Parallelkkobling av transistorer:

$$\begin{aligned} R_{effektiv} &= R \parallel R \\ &= \frac{R}{2} \end{aligned}$$


Eksempel NAND3:

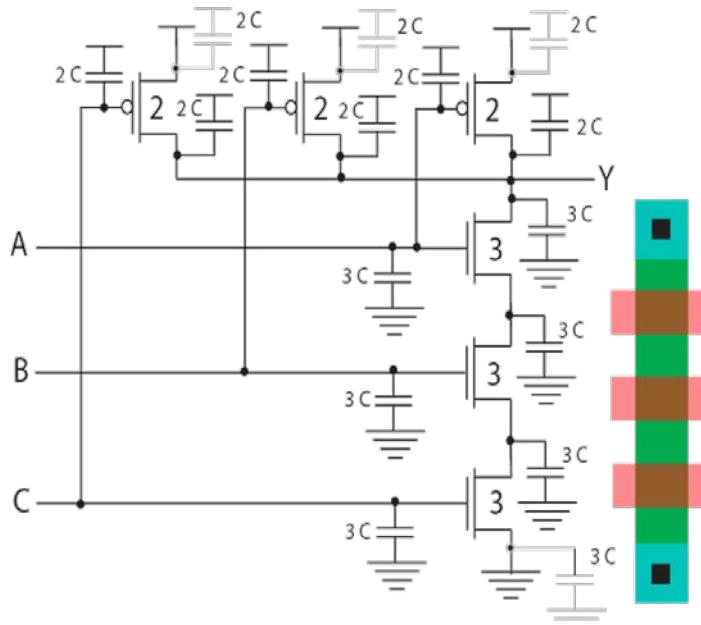


$$\begin{aligned} R_{effektiv} &= \frac{2R}{2} \\ &= R \end{aligned}$$

Transisjon fra 1 til 0:
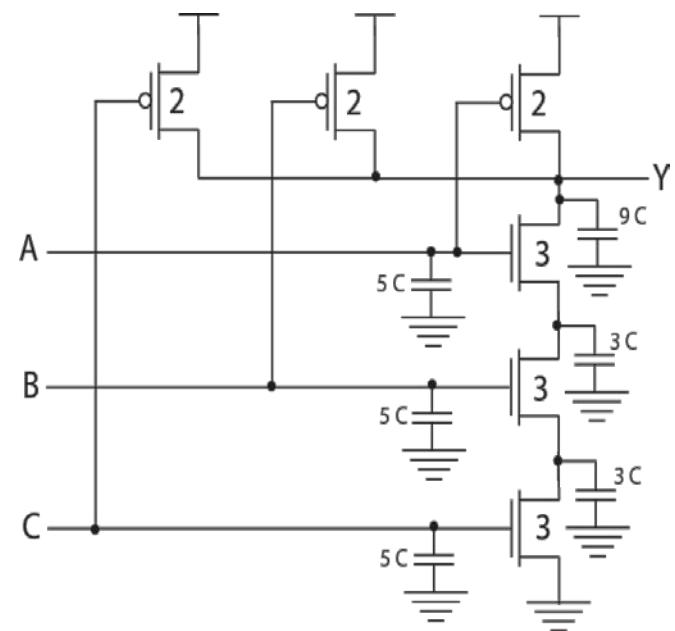
$$\begin{aligned} R_{effektiv} &= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) R \\ &= R \end{aligned}$$



RC modell

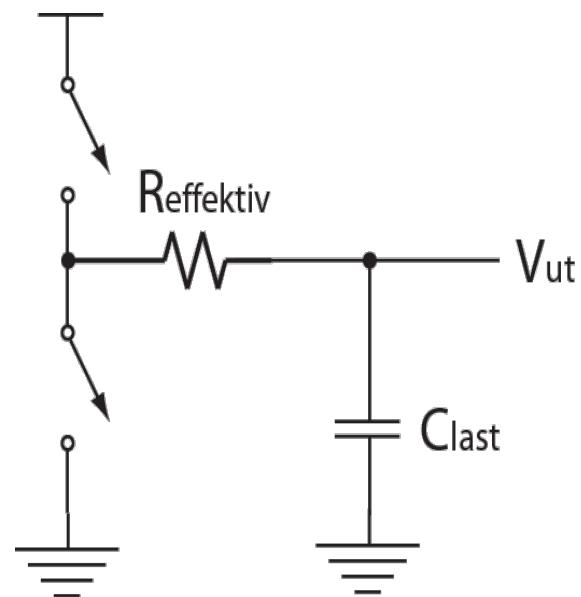

Hastighetsmetning

Hastigheten til ladningsbærere:

$$v = \frac{\mu E_{lat}}{1 + \frac{E_{lat}}{E_{sat}}}$$

der:

$$E_{lat} = \frac{V_{ds}}{L}$$

Transistormodeller:

$$I_{ds} = 0$$

$$I_{ds} = P_c \frac{\beta}{2} (V_{gs} - V_t)^\alpha \frac{V_{ds}}{V_{dsat}} (1 + \lambda V_{ds})$$

$$I_{ds} = P_c \frac{\beta}{2} (V_{gs} - V_t)^\alpha (1 + \lambda V_{ds})$$

AV

LINEÆR

Metningsspenning

METNING

$$V_{dsat} = P_v (V_{gs} - V_t)^{\frac{\alpha}{2}}$$

