

## Dagens temaer

- Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i "Computer Organisation and Architecture"
- Kort repetisjon fra forrige gang
- Kombinatorisk logikk
- Analyse av kretser
- Eksempler på byggeblokker
- Forenkling vha. Karnaugh-diagram

23.01.2006

INF 1070

1

## Boolsk algebra

- Brukes for å beskrive funksjoner i digitale kretser
- Tre grunnleggende funksjoner: AND, OR og NOT
- Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR kan avledes fra AND, OR og NOT
- En Boolsk funksjon kan beskrives enten vha.
  - Sannhetsverditabell eller
  - Funksjonsforskrift
- To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir samme output

23.01.2006

INF 1070

2

## Design og analyse av logiske kretser

- En *kombinatorisk* krets har ingen hukommelse, dvs at output-verdiene kun er avhengig av nåværende input-verdier.
- I en *sekvensiell* krets er output-verdiene avhengige av både nåværende og tidligere input-verdier, mao har den hukommelse
- *Design* er prosessen med å sette sammen mindre blokker til større moduler, mens *analyse* er å finne ut hva en krets gjør.
- For å kontrollere at et design implementerer den ønskede funksjonen må man teste og analysere kretsen etter at den er ferdig.
- Som regel ikke mulig å teste fullstendig


23.01.2006

INF 1070

3
 
## Eksempel: kretsanalyse

**Steg 1:** Sett symboler på utgangen(e) og mellomsignaler, dvs signaler mellom porter:



23.01.2006

INF 1070

4

**Steg 2:** Utled likningene for mellomsignalene og sett inn inngangssignalene:

$$x_1 =$$

$$x_2 =$$

$$x_3 =$$

$$x_4 =$$

$$x_5 =$$


$$x_6 =$$

**Steg 3:** Utled tilslutt uttrykket for utgangssignalet F ved å sette inn verdiene for  $x_4$ ,  $x_5$  og  $x_6$  som funksjon av inngangssignalene a, b og c

$$F = x_4 + x_5 + x_6 =$$
 
## Krettsdesign

- Vanligvis brukes bare NAND eller bare NOR-porter for å implementere boolske funksjoner.
- NAND (og NOR) funksjonen er universell: Den kan implementere enhver boolsk funksjon.
- Bruker følgende regler:  
de Morgans teorem  $(ab)' = a' + b'$   
 $(a')' = a$




• Trenger ofte større byggeblokker enn bare AND, OR og NOT-porter (eller NAND/NOR) når man designer kretser.

• Mange mye brukte moduler har egne navn:

- Multiplexer
- Dekoder
- Enkoder
- Adder
- Latch (1-bits minnekrets)
- Flip-flop (1-bits minnekrets)
- Skiftregister (Fler-bits minnekrets)
 
## Multiplexer

- **Multiplexeren** sender ett av mange input-signal ut på en output-linje.
  - Hvilken inputlinje som velges bestemmes av **select**-signalene
  - Antall input-linjer er alltid en potens av 2




- Select-linjene er innsignaler, og utgangssignalet lik ett av de fire inngangssignalene:

S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	F
0	0	a <sub>0</sub>
0	1	a <sub>1</sub>
1	0	a <sub>2</sub>
1	1	a <sub>3</sub>

- Kan designes f.eks slik:

 
## Demultiplekser

- **Demultiplekseren** gjør det motsatte av multiplekseren og sender ett input-signal ut på en av mange output-linjer.
  - Hvilken outputlinje som velges bestemmes av **select**-signalene
  - Antall output-linjer er alltid en potens av 2


 
## Dekoder

- En **dekoder** setter én av 2<sup>n</sup> outputlinjer til 1, avhengig av input-verdien på n input-linjer (konverterer fra 2-talls- til 1-tallssystemet)




- Sannhetsverditabellen for en dekodeer er som følger

d <sub>1</sub>	d <sub>0</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Dekoderen kan implementeres slik:
 
## Enkoder

- En **enkoder** utfører motsatt operasjon av en dekode og setter  $2^n$  outputsignaler som funksjon av verdien på  $n$  inputsignaler



2005


23.01.2006

INF 1070

13
 
## Karnaughdiagram

- Spesiell sannhetsverdi-tabell som brukes til å forenkle Booleske funksjoner
- Tabellen tegnes som et rutenett med  $2^n$  ruter for en funksjon med  $n$  variable
- Langs sidene merkes de ruter hvor hver variabel er '1' (ikke-invertert) og '0' (invertert).
- Eksempel: Karnaughdiagram for funksjon med 2 variable 'a' og 'b'




2005

23.01.2006

INF 1070

14
 
## Karnaughdiagram for funksjon med 3 variable




2005

23.01.2006

INF 1070

15
 
## Karnaughdiagram for funksjon med 4 variable



2005

23.01.2006

INF 1070

16



## Forenkling av funksjoner

- **Steg 1:** Tegn Karnaugh-diagram av riktig størrelse
- **Steg 2:** Sett et '1' i de rutene der for hvor funksjonen er '1', og '0' ellers
- Eksempel: Karnaugh-diagram for funksjonen  $F=ab + ac + abc$

2005

23.01.2006

INF 1070

17



## Forenkling av funksjoner (forts.)


- **Steg 3:** Kombinér naboruter med '1' til så store som mulig rektangler med 1, 2, 4, 8 osv ruter. Ruter med '1' kan godt deles av flere rektangler for å få dem så store som mulig. Kanter/hjørner er naboer med andre kanter/hjørner
- Eksempel:  $F=ab + ac + abc$

2005

23.01.2006

INF 1070

18

 

## Forenkling av funksjoner (forts.)


- **Steg 4:** For hvert rektangel fra steg 3, finn ut hvilke variable som **ikke** skifter verdi innen rektangelet
- **Steg 5:** De variablene som ikke endrer verdi innenfor et rektangel AND'es sammen og utgjør et ledd i den forenklete funksjonen

2005

23.01.2006

INF 1070

19

 


Eksempel: Forenklet funksjonen  $F=xyz + x'y'z + xzw + xy'zw'$

2005

23.01.2006


INF 1070

20

 
 
## Merknader til Karnaughdiagram (1)

- Karnaugh-diagram brukes sjelden for funksjoner med 5 eller mer variable



## Merknader til Karnaughdiagram (2)

- Hvor man plasserer variabelnavnene er det samme, bare man får listet opp alle mulige kombinasjoner

