

UiO : **Institutt for informatikk**

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

INF1400

Sekvensiell logikk del 2



Læringsutbytte

- Kunnskapsmål:
 - Kunnskap om hva sekvensiell logikk er
 - Kunnskap om hva klokking strategier
 - Kunnskap om register
- Ferdighetsmål:
 - Kunne forstå de ulike klokkestrategiene
 - Kunne argumentere for design basert på portforsinkelse og logisk dybde
- Generelle kompetansemål:
 - Kunne redegjøre for behovet av register

Oppsummering hittil

- Låsekretser (latch'er)
 - SR latch med NOR-porter
 - S'R' latch med NAND-porter
 - D-latch
- Flip-flop
 - Master-slave D-flip-flop
 - JK flip-flop
 - T-flip-flop

Flip-flop karakteristiske tabeller

| <i>J</i> | <i>K</i> | <i>Q(t+1)</i> | |
|----------|----------|---------------|-------|
| 0 | 0 | <i>Q(t)</i> | |
| 0 | 1 | 0 | Reset |
| 1 | 0 | 1 | Set |
| 1 | 1 | <i>Q(t)'</i> | |

JK Flip-flop

| <i>S</i> | <i>R</i> | <i>Q(t+1)</i> | |
|----------|----------|---------------|--------------|
| 0 | 0 | <i>Q(t)</i> | |
| 0 | 1 | 0 | Reset |
| 1 | 0 | 1 | Set |
| 1 | 1 | ? | Uforutsigbar |

SR Flip-flop

| <i>D</i> | <i>Q(t+1)</i> | |
|----------|---------------|-------|
| 0 | 0 | Reset |
| 1 | 1 | Set |

D Flip-flop



| <i>T</i> | <i>Q(t+1)</i> |
|----------|---------------|
| 0 | <i>Q(t)</i> |
| 1 | <i>Q(t)'</i> |

T Flip-flop

- I *synkron* sekvensielle kretser skjer endringen(e) i output
- I *asynkron* sekvensielle kretser skjer endringen(e) i output
- Nesten alle kretser er synkron.
- Et klokkesignal er et digitalt signal som veksler mellom '0' og '1' med fast takt.

- Den omvendte av klokkeperioden kalles (klokke)frekvensen, altså
- Ønsker så høy klokkefrekvens som mulig, fordi hver enkelt operasjon da bruker så kort tid som mulig.
- Maksimal klokkefrekvens bestemmes av flere faktorer, blant annet:
- NB: Hastighet er ikke direkte proporsjonal med klokkefrekvens.


Portforsinkelse / tidsforsinkelse

  


Logisk dybde

- Logisk dybde: Antall porter et signal passerer fra inngang til utgang.
- Ved å redusere logisk dybde reduseres forsinkelsen gjennom kretsen.

Eksempel:

 


 - Internt i en CPU trengs en fleksibel type lagercelle som kan lagre et bit.



- Som regel trenger man å lagre hele byte, halvord eller ord, og gjøre samme operasjon på alle bitene.
- Load-signalet bestemmer om ny verdi skal lastes inn eller ikke.
- Ved å sette sammen 1-bits celler i parallell, får man et register.
- Hvis man i tillegg kan laste data over i nabocellen, kalles det et skiftregister.

Shiftregister - enkel


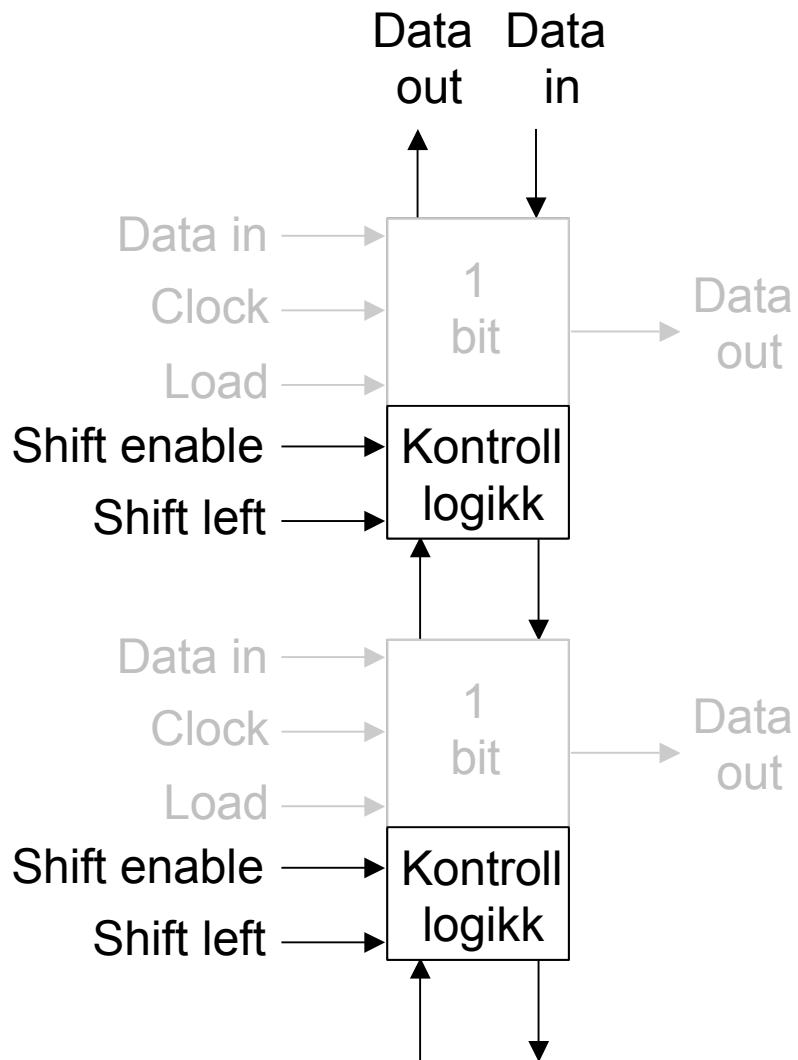


| Load | Shift Enable | Shift Left | |
|------|--------------|------------|---------------------|
| '0' | 'X' | 'X' | Ingen endring |
| '1' | '0' | 'X' | Data out := Data in |
| '1' | '1' | '0' | Shift right |
| '1' | '1' | '1' | Shift left |


System (klokket)

De fleste VLSI systemer er en kombinasjon av:

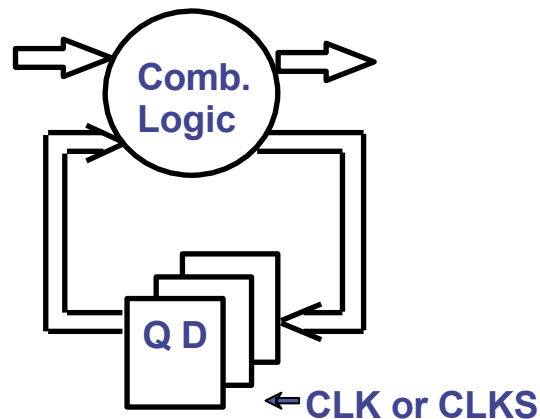 - (a) Pipeline
- (b) tilstandsmaskiner (FSM)



1-fase klokking

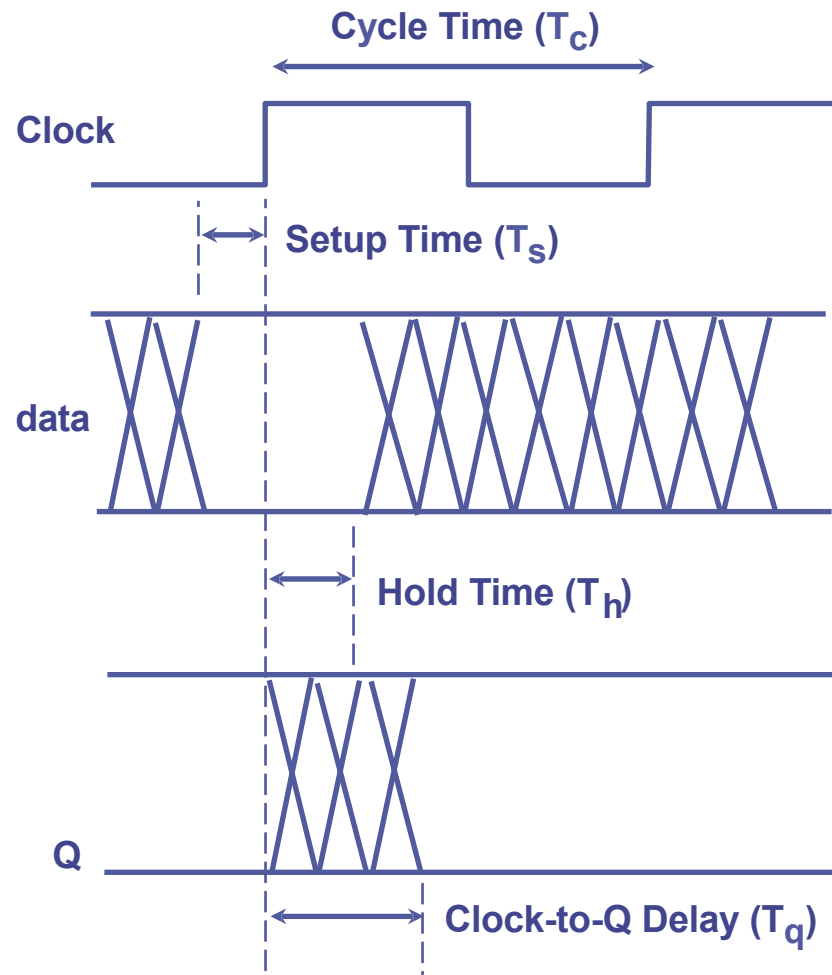



T_c = klokkeperioden

T_s = tiden før klokkeflanken hvor inngangen må være stabil og tilgjengelig



T_h = tiden etter klokkeflanken hvor inngangssignalet må fortsatt være stabil

T_q = tiden det tar fra klokkeflanken til utgangen er klar

1-fase klokking eksempel

  


System timing

 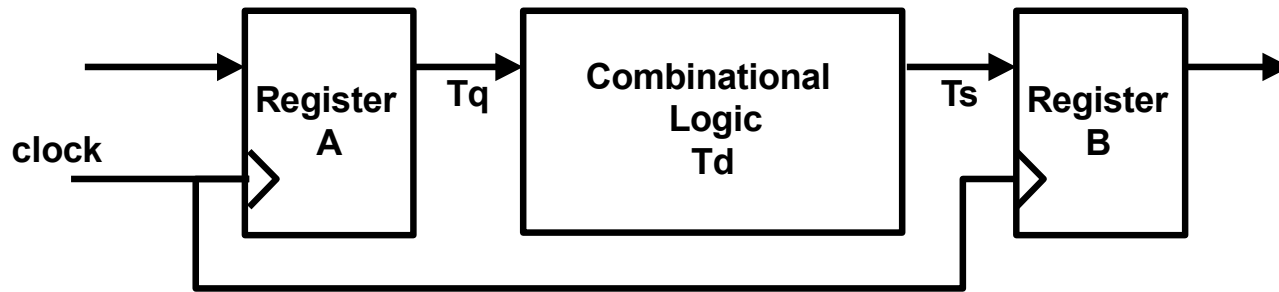



$$T_c > T_q + T_d + T_s$$

System timing (alternativ)

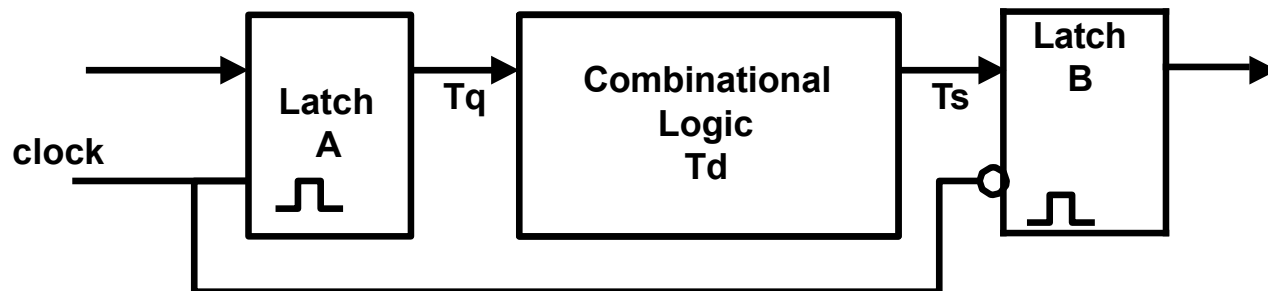Alternativt, kan man bruke latcher som lagrings element for å spare plass



System timing

 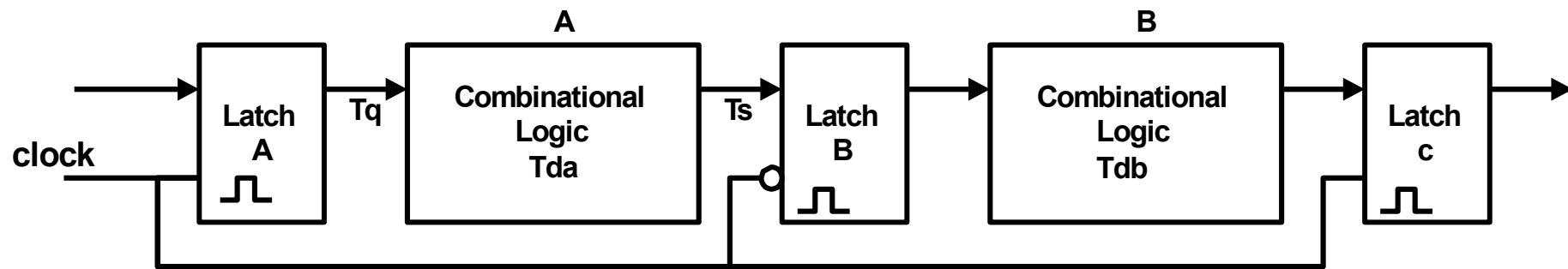



$$T_{c1} > T_{qa} + T_{da} + T_{sb} \quad T_{co} > T_{qb} + T_{db} + T_{sc}$$

If $T_c = T_{c1} + T_{co}$ and $T_{c1} = T_{co}$, $T_{qa} = T_{qb}$,





$T_{sb} = T_{sc}$

\Rightarrow The limit is $T_c = T_{da} + T_{db} + 2(T_q + T_s)$

Klokke latch i CMOS

 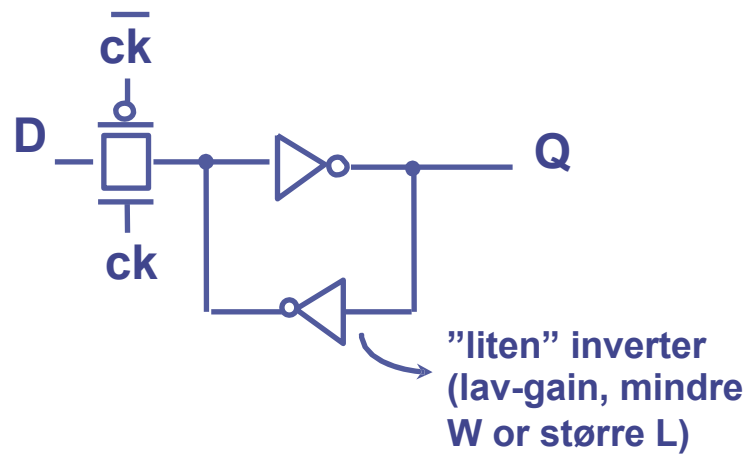

Typisk utlegg for latch

    

Tilstandsmaskin - Teller

- Synkron 3-bits teller har en modus signal M
 - $M = 0$, teller oppover i binær sekvens
 - $M = 1$, teller oppover i Gray Code sekvens

Binært: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

Gray: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100

Et utvalg inputkombinasjoner

| Input M | Nåværende tilstand | Neste tilstand |
|---------|--------------------|----------------|
| 0 | 000 | 001 |
| 0 | 001 | 010 |
| 1 | 010 | 110 |
| 1 | 110 | 111 |
| 1 | 111 | 101 |
| 0 | 101 | 110 |
| 0 | 110 | 111 |

Tilstandsdiagram