

INF1400 – Kap4rest

Kombinatorisk Logikk

Hovedpunkter

- Komparator
 - Dekoder/enkoder
 - MUX/DEMUX
 - Kombinert adder/subtraktor
 - ALU
 - FIFO
 - Stack
 - En minimal RISC - CPU

Komparator

Komparator – sammenligner to tall A og B

- 3 utganger: $A=B$, $A>B$ og $A<B$

Eksempel: 4-bits komparator

Utgang $A=B$

Slår til hvis $A_0=B_0$ og $A_1=B_1$ og $A_2=B_2$ og $A_3=B_3$

Kan skrives: $(A_0 \oplus B_0)' (A_1 \oplus B_1)' (A_2 \oplus B_2)' (A_3 \oplus B_3)'$

Komparator - eksempel

Utgang $A > B$ slår til hvis:

$(A_3 > B_3)$ eller

$(A_2 > B_2 \text{ og } A_3 = B_3)$ eller

$(A_1 > B_1 \text{ og } A_2 = B_2 \text{ og } A_3 = B_3)$ eller

$(A_0 > B_0 \text{ og } A_1 = B_1 \text{ og } A_2 = B_2 \text{ og } A_3 = B_3)$

Kan skrives:

$$(A_3 B_3 \text{ '}) + (A_2 B_2 \text{ '}) (A_3 \oplus B_3) \text{ '} + (A_1 B_1 \text{ '}) (A_2 \oplus B_2) \text{ '} (A_3 \oplus B_3) \text{ '} + \\ (A_0 B_0 \text{ '}) (A_1 \oplus B_1) \text{ '} (A_2 \oplus B_2) \text{ '} (A_3 \oplus B_3) \text{ '}$$

Komparator - eksempel

Utgang $A < B$ slår til hvis:

$(A_3 < B_3)$ eller

$(A_2 < B_2 \text{ og } A_3 = B_3)$ eller


$(A_1 < B_1 \text{ og } A_2 = B_2 \text{ og } A_3 = B_3)$ eller

$(A_0 < B_0 \text{ og } A_1 = B_1 \text{ og } A_2 = B_2 \text{ og } A_3 = B_3)$

Kan skrives:

$$(A_3 \overset{\vee}{\neg} B_3) + (A_2 \overset{\vee}{\neg} B_2) (A_3 \oplus B_3) \overset{\vee}{\neg} + (A_1 \overset{\vee}{\neg} B_1) (A_2 \oplus B_2) \overset{\vee}{\neg} (A_3 \oplus B_3) \overset{\vee}{\neg} + \\ (A_0 \overset{\vee}{\neg} B_0) (A_1 \oplus B_1) \overset{\vee}{\neg} (A_2 \oplus B_2) \overset{\vee}{\neg} (A_3 \oplus B_3) \overset{\vee}{\neg}$$


Komparator - eksempel

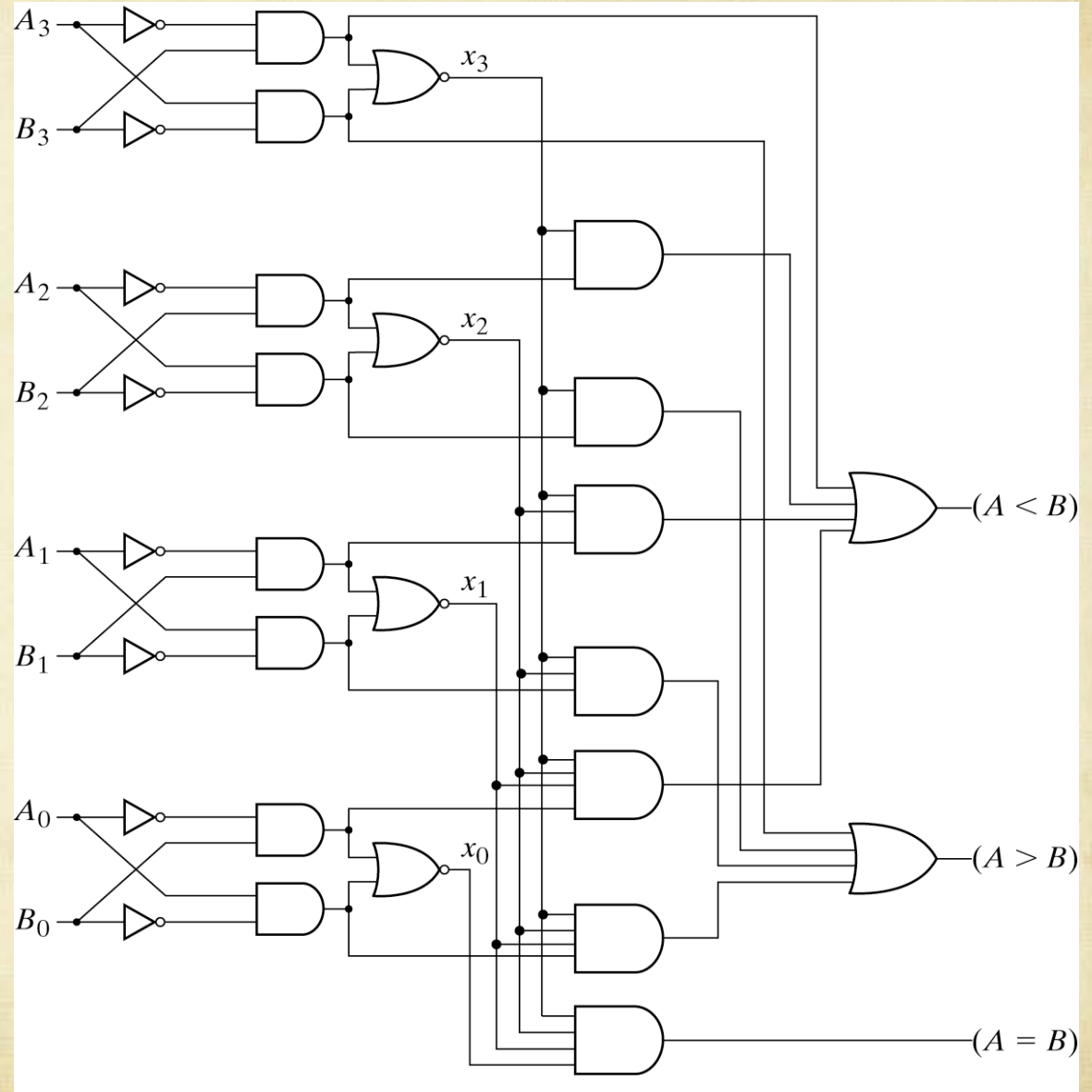

Dekoder

Dekoder - tar inn et binært ord, gir ut alle mintermer

Eksempel: 3bit inn / 8bit ut

 


Dekoder - varianter

Enable input: Enable **aktiv** - normal operasjon.

Enable **inaktiv** - alle utganger **disabled**

NAND logikk: Inverterte utganger

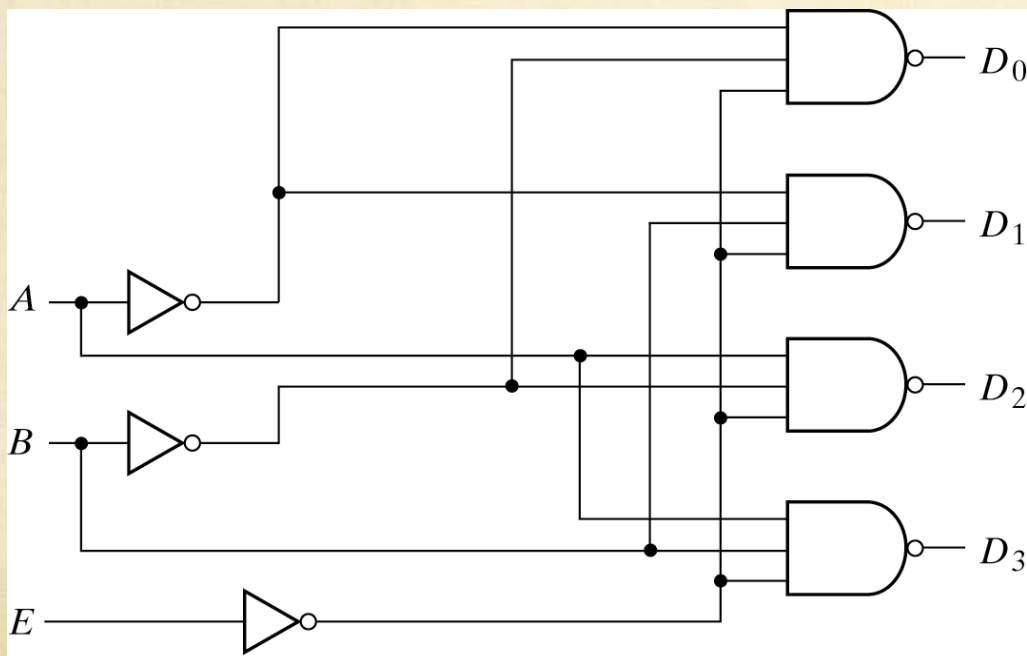


<i>E</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃
1	<i>X</i>	<i>X</i>	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

Eksempel

Aktiv "lav" enable inngang

Dekoder - parallellkobling

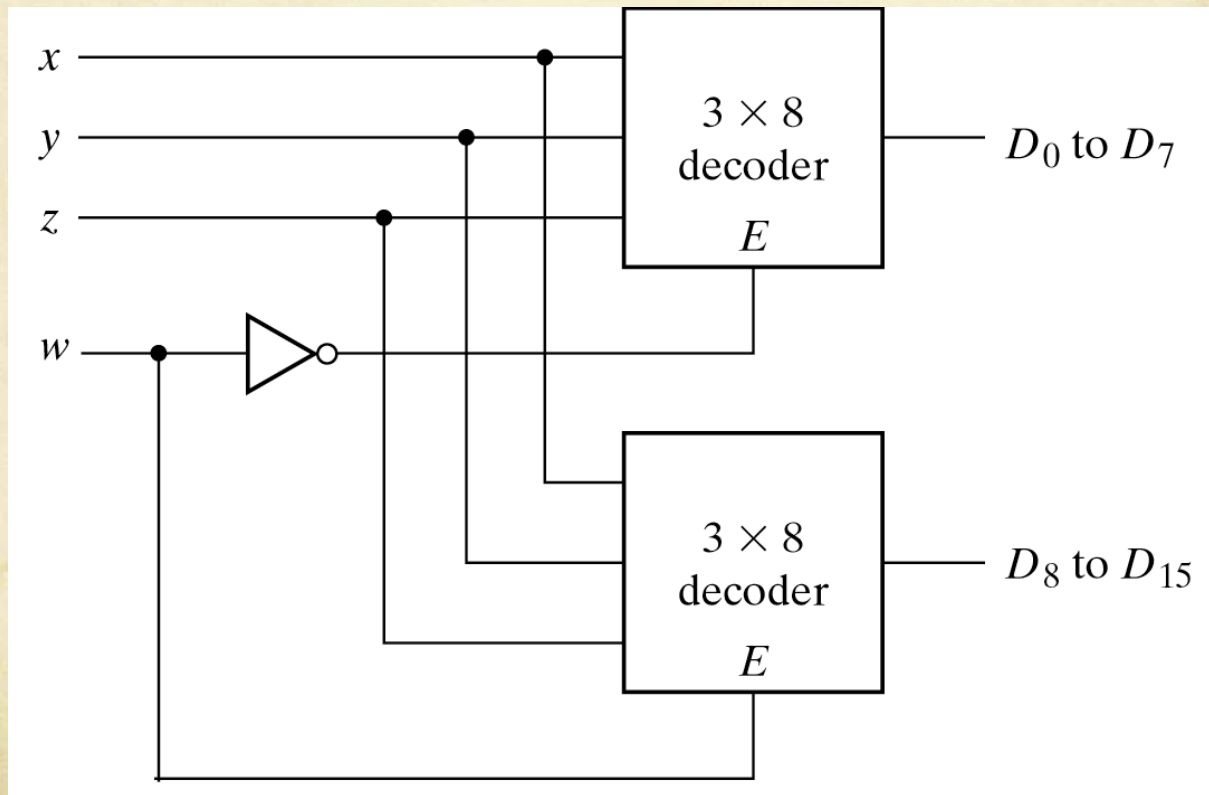
Eksempel: Lager en 4x16 dekodeer fra 2stk 3x8 dekodeere med enable innganger



Dekoder – generering av logiske funksjoner

Dekoder - elektrisk sannhetstabell. Kan generere generelle logiske funksjoner direkte fra mintermene på utgangen

Eksempel:
Fulladder

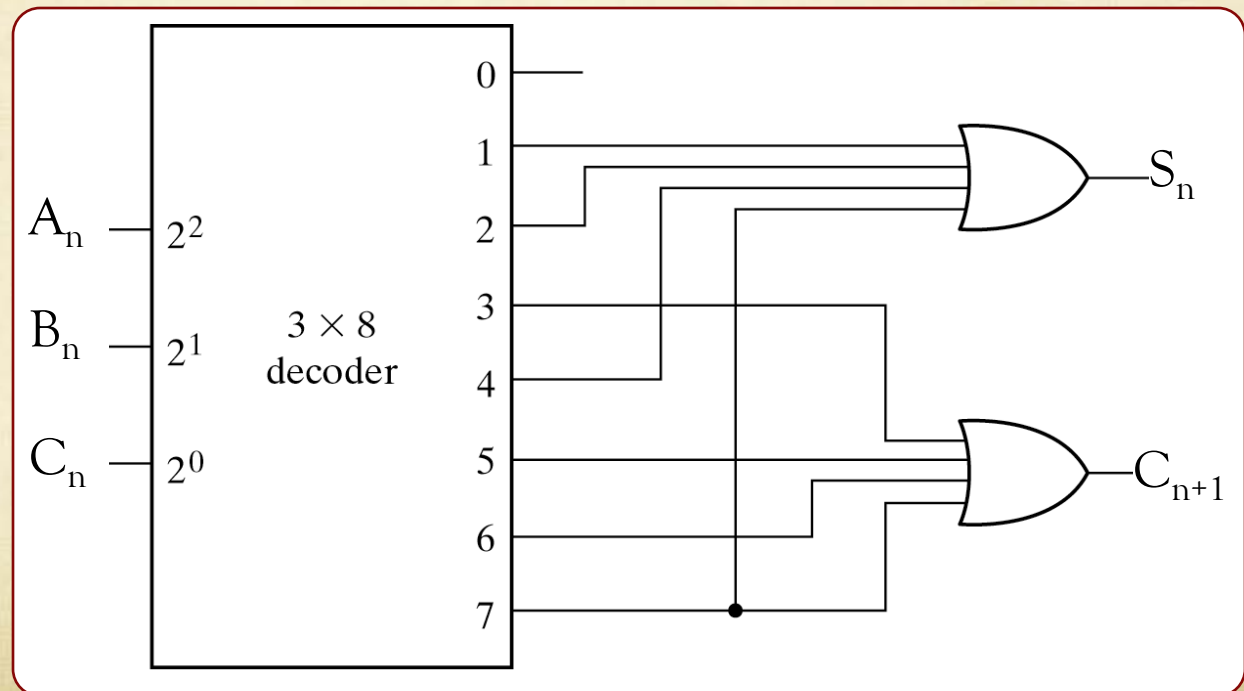

Enkoder

Enkoder - motsatt av dekode

Eksempel: 8x3 enkoder

Innganger								Utganger		
D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	x	y	z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

$$x = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$$

$$y = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$$

$$z = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$$

Antar at det ikke eksisterer
andre inngangskombinasjoner


Enkoder

Eksempel

$$x = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$$

$$y = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$$

$$z = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$$

 

Prioritets-enkoder

Problem i enkodere: Hva hvis man får flere "1"ere inn samtidig?

Løsning: Prioritets-enkoder


Hvis flere "1"ere inn -
ser kun på inngang
med høyst indeks
(prioritet)

Eksempel: 8x3
prioritets-enkoder

Innganger								Utganger		
D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	x	y	z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
x	x	1	0	0	0	0	0	0	1	0
x	x	x	1	0	0	0	0	0	1	1
x	x	x	x	1	0	0	0	1	0	0
x	x	x	x	x	1	0	0	1	0	1
x	x	x	x	x	x	1	0	1	1	0
x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1

Prioritets-enkoder

 Eksempel: 4x2 prioritets-enkoder med "valid"
utgang




"V" signaliserer at minst en inngang er "1"

Multiplekser


Multiplekser (MUX) – velger hvilke innganger som slippes ut

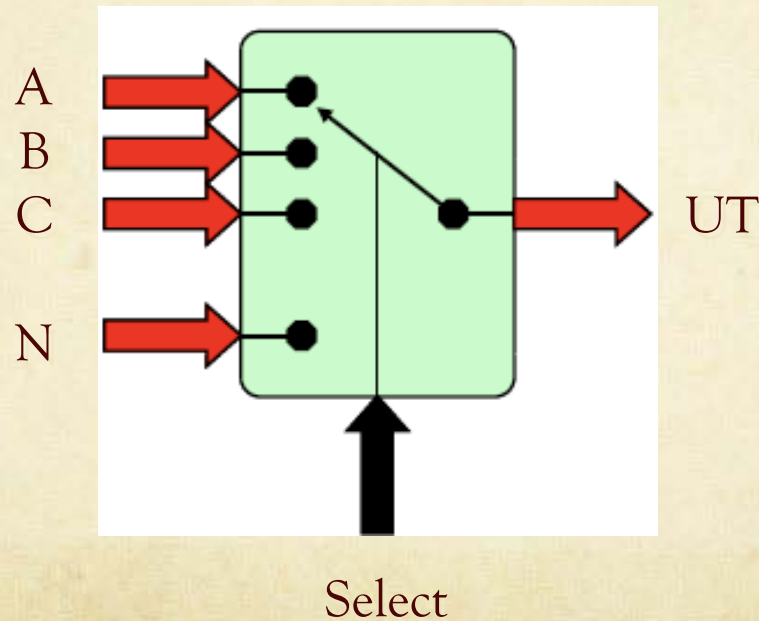Hver inngang kan bestå av ett eller flere bit




MUX

Eksempel: 2-1 MUX

 


Implementasjon

 

Symbol

MUX

 


s_1	s_0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

(b) Function table


MUX

Eksempel: 2-
1 MUX

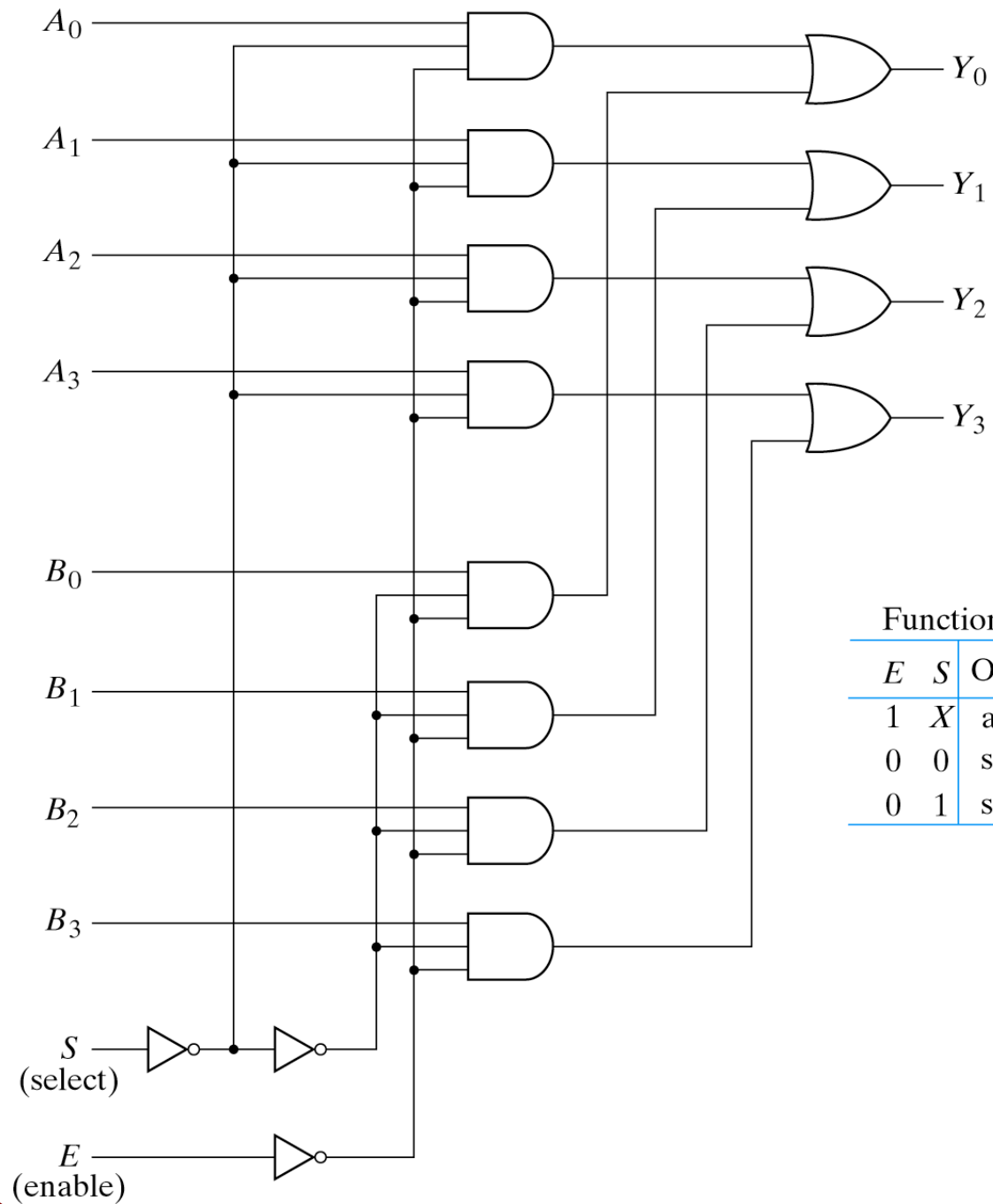

Demultiplexer

Demultiplexer - motsatt av multiplexer

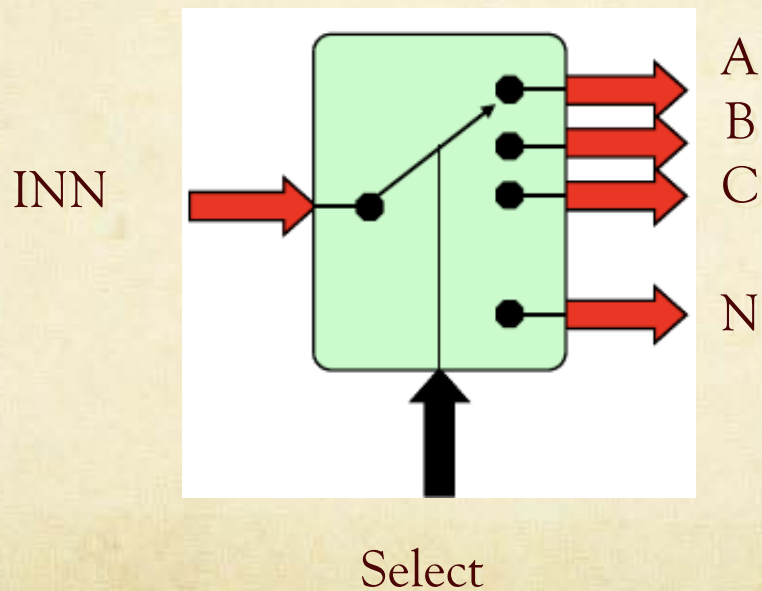

ALU

ALU -
Arithmetic
Logic Unit


Generell
regneenhet

Eksempel:
SN74LS181

4bit utbyggbar
ALU

30 forskjellige
operasjoner

logic diagram (positive logic)

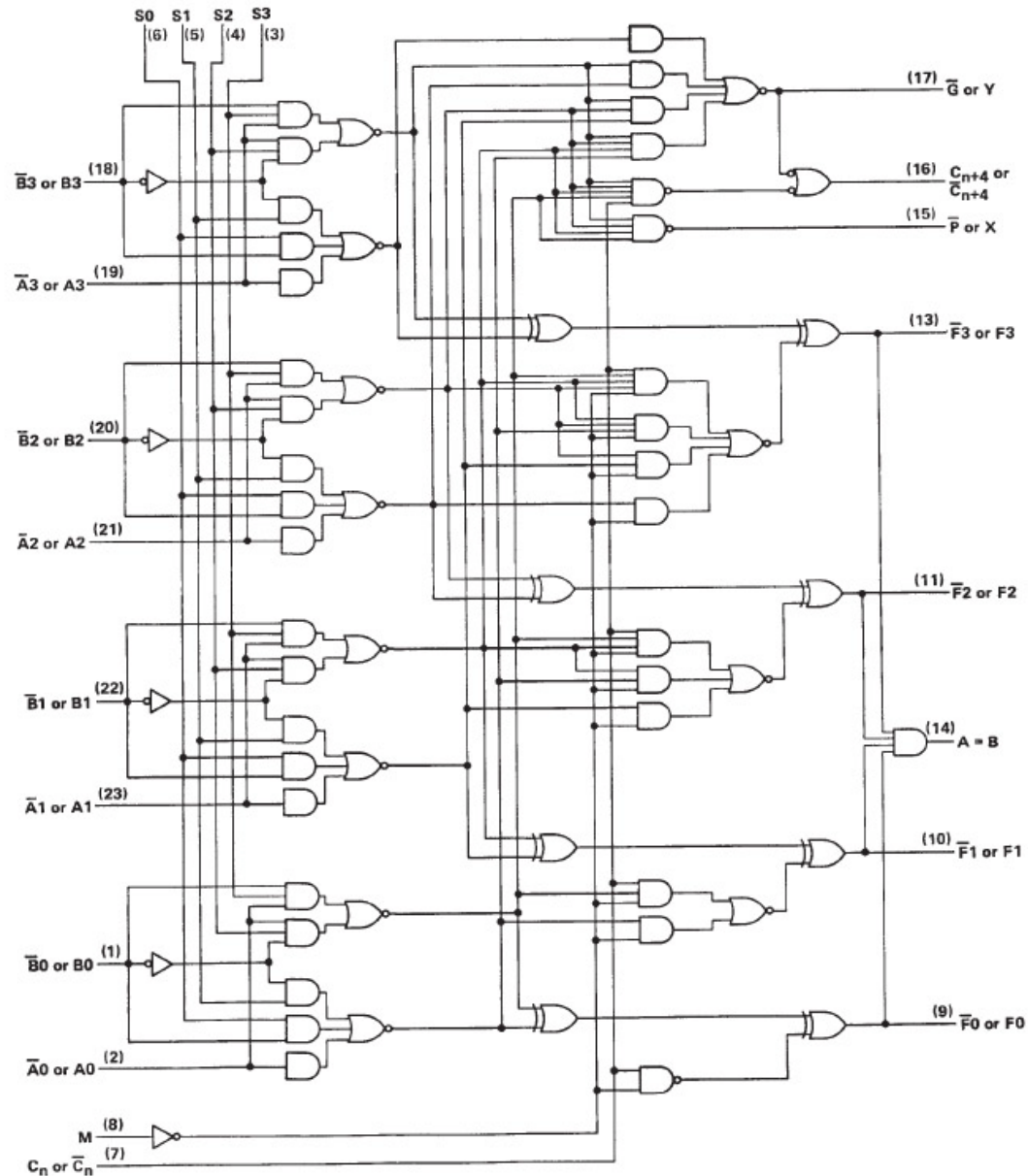


ALU - SN74LS181

SELECTION				ACTIVE-HIGH DATA		
				M = H LOGIC FUNCTIONS	M = L; ARITHMETIC OPERATIONS	
S3	S2	S1	S0		$\overline{C}_n = H$ (no carry)	$\overline{C}_n = L$ (with carry)
L	L	L	L	$F = \overline{A}$	$F = A$	$F = A \text{ PLUS } 1$
L	L	L	H	$F = \overline{A + B}$	$F = A + B$	$F = (A + B) \text{ PLUS } 1$
L	L	H	L	$F = \overline{A}B$	$F = A + \overline{B}$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } 1$
L	L	H	H	$F = 0$	$F = \text{MINUS } 1 \text{ (2's COMPL)}$	$F = \text{ZERO}$
L	H	L	L	$F = \overline{A}B$	$F = A \text{ PLUS } \overline{A}B$	$F = A \text{ PLUS } \overline{A}B \text{ PLUS } 1$
L	H	L	H	$F = \overline{B}$	$F = (A + B) \text{ PLUS } \overline{A}B$	$F = (A + B) \text{ PLUS } \overline{A}B \text{ PLUS } 1$
L	H	H	L	$F = A \oplus B$	$F = A \text{ MINUS } B \text{ MINUS } 1$	$F = A \text{ MINUS } B$
L	H	H	H	$F = \overline{A}B$	$F = \overline{A}B \text{ MINUS } 1$	$F = \overline{A}B$
H	L	L	L	$F = \overline{A + B}$	$F = A \text{ PLUS } AB$	$F = A \text{ PLUS } AB \text{ PLUS } 1$
H	L	L	H	$F = \overline{A \oplus B}$	$F = A \text{ PLUS } B$	$F = A \text{ PLUS } B \text{ PLUS } 1$
H	L	H	L	$F = B$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } AB$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } AB \text{ PLUS } 1$
H	L	H	H	$F = AB$	$F = AB \text{ MINUS } 1$	$F = AB$
H	H	L	L	$F = 1$	$F = A \text{ PLUS } A^\dagger$	$F = A \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	L	H	$F = A + \overline{B}$	$F = (A + B) \text{ PLUS } A$	$F = (A + B) \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	H	L	$F = A + B$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } A$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	H	H	$F = A$	$F = A \text{ MINUS } 1$	$F = A$

FIFO

FIFO - "First in first out" (mellomlagringsenhet, buffer)


Eksempel: 4bit bred / 24bit dyp FIFO

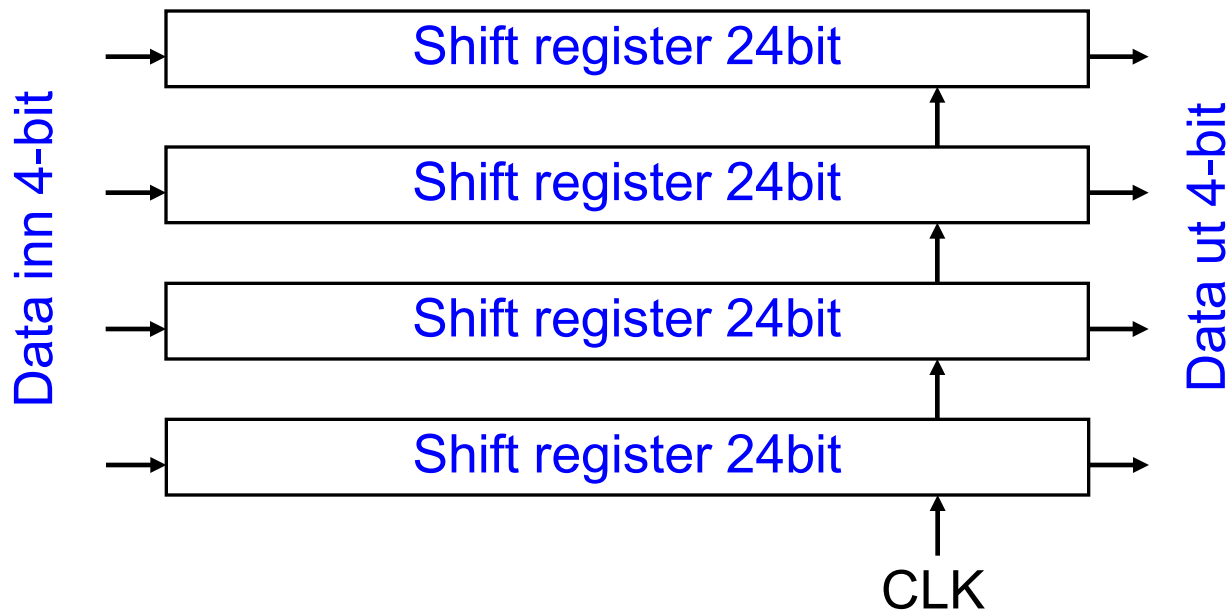

Stack

Stack - Mellomlagringsenhet for data, data kommer inn (push) og ut (pop) i samme ende

Eksempel: 3bit bred / 4bit dyp stack

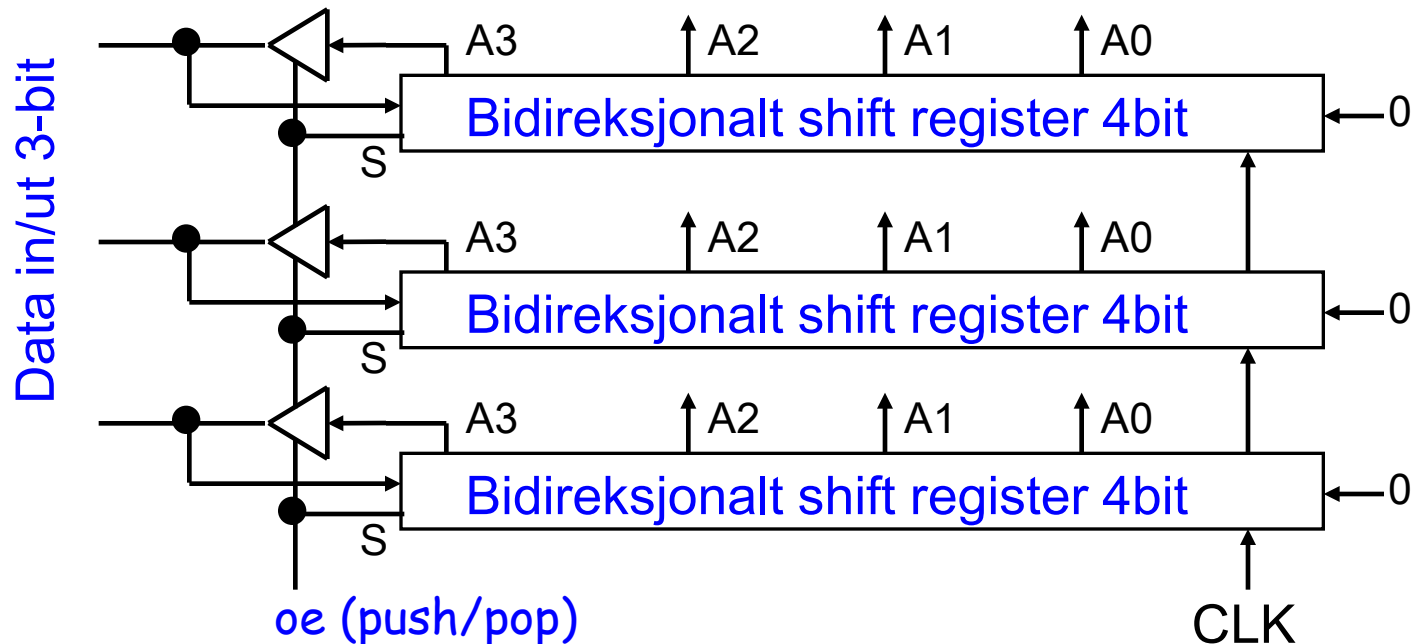

CPU

○ CPU – Central Processing Unit

- ”Hjernen” i en vanlig seriell datamaskin
- Von Neuman prinsippet – all data som skal behandles må inntom CPU'en
- En CPU styres av programkode. Denne koden består av et sett med lavnivå (maskinkode) instruksjoner
- Maskinkode-instruksjoner er det laveste nivået man kan programmere på
- Programmering direkte i maskinkode kan i teorien gi optimale programmer (hastighet/plass), men blir fort ekstremt tungvint og uoversiktlig for større program


RISC - CPU

- RISC – Reduced Instruction Set Computer (få maskinkodeinstruksjoner)
- RISC-prinsippet regnes i dag (av mange) som meget effektivt
- Dess færre maskinkodeinstruksjoner man har til rådighet dess flere mellomoperasjoner må man utføre
- Dess færre maskinkodeinstruksjoner man har dess raskere kan de utføres (til en viss grad)
- RISC prosessorer tar i utgangspunktet mindre plass enn CISC (Compleks Instruction Set Computer) prosessorer

En minimal RISC - CPU

- Vi vil nå presentere en **ekstrem RISC** prosessor med kun **6 instruksjoner**. (Pentium4 CISC har >200)
- Den følgende RISC prosessoren er kraftig forenklet, men er **fullt funksjonell**, og med mer minne kan den utføre **alle oppgaver** man kan forvente av en vanlig CPU
- Den følgende RISC prosessoren kunne ha vært **forenklet ytterligere** men dette er ikke gjort av pedagogiske grunner

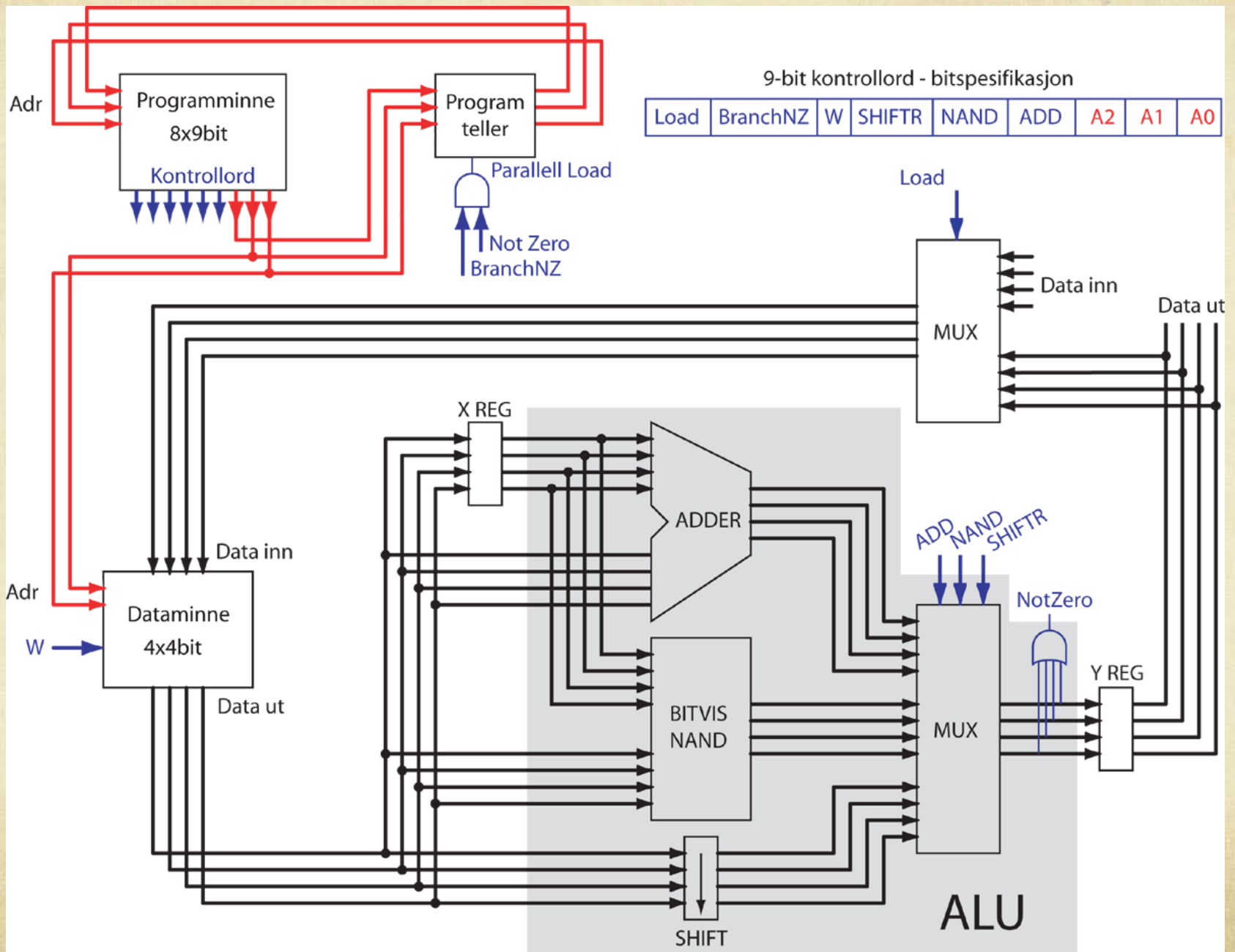Komplett CPU: 4-bit databuss / 3bit adressebuss



Virkemåte

- Alle flip-flopper, registre og programteller klokkes av ett felles klokkesignal
- Innholdet i programtelleren angir adressen til neste instruksjon i programminnet.
- Programtelleren øker instruksjonsadressen med 1 for hver klokkeperiode (hvis den ikke skal gjøre et hopp)
- Når en ny instruksjon (kontrollord) lastes ut av programminnet vil de 6 første bittene i kontrollordet (OP-koden) direkte styre hva som skjer i systemet:
- Siste del av kontrollordet (3bit) brukes til å angi adresse i dataminnet for hvor data skal inn/ut evt. adresse i programminnet for hopp

Kontrollord (OP kode)

- Bit nr. 8 (**load**) styrer en MUX som velger om data inn til dataminne skal komme **utenifra** (IO) eller fra **Y register**
- Bit nr. 7 (**branchNZ**) (hopp hvis resultat ikke er 0) avgjør om programteller skal telle opp eller laste inn ny adresse (**parallell load**) hvis siste beregning i ALU **ikke gir 0**
- Bit nr. 6 (**write**) styrer om dataminnets skal lese ut data eller skrive inn ny data. (data som blir lest inn vil samtidig være tilgjengelig ut i dette systemet)

Kontrollord (ALU)

ALU-en utfører 3 operasjoner samtidig

- 1) Addisjon av nåværende data med forrige data (fra X registret)
 - 2) Bitvis NAND av nåværende data med forrige data
 - 3) Høyre shift av nåværende data
- Bit nr. 5 (shift) velger det høyre-shiftede resultatet ut fra ALU-en
 - Bit nr. 4 (NAND) velger det bitvis NANDede resultatet ut fra ALU-en
 - Bit nr. 3 (ADD) velger addisjons resultatet ut fra ALU-en

Kontrollord (adressedel)


- Bit nr. 2 (A2) bit nr.2 i adresse for hopp
- Bit nr. 1 (A1) bit nr.1 i adresse for hopp / data
- Bit nr. 0 (A0) bit nr.0 i adresse for hopp / data

En minimal RISC - CPU

Kommentarer:

- Ordbredden på databussen er her satt til **4bit**. Man kan uten videre utvide denne til **32-64bit** hvis behov
- Antall ord i data/programminnet (her valgt til **4/6**) kan utvides til hva man måtte ønske
- Lengden på OP-koden kan **reduseres** hvis man bruker **binær koding**
- ALU-en kan utvides med **flere** direkte **regneoperasjoner** for å spare mellomregninger
- Man kan legge inn muligheten av å direkte legge inn faste verdier (**immediate**) i dataminnet for å spare mellomregninger

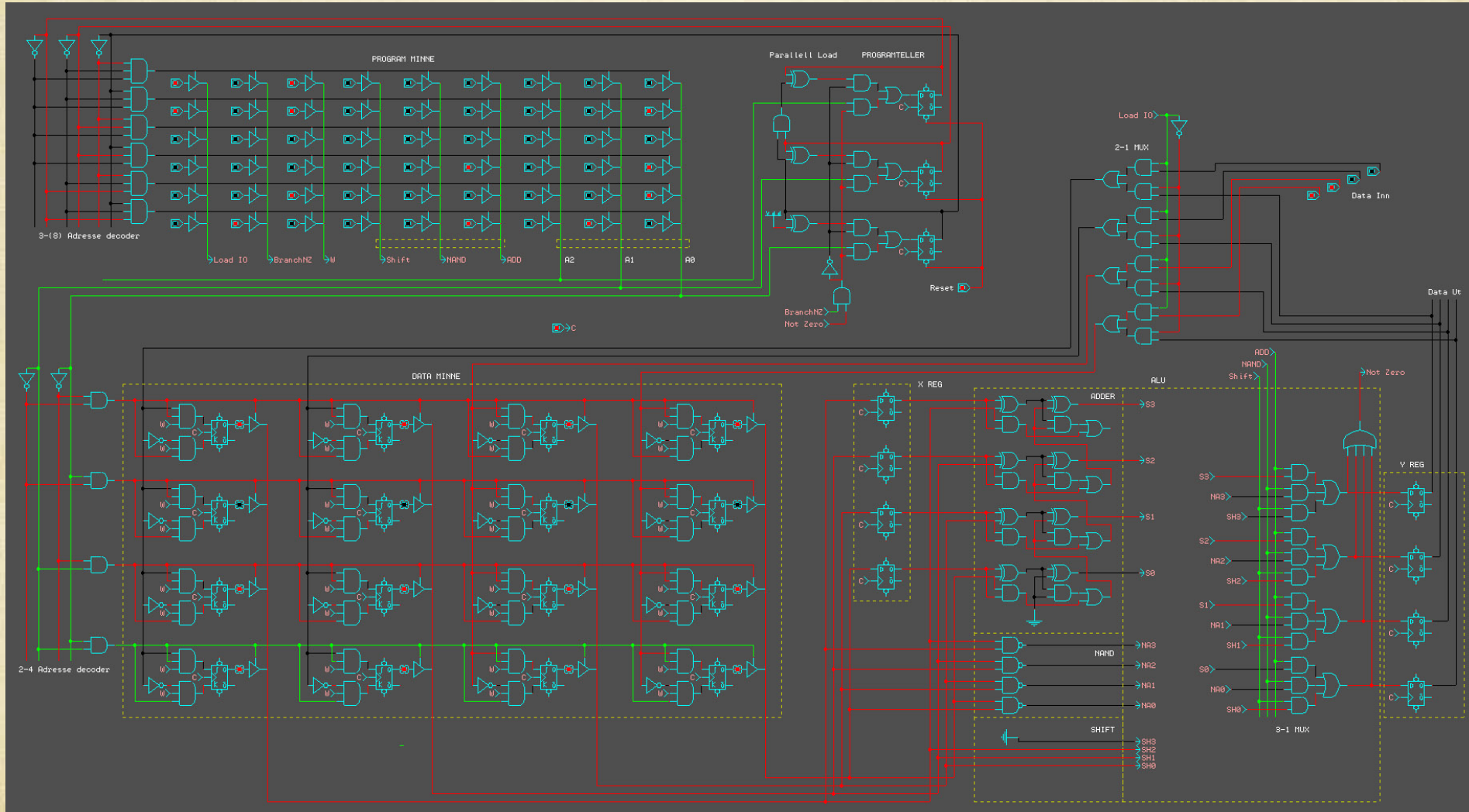Komplett CPU: Funksjonell Diglog-implementasjon



Maskinkode-instruksjoner (kontrollordet i programminnet)

Bit nr.	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Load	BranchNZ	W	ShiftR	NAND	ADD	A2	A1	A1
Hent data fra angitt minneadresse og utfør ADD med forrige data	0	0	0	0	0	1	X	A1	A0
Hent data fra angitt minneadresse og utfør BIT-NAND med forrige data	0	0	0	0	1	0	X	A1	A0
Hent data fra angitt minneadresse og shift data ett bit til høyre	0	0	0	1	0	0	X	A1	A0
Skriv data til angitt minneadresse	0	0	1	X	X	X	X	A1	A0
Load data fra IO til angitt minneadresse	1	0	1	X	X	X	X	A1	A0
Hopp til angitt programadresse hvis forrige data ikke ble 0	0	1	0	X	X	X	A2	A1	A0

RISC program-eksempler

Eksempel 1: Ta inn to tall fra IO, adder tallene og gi svaret til IO. Løsning:

0. Les inn første tall fra IO, og legg det i dataminne nr. 00

Maskinkode: 101 000 000

1. Les inn neste tall fra IO, og legg det i dataminne nr. 01

Maskinkode: 101 000 001

2. Hent ut siste tall fra dataminne 01 (legges i X reg)

Maskinkode: 000 000 001

3. Les ut første tall fra dataminne 00, og utfør ADD med forrige tall (som er innholdet i dataminne 01)

Maskinkode: 000 001 000

4. Skriv resultat til (for eksempel) dataminne nr. 10

Maskinkode: 001 000 010

(Databussen er direkte synlig for IO)

RISC program-eksempler

Eksempel 2: Implementasjon av for-løkke

Java kode

Hva vi setter CPU til å gjøre

```
int k;           // velger dataadresse 01
int n;           // velger dataadresse 10
k = IO.inInt(); // Henter k fra IO
for (n=0; n<k; n++)
    ... ;       // Her kan man legge hva som helst
                // k = k-1, hopper tilbake hvis k≠0
...            // Neste instruksjon
```

*Vår RISC kan ikke subtrahere direkte. Legger derfor først inn 1111 (2er komplement for -1) i dataminne 00. Kan så addere -1 til k underveis i løkken

RISC program-eksempler

Eksempel 2: Implementasjon av for-løkke

0. Les inn "-1" (1111) fra IO (for enkelhetens skyld) og legg det i dataminne nr. 00. Maskinkode: 101 000 000
1. Les inn "k" fra IO, og legg det i dataminne nr. 01. Maskinkode: 101 000 001
2. Hent fram "-1" fra dataminne. Maskinkode: 000 000 000
3. Hent fram "k" fra dataminne og ADD med forrige data (-1). Maskinkode: 000 001 001
4. Lagre resultat til "k". Maskinkode: 001 000 001
5. Hopp til program linje nr. 2 hvis resultatet ikke var 0. Maskinkode: 010 001 010

Hovedpunkter

- Komparator
 - Dekoder/enkoder
 - MUX/DEMUX
 - Demultiplekser
 - Kombinert adder/subtraktor
 - ALU
 - FIFO
 - Stack
 - En minimal RISC - CPU