

UiO : **Institutt for informatikk**

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

**INF1400**

**Sekvensiell logikk del 1**



# Hovedpunkter

- Låsekretser (latch'er)
  - SR latch med NOR-porter
  - S'R' latch med NAND-porter
  - D-latch
- Flip-flop
  - Master-slave D-flip-flop
  - JK flip-flop
  - T-flip-flop

# Definisjoner

- Kombinatorisk logikk


*Utgangsverdiene er entydig gitt av nåværende kombinasjon av inngangsverdier.*

- Sekvensiell logikk

*Inneholder hukommelse (låsekretser)*

*Utgangsverdiene er gitt av nåværende kombinasjon av inngangsverdier, samt sekvensen av tidligere inngangs-/utgangsverdier.*

# Sekvensiell logikk

 


# Eksempel - låsekrets

Et eksempel på et vanlig behov innen digital design.

Ønsker å ha en to-inputs krets med følgende egenskaper:

 - 1) Kretsen skal sette utgangen Q til "1" hvis den får "1" på inngangen S. Når inngangen S går tilbake til "0" skal utgangen forbli "1"
- 2) Kretsen skal resette utgangen til "0" hvis den får "1" på inngangen R. Når inngangen R går tilbake til "0" skal utgangen forbli på "0".




Sannhetverditabell ???

# Praktiske eksempler

Logikk som behandler signaler fra fysiske sensorer:


For eksempel varmfølende persondetektor:

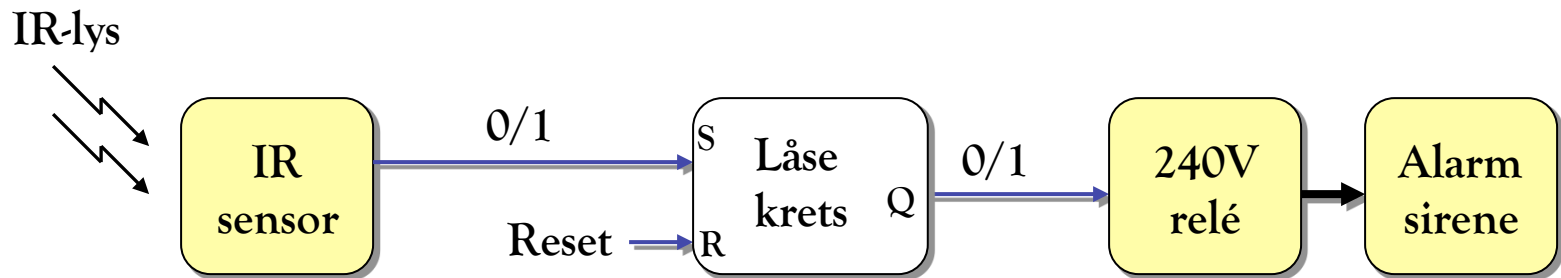

Når IR-lyset varierer mottar logikken et "ras" av kortvarige "1"er pulser (msek). Logikken skal sette sirenen permanent på på første mottatte puls
 
## Praktiske eksempler 2

- Logikk som behandler signaler fra fysiske sensorer:
  - Laserbasert tyveridetektor





Når laserlyset blir brutt mottar logikken en eller flere '1' er pulser. Logikken skal sette sirenen permanent på første mottatte puls.



  
# Praktiske eksempler

- Kontaktprelling fra mekanisk bryter.
- Mekaniske brytere gir ikke “rene” logiske nivå ut i overgangsfasen. Slike signaler må ofte “renses” ved bruk av låsekretser.




# SR-latch – funksjonell beskrivelse

 - 1) Kretsen skal sette Q til "1" hvis den får "1" på inngang S. Når inngang S går tilbake til "0" skal Q forbli på "1"
- 2) Kretsen skal resette Q til "0" når den får "1" på inngang R. Når inngang R går tilbake til "0" skal Q forbli på "0"
- 3) Tilstanden "1" på både S og R brukes normalt ikke




SR		Q	låst
S	R		
0	0		
0	1	0	
1	0	1	
1	1	0	

# SR-latch – funksjonell beskrivelse

 

# SR-latch – Portimplementasjon NOR

 

Øvre NOR

S	Q	Q'
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


Nedre NOR

Q'	R	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


\*Signalet  $Q'$  er ikke invertert av  $Q$  for tilstand  $S=1, R=1$
 
# SR-latch – Analyse

- Tilstand  $S=0, R=0$ : En NOR port med fast "0" inn på en av inngangene er ekvivalent med NOT



≡

 

Øvre NOR


S	Q	Q'
0	0	1
0	1	0
<del>1</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<del>1</del>	<del>1</del>	<del>0</del>

Nedre NOR


Q'	R	Q
0	0	1
<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>
1	0	0
<del>1</del>	<del>1</del>	<del>0</del>
 
# SR-latch – Analyse

- Tilstand  $S=1, R=0$ : En NOR port med fast "1" inn på en av inngangene gir alltid ut "0"



||

 

Øvre NOR


S	Q	Q'
<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1</del>
<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>
1	0	0
1	1	0

Nedre NOR


Q'	R	Q
<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1</del>
<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>
1	0	0
<del>1</del>	<del>1</del>	<del>0</del>
 
# SR-latch – Analyse

- Tilstand  $S=0, R=1$ : En NOR port med fast "1" inn på en av inngangene gir alltid ut "0"



||

 

Øvre NOR


S	Q	Q'
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Nedre NOR

Q'	R	Q
<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1</del>
0	1	0
<del>1</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
1	1	0
 
# SR-latch – Analyse

- Tilstand  $S=1, R=1$ : En NOR port med fast "1" inn på en av inngangene gir alltid ut "0"



Øvre NOR

S	Q	Q'
<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1</del>
<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>
1	0	0
1	1	0

Nedre NOR

Q'	R	Q
<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1</del>
0	1	0
<del>1</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
1	1	0

I denne tilstanden er utgang Q' ikke den inverterte av Q. Denne tilstanden brukes normalt ikke



# SR-latch oppsummering

Tilstand  $S=0$ ,  $R=0$  gir ?

Tilstand  $S=0$ ,  $R=1$  gir 0



Tilstand  $S=1$ ,  $R=0$  gir 1

Tilstand  $S=1$ ,  $R=1$  gir 0

SR		Q
S	R	Q
0	0	låst
0	1	0
1	0	1
1	1	0
 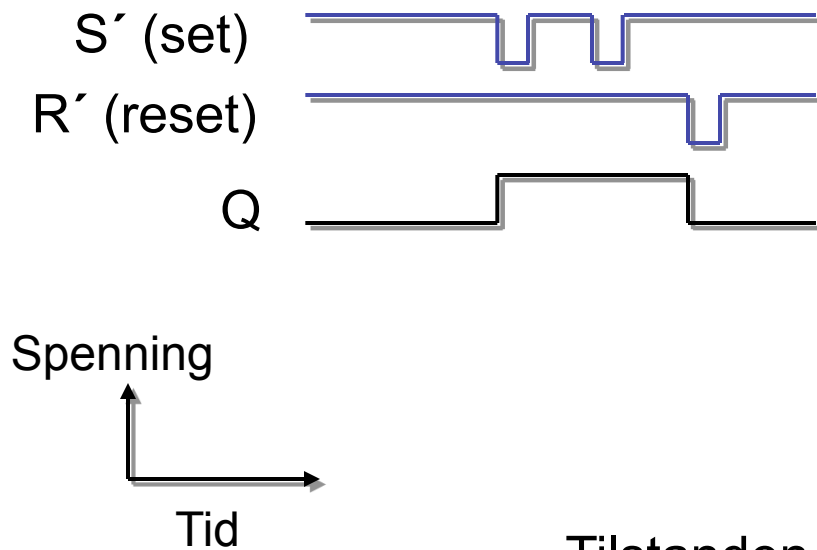
# S'R'Latch

S'R' latch – lik funksjon som SR latch, men reagerer på "0" inn (negativ logikk)





S'	R'	Q	
1	1		låst
1	0	0	
0	1	1	
0	0	1	

Tilstanden  $S' = 0, R' = 0$  brukes normalt ikke
  
# S'R'Latch – Portimplementasjon NAND


Kretsen kan analyseres på samme måte som for SR latch



$S'$	$R'$	$Q$
1	1	uforandret
1	0	0
0	1	1
0	0	1

 
# Synkron logikk

- I større digitale system har man behov for å synkronisere dataflyten. Til dette bruker vi et globalt klokkesignal
- Uten global synkronisering ville det vært total kaos


 
# D-Latch



- Dataflyten gjennom en D-latch kontrolleres av et klokkesignal
  - 1) Slipper gjennom et digital signal så lenge klokkeinngangen er “1” (transparent)
  - 2) I det øyeblikket klokkeinngangen går fra “1” til “0” låser utgangen seg på sin nåværende verdi. Forandringer på inngangen vil ikke påvirke utgangsverdien så lenge klokkesignalet er “0”


  
# D-Latch


Clk = 1 : kretsen slipper gjennom signalet

Clk = 0 : kretsen holder (låser) utgangssignalet



Logisk verdi på D i det øyeblikk Clk går i fra "1" til "0" bestemmer verdien som holdes på Q


# D-latch – implementasjon

 


# D-latch – analyse
 
## Tilstand 1: Clk = 1


NAND med fast “1” på en inngang er ekvivalent med NOT



≡

 


≡

 



 
# D-latch – analyse tilstand 1 fortsetter



Dette er en  $S'R'$  latch med inverterte innganger

Tilstand  $S'=R'$  oppstår aldri, og kretsen er ekvivalent med en  $S''R''$  eller SR latch
 
# D-latch – analyse tilstand 1 fortsetter



SR		Q	
S	R	Q	
<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	uforandret
0	1	0	
1	0	1	
<del>1</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	


S og R vil alltid være forskjellige

Fra sannhetstabellen ser vi at  $Q=S=D$ , kretsen slipper signal D rett gjennom (transparent)



# D-latch – analyse tilstand 2
 
## Tilstand 2: Clk = 0

NAND med "0" på en inngang gir alltid ut "1"



  NAND med "1" på en inngang er ekvivalent med NOT. Får stabil låsekrets. Utgang holdes.



# Flip-flop



Flip-Flop'er kommer i to varianter:

- Positiv flanketrigget
- Negativ flanketrigget

På en **positiv flanketrigget Flip-Flop** kan utgangen kun skifte verdi i det øyeblikk klokkesignalet går fra "0" til "1".



På en **negativ flanketrigget Flip-Flop** kan utgangen kun skifte verdi i det øyeblikk klokkesignalet går fra "1" til "0".

**Hakk, indikerer flanketrigget**

 
 


# D-Flip-Flop

En D latch er transparent for Clk=1

  


  En positiv flanketrigget D flip-flop sampler verdien på D i det øyeblikk Clk går fra "0" til "1" (positiv flanke). Denne verdien holdes fast på utgangen helt til neste positive flanke


 
# Karakteristisk tabell/ligning

For flip-flop'er kan man generelt beskrive neste utgangsverdi  $Q(t+1)$  som funksjon av nåværende inngangsverdi(er), og nåværende utgangsverdi  $Q(t)$



Karakteristisk tabell for D flip-flop


D	Q(t+1)
0	0
1	1

Karakteristisk ligning for D flip-flop

$$Q(t+1) = D$$
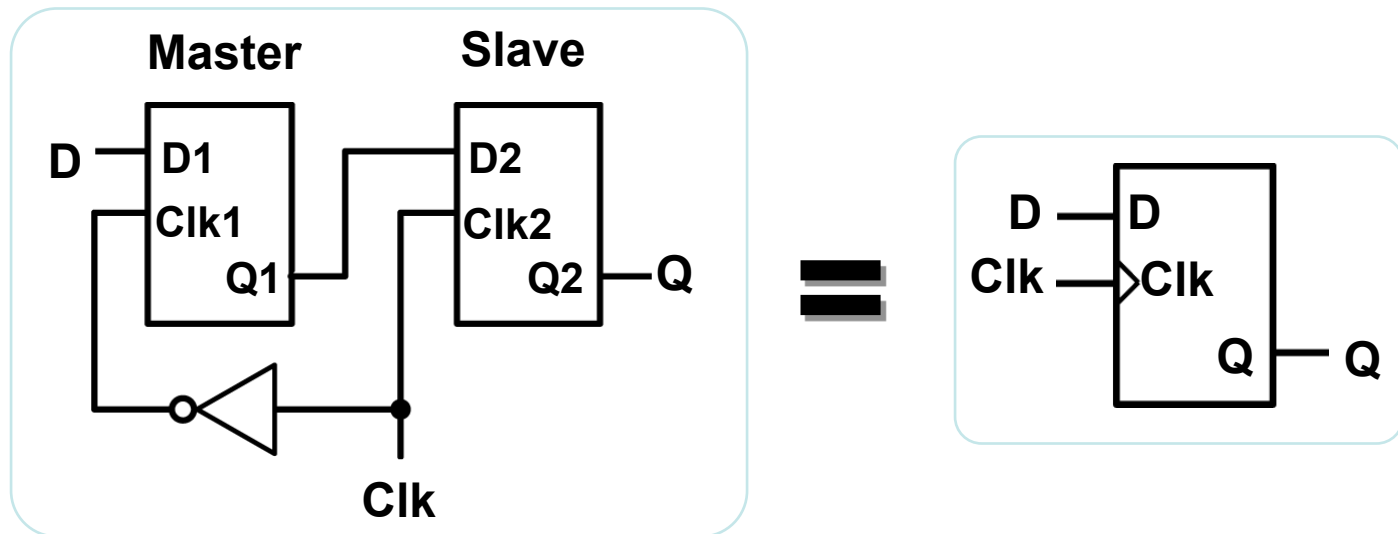
# D-Flip-Flop


En positiv flanketrigget D flip-flop kan lages av to D-latcher (Master-Slave)



Under Clk=0 er første D latch (master) transparent

Under Clk=1 er siste D latch (slave) transparent

# D-Flip-Flop – kompakt versjon

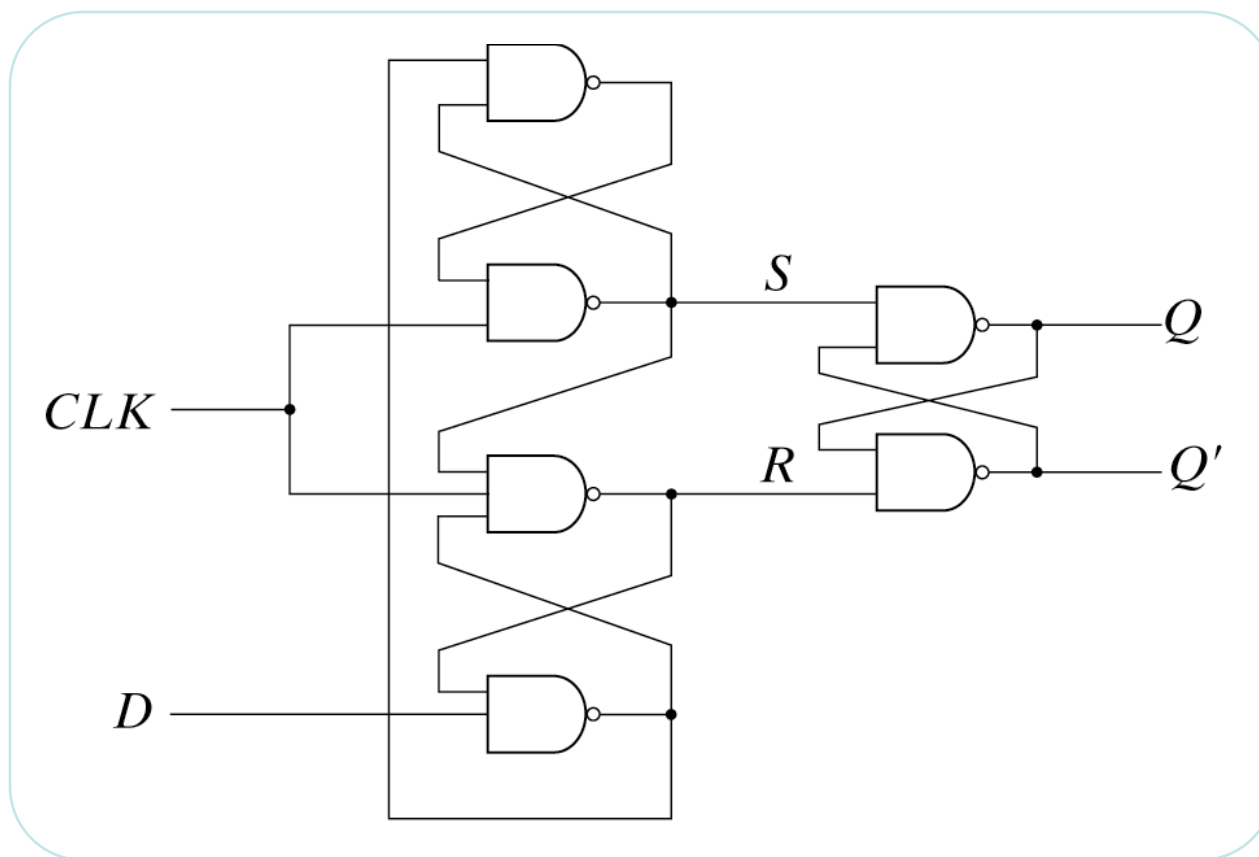



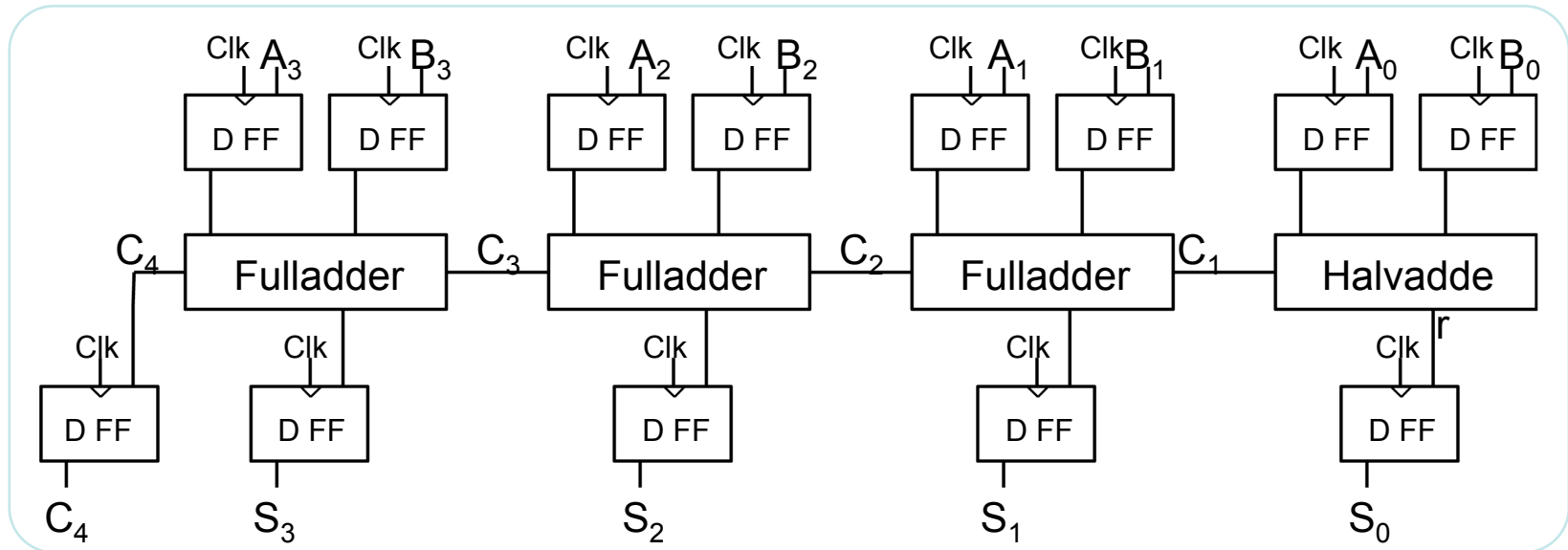
# D-Flip-Flop, eksempel

En rippeladder vil i et kort tidsrom gi gal sum ut.


Styring av signalflyt med D flip-flops kamuflerer dette




På positiv Clk flanke kommer nye data inn til adderen. I samme øyeblikk leses forrige (stabiliserte) sum ut.

# D-Flip-Flop, eksempel

Seriell adder

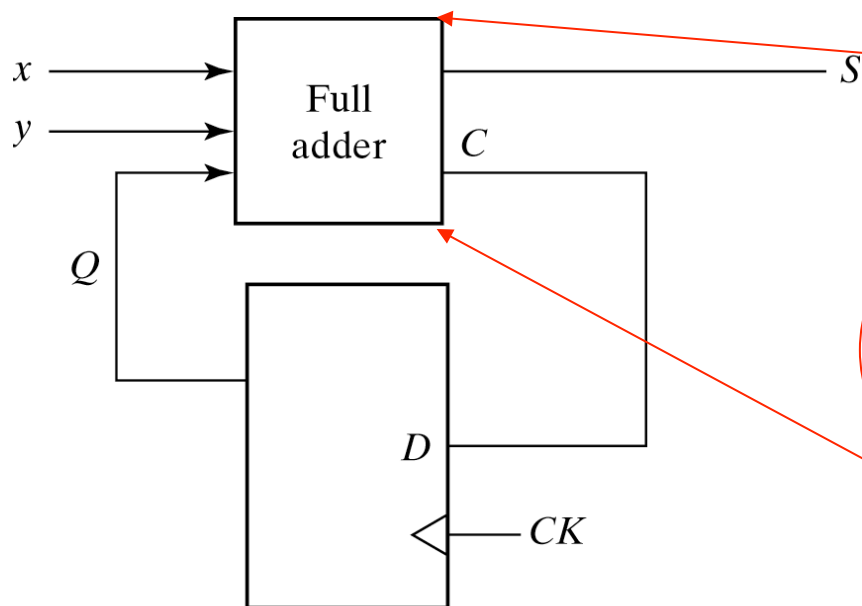


Fulladder

 


# JK Flip-Flop

## Kretsoppbygging

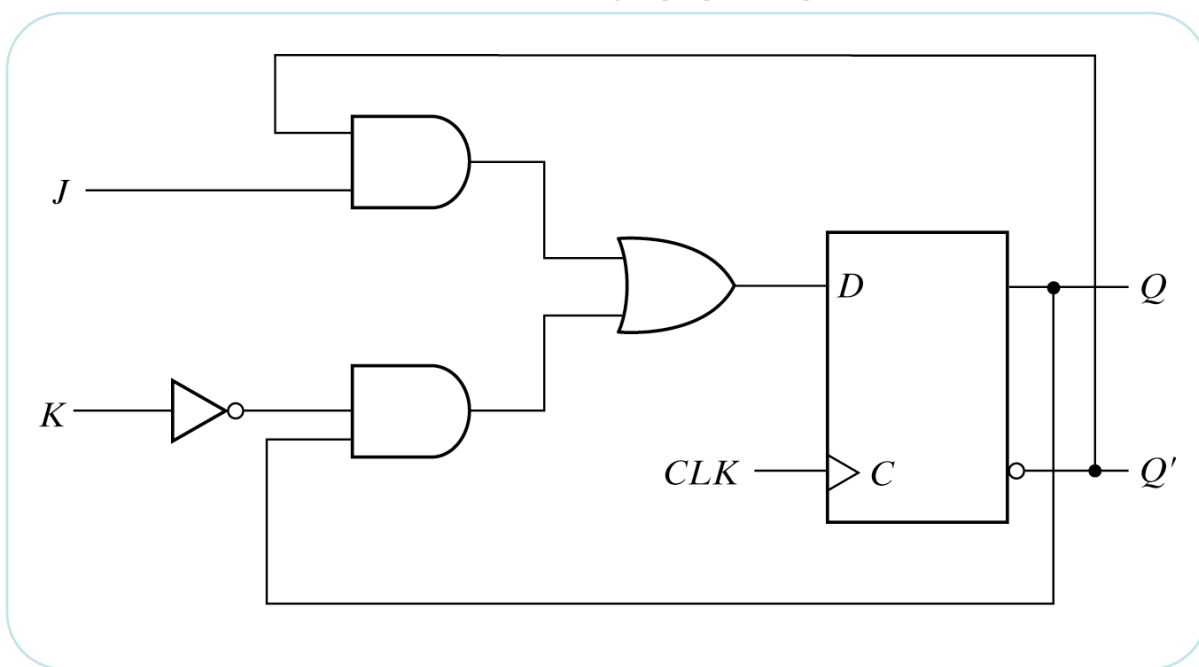


## Grafisk symbol

 
 
# JK Flip-Flop

En JK flip-flop har følgende egenskaper

- J=0, K=0:           Utgang låst
- J=0, K=1:           Resetter utgang til "0"
- J=1, K=0:           Setter utgang til "1"
- J=1, K=1:           Inverterer utgang  $Q \rightarrow Q'$




Utgangen kan kun forandre verdi på stigende klokkeflanke

En JK flip-flop er den mest generelle flip-floppen vi har


J	K	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'(t)

# T Flip-Flop

Kretsoppbygging

 

Grafisk symbol

 

# T Flip-Flop


En T flip-flop har følgende egenskaper

$T=0$ ,    Utgang låst

$T=1$ ,    Inverterer utgang  $Q \rightarrow Q'$

Utgangen kan kun forandre verdi på stigende klokkeflanke

 Det er lett å lage tellere av T flip-flop'er



T	Q(t+1)
0	Q(t)
1	Q'(t)

$$Q(t+1) = T \oplus Q(t)$$